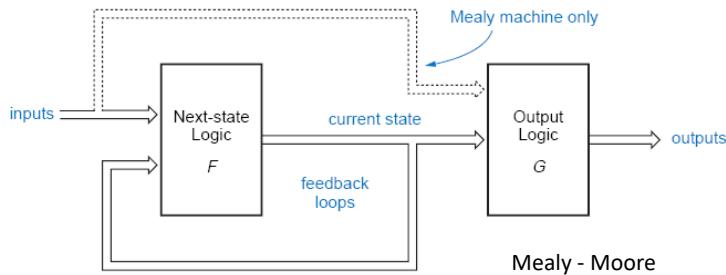


Digitalna elektronika Konačne mašine stanja



State – stanje sekvencijalnog kola je definisano promenljivama (promenljive stanja) čije vrednosti u bilo kojem trenutku sadrže sve informacije iz prošlosti neophodne da definišu buduće ponašanje kola

FSM (Finite State Machine) – u digitalnim kolima promenljive stanja su binarne vrednosti i odgovaraju logikom stanju nekih signala u kolu.

Kola sa n promenljivih stanja imaju 2^n mogućih različitih stanja.

Koliko god da je n veliko 2^n je konačan broj.

Digitalna elektronika Konačne mašine stanja



Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja

Specifikacije

Projektovati sinhronu mašinu stanja koja ima dva ulaza A i B i izlaz Z.


Izlaz Z je na logičkoj jedinici:

- A je imalo istu vrednost prilikom dve uzastopne uzlazne ivice CLK
- B je na logickoj jedinici kada je prethodni uslov ispunjen.

U ostalim slučajevima $Z = 0$.


Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja

Vremenski dijagrami

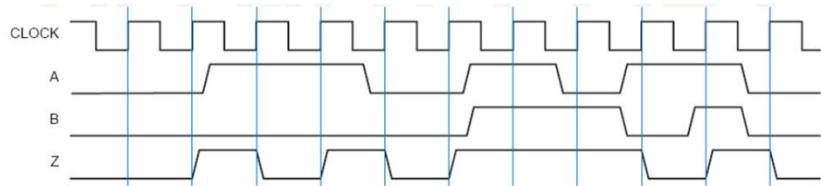

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja


Dijagram stanja Moore

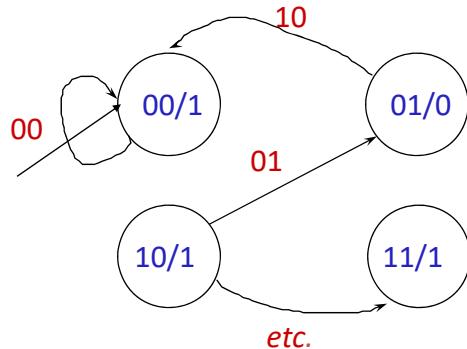

PRIMER koji nije u vezi sa zadatkom

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja

Dijagram stanja Mealy

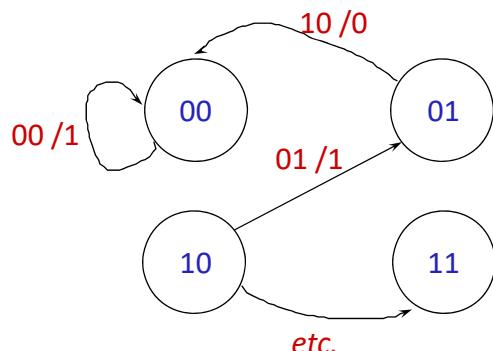

PRIMER koji nije u vezi sa zadatkom

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja

Vraćamo se na zadatak

Tabela Stanja

Meaning	S	AB				Z
		00	01	11	10	
Initial state	INIT					0
...						
...						
...						

Meaning	S	AB				Z
		00	01	11	10	
Initial state	INIT	A0	A0	A1	A1	0
Got a 0 on A	A0	OK	OK	A1	A1	0
Got a 1 on A	A1					0

Meaning	S	AB				Z
		00	01	11	10	
Initial state	INIT	A0	A0	A1	A1	0
Got a 0 on A	A0	OK	OK	A1	A1	0
Got a 1 on A	A1					0
Got two equal A inputs	OK					1

Meaning	S	AB				Z
		00	01	11	10	
Initial state	INIT	A0	A0	A1	A1	0
Got a 0 on A	A0	OK	OK	A1	A1	0
Got a 1 on A	A1	A0	OK	OK	OK	0
Got two equal A inputs	OK					1

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja

Minimizacija broja stanja

Meaning	S	AB				Z
		00	01	11	10	
Initial state	INIT	A0	A0	A1	A1	0
Got a 0 on A	A0	OK00	OK00	A1	A1	0
Got a 1 on A	A1	A0	A0	OK11	OK11	0
Got 00 on A	OK00	OK00	OK00	OKA1	A1	1
Got 11 on A	OK11	A0	OKA0	OK11	OK11	1
OK, got a 0 on A	OKA0	OK00	OK00	OKA1	A1	1
OK, got a 1 on A	OKA1	A0	OKA0	OK11	OK11	1

Meaning	S	AB				Z
		00	01	11	10	
Initial state	INIT	A0	A0	A1	A1	0
Got a 0 on A	A0	OK00	OK00	A1	A1	0
Got a 1 on A	A1	A0	A0	OK11	OK11	0
Got 00 on A	OK00	OK00	OK00	A001	A1	1
Got 11 on A	OK11	A0	A110	OK11	OK11	1
Got 001 on A, B=1	A001	A0	AE10	OK11	OK11	1
Got 110 on A, B=1	A110	OK00	OK00	AE01	A1	1
Got bb...10 on A, B=1	AE10	OK00	OK00	AE01	A1	1
Got bb...01 on A, B=1	AE01	A0	AE10	OK11	OK11	1

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja

Kodovanje stanja

	Assignment			
State name	Simplest Q1-Q3	Decomposed Q1-Q3	One-hot Q1-Q5	Almost one-hot Q1-Q4
INIT	000	000	00001	0000
A0	001	100	00010	0001
A1	010	101	00100	0010
OK0	011	110	01000	0100
OK1	100	111	10000	1000

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja

Tabela prelaza Tabela pobude

		<i>A B</i>					
<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>00</i>	<i>01</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>Z</i>
000	100	100	101	101	101	101	0
100	110	110	101	101	101	101	0
101	100	100	111	111	111	111	0
110	110	110	111	101	101	101	1
111	100	110	111	111	111	111	1

			<i>AB</i>				
<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>00</i>	<i>01</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>Z</i>
000	100	100	101	101	101	0	0
100	110	110	101	101	101	0	0
101	100	100	111	111	111	0	0
110	110	110	111	101	101	1	1
111	100	110	111	111	111	1	1
			D1	D2	D3		

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja

Izlazne funkcije - realizacija

$$D_1 = Q_1 + Q_2' \cdot Q_3'$$

$$D_2 = Q_1 \cdot Q_3' \cdot A' + Q_1 \cdot Q_3 \cdot A + Q_1 \cdot Q_2 \cdot B$$

$$D_3 = Q_1 \cdot A + Q_2' \cdot Q_3' \cdot A$$


$$Z = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3' + Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$$

$$= Q_1 \cdot Q_2$$

$$D_1 = 1$$


$$D_2 = Q_1 \cdot Q_3' \cdot A' + Q_3 \cdot A + Q_2 \cdot B$$

$$D_3 = A$$

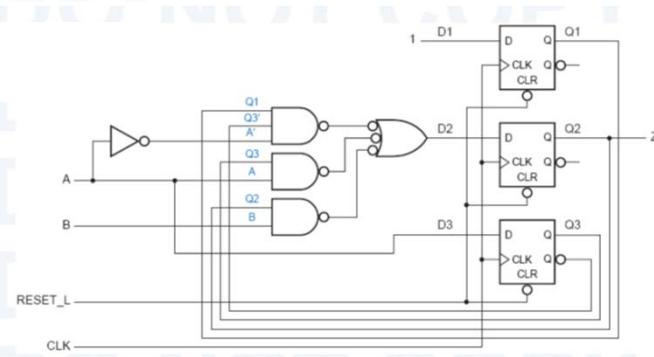

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - SINHRONE


Mealy

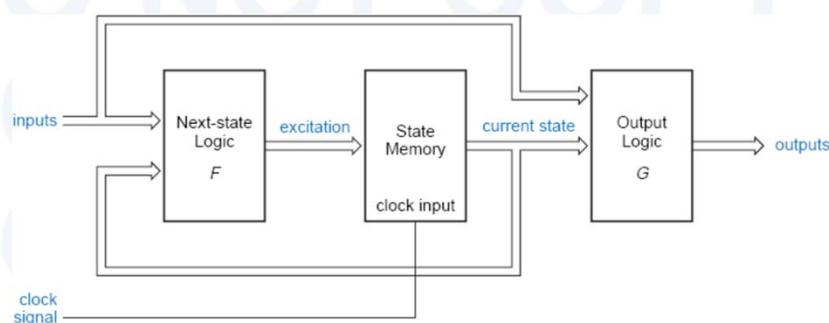

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja - SINHRONE


Moore

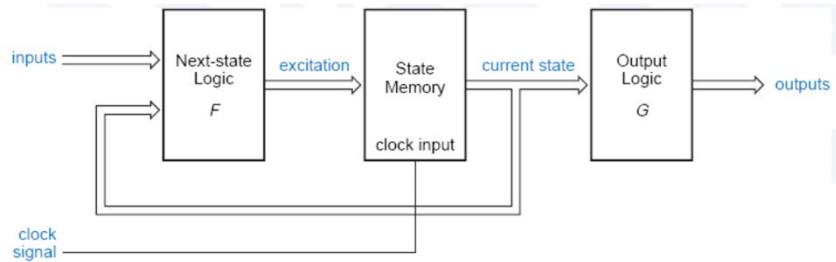

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja - SINHRONE


Mealy sa “pajplajnom” na izlazu

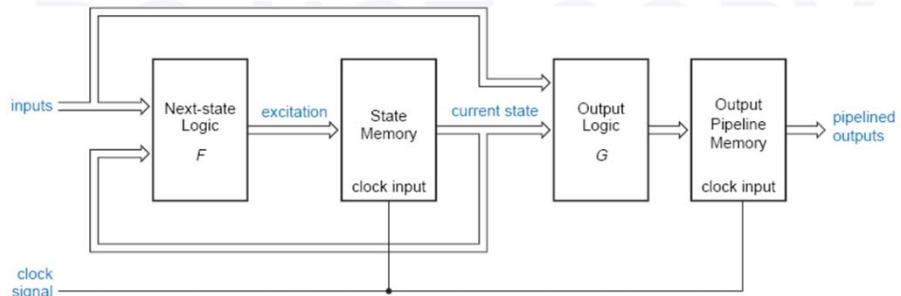

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja - ASINHRONE



Asinhronie konačne mašine stanja

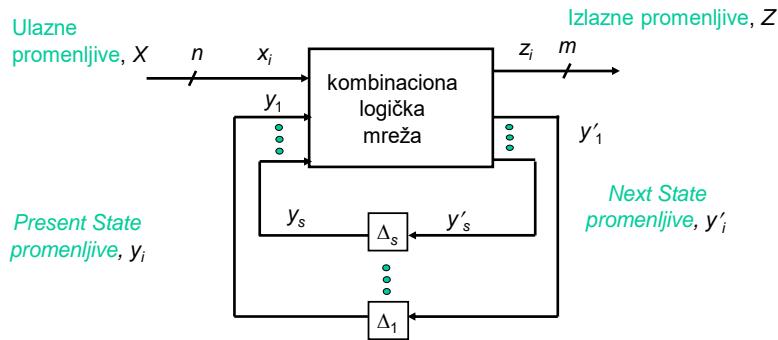

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja - ASINHRONE

SFSM vs. AFSM

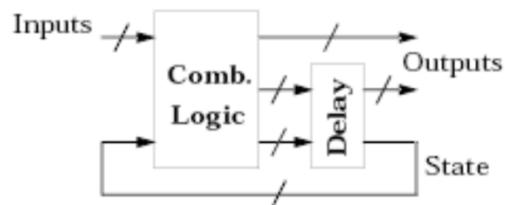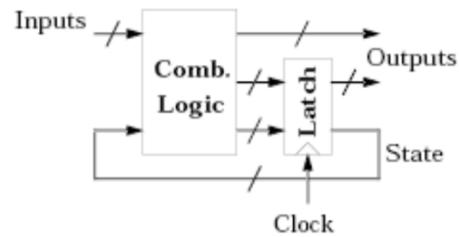

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Prednosti

- Mala potrošnja kola u stabilnom stanju – nema promene signala
- Brza reakcija na ulazne signale – ne čeka se signal takta
- Nije potrebno da se ceo sistem optimizuje za kritičnu putanju – moguća parcijalna optimizacija
- Ekonomične
 - Nema potrebe za taktom i generatorom takta
 - Nema problema sa rutiranjem i kašenjenjem globalnog signala takta
- Omogućavaju asinhronu komunikaciju između različitih sistema koji mogu raditi na nezavisnim taktovima

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Problemi


- Stanje kola nepredvidivo ukoliko se više ulaza ili promenljivih stanja menja istovremeno – problem trke
- Promena ulaza dok kolo nije dostiglo stabilno stanje može dovesti do neispravnog rada
- Osetljivost na hazarde i gličeve – dosta komplikovanije za projektovanje
- Brzina rada varira od stanja do stanja, nije uvek ujednačena
- Kašnjenja u povrtnoj sprezi variraju od realizacije do realizacije, napona napajanja, temperature...

Fundamental Mode

Pretpostavke

- Promena ulaza dozvoljena samo kada se mašina nalazi u stabilnom stanju
- U jednom trenutku se menja samo jedan ulazni signal

Stabilno stanje

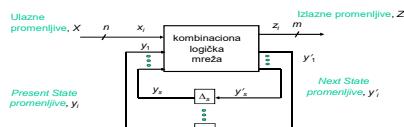

- PS = present state=tekuće stanje
- NS = next state=sledeće stanje
- PS = NS = Stability=Stabilnost
 - Mašina može da prođe kroz konačan broj međustanja dok ne zauzme stabilno stanje
 - Samo kašnjenje odvaja PS from NS, to je ono što želimo, nema takta
- Oscilatorno ponašanje
 - Mašina se nikada ne stabilizuje u jednom stanju

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Tabele stanja

STANJA: STABILNA

NESTABILNA

Stabilna stanja su zaokružena 

Present state	Next state, output	
	$x=0$	$x=1$
Q_0	$Q_0, 0$	$Q_1, 0$
Q_1	$Q_2, 0$	$Q_1, 0$
Q_2	$Q_2, 0$	$Q_3, 1$
Q_3	$Q_0, 0$	$Q_3, 1$

Oscilacije nastaju kada su sva stanja nestabilna za neku vrednost ulazne promenljive

Totalno stanje je par (x, Q_i)


Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Trka

- Trka nastaje u prelazu sa jednog stanja na drugo stanje kada se više od jedne promenljive (sledećeg) stanja menja kao odgovor na promenu
- Promene u “ambijentu” mogu uticati na kašnjenje i prouzrokovati različite tranzicije
 - Temperatura
 - Napajanje ...

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Trka

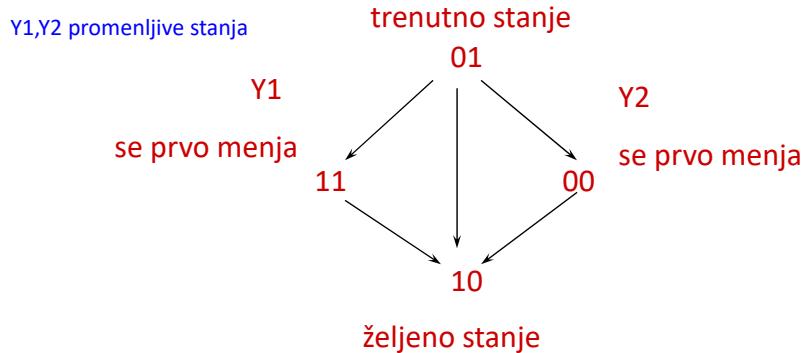

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Tipovi trke

- Kritična
 - Mašina se ne stabilizuje u željenom stanju
- Ne-kritična
 - Mašina se stabilizuje u željenom stanju, ali može da prođe kroz različita međustanja

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Ne-kritična trka

		CLK D			
Y1 Y2 Y3		00	01	11	10
000	010	010	000	000	000
001	011	011	000	000	000
010	010	110	110	000	000
011	011	111	111	000	

Y1* Y2* Y3*

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Kritična trka

ako se prvo menja Y2
 $011 \rightarrow 001 \rightarrow 000$

ako se prvo menja Y1
 $011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 111$

		CLK D			
Y1 Y2 Y3		00	01	11	10
000	010	010	000	000	000
001	011	011	000	000	000
010	010	110	110	110	110
011	011	111	111	111	000
100	010	010	111	111	111
101	011	011	111	111	111
110	010	110	111	111	111
111	011	111	111	111	111

Y1* Y2* Y3*

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja - ASINHRONE

Još jednom


Ako se sledeća promena ulaza desi pre nego što je prethodna odradila svoj posao mašina stanja možda neće raditi kako treba.

Fundamental Mode – Ulazi se menjaju samo kada je mašina u stabilnom stanju

Normal Fundamental Mode – Samo jedan ulaz se menja kada je mašina u stabilnom stanju i to prouzrokuje promenu samo jednog izlaza

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Primer

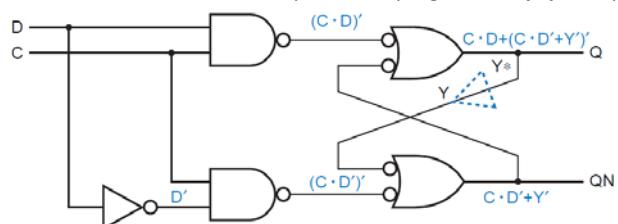Prilikom analize, potrebno je preseći sve povratne sprege uvođenjem fiktivnih bafera. Svaka povratna sprega određuje jednu promenljivu stanja.




$$Y^* = C \cdot D + \bar{C} \cdot Y + D \cdot Y$$

$$Q = C \cdot D + \bar{C} \cdot Y + D \cdot Y$$

$$QN = C \cdot \bar{D} + \bar{Y}$$

	C D			
Y	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0
Y*				

	C D			
S	00	01	11	10
S0	(S0, 01)	(S0, 01)	S1, 11	(S0, 01)
S1	(S1, 10)	(S1, 10)	(S1, 10)	S0, 01
S*, Q QN				

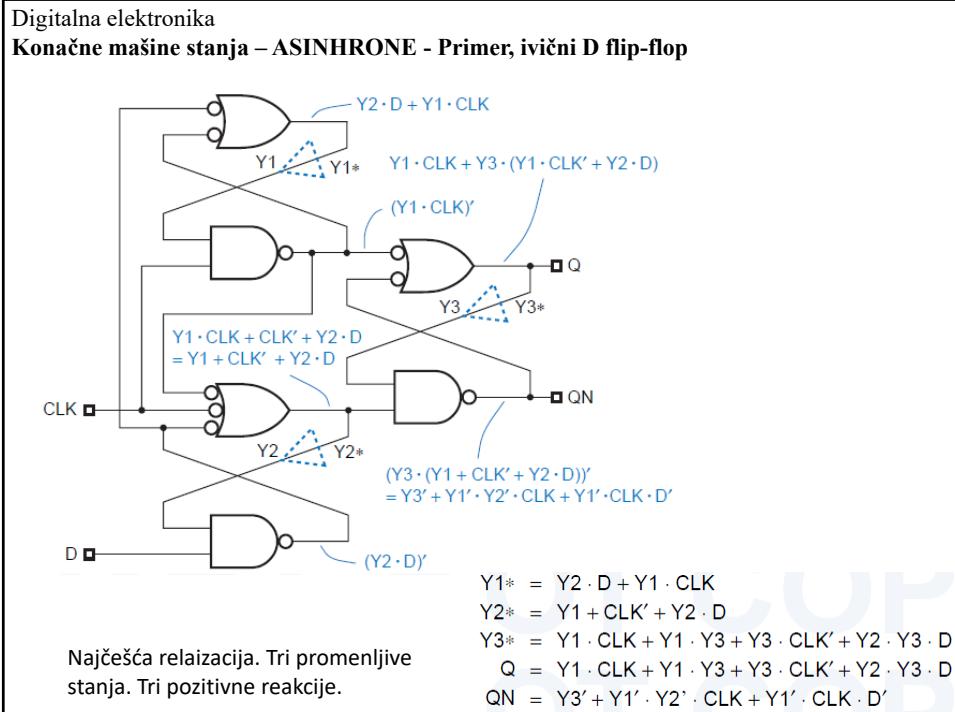

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Primer, ivični D flip-flop

		CLK D				CLK D									
Y1	Y2	Y3	00	01	11	10	S	00	01	11	10				
000	010	010	000	000	000	000	S0	S2 , 01	S2 , 01	S0 , 01	S0 , 01				
001	011	011	000	000	000	000	S1	S3 , 10	S3 , 10	S0 , 10	S0 , 10				
010	010	110	110	110	000	000	S2	S2 , 01	S6 , 01	S6 , 01	S0 , 01				
011	011	111	111	111	000	000	S3	S3 , 10	S7 , 10	S7 , 10	S0 , 01				
100	010	010	111	111	111	111	S4	S2 , 01	S2 , 01	S7 , 11	S7 , 11				
101	011	011	111	111	111	111	S5	S3 , 10	S3 , 10	S7 , 10	S7 , 10				
110	010	110	111	111	111	111	S6	S2 , 01	S6 , 01	S7 , 11	S7 , 11				
111	011	111	111	111	111	111	S7	S3 , 10	S7 , 10	S7 , 10	S7 , 10				
Y1* Y2* Y3*												S*, Q QN			

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Primer, ivični D flip-flop

CLK D				
S	00	01	11	10
S0	S2 , 01	S2 , 01	S0 , 01	S0 , 01
S1	S3 , 10	S3 , 10	S0 , 10	S0 , 10
S2	S2 , 01	S6 , 01	S6 , 01	S0 , 01
S3	S3 , 10	S7 , 10	S7 , 10	S0 , 01
S4	S2 , 01	S2 , 01	S7 , 11	S7 , 11
S5	S3 , 10	S3 , 10	S7 , 10	S7 , 10
S6	S2 , 01	S6 , 01	S7 , 11	S7 , 11
S7	S3 , 10	S7 , 10	S7 , 10	S7 , 10
S*, Q QN				

CLK D				
S	00	01	11	10
S0	S2 , 01	S6 , 01	S0 , 01	S0 , 01
S2	S2 , 01	S6 , 01	— , —	S0 , 10
S3	S3 , 10	S7 , 10	— , —	S0 , 01
S6	S2 , 01	S6 , 01	S7 , 11	— , —
S7	S3 , 10	S7 , 10	S7 , 10	S7 , 10
S*, Q QN				

S2 za 10 treba S0,01 greška u knjizi Wakerly 7-83, 7-84

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Primer nepotpuno zadate mašine stanja!

Nemoguća kombinacija
ulaznih promenljivih Fundamental mode Baš nas briga kakav je izlaz u tom stanju

S	x ₁ x ₀	00	01	11	10	y ₂ y ₁ y ₀
a	-	a	b	-	g	0--
b	-	-	b	c	-	101
c	-	-	e	c	-	1-1
d	-	d	b	-	g	0-0
e	-	-	e	f	-	-01
f	-	-	-	f	g	11-
g	-	d	-	f	g	000
h	-	a	h	f	-	-11
i	-	-	-	j	i	000
j	-	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Tražimo ekvivalentna stanja

Ekvivalentna stanja a-d	Kompatibilna stanja	Ekvivalentna stanja	Konzistentni izlazi
----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

S	x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a	-	a	b	c	g	0--
b	-	-	b	-	-	101
c	-	-	e	c	-	1-1
d	-	d	b	-	g	0-0
e	-	-	e	f	-	-01
f	-	-	-	f	g	11-
g	d	-	-	f	g	000
h	a	-	h	f	-	-11
i	-	-	-	j	i	000
j	-	h	-	j	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Pseudo-ekvivalentna stanja c-f

S	x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a	-	a	b	-	g	0--
b	-	-	b	c	-	101
c	-	-	e	c	-	1-1
d	-	d	b	-	g	0-0
e	-	-	e	f	-	-01
f	-	-	-	f	g	11-
g	d	-	-	f	g	000
h	a	-	h	f	-	-11
i	-	-	-	j	i	000
j	-	h	-	j	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Pseudo-ekvivalentna stanja f-j

S \ x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
S	a	b	-	g	0--
a	a	b	-	g	0--
b	-	b	c	-	101
c	-	e	c	-	1-1
d	d	b	-	g	0-0
e	-	e	f	-	-01
f	-	-	f	g	11-
g	d	-	f	g	000
h	a	h	f	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Uсловно ekvivalentna stanja b-e

Uslov $c=f$

Uslov

S \ x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
S	a	b	-	g	0--
a	a	b	-	g	0--
b	-	b	c	-	101
c	-	e	c	-	1-1
d	d	b	-	g	0-0
e	-	e	f	-	-01
f	-	-	f	g	11-
g	d	-	f	g	000
h	a	h	f	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Uсловno ekvivalentna
stanja g – i

Uslov $f=j$

S	x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a		a	b	-	g	0--
b	-	-	b	c	-	101
c	-	e	-	c	-	1-1
d	d	b	-	-	g	0-0
e	-	e	f	-	-	-01
f	-	-	f	g	-	11-
g	d	-	f	g	000	000
h	a	h	f	-	-	-11
i	-	-	j	i	000	000
j	-	h	j	-	-	11-

Uslov

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Stanja b-h

Izlazi nisu
konzistentni

S	x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a		a	b	-	g	0--
b	-	-	b	c	-	101
c	-	e	-	c	-	1-1
d	d	b	-	-	g	0-0
e	-	e	f	-	-	-01
f	-	-	f	g	-	11-
g	d	-	f	g	000	000
h	a	h	f	-	-	-11
i	-	-	j	i	000	000
j	-	h	j	-	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Stanja e-h

Izlazi nisu
konzistentni

S \ x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a	a	b	-	g	0--
b	-	b	c	-	101
c	-	e	c	-	1-1
d	d	b	-	g	0-0
e	-	e	f	-	-01
f	-	-	f	g	11-
g	d	-	f	g	000
h	a	h	f	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Rezultat

1. ekvivalentna stanja a-d
2. pseudo-ekvivalentna stanja c-f
3. pseudo-ekvivalentna stanja f-j
4. uslovno ekvivalentna stanja b-e, uslov c=f
5. uslovno ekvivalentna stanja g-i, uslov f=j

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Rezultat

1. ekvivalentna stanja a-d
2. pseudo-ekvivalentna stanja c-f
3. ~~pseudo-ekvivalentna stanja f-j~~ (ne može zbog 2.)
4. uslovno ekvivalentna stanja b-e, uslov c=f
5. ~~uslovno ekvivalentna stanja g-i, uslov f=j~~ (ne može zbog 3.)

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Rezultat

$s \backslash x_1x_0$	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a,d	a	b	-	g	0-0
b,e	-	b	c	-	101
c,f	-	b	c	g	111
g	a	-	c	g	000
h	a	h	c	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Nastavak za Moore mašinu

Tražimo kompatibilna stanja

Osnov konzistentni izlazi - Moore

Kompatibilna stanja a,d-g

Konzistenti izlazi

S \ x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a,d	a	b	-	g	0-0
b,e	-	b	c	-	101
c,f	-	b	c	g	111
g	a	-	c	g	000
h	a	h	c	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Rezultat

S \ x_1x_0	00	01	11	10	$Y_2Y_1Y_0$
a,d,g	a	b	c	g	000
b,e	-	b	c	-	101
c,f	-	b	c	g	111
h	a	h	c	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Rezultat

Izbacimo višak slova da ne zbumuje

$S \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10	$y_2 y_1 y_0$
$x_1 x_0$	00	01	11	10	$y_2 y_1 y_0$
a	a	b	c	a	000
b	-	b	c	-	101
c	-	b	c	a	111
h	a	h	c	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Nastavak za Mealy mašinu

Tražimo kompatibilna stanja
Baš nas briga za izlaze

$S \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10	$y_2 y_1 y_0$
$x_1 x_0$	00	01	11	10	$y_2 y_1 y_0$
a,d	a	b	-	g	0-0
b,e	-	b	c	-	101
c,f	-	b	c	g	111
g	a	-	c	g	000
h	a	h	c	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Rezultat

S \ x_1x_0	00	01	11	10
S	00	01	11	10
a,b,c,d,e,f,g	a	b	c	g
h	a	h	f	-
i,j	-	h	j	i

S \ x_1x_0	00	01	11	10
S	00	01	11	10
a	a	a	a	a
h	a	h	a	-
i	-	h	i	i

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Nastavak za Mealy mašinu drugi način

S \ x_1x_0	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
S	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a,d	a	b	-	g	0-0
b,e	-	b	c	-	101
c,f	-	b	c	-	111
g	a	-	c	-	000
h	a	h	c	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE - Minimizacija

Rezultat

$S \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
S	00	01	11	10
a,b,c,d,e,f	a	b	c	g
g,h	a	h	c	g
i,j	-	h	j	i



$S \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
S	00	01	11	10
a	a	a	a	g
g	a	g	a	g
i	-	g	i	i

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Realizacija izlaza

Izlazi Moore

$S \backslash x_1x_0$	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
S	00	01	11	10	$y_2y_1y_0$
a	a	b	-	a	000
b	-	b	c	-	101
c	-	b	c	-	111
h	a	h	c	-	-11
i	-	-	j	i	000
j	-	h	j	-	11-

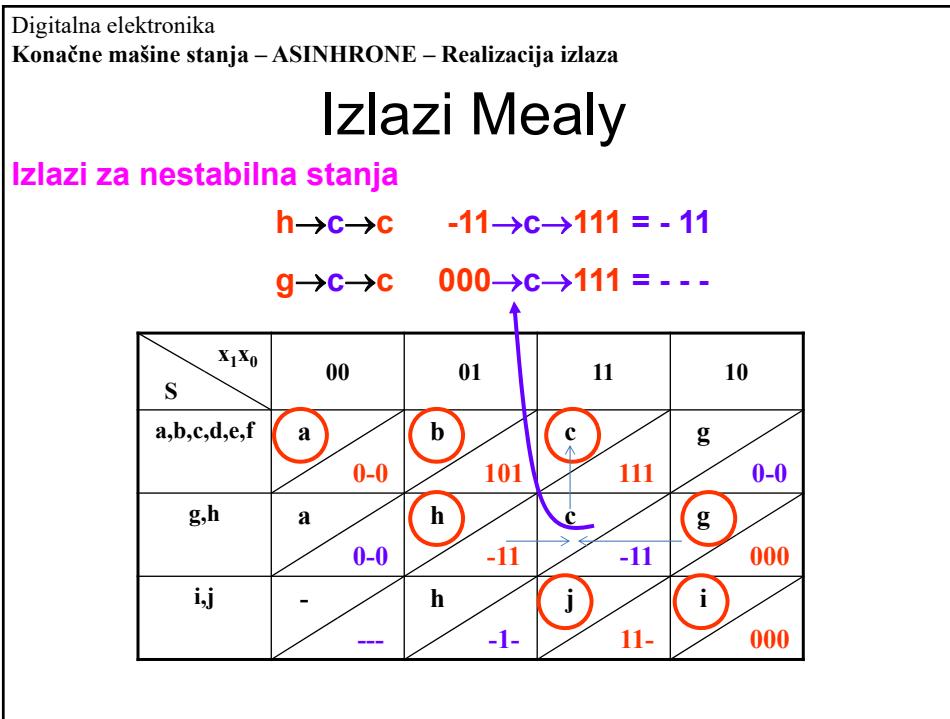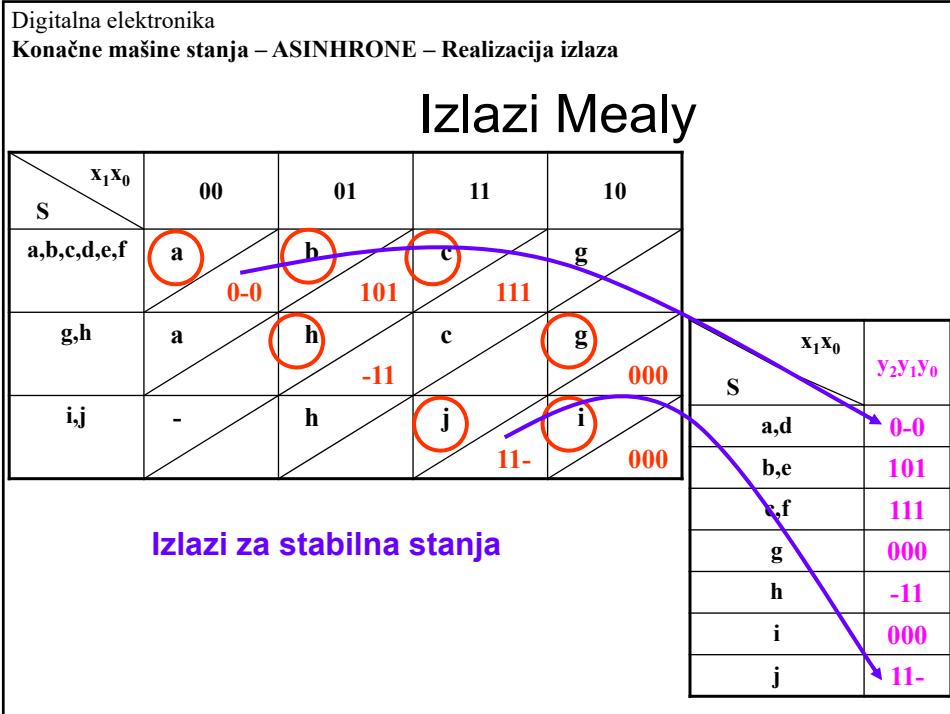

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Realizacija izlaza

Izlazi Mealy


$$\begin{array}{l}
 h \rightarrow a \rightarrow a \quad -11 \rightarrow a \rightarrow 0-0 = \dots \\
 g \rightarrow a \rightarrow a \quad 000 \rightarrow a \rightarrow 0-0 = 0-0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 j \rightarrow h \rightarrow h \quad 11 \rightarrow h \rightarrow -11 = -1-
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 a \rightarrow g \rightarrow g \quad 0-0 \rightarrow g \rightarrow 000 = 0-0 \\
 c \rightarrow g \rightarrow g \quad 111 \rightarrow g \rightarrow 000 = \dots
 \end{array}$$

S	x ₁ x ₀	00	01	11	10
a,b,c,d,e,f	a	b	c	g	0-0
g,h	a	h	c	g	000
i,j	-	h	j	i	000

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE

Primer, ivični D flip-flop

S	00	01	11	10	CLK D
SB	(SB), 01	S6, 01	(SB), 01	(SB), 01	
S3	(S3), 10	S7, 10	—, —	SB, 01	
S6	SB, 01	(S6), 01	S7, 11	—, —	
S7	S3, 10	(S7), 10	(S7), 10	(S7), 10	
					S*, Q QN

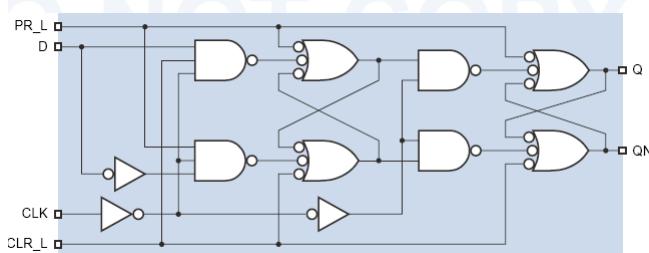

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Kodovanje stanja


Primer minimizovane tabele stanja



$S \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10	$y_1 y_0$
$x_1 x_0$	a	b	a	d	00
a	a	b	b	b	01
b	d	b	b	b	01
c	a	c	b	d	11
d	d	c	d	d	10


Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Kodovanje stanja

Trka

$S \backslash x_1 x_0$	00	01	11	10	$y_1 y_0$
00	a	a	b	a	00
01	b	d	b	b	01
10	c	a	c	b	11
11	d	d	c	d	10

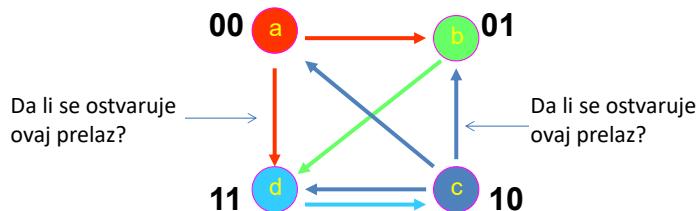

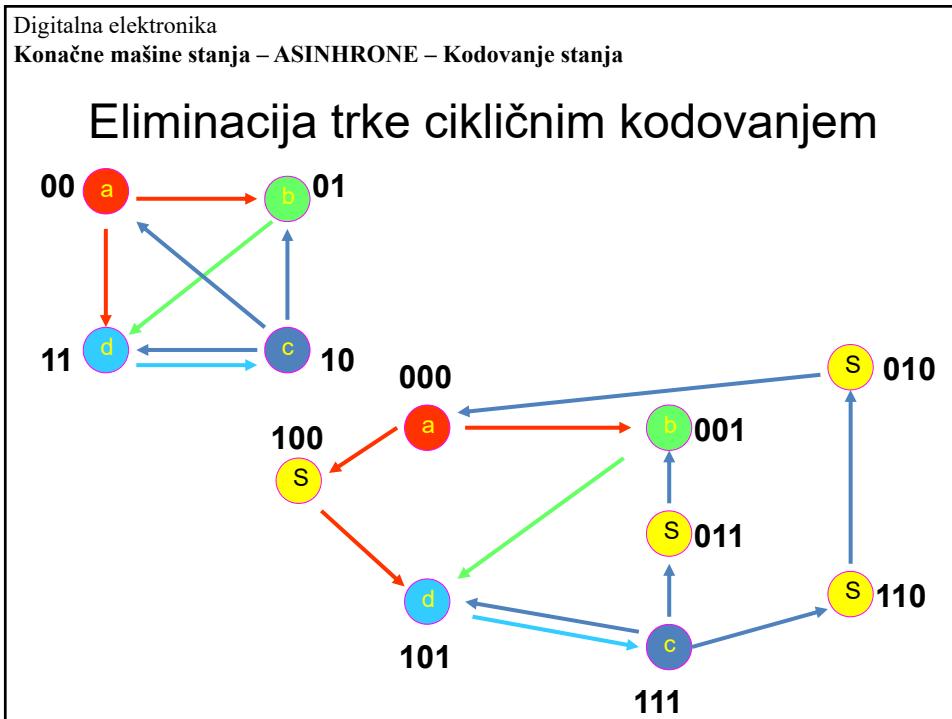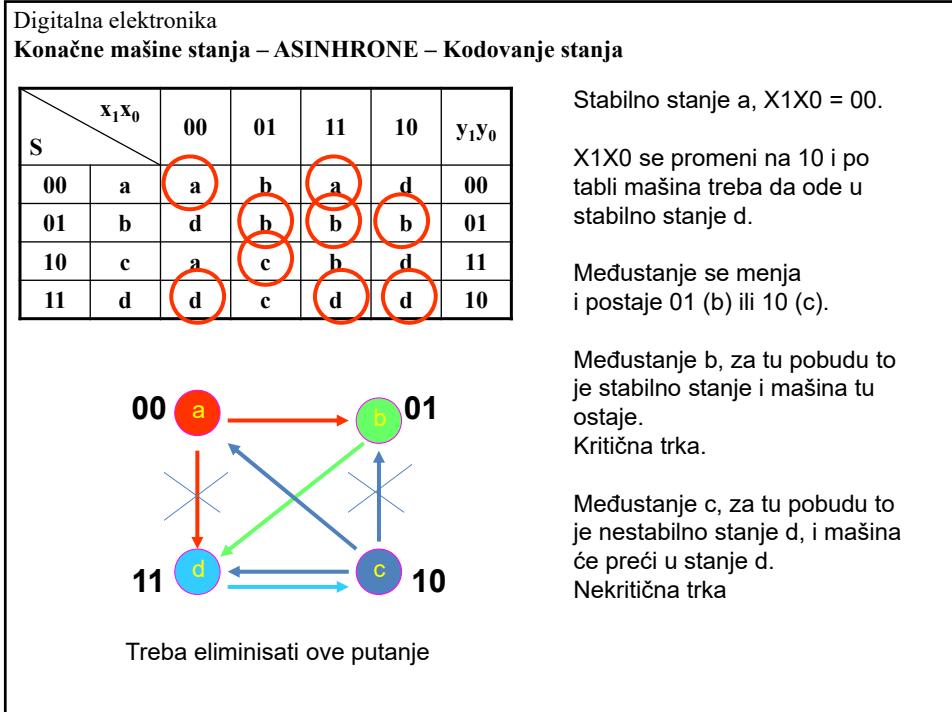

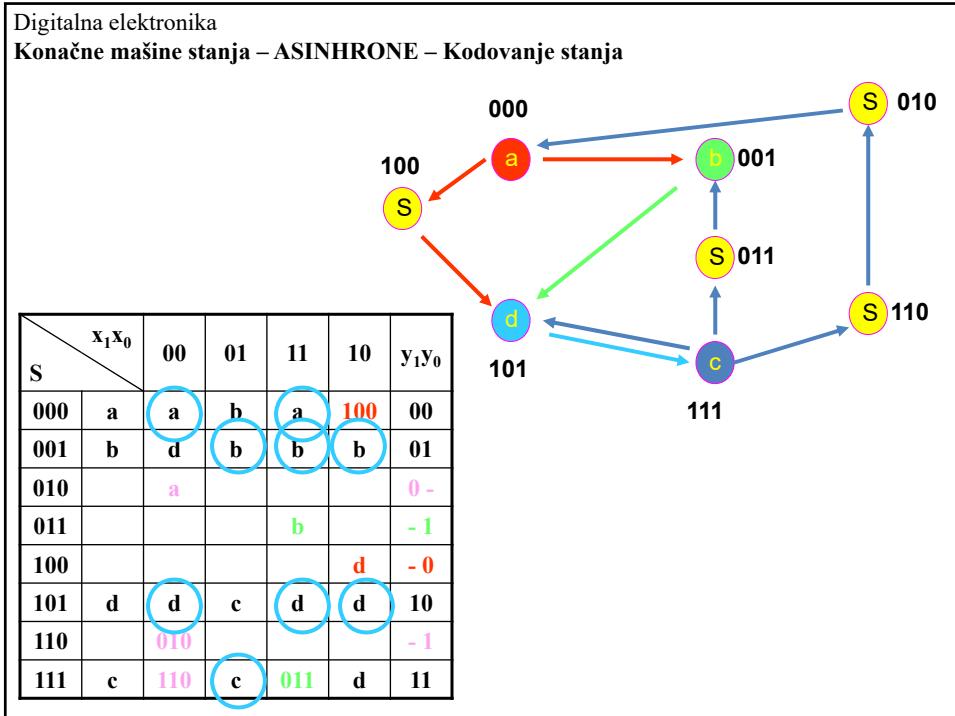

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Tabela prelaza, pobude


Tabela za računanje izlaznih funkcija

S \ x ₁ x ₀	00	01	11	10	y ₁ y ₀
000	a	000	001	000	100 00
001	b	101	001	001	001 01
011		-	-	001	- - 1
010		000	-	-	- 0 -
110		010	-	-	- - 1
111	c	110	111	011	101 11
101	d	101	111	101	101 10
100		-	-	101	- - 0

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Statički hazard

Primer statičkog hazarda




Napraviti SR leč, D leč

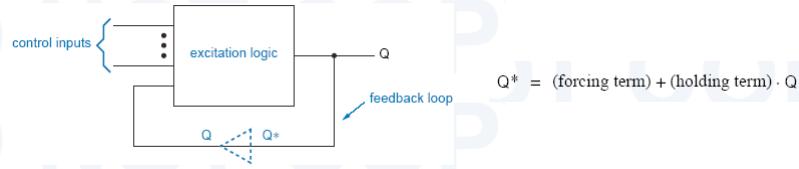

$$Q^* = S + R' \cdot Q$$

$$Q^* = C \cdot D + C' \cdot Q$$

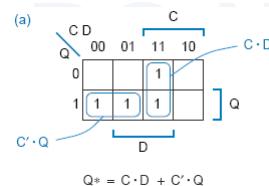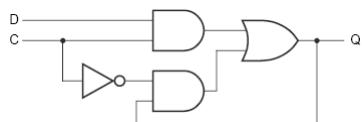
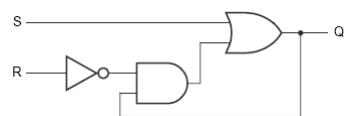
Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Statički hazard



$D=1, Q=1, C$ se menja sa 1 na 0

Digitalna elektronika

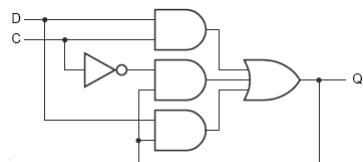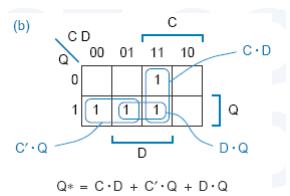Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Statički hazard



Prilikom realizacije asinhronih mašina ne sme postojati statički hazard !!!

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Esencijalni hazard

Esencijalni hazard

- Loša promena stanja koja ne može biti eliminisana bez kontrole kašnjenja u kolu

- Ne utiče
eliminacija statičkog hazarda

Digitalna elektronika


Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Esencijalni hazard

Primer

Početno stanje Q_2
ulaz $0 \rightarrow 1$

Present state	Input x	
	0	1
$Q_0 = 00$	(Q_0)	Q_3
$Q_1 = 01$	Q_0	(Q_1)
$Q_2 = 11$	(Q_2)	Q_1
$Q_3 = 10$	Q_2	(Q_3)

Različita kašnjenja za X

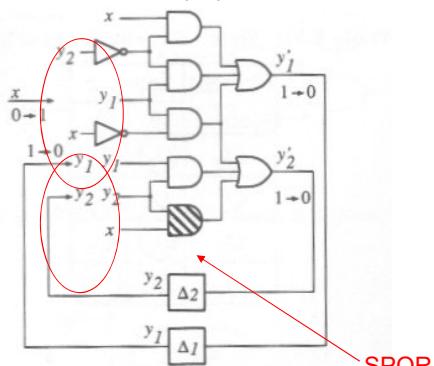

Problem nastaje ako postoji putanja kroz povratnu spregu koja je brža od kašnjenja nekog od ulaznih signala.

Ponekad mora da se uspori kolo

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Esencijalni hazard

Present state	Input x	
	0	1
$Q_0 = 00$	(Q_0) \rightarrow Q_3	
$Q_1 = 01$	$Q_0 \leftarrow$ (Q_1)	
$Q_2 = 11$	(Q_2) \rightarrow Q_1	
$Q_3 = 10$	Q_2	(Q_3) \downarrow

Esencijalni hazard postoji za neko stanje S i ulaznu promenljivu X ako kolo polazeći iz stanja S dostiže različita stanja za jednu u tri sukcesivne promene ulazne promenljive X


Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Esencijalni hazard

Da li postoji esencijalni hazard?

	P	R		Z
Y1 Y2	00	01	11	10
00	00	00	10	01
01	01	00	11	01
11	—	—	10	—
10	00	00	10	10

$Y1 * Y2 *$

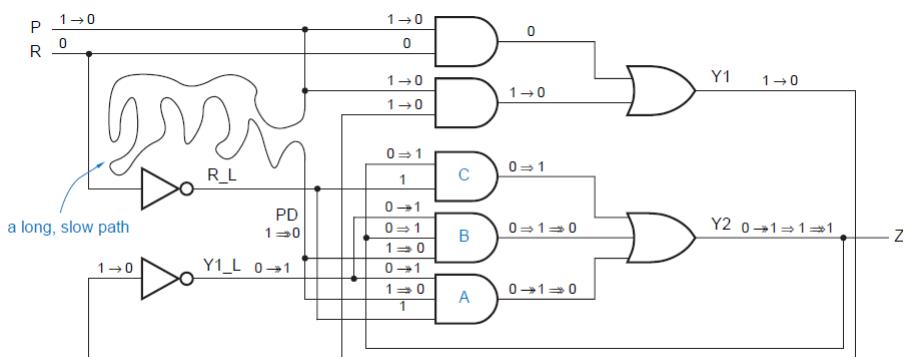

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Postupak sinteze

1) Određivanje tabele stanja/izlaza

- Na početku se obično stanja formiraju tako da je svako stanje stabilno samo za jednu kombinaciju ulaza.

2) Minimizacija stanja

- Spajanje kompatibilnih stanja. Odluka da li se realizuje Moore-ova ili Mealy-jeva mašina stanja.
- U slučaju Mealy-jeve mašine potrebno voditi računa o izlazima u prolaznim stanjima tako da se izbegnu višestruke promene iste izlazne promenljive.

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Postupak sinteze

3) Kodovanje stanja

- Da bi se eliminisala trka potrebno je da se pri prelasku između svaka dva stanja menja samo jedna promenljiva stanja. Uvode se prelazna stanja koja ovo obezbeđuju. Opet je potrebno voditi računa o izlazu u prelaznim stanjima.


4) Realizacija mašine stanja

- Određuju se logičke funkcije koje određuju promene stanja i izlaza. Nije dozvoljeno postojanje statickih hazarda.
Proveriti da li postoji esencijalni hazard.

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Napraviti kolo koje realizuje zadati izlaz Z na osnovu promene ulaza X0 i X1.

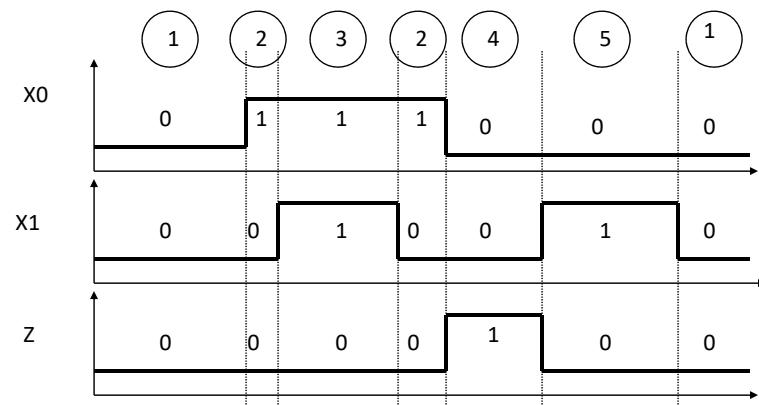Izlaz Z se generiše, postaje jednak 1, samo ako su se ulazi promenili iz stanja $X_1X_0 = 01$
u stanje $X_1X_0 = 00$
i ostaje u tom stanju do naredne promene ulaznih signala, kada se postavlja na 0.



Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Inicijalna tabela i dijagram stanja

x_1x_0	00	01	11	10	Z
S					
S ₁	S ₁	S ₂	-	S ₅	0
S ₂	S ₄	S ₂	S ₃	-	0
S ₃	-	S ₂	S ₃	S ₅	0
S ₄	S ₄	S ₂	-	S ₅	1
S ₅	S ₁	-	S ₃	S ₅	0

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Minimizacija

x_1x_0	00	01	11	10	Z
S					
S ₁	S ₁	S ₂	-	S ₅	0
S ₂	S ₄	S ₂	S ₃	-	0
S ₃	-	S ₂	S ₃	S ₅	0
S ₄	S ₄	S ₂	-	S ₅	1
S ₅	S ₁	-	S ₃	S ₅	0

Jedino S₁ i S₄ "liče", ali izlazi nisu konzistentni.
Ovde nema minimizacije!

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Redukcija kompatibilnih stanja, Moore

S	x_1x_0	00	01	11	10	Z
S_1	S_1	S_2	-	S_5	0	
S_2	S_4	S_2	S_3	-	0	
S_3	-	S_2	S_3	S_5	0	
S_4	S_4	S_2	-	S_5	1	
S_5	S_1	-	S_3	S_5	0	

S	x_1x_0	00	01	11	10	Z
S_1, S_3, S_5	S_1	S_2	S_3	S_5	0	
S_2	S_4	S_2	S_3	-	0	
S_4	S_4	S_2	-	S_5	1	

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Redukcija kompatibilnih stanja, Moore, drugi način

S	x_1x_0	00	01	11	10	Z
S_1	S_1	S_2	-	S_5	0	
S_2	S_4	S_2	S_3	-	0	
S_3	-	S_2	S_3	S_5	0	
S_4	S_4	S_2	-	S_5	1	
S_5	S_1	-	S_3	S_5	0	


S	x_1x_0	00	01	11	10	Z
S_1, S_5	S_1	S_2	S_3	S_5	0	
S_2, S_3	S_4	S_2	S_3	S_5	0	
S_4	S_4	S_2	-	S_5	1	

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Kodovanje, Moore

S \ x_1x_0	00	01	11	10	Z
S					
S_1, S_3, S_5	S_1	S_2	S_3	S_5	0
S_2	S_4	S_2	S_3	-	0
S_4	S_4	S_2	-	S_5	1

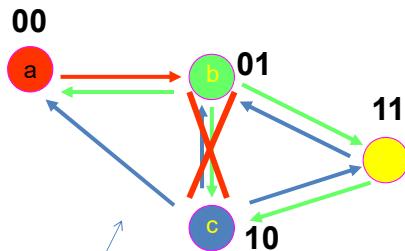

S \ x_1x_0	00	01	11	10	Z
S					
00	$a = \{S_1, S_3, S_5\}$	a	b	a	0
01	$b = S_2$	c	b	a	-
10	$c = S_4$	c	b	-	a

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Tabela pobude, prelaza

S \ x_1x_0	00	01	11	10	Z
S					
00	$a = \{S_1, S_3, S_5\}$	a	b	a	0
01	$b = S_2$	11	b	a	-
11		c	b	-	-
10	$c = S_4$	c	11	-	a

$Q_1 Q_0$ \ $x_1 x_0$	00	01	11	10	Z
$Q_1 Q_0$					
00	00	01	00	00	0
01	11	01	00	-	0
11	10	01	-	-	-
10	10	11	-	00	1

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Funkcije povratnih veza

 $q_1(t+1)$

$x_1 x_0$	00	01	11	10
$q_1(t)q_0(t)$	0	0	0	0
00	0	0	0	0
01	1	0	0	-
11	1	0	-	-
10	1	1	-	0

$$q_1(t+1) = q_1(t)\bar{q}_0(t)\bar{x}_1 + q_1(t)\bar{x}_1\bar{x}_0 + q_0(t)\bar{x}_0$$

$$q_1(t+1) = \overline{q_1(t)\bar{q}_0(t)\bar{x}_1 + q_1(t)\bar{x}_1\bar{x}_0 + q_0(t)\bar{x}_0}$$

$$q_1(t+1) = \overline{\overline{q_1(t)\bar{q}_0(t)\bar{x}_1} q_1(t)\bar{x}_1\bar{x}_0 q_0(t)\bar{x}_0}$$

 $q_0(t+1)$

$x_1 x_0$	00	01	11	10
$q_1(t)q_0(t)$	0	1	0	0
00	0	1	0	0
01	1	1	0	-
11	0	1	-	-
10	0	1	-	0

$$q_0(t+1) = \bar{x}_1 x_0 + \bar{q}_1(t)q_0(t)\bar{x}_1$$

$$q_0(t+1) = \overline{\bar{x}_1 x_0 + \bar{q}_1(t)Q_0(t)\bar{x}_1}$$

$$q_0(t+1) = \overline{\bar{x}_1 x_0 \bar{q}_1(t)q_0(t)\bar{x}_1}$$

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Funkcije izlaza

$q_1(t)q_0(t)$	Z
00	0
01	0
11	-
10	1

$$Z(t) = q_1(t)$$

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Redukcija kompatibilnih stanja, Mealy

S \ x_1x_0	00	01	11	10
S	S_1	S_2	-	-
S_1	S_1	S_2	-	-
S_2	S_4	S_2	S_3	-
S_3	-	S_2	S_3	-
S_4	S_4	-	-	S_5
S_5	S_1	-	-	S_5

Tabela stanja

S \ x_1x_0	00	01	11	10	
S	S_1, S_3, S_5	S_1	S_2	S_3	S_5
S_1, S_3, S_5	S_1	S_2	S_3	S_5	
S_2, S_4	S_4	S_2	S_3	S_5	

S	Z
S_1	0
S_2	0
S_3	0
S_4	1
S_5	0

Tabela izlaza

S \ x_1x_0	00	01	11	10
S	0	0	0	0
S_1, S_3, S_5	0	0	0	0
S_2, S_4	1	0	0	-

80

Digitalna elektronika

Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Kodovanje, Mealy

S \ x_1x_0	00	01	11	10	
S_1, S_3, S_5	0	S_1	S_2	S_3	S_5
S_2, S_4	1	S_4	S_2	S_3	S_5



Tabela prelaza, pobude

$q(t)$ \ x_1x_0	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	0	0

Digitalna elektronika
Konačne mašine stanja – ASINHRONE – Primer

Funkcije

$q(t)$	$x_1 x_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	

$$q(t+1) = q(t)\bar{x}_1 + \bar{x}_1 x_0$$

Z

$q(t)$	$x_1 x_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	-	-

$$Z = q(t)\bar{x}_0$$