

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači – Potpuni sabirač

c_i	a	b	c_o	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$s = c_i \text{ xor } a \text{ xor } b$
 $c_o = ab + c_i(a+b)$

$s = c_i ab + \bar{c}_o(c_i + a + b)$

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači – Potpuni sabirač

$s = c_i \text{ xor } a \text{ xor } b$
 $c_o = ab + c_i(a+b)$
 $= abc_i + \bar{c}_o(c_i + a + b)$

Da bi radili samo sa pravim, a ne i komplementnim, vrednostima

28 Tranzistora

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači – Ripple Carry

Ideja iz "algoritamskog" sabiranja

Worst case kašnjenje
Kašnjenje za najgori slučaj $t_{adder} = (N-1)t_{carry} + t_{sum}$

Raste linearno sa brojem bita

$$t_{adder} = O(N)$$

Cilj: Napraviti što brži prenos carry bita

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači – Princip inverzije


Da li nam trebaju invertori na izlazu u realizaciji sa 28 tranzistora?

c_i	a	b	c_o	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\bar{S}(A, B, C_i) = S(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}_i)$$

$$\bar{C}_o(A, B, C_i) = C_o(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}_i)$$

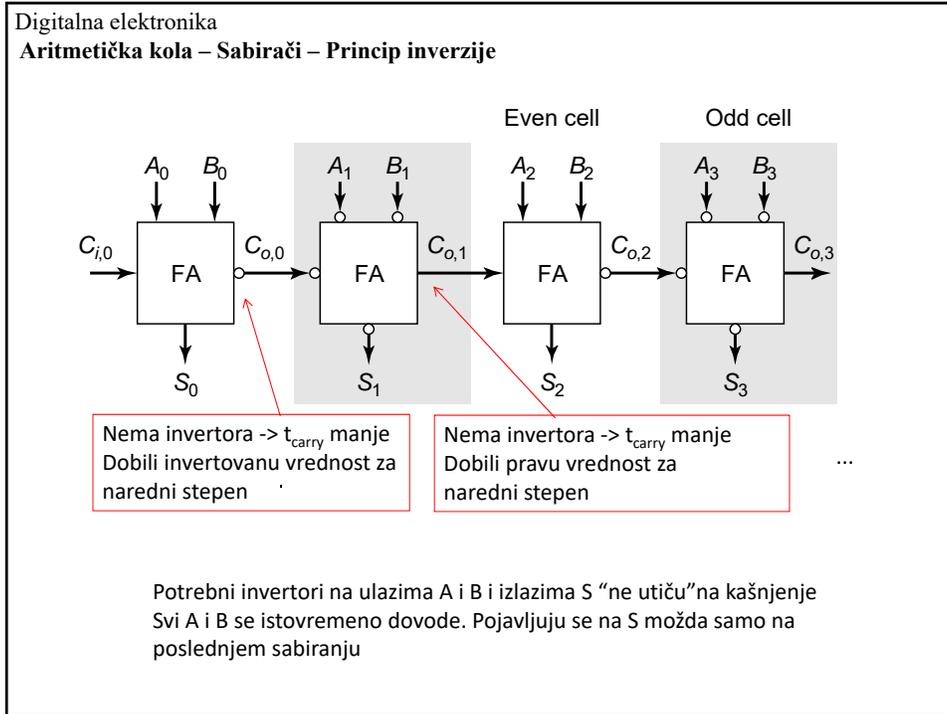Ako na ulaze već napravljenog sabirača dovedemo invertovane vrednosti, dobićemo invertovane vrednosti izlaza.





Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači – Potpuni sabirač

Najveći problem predstavlja "čekanje" prethodnog carry

A	B	C_i	S	C_o	Carry status
0	0	0	0	0	delete
0	0	1	1	0	delete
0	1	0	1	0	propagate
0	1	1	0	1	propagate
1	0	0	1	0	propagate
1	0	1	0	1	propagate
1	1	0	0	1	generate
1	1	1	1	1	generate

G - generate $G=AB$
P - propagate $P=A \text{ xor } B$
D - delete $D=\bar{A}\bar{B}$

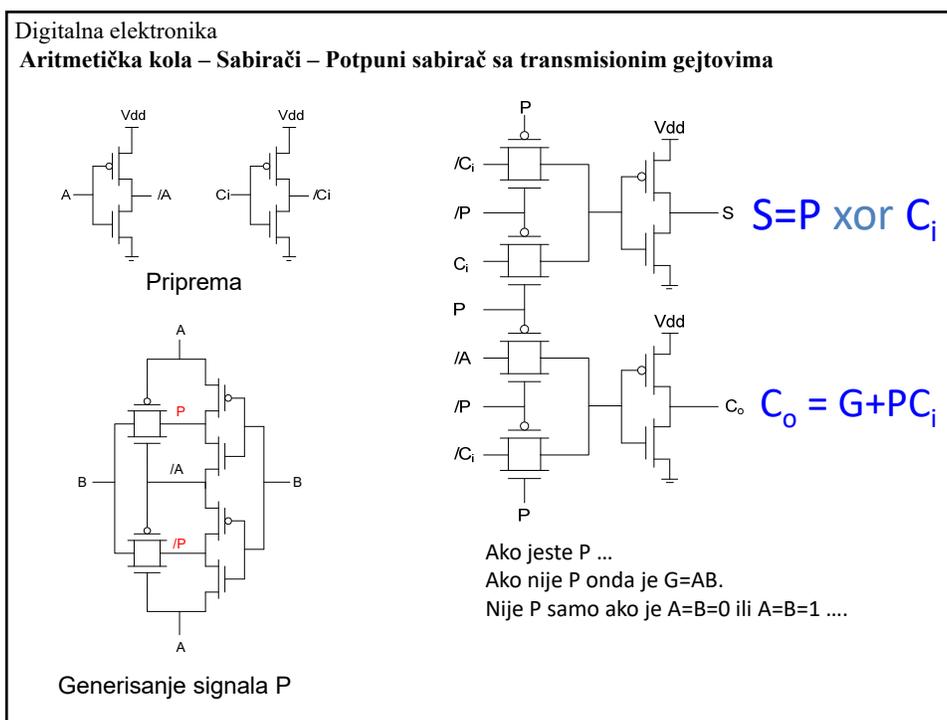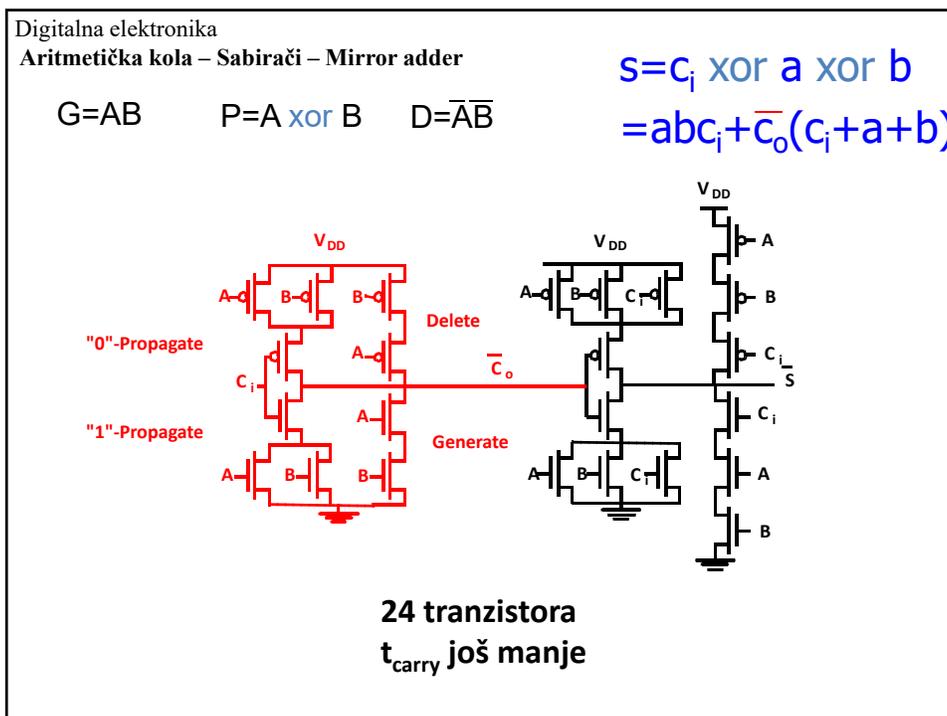$C_o = G + PC_i$
 $S = P \text{ xor } C_i$



Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači

U višebitnom sabiraču svi biti sabiraka dolaze istovremeno.
Istovremeno se po bitima generišu svi potrebni P, G, D.
Znači samo carry treba da propagira.



Dinamička logika



$G=AB$ $P=A \text{ xor } B$ $D=\bar{A}B$



Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači – Manchester Carry Chain

Višebitna dinamička logika

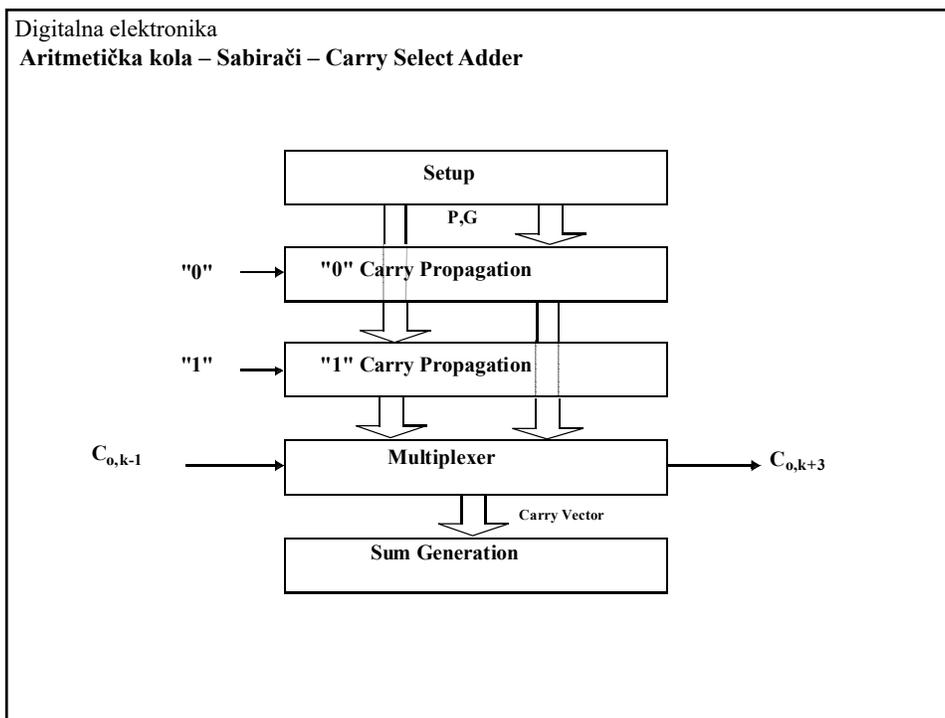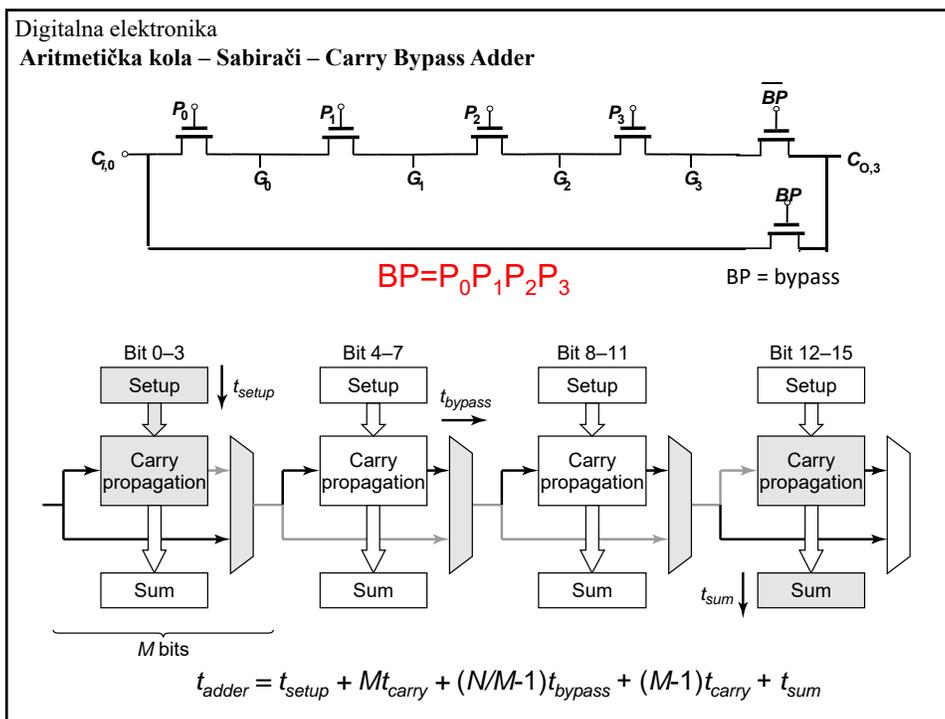C učestvuju u sumi!
C₃ ili je "odmah" pripremljen D, G ili se u najgorem slučaju kada su svi P=1 čeka propagiranje ulaznog C_i



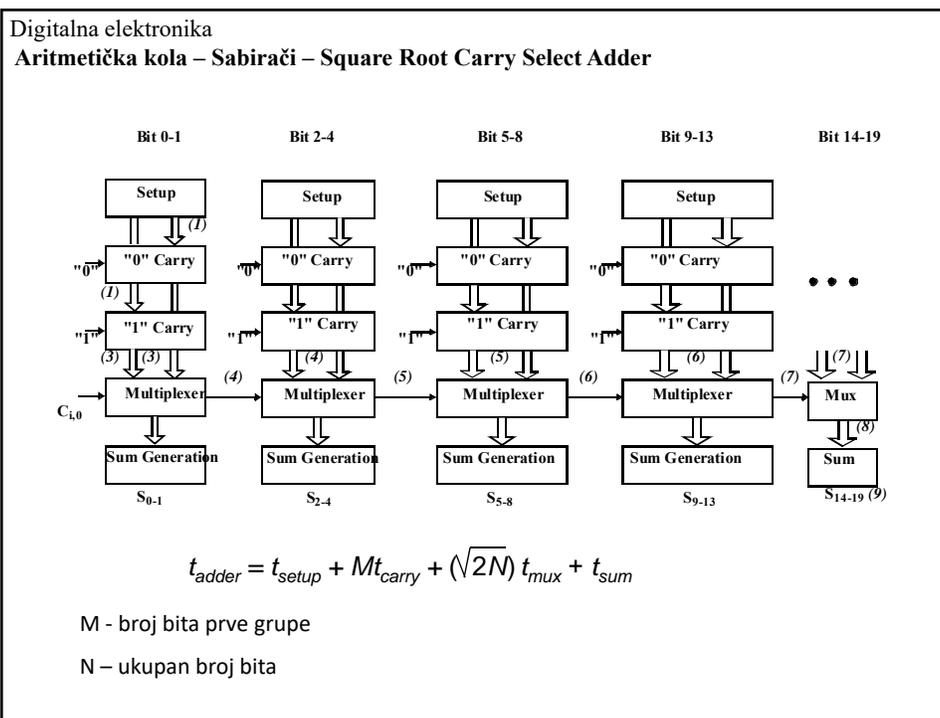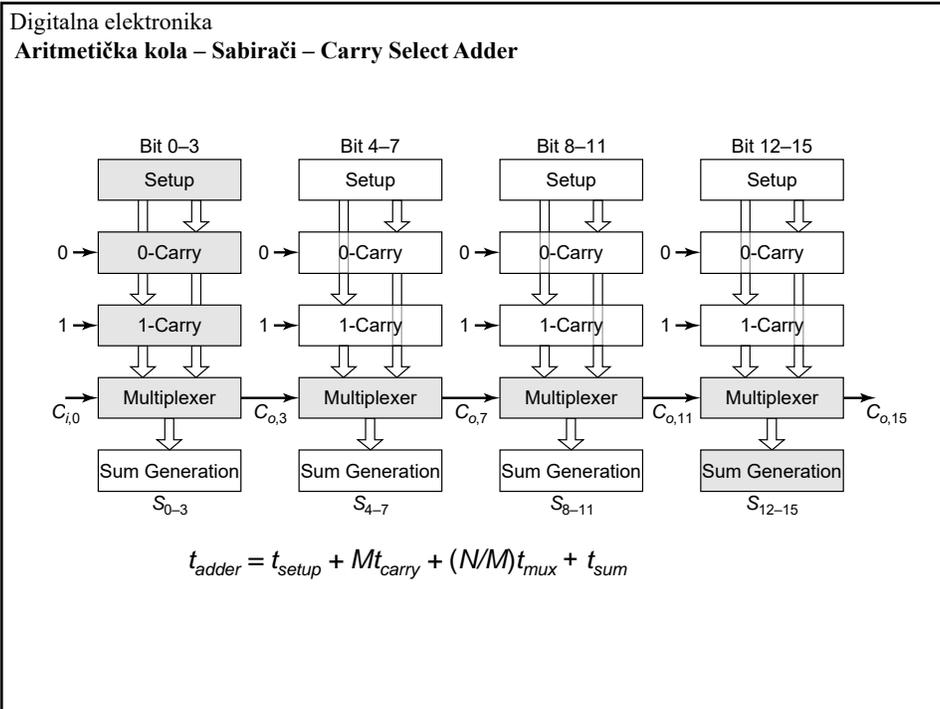

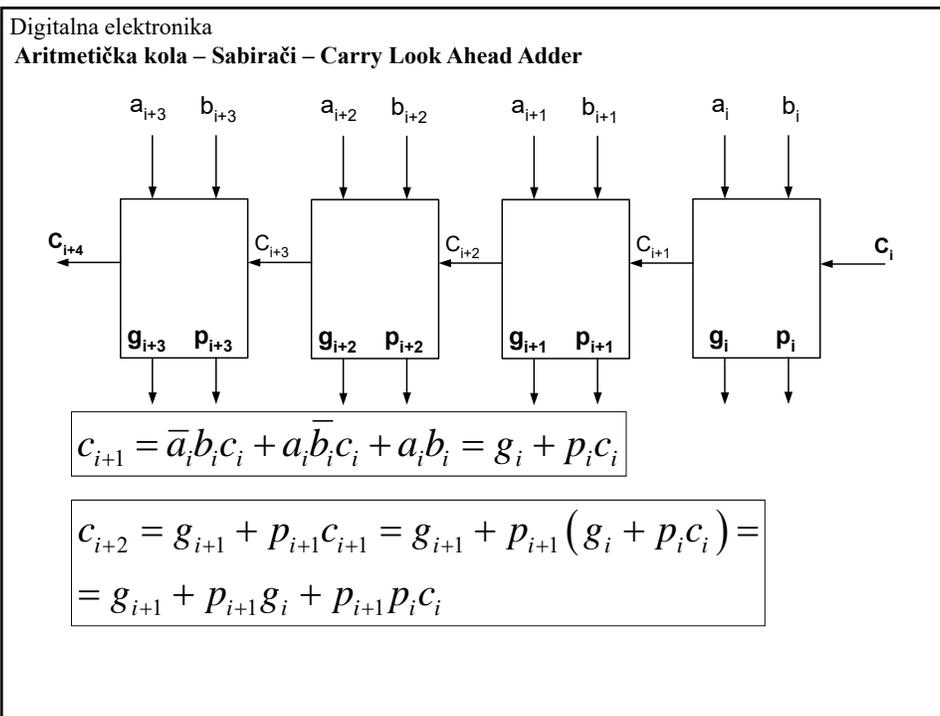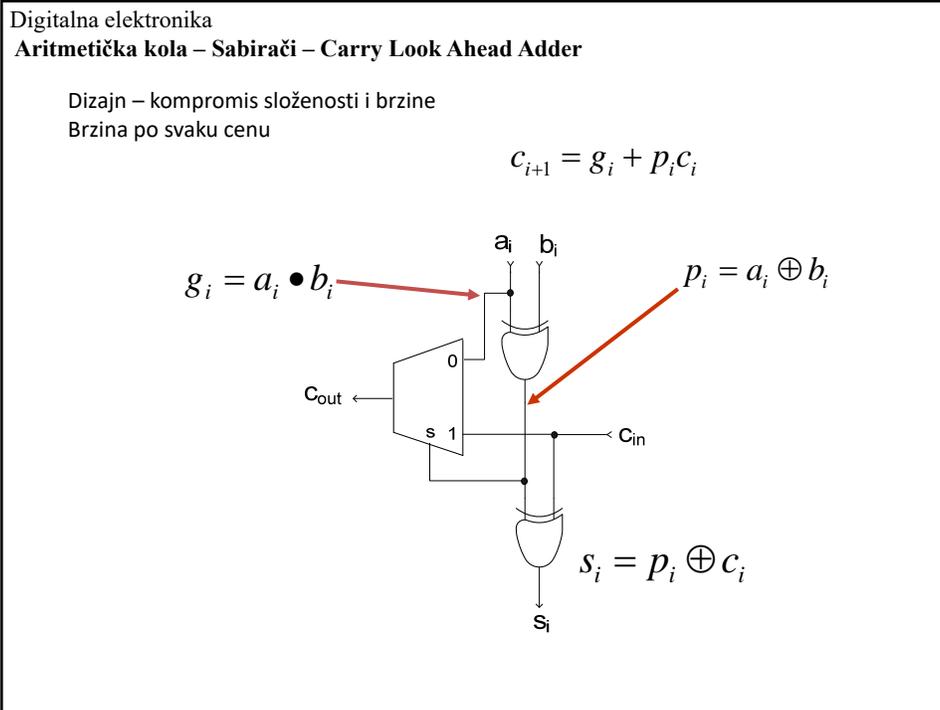

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači – Carry Look Ahead Adder

Dizajn – kompromis složenosti i brzine
Brzina po svaku cenu

$$C_{o,0} = G_0 + P_0 C_{i,0}$$

$$C_{o,1} = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{i,0}$$



$$C_{o,2} = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{i,0}$$



$$= (G_2 + P_2 G_1) + (P_2 P_1)(G_0 + P_0 C_{i,0}) = G_{2:1} + P_{2:1} C_{o,0}$$

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Sabirači – Ideja za veliki broj ulaza u logička kola

$t_p \Leftrightarrow N$

$t_p \Leftrightarrow \log_2 N$

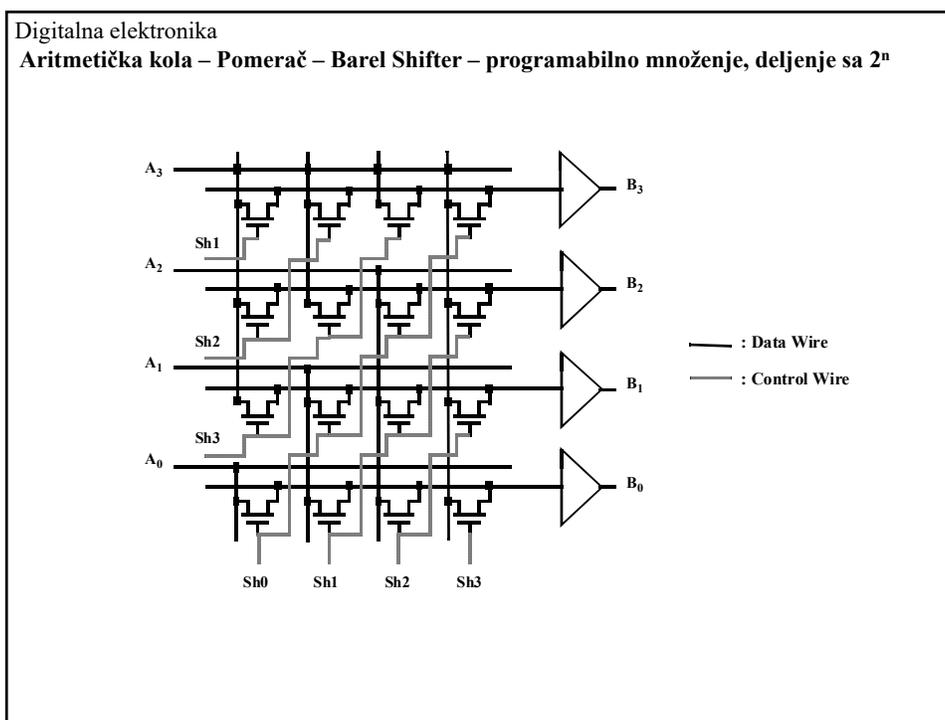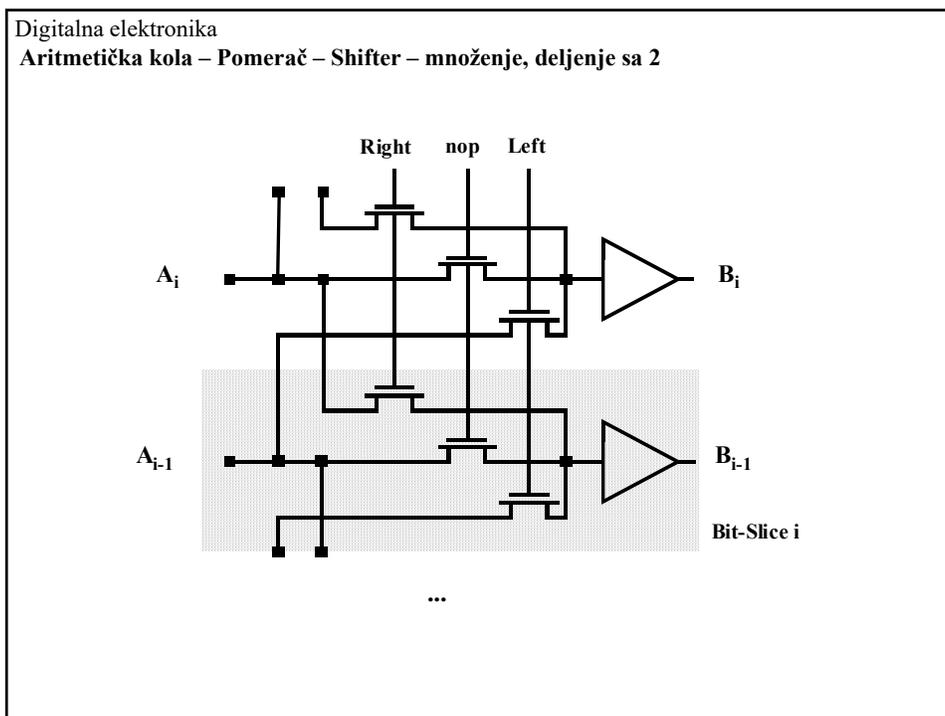

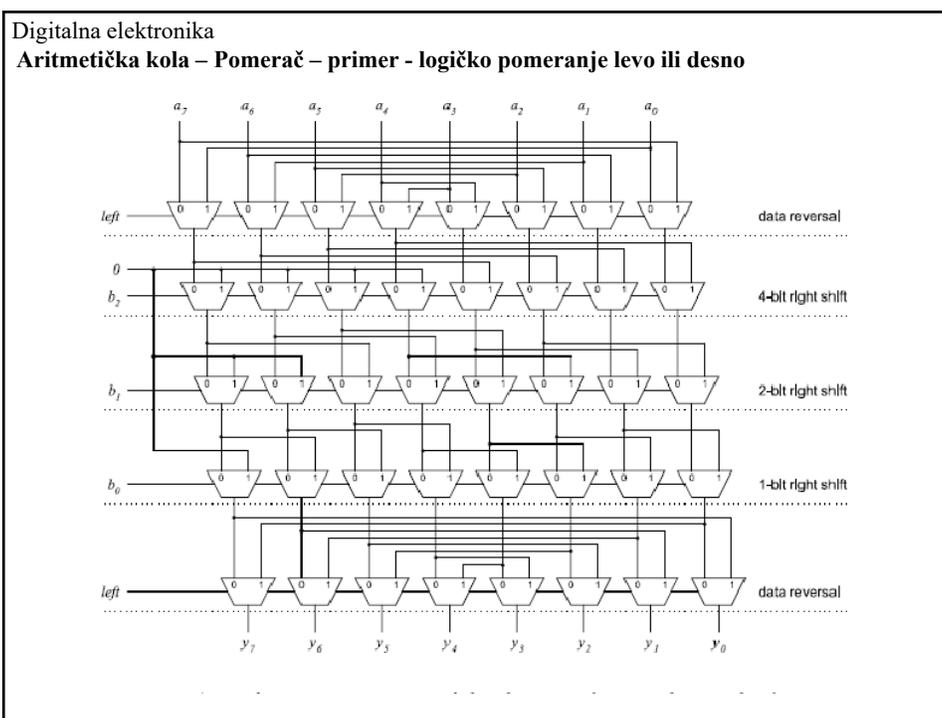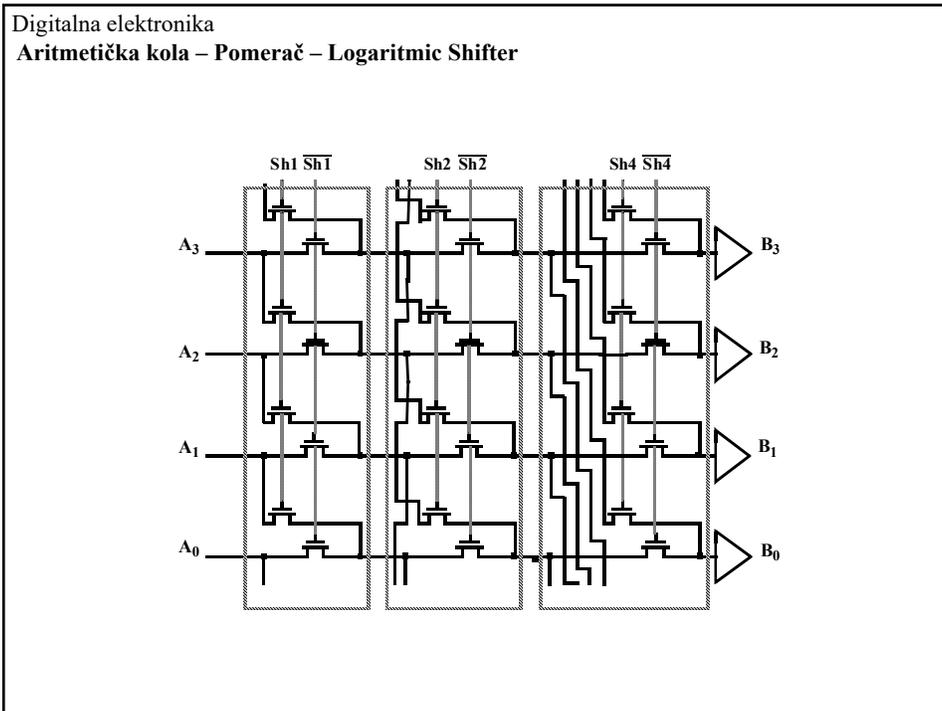

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Binarno množenje

$$X = \sum_{i=0}^{M-1} X_i 2^i \quad Y = \sum_{j=0}^{N-1} Y_j 2^j$$

$$XY = \left(\sum_{i=0}^{M-1} X_i 2^i \right) \left(\sum_{j=0}^{N-1} Y_j 2^j \right) = \sum_{j=0}^{N-1} Y_j \left(\sum_{i=0}^{M-1} X_i 2^{i+j} \right)$$

1 0 1 0 1 0	x	1 0 1 1	Operandi
1 0 1 0 1 0			}
1 0 1 0 1 0			
0 0 0 0 0 0			
+ 1 0 1 0 1 0			
1 1 1 0 0 1 1 1 0			Rezultat



Parcijalni proizvodi



Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Množač - Array Multiplier



$$X = \sum_{i=0}^{M-1} X_i 2^i \quad Y = \sum_{j=0}^{N-1} Y_j 2^j$$


$$XY = \left(\sum_{i=0}^{M-1} X_i 2^i \right) \left(\sum_{j=0}^{N-1} Y_j 2^j \right) = \sum_{j=0}^{N-1} Y_j \left(\sum_{i=0}^{M-1} X_i 2^{i+j} \right)$$
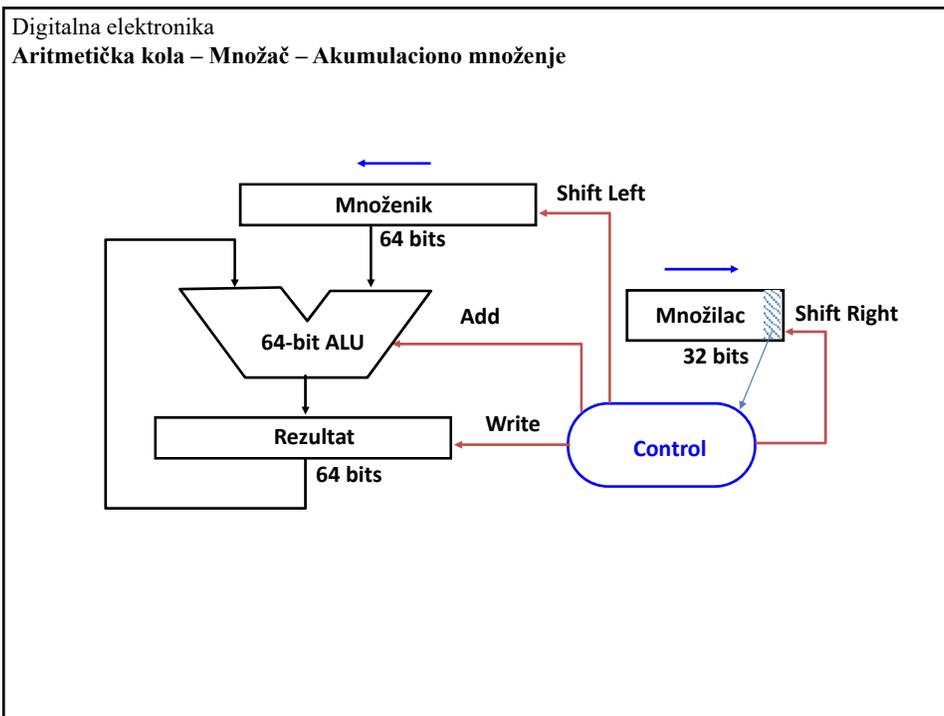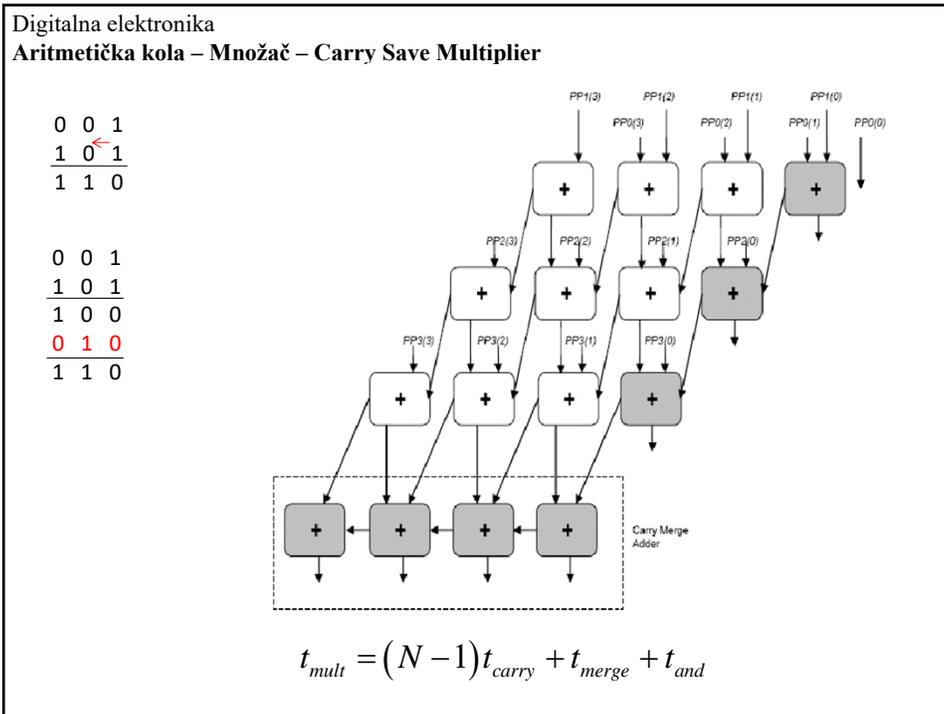
$$t_{mult} = ((M-1) + (N-2))t_{carry} + (N-1)t_{sum} + t_{and}$$



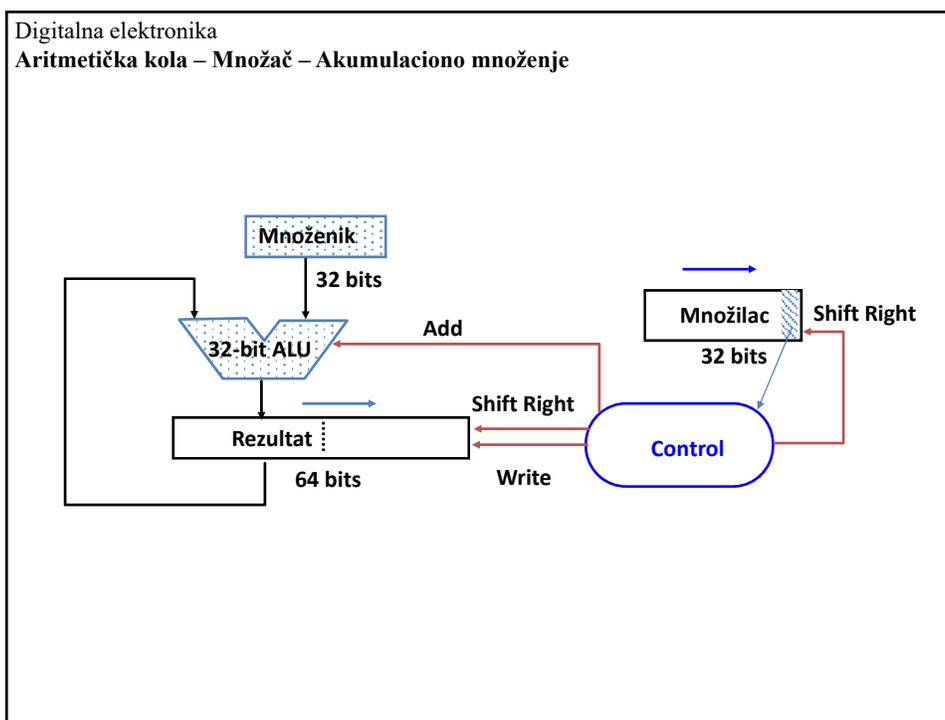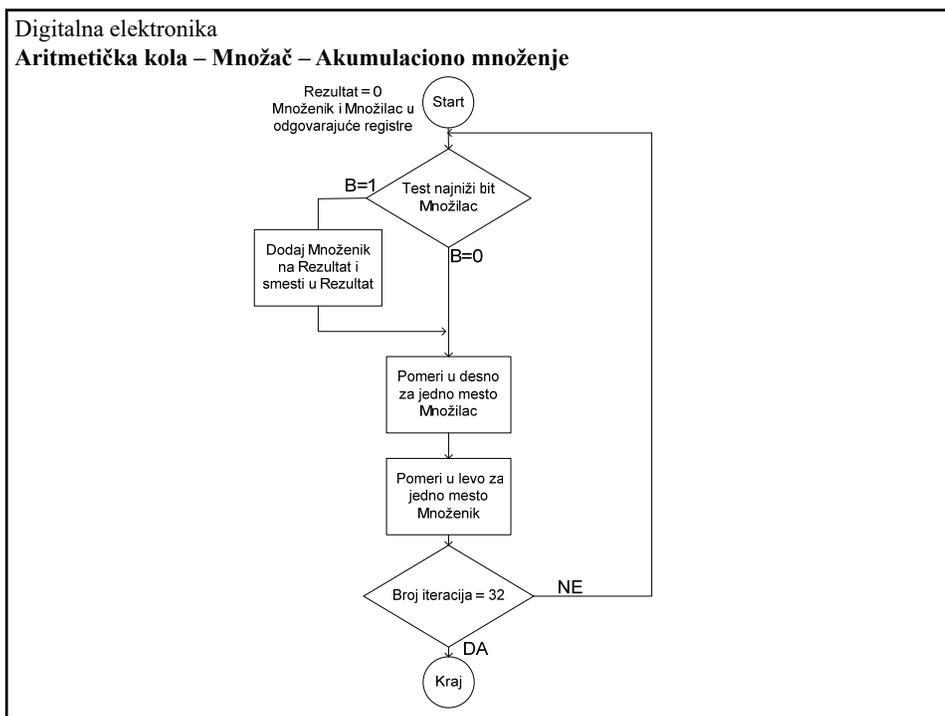

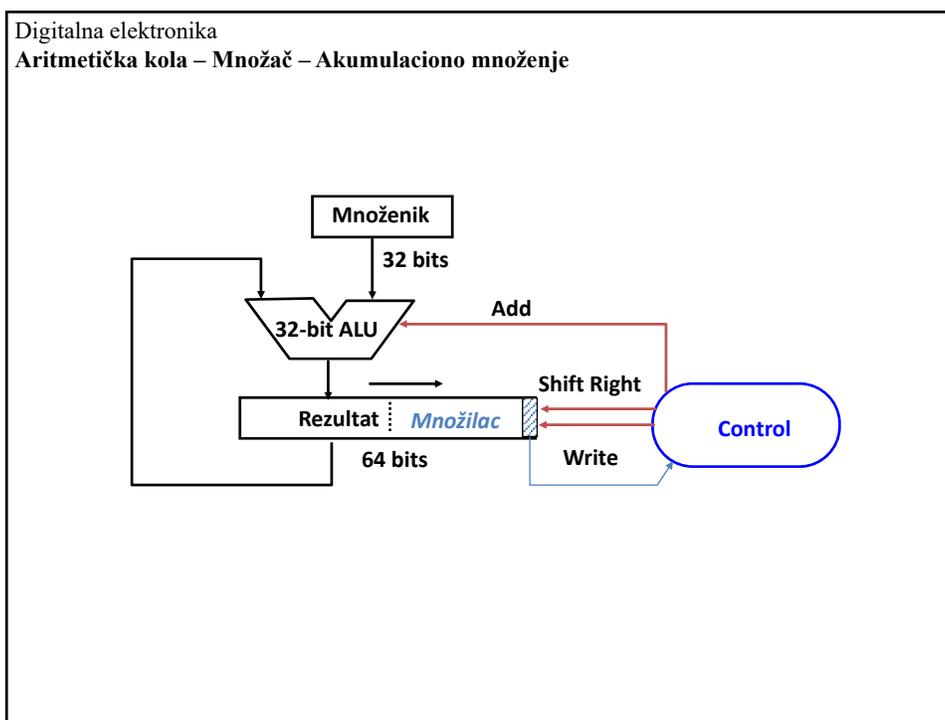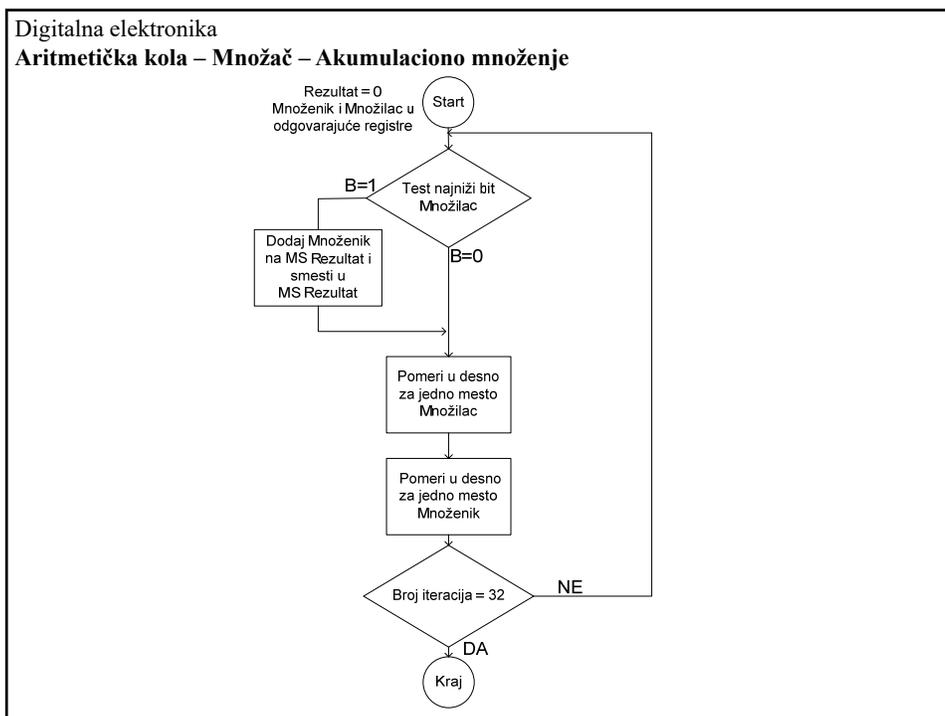

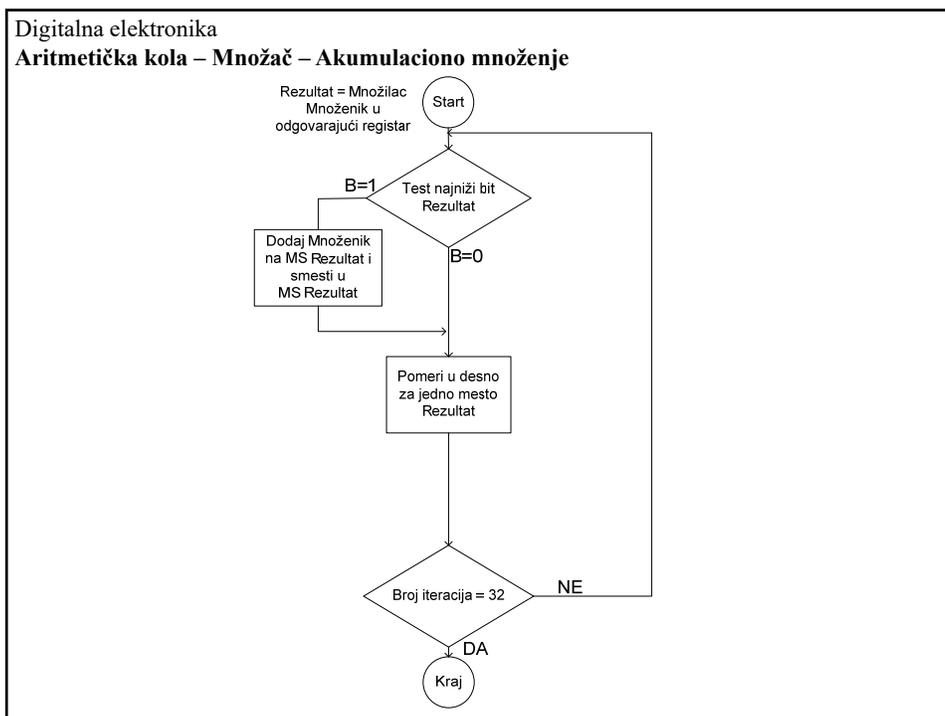

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Označeno množenje

1. način

- Zapamtiti znak
- Učiniti sve pozitivnim
- Uraditi množenje
- Definisati znak

if sign(a)!=sign(b) then s = true, else s=false

a = abs(a)

b = abs(b)

p = a*b

negate p if s = true

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Označeno množenje

2. način

Primeniti pravila označenih brojeva:

- Ekstenzija znaka parcijalnih proizvoda
- Oduzimanje parcijalnog proizvoda nastalog množenjem bita znaka

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Označeno množenje

-6*3

1 0 1 0 x 0 0 1 1 Operandi

1 1 1 1 0 1 0	}	Parcijalni proizvodi
1 1 1 0 1 0		
0 0 0 0 0		
0 0 0 0		
1 1 1 0 1 1 1 0		Rezultat

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Označeno množenje



$$3 \cdot 6$$

0 0 1 1	x	1 0 1 0	Operandi											
<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">0 0 0 0 0 0 0</td> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding: 0 10px;">}</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">Parcijalni proizvodi</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">0 0 0 0 1 1</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">0 0 0 0 0</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">- 0 0 1 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">1 1 1 0 1 1 1 0</td> <td>Rezultat</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				0 0 0 0 0 0 0	}	Parcijalni proizvodi	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0	- 0 0 1 1	<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">1 1 1 0 1 1 1 0</td> <td>Rezultat</td> </tr> </table>			1 1 1 0 1 1 1 0	Rezultat
0 0 0 0 0 0 0	}	Parcijalni proizvodi												
0 0 0 0 1 1														
0 0 0 0 0														
- 0 0 1 1														
<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">1 1 1 0 1 1 1 0</td> <td>Rezultat</td> </tr> </table>			1 1 1 0 1 1 1 0	Rezultat										
1 1 1 0 1 1 1 0	Rezultat													

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Označeno množenje

$$-3 \cdot 6$$

1 1 0 1	x	1 0 1 0	Operandi											
<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">0 0 0 0 0 0 0</td> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding: 0 10px;">}</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">Parcijalni proizvodi</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">1 1 1 1 0 1</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">0 0 0 0 0</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">- 1 1 0 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">0 0 0 1 0 0 1 0</td> <td>Rezultat</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				0 0 0 0 0 0 0	}	Parcijalni proizvodi	1 1 1 1 0 1	0 0 0 0 0	- 1 1 0 1	<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">0 0 0 1 0 0 1 0</td> <td>Rezultat</td> </tr> </table>			0 0 0 1 0 0 1 0	Rezultat
0 0 0 0 0 0 0	}	Parcijalni proizvodi												
1 1 1 1 0 1														
0 0 0 0 0														
- 1 1 0 1														
<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">0 0 0 1 0 0 1 0</td> <td>Rezultat</td> </tr> </table>			0 0 0 1 0 0 1 0	Rezultat										
0 0 0 1 0 0 1 0	Rezultat													

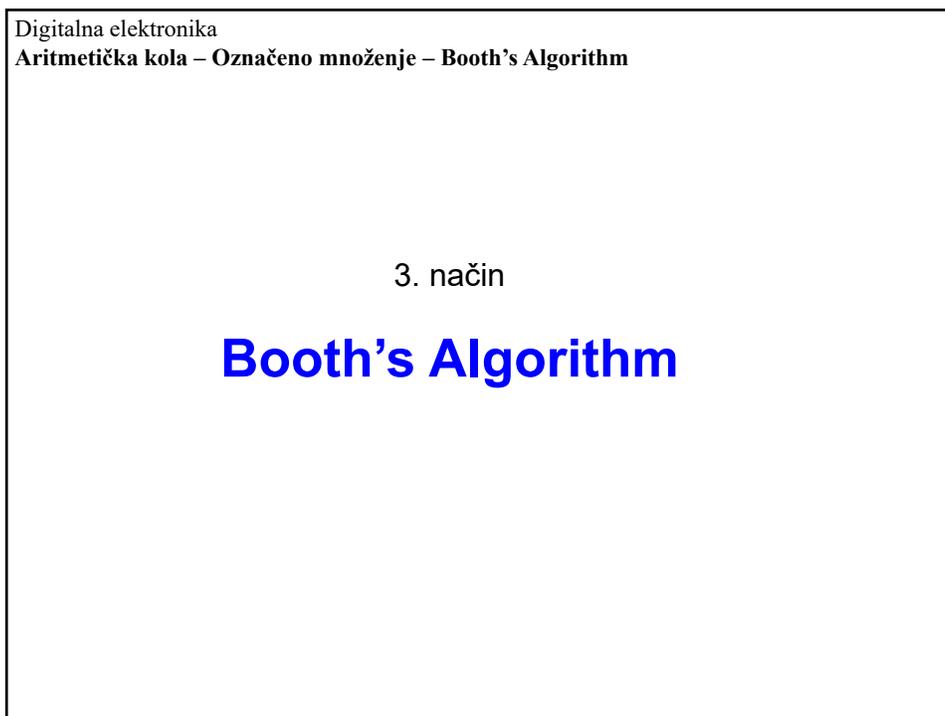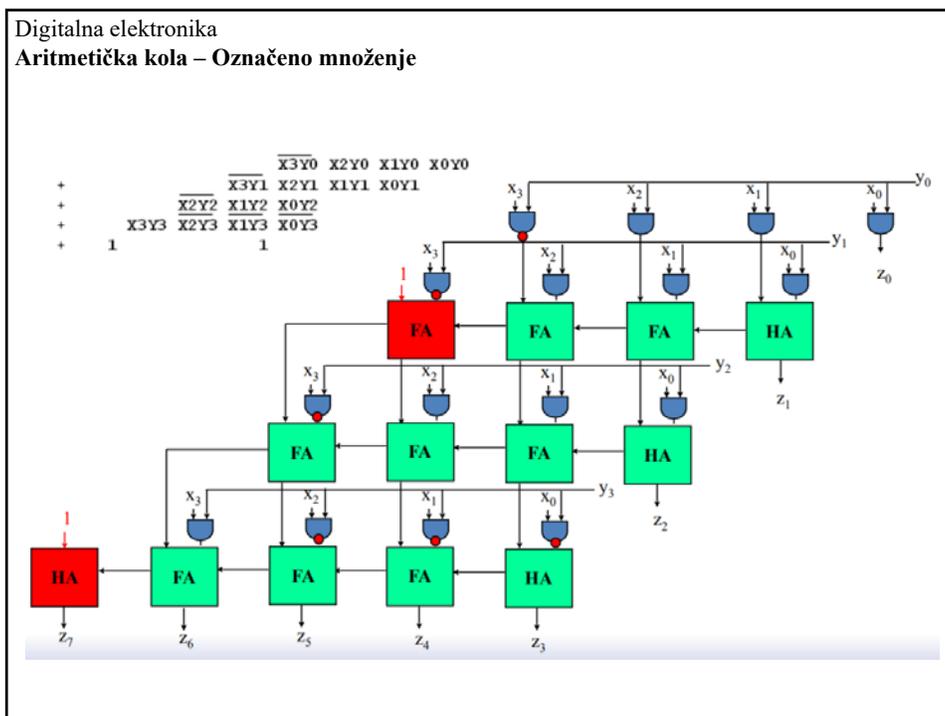

Digitalna elektronika

Aritmetička kola – Označeno množenje – Booth's Algorithm

$$D = D_{n-1}D_{n-2}\dots D_1D_0 = D_{n-1}2^{n-1} + D^*$$

$$D_{n-1} = 0 \Rightarrow D_i = D^*$$

$$D_{n-1} = 1 \Rightarrow D_i = -(2^n - D) = -(2^n - D_{n-1}2^{n-1} - D^*) = -D_{n-1}2^{n-1} + D^*$$

Formirajmo ovako parcijalne proizvode za proizvod b^*a

$$a = (a_{31}a_{30}a_{29}a_{28} \dots a_3a_2a_1a_0)_2$$

$$a_{-1} = 0$$

$$(a_{-1} - a_0) \times b \times 2^0$$

$$(a_0 - a_1) \times b \times 2^1$$

$$(a_1 - a_2) \times b \times 2^2$$

...

$$(a_{29} - a_{30}) \times b \times 2^{30}$$

$$(a_{30} - a_{31}) \times b \times 2^{31}$$

$$= b \times (-a_{31}2^{31} + a_{30}2^{30} + \dots + a_12^1 + a_02^0)$$

Digitalna elektronika

Aritmetička kola – Označeno množenje – Booth's Algorithm

$$a = a_{31}a_{30}a_{29}a_{28} \dots a_3a_2a_1a_0$$

$$a_{-1} = 0$$

$$(a_{-1} - a_0) \times b \times 2^0$$

$$(a_0 - a_1) \times b \times 2^1$$

$$(a_1 - a_2) \times b \times 2^2$$

...

$$(a_{29} - a_{30}) \times b \times 2^{30}$$

$$(a_{30} - a_{31}) \times b \times 2^{31}$$

$$= b \times (-a_{31}2^{31} + a_{30}2^{30} + \dots + a_12^1 + a_02^0)$$



Ako posmatramo
dva susedna bita

➤ **00: 0-0 = nop**

➤ **01: 1-0 = add**

➤ **10: 0-1 = sub**

➤ **11: 1-1 = nop**

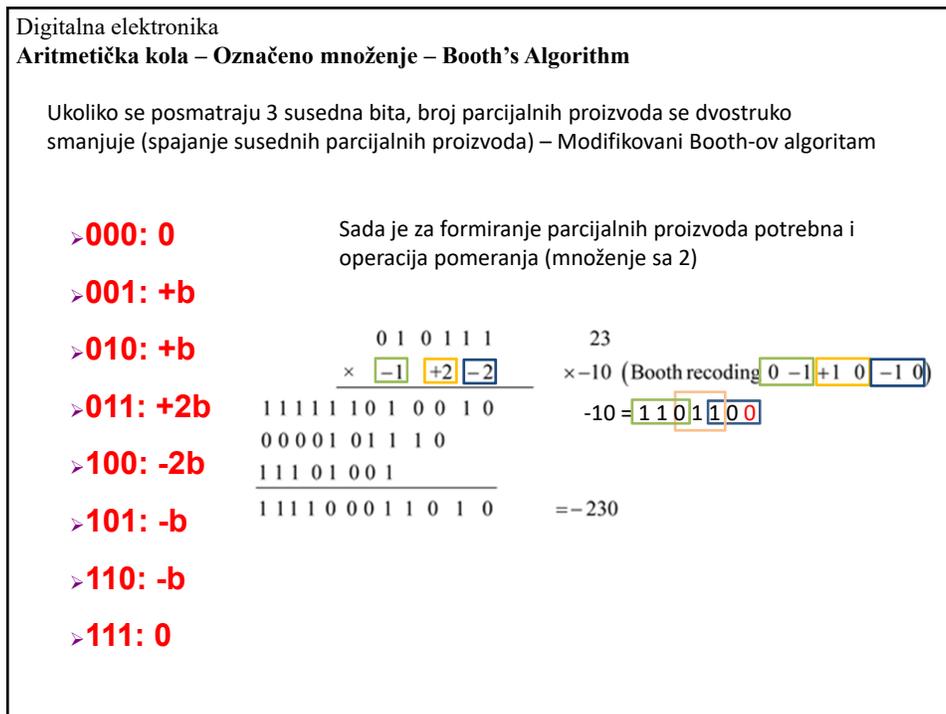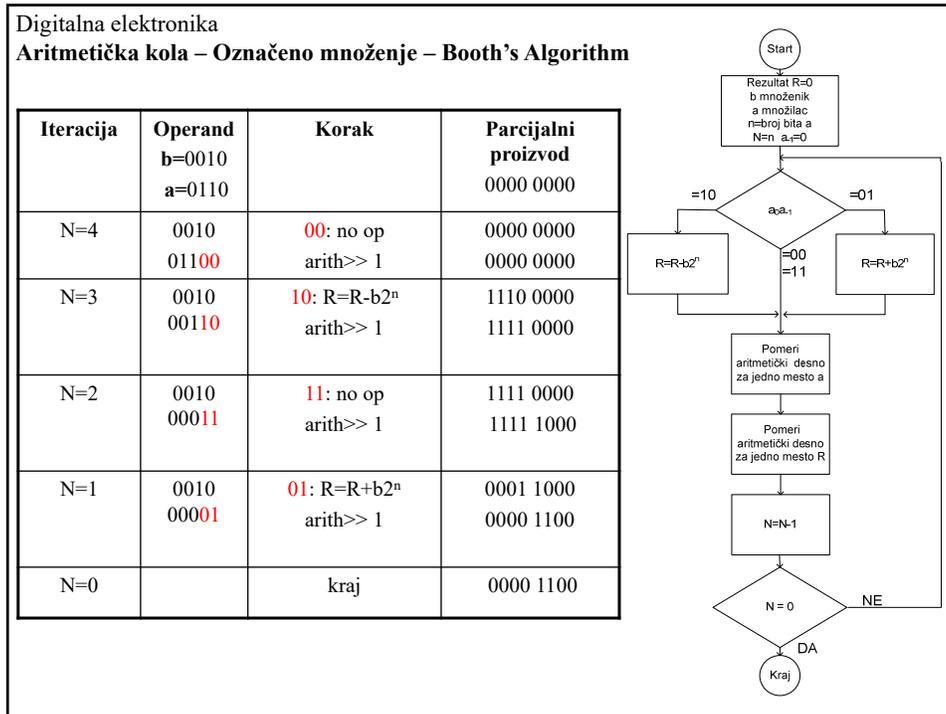

Digitalna elektronika
Aritmetička kola – Deljenje

74:8

	1	0	0	1	0	1	0	:	1	0	0	0	=	1	0	0	1
-	1	0	0	0	0	0	0	1									
	0	0	0	1	0	0	0	R									
-	0	1	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	1	0	0	0	R									
-	0	0	1	0	0	0	0	0									
	0	0	0	1	0	1	0	R									
-	0	0	0	1	0	0	0	1									
	0	0	0	0	0	1	0	R									

Rezultat je 1 ako Delilac <= Deljenik, inače 0
Kako ALU zna da li je ovo tačno?
Oduzmi i ako je “rezultat” manji od nule rezultat je nula
Pomeri i probaj ponovo

