


VII DEO

SINTEZA SEKVENCIJALNIH MREŽA

Zadatak 7.1.

Vremenski dijagrami ulaznih signala Ul i CLK i izlaznog signala Iz , sekvencijalne mreže, dati su na slici 7.1.1. Izlazni signal Iz se generiše u slučaju kada je asinhroni ulazni signal Ul obuhvatio dve ili više uzastopnih uzlaznih ivica signala CLK . Generisanje izlaznog signala Iz , čiji je oblik prikazan na slici 7.1.1, započinje nakon druge uzastopne obuhvaćene uzlazne ivice signala CLK od strane ulaznog signala Ul . Ako je poznato da je trajanje intervala u kome je asinhroni ulazni signal Ul neaktivan (Ul na niskom logičkom nivou) duže od $1T_{CLK}$, odrediti:


- Tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza. U tabeli stanja/izlaza, odnosno prelaza/izlaza, naznačiti koji prelazi nisu definisani datim vremenskim dijagramima.
- Nacrtati dijagram stanja sekvencijalne mreže.
- Realizovati sekvencijalnu mrežu pomoću ivičnih JK flipflopova.

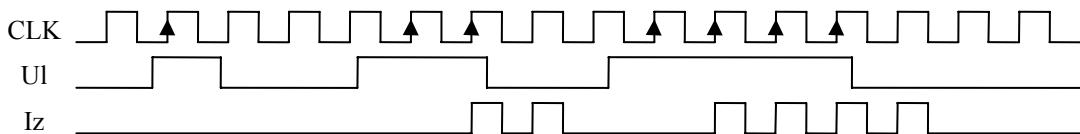

Slika 7.1.1. Vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala sekvencijalne mreže

REŠENJE:

- Na osnovu datih vremenskih dijagrama određujemo stanja sekvencijalne mreže, što je prikazano na slici 7.1.2. Stanja se menjaju nakon uzlazne ivice CLK signala, pri čemu se dati vremenski oblik izlaznog signala Iz postiže množenjem odgovarajućeg izlaznog signala sa CLK .

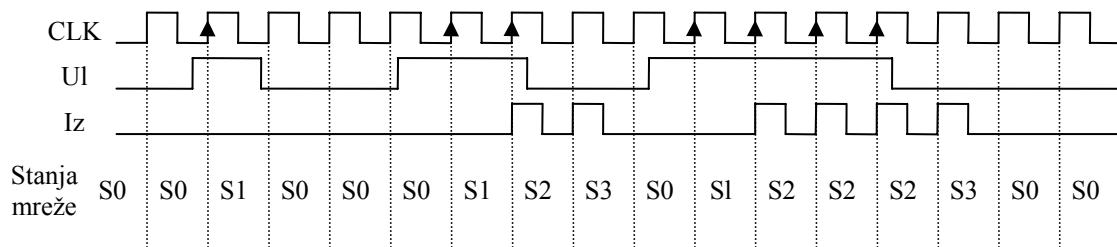

Slika 7.1.2. Vremenski dijagrami i odgovarajuća stanja sekvencijalne mreže

Uočavamo da izlazni signali sekvencijalne mreže ne zavise od trenutne vrednosti ulaznog signala Ul već isključivo od stanja mreže, na osnovu čega zaključujemo da je mreža *Moore-ovog* tipa. Na osnovu definisanih stanja (S) mreže određujemo tabelu stanja/izlaza (tabela 7.1.1), tabelu prelaza/izlaza (tabela 7.1.2) i tabelu pobude/izlaza (tabela 7.1.3).

Tabela 7.1.1. Tabela stanja/izlaza

	Ul		
S	0	1	Iz
S0	S0	S1	0
S1	S0	S2	0
S2	S3	S2	$1xCLK$
S3	S0	S1	$1xCLK$

Tabela 7.1.2. Tabela prelaza/izlaza

	Ul		
Q_1Q_0	0	1	Iz
00	00	01	0
01	00	11	0
11	10	11	$1xCLK$
10	00	01	$1xCLK$

$Q_1^+ Q_0^+$

Izlazni signal Iz , kada se generiše ima oblik signala takta, što je u tabelama 7.1.1 i 7.1.2 naznačeno u formi $1xCLK$. U tabelama stanja/izlaza i prelaza/izlaza moguće je definisati izlaz kao signal Iz' , pri čemu je $Iz = Iz' \cdot CLK$. Na ovaj način će u tabelama 7.1.1 i 7.1.2 figurisati umesto $1xCLK$ samo 1. Naravno, ovakva zamena ne utiče na promenu stanja sekvencijalne mreže.

Stanje $S1$, označeno podebljanim slovima u tabelama 7.1.1 i 7.1.2, odgovara prelazu koji nije definisan datim vremenskim dijagramima iz postavke zadatka, i odgovara predpostavljenom prelazu iz stanja $S3$, za slučaj kada je ulazni signal $Ul=1$.

Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 4 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju sekvencijalne mreže je 2. Kako se mreža realizuje pomoću ivičnih JK flipflopova, tabelu pobude/izlaza (tabela 7.1.3) određujemo na osnovu tabele pobude JK flipflopova, koja je data u tabeli 7.1.4.

Karakteristična jednačina ili jednačina pobude JK flipflop-a data je izrazom:

$$Q^+ = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$


Tabela 7.1.3. Tabela pobude/izlaza

	Ul		
Q_1Q_0	0	1	Iz
00	0b,0b	0b,1b	0
01	0b,b1	1b,b1	0
11	b0,b1	b0,b0	1xCLK
10	b1,0b	b1,1b	1xCLK

Tabela 7.1.4. Tabela pobude JK flipflop-a

Q	Q^+	J	K
0	0	0	b
0	1	1	b
1	0	b	1
1	1	b	0

b) Na osnovu tabele stanja/izlaza (tabela 7.1.1) određujemo dijagram stanja koji je dat na slici 7.1.3.

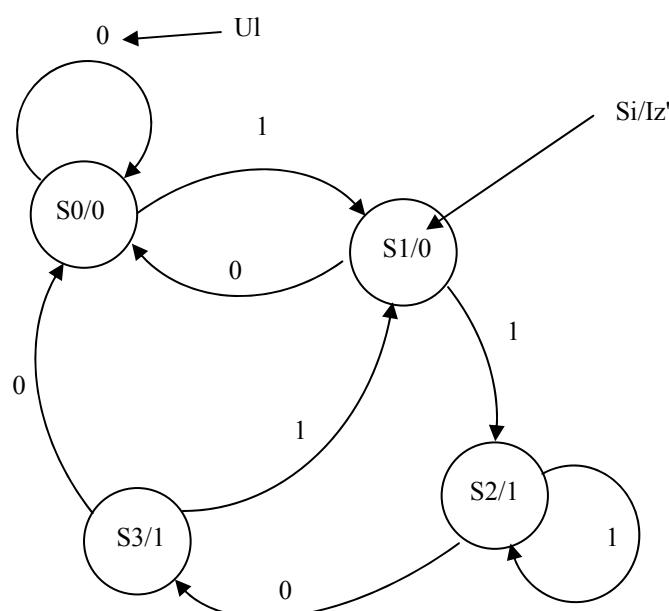

Slika 7.1.3. Dijagram stanja sekvencijalne mreže

c) Na osnovu tabele pobude/izlaza date u tabeli 7.1.3, minimizacijom pomoću Karnoovih karti, datih u tabelama 7.1.5 i 7.1.6, dobiju se jednačine pobude ulaza J_1 i K_1 flipflop-a 1.

Tabela 7.1.5. Tabela pobude J_1

$U_l \backslash Q_1 Q_0$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	b	b
10	b	b

Tabela 7.1.6. Tabela pobude K_1

$U_l \backslash Q_1 Q_0$	0	1
00	b	b
01	b	b
11	0	0
10	1	1

Jednačine pobude ulaza J_1 i K_1 , flipflop-a 1, date su izrazima:

$$J_1 = \overline{Q}_0 U_l$$

$$K_1 = \overline{Q}_0$$

Na osnovu tabele pobude/izlaza date u tabeli 7.1.3, minimizacijom pomoću Karnoovih karti, datih u tabelama 7.1.7 i 7.1.8, dobiju se funkcije ulaza J_0 i K_0 flipflop-a 0.

Tabela 7.1.7. Tabela pobude J_0

$U_l \backslash Q_1 Q_0$	0	1
00	0	1
01	b	b
11	b	b
10	0	1

Tabela 7.1.8. Tabela pobude K_0

$U_l \backslash Q_1 Q_0$	0	1
00	b	b
01	1	1
11	1	0
10	b	b

Logičke funkcije ulaza J_0 i K_0 , flipflop-a 0, date su izrazima:


$$J_0 = U_l$$

$$K_0 = \overline{U_l} + Q_1 = \overline{U_l} \cdot \overline{Q}_1$$

Na osnovu tabele prelaza/izlaza (tabela 7.1.2) određujemo logičku funkciju izlaza sekvencijalne mreže:

$$Iz = Q_1 \cdot CLK$$

c) Logička šema sekvencijalne mreže data je na slici 7.1.4.

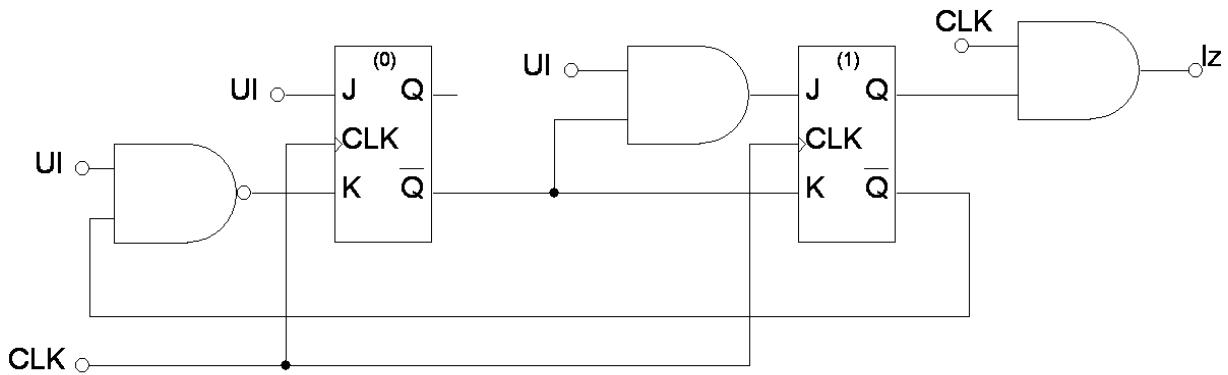


Slika 7.1.4. Logička šema sekvencijalne mreže

Zadatak 7.2.

Vremenski dijagrami ulaznih signala UI i CLK i izlaznog signala Iz , sekvencijalne mreže, dati su na slici 7.2.1. Signal na izlazu mreže menja logički nivo u slučaju kada je ulazni asinhroni signal UI obuhvatio uzlaznu ivicu signala CLK . Odrediti:


- Tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza.
- Nacrtati dijagram stanja sekvencijalne mreže.
- Realizovati mrežu pomoću ivičnih D flipflopova. Kako bi izgledala realizacija pomoću ivičnih JK flipflopova?

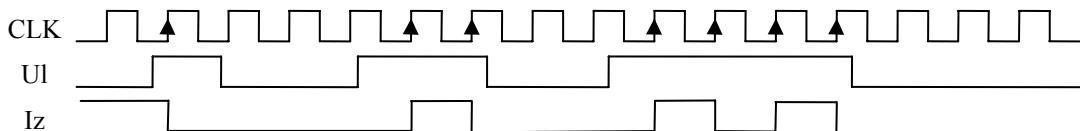

Slika 7.2.1. Vremenski dijagrami signala ulaznih i izlaznih signala sekvencijalne mreže

REŠENJE:

- Na osnovu datih vremenskih dijagrama određujemo stanja sekvencijalne mreže, kao što je prikazano na slici 7.2.2. Stanja sekvencijalne mreže, se menjaju nakon uzlazne ivice CLK signala. Uzećemo da je početno stanje sekvencijalne mreže, stanje $S0$.

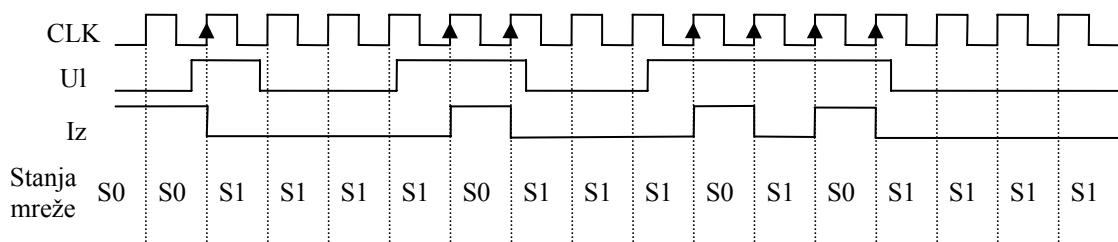

Slika 7.2.2. Vremenski dijagrami i odgovarajuća stanja sekvencijalne mreže

Uočavamo da izlazni signali sekvenčijalne mreže ne zavise od trenutne vrednosti ulaznog signala U_1 već isključivo od stanja mreže. Zaključujemo da je sekvenčijalna mreža *Moore-ovog* tipa.

Na osnovu definisanih stanja (S) mreže određujemo tabelu stanja/izlaza (tabela 7.2.1), tabelu prelaza/izlaza (tabela 7.2.2) i tabelu pobude/izlaza (tabela 7.2.3).

Tabela 7.2.1. Tabela stanja/izlaza

	U_1		
S	0	1	I_z
S0	S0	S1	1
S1	S1	S0	0

Tabela 7.2.2. Tabela prelaza/izlaza

	U_1		
Q_0	0	1	I_z
0	0	1	1
1	1	0	0

Q_0^+

Obzirom da sekvenčijalna mreža ima ukupno dva stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 1. Kako se sekvenčijalna mreža realizuje pomoću ivičnog D flipflop-a, tabelu pobude/izlaza (tabela 7.2.3) određujemo na osnovu jednačinu pobude ulaza ivičnog D flipflop-a koja je data izrazom:

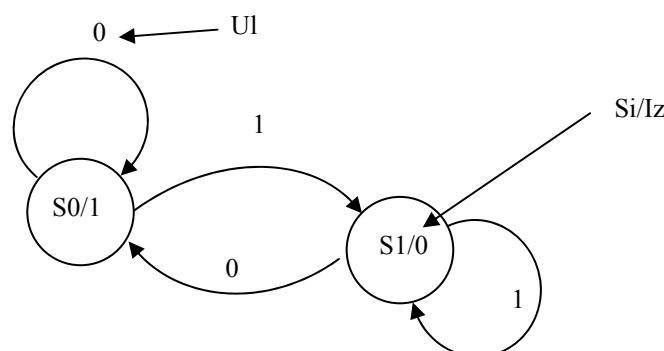
$$Q^+ = D$$

Tabela 7.2.3. Tabela pobude/izlaza

	U_1		
Q_0	0	1	I_z
0	0	1	1
1	1	0	0

D

b) Prema tabeli stanja/izlaza (tabela 7.2.1), dijagram stanja sekvenčijalne mreže će izgledati:

**Slika 7.2.3. Dijagram stanja sekvenčijalne mreže**


c) Na osnovu tabele pobude/izlaza (tabela 7.2.3) dobiju se funkcije ulaza D flipflop-a i izlaza mreže:

$$D = Q \oplus UL$$

$$Iz = \overline{Q}$$

Na osnovu jednačina pobude ulaza D flipflop-a, uočavamo da realizacija sekvencijalne mreže, odgovara realizaciji T flipflop-a sa *Enable* ulazom pomoću ivičnog D flipflop-a, pri čemu ulazu T odgovara ulaz CLK , a ulazu EN (T flipflop-a) odgovara ulazni signal UL .

Logička šema sekvencijalne mreže, realizovane pomoću D i JK flipflopova date su na slici 7.2.4.

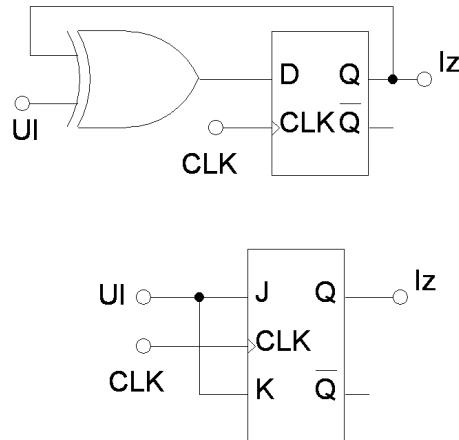


Slika 7.2.4. Logička šema sekvencijalne mreže

Zadatak 7.3.

Vremenski dijagrami ulaznih signala UL i CLK i izlaznog signala Iz , sekvencijalne mreže, dati su na slici 7.3.1. Izlazni signal Iz se generiše nakon svake obuhvaćene uzlazne ivice CLK signala od strane asinhronog ulaznog signala UL . Generisanje izlaza, koji ima oblik CLK signala započinje u narednoj periodi CLK signala. Odrediti:


- a) Tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza. Naznačiti koji prelazi nisu definisani datim vremenskim dijagramima.
- b) Nacrtati dijagram stanja sekvencijalne mreže.
- c) Realizovati mrežu pomoću ivičnih D flipflopova.

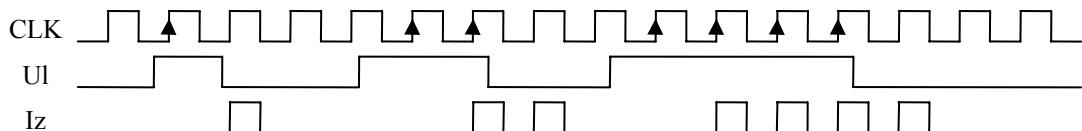

Slika 7.3.1. Vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala sekvencijalne mreže

REŠENJE:

a) Na osnovu datih vremenskih dijagrama (slika 7.3.1) određujemo stanja sekvencijalne mreže, što je prikazano na slici 7.3.2. Stanja se menjaju nakon ulazne ivice CLK signala, pri čemu se dati vremenski oblik izlaznog signala postiže množenjem odgovarajućeg izlaznog signala signalom CLK . Neka je početno stanje mreže stanje S_0 .

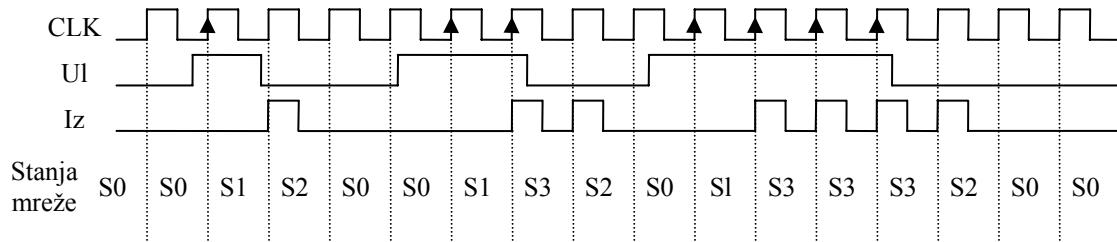

Slika 7.3.2. Vremenski dijagrami i odgovarajuća stanja sekvencijalne mreže

Uočavamo da izlazni signali sekvencijalne mreže ne zavise od trenutne vrednosti ulaznog signala Ul već isključivo od stanja mreže, na osnovu čega zaključujemo da je sekvencijalna mreža *Moore-ovog* tipa. Na osnovu definisanih stanja (S) mreže određujemo tabelu stanja/izlaza (tabela 7.3.1), tabelu prelaza/izlaza (tabela 7.3.2) i tabelu pobude/izlaza (tabela 7.3.3).

Tabela 7.3.1. Tabela stanja/izlaza

S	Ul		Iz
	0	1	
S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_2	S_3	0
S_2	S_0	S_1	$1 \times CLK$
S_3	S_2	S_3	$1 \times CLK$

Tabela 7.3.2. Tabela prelaza/izlaza

$Q_1 Q_0$	Ul		Iz
	0	1	
00	00	01	0
01	11	10	0
11	00	01	$1 \times CLK$
10	11	10	$1 \times CLK$


$$Q_1^+ Q_0^+ (D_1 D_0)$$

Izlazni signal Iz , kada se generiše ima oblik signala takta, što je u tabelama 7.3.1 i 7.3.2 naznačeno u formi $1 \times CLK$. U tabelama stanja/izlaza i prelaza/izlaza moguće je definisati izlaz kao signal Iz' , pri čemu je $Iz = Iz' \cdot CLK$. Na ovaj način će u tabelama 7.3.1 i 7.3.2 figurisati umesto $1 \times CLK$ samo 1. Naravno, ovakva zamena ne utiče na promenu stanja sekvencijalne mreže.

Stanje S_1 , označeno podebljanim slovima u tabelama 7.3.1 i 7.3.2, odgovara prelazu koji nije definisan datim vremenskim dijagramima iz postavke zadatka, i odgovara predpostavljenom prelazu iz stanja S_2 , za slučaj kada je ulazni signal $Ul=1$.

Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 4 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 2. Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova, tabela pobude/izlaza ima isti izgled kao tabela prelaza/izlaza.

b) Prema tabeli stanja/izlaza sekvencijalne mreže, dijagram stanja imaće izgled prikazan na slici 7.3.3.

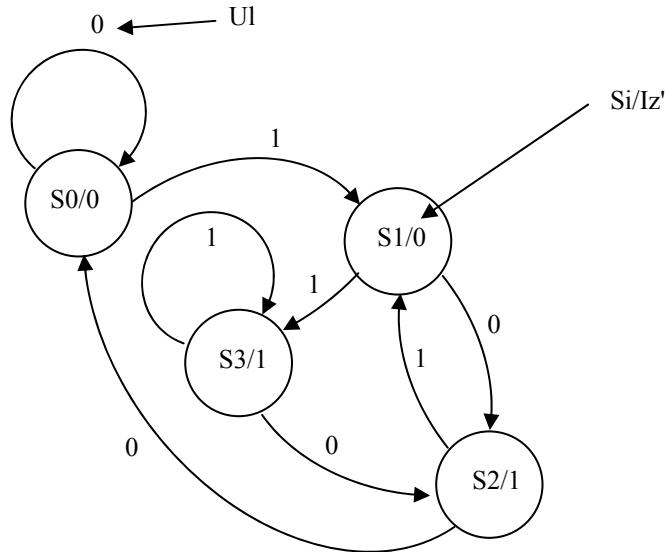

Slika 7.3.3. Dijagram stanja sekvencijalne mreže

c) Na osnovu tabele pobude/izlaza, minimizacijom pomoću Karnoovih karti, dobiju se jednačine pobude ulaza D flipflopova.

Tabela 7.3.3. Tabela pobude D_1

$U_l \backslash Q_1 Q_0$	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	0
10	1	1

Tabela 7.3.4. Tabela pobude D_0

$U_l \backslash Q_1 Q_0$	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

Na osnovu tabela 7.3.3 i 7.3.4 određujemo logičke funkcije ulaza flipflopova (ulaza D):


$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$D_0 = Q_1 \oplus Q_0 \oplus U_l$$

Na osnovu tabele prelaza/izlaza (tabela 7.3.2) određujemo jednačinu izlaza sekvencijalne mreže, koja ima oblik:

$$Iz = Q_1 \cdot CLK$$

c) Logička šema sekvencijalne mreže data je na slici 7.3.4.

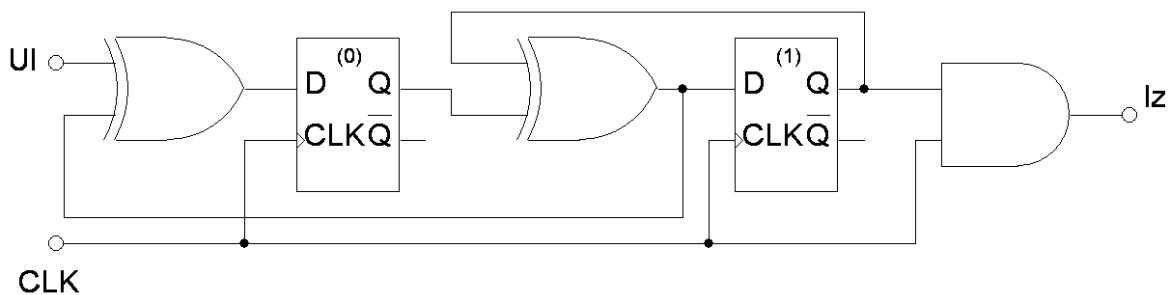


Slika 7.3.4. Logička šema sekvencijalne mreže

Zadatak 7.4.

Vremenski dijagrami ulaznih signala UI i CLK i izlaznog signala Iz , sekvencijalne mreže, dati su na slici 7.4.1. Izlazni signal Iz se generiše nakon svake obuhvaćene uzlazne ivice CLK signala od strane asinhronog ulaznog signala UI , pri čemu je izlazni signal na visokom logičkom nivou za vreme trajanja cele perioda CLK signala u slučaju kada je ulazni signal UI obuhvatio prvu uzlaznu ivicu CLK signala. Za sve naredne uzastopne obuhvaćene uzlazne ivice CLK signala od strane asinhronog ulaznog signala UI , izlazni signal ima oblik CLK signala. Ako je poznato da je trajanje intervala u kome je asinhroni ulazni signal UI neaktivan (UI na niskom logičkom nivou) duže od $1T_{CLK}$, odrediti:


- Tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza.
- Nacrtati dijagram stanja sekvencijalne mreže.
- Realizovati mrežu pomoću ivičnih D flipflopova tako da realizacija mreže bude minimalne kompleksnosti.

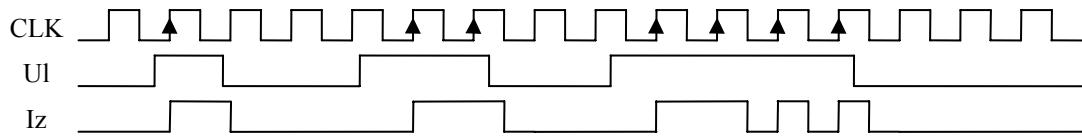

Slika 7.4.1. Vremenski dijagrami signala sekvencijalne mreže

REŠENJE:

- Na osnovu datih vremenskih dijagrama sekvencijalne mreže (slika 7.4.1), određujemo stanja sekvencijalne mreže, što je prikazano na slici 7.4.2. Stanja se menjaju nakon uzlazne ivice CLK signala, pri čemu se dati vremenski oblik izlaznog signala postiže pomoću signala CLK . Neka je početno stanje mreže, stanje $S0$.

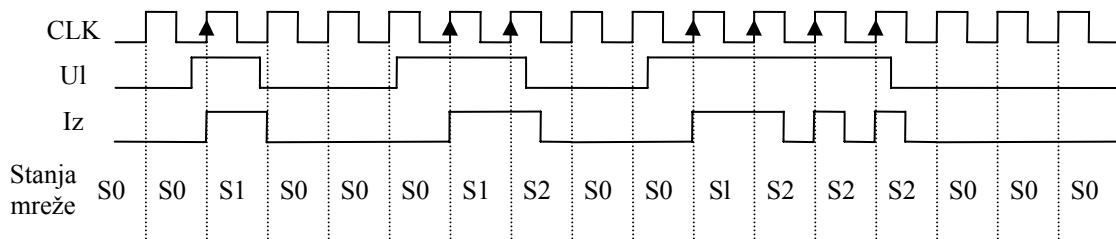

Slika 7.4.2. Vremenski dijagrami i odgovarajuća stanja sekvencijalne mreže

Uočavamo da izlazni signali sekvencijalne mreže ne zavise od trenutne vrednosti ulaznog signala Ul već isključivo od stanja mreže, te zaključujemo da je mreža *Moore-ovog* tipa. Na osnovu definisanih stanja (S) mreže određujemo tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza.

Tabela 7.4.1. Tabela stanja/izlaza

S	Ul		
	0	1	Iz
S0	S0	S1	0
S1	S0	S2	1
S2	S0	S2	1xCLK

Tabela 7.4.2. Tabela prelaza/izlaza

Q_1Q_0	Ul		
	0	1	Iz
00	00	01	0
01	00	11	1
11	00	11	1xCLK


$Q_1^+ Q_0^+ (D_1 D_0)$

Izlazni signal Iz , kada se generiše ima oblik signala takta, što je u tabelama 7.4.1 i 7.4.2 naznačeno u formi $1xCLK$. U tabelama stanja/izlaza i prelaza/izlaza moguće je definisati izlaz kao signal Iz' , pri čemu je $Iz = Iz' \cdot CLK$. Na ovaj način će u tabelama 7.4.1 i 7.4.2 figurisati umesto $1xCLK$ samo 1. Naravno, ovakva zamena ne utiče na promenu stanja sekvencijalne mreže.

Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 3 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 2. Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova tabelu pobude/izlaza ima isti izgled kao tabela prelaza/izlaza, obzirom na jednačinu pobude ulaza D flipflopata datu izrazom:

$$Q^+ = D$$

b) Prema tabeli stanja/izlaza (tabela 7.4.1) određujemo dijagram stanja sekvencijalne mreže koji je prikazan na slici 7.4.2.

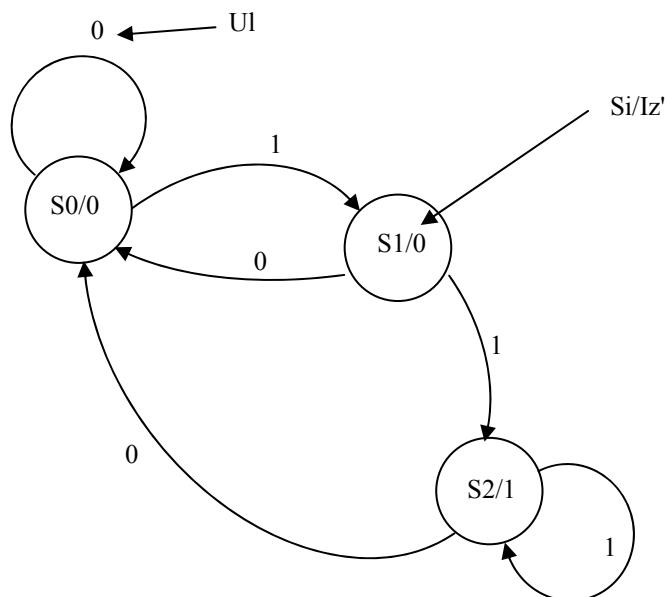**Slika 7.4.2. Dijagram stanja sekvencijalne mreže**

c) Kako bi realizacija mreže bila minimalne kompleksnosti, prelazi mreže, iz stanja kodovanog sa "10" mogu biti proizvoljni (tabela 7.4.3).

Tabela 7.4.3. Tabela pobude/izlaza

		<i>Ul</i>	
<i>Q₁Q₀</i>		0	1
00	00	01	0
01	00	11	1
11	00	11	1x <i>CLK</i>
10	<i>bb</i>	<i>bb</i>	<i>b</i>

Na osnovu tabele pobude/izlaza, minimizacijom pomoću Karnoovih karti, iz tabele 7.4.4 i 7.4.5, dobijaju se funkcije ulaza flipflopova.

Tabela 7.4.4. Tabela pobude *D*₁

<i>Ul</i> <i>Q₁Q₀</i>	0	1
00	0	0
01	0	
11	0	
10	<i>b</i>	<i>b</i>

Tabela 7.4.5. Tabela pobude *D*₀

<i>Ul</i> <i>Q₁Q₀</i>	0	1
00	0	
01	0	
11	0	
10	<i>b</i>	<i>b</i>

Logičke funkcije ulaza *D* flipflopova imaju oblik:


$$D_1 = Q_0 \cdot Ul$$

$$D_0 = Ul$$

Logička funkcija izlaza sekvenčne mreže data je izrazom:

$$Iz = Q_0 \cdot (\bar{Q}_1 + CLK)$$

c) Logička šema sekvenčne mreže data je na slici 7.4.3.

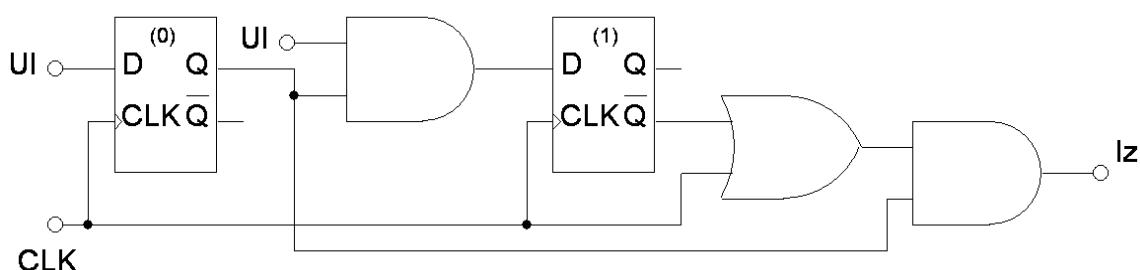


Slika 7.4.3. Logička šema sekvenčne mreže

Zadatak 7.5.

Za sekvencijalnu mrežu čiji je dijagram stanja dat na slici 7.5.1:

- Odrediti tip mreže.
- Odrediti jednačine pobude flipflopova i izlaza u slučaju realizacije mreže minimalne kompleksnosti pomoću ivičnih D flipflopova. Odrediti tabelu pobude/izlaza.
- Odrediti logičke funkcije pobude ulaza flipflopova i izlaza sekvencijalne mreže, u slučaju realizacije mreže maksimalne pouzdanosti pomoću ivičnih D flipflopova. Odrediti tabelu pobude/izlaza.

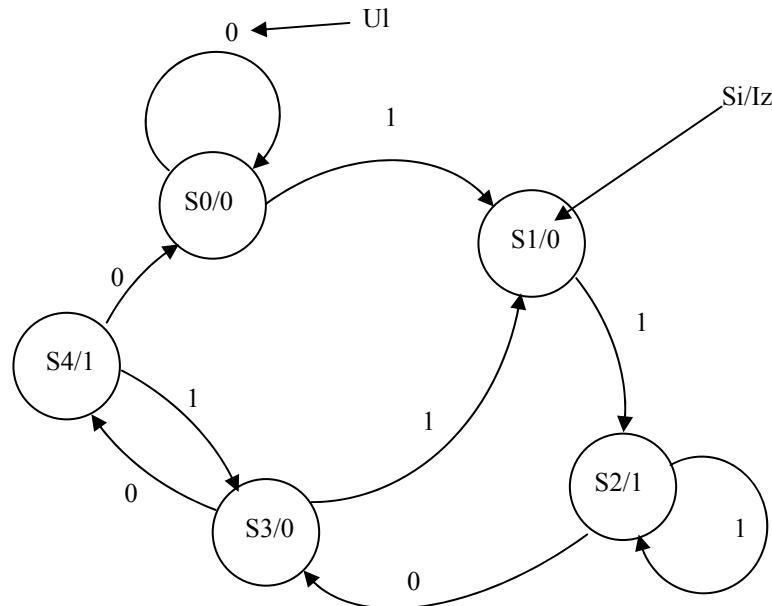

Slika 7.5.1. Dijagram stanja sekvencijalne mreže

REŠENJE:

- Očigledno da je mreža *Moore-ovog* tipa, obzirom da vrednosti izlaza zavise isključivo od stanja sekvencijalne mreže.

Tabela 7.5.1. Tabela stanja/izlaza

	<i>Ul</i>		
<i>S</i>	0	1	<i>Iz</i>
S0	S0	S1	0
S1	Si	S2	0
S2	S3	S2	1
S3	S4	S1	0
S4	S0	S3	1

Tabela 7.5.2. Tabela prelaza/izlaza

	<i>Ul</i>	

<i>Q₂Q₁Q₀</i>	0	1	<i>Iz</i>
000	000	001	0
001	<i>bbb</i>	010	0
010	011	010	1
011	100	001	0
100	000	011	1

$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$

U tabeli 7.5.1, prelaz koji nije definisan dijagramom stanja iz postavke zadatka obeležen je podebljanim slovima (sa S_i je označeno proizvoljno stanje sekvencijalne mreže)

Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 5 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 3. Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova određujemo tabelu pobude/izlaza (tabela 7.5.3), prema jednačini pobude D flipflopova.

b) Za slučaj minimalne kompleksnosti, tabela prelaza/izlaza imaće izgled dat u tabeli 7.5.3.

Tabela 7.5.3. Tabela pobude/izlaza

	<i>Ul</i>		
$Q_2 Q_1 Q_0$	0	1	<i>Iz</i>
000	000	001	0
001	<i>bbb</i>	010	0
010	011	010	1
011	100	001	0
100	000	011	1
101	<i>bbb</i>	<i>bbb</i>	<i>b</i>
110	<i>bbb</i>	<i>bbb</i>	<i>b</i>
111	<i>bbb</i>	<i>bbb</i>	<i>b</i>

$D_2 D_1 D_0$

Karnoova karta za ulaz D_2 imaće izgled dat u tabeli 7.5.4.

Tabela 7.5.4. Karnoova karta ulaza flipflopova D_2

$Q_0 Ul$ $Q_2 Q_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	<i>b</i>
01	0	0	0	1
11	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
10	0	0	<i>b</i>	<i>b</i>

Na osnovu tabele 7.5.4, određujemo logičku funkciju ulaza D_2 flipflopova u obliku:

$$D_2 = Q_0 \overline{Ul}$$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_1 imaće izgled dat u tabeli 7.5.5.

Tabela 7.5.5. Karnoova karta ulaza flipflop-a D_1

$\begin{matrix} Q_0 \\ \diagdown \\ Q_2 \\ \diagup \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	1	b
01	1	1	0	0
11	b	b	b	b
10	0	1	b	b

Na osnovu tabele 7.5.5, jednačina pobude ulaza D_1 flipflop-a biće:

$$D_1 = Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 Ul + \overline{Q_1} Q_0 = Q_1 \otimes Q_0 + Q_2 Ul$$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_0 će izgledati:

Tabela 7.5.6. Karnoova karta ulaza flipflop-a D_0

$\begin{matrix} Q_0 \\ \diagdown \\ Q_2 \\ \diagup \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	1	0	b
01	1	0	1	0
11	b	b	b	b
10	0	1	b	b

Logička funkcija ulaza D_0 flipflop-a data je izrazom:

$$D_0 = Q_1 \overline{Q_0} \overline{Ul} + Q_1 Q_0 Ul + \overline{Q_1} \overline{Q_0} Ul = Ul \oplus Q_1 \oplus Q_0$$

Tabela 7.5.7. Karnoova karta izlaza sekvencijalne mreže

$\begin{matrix} Q_0 \\ \diagdown \\ Q_2 \\ \diagup \\ Q_1 \end{matrix}$	0	1
00	0	0
01	1	0
11	b	b
10	1	b

Funkcija izlaza sekvencijalne mreže, na osnovu tabele 7.5.7, data je izrazom:

$$Iz = Q_2 + Q_1 \overline{Q}_0.$$

c) Za slučaj maksimalne pouzdanosti izgled tabele prelaza izlaza je dat u tabeli 7.5.8. U tabeli je definisano, da u slučaju kada se mreža nađe u nekom od nedefinisanih stanja, sekvencijalna mreža prelazi u naredno stanje $Q_2Q_1Q_0=000$.

Tabela 7.5.8. Tabela pobude/izlaza

$Q_2Q_1Q_0$	<i>Ul</i>		<i>Iz</i>
	0	1	
000	000	001	0
001	000	010	0
010	011	010	1
011	100	001	0
100	000	011	1
101	000	000	0
110	000	000	0
111	000	000	0

$D_2D_1D_0$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_2 , imaće izgled dat u tabeli 7.5.9.

Tabela 7.5.9. Karnoova karta ulaza flipflopa D_2

$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	Q_2	00	01	11	10
$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	00	0	0	0	0
$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	01	0	0	0	1
$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	11	0	0	0	0
$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	10	0	0	0	0

Logička funkcija ulaza D_2 flipflopa, data je izrazom:

$$D_2 = \overline{Q}_2 Q_1 Q_0 \overline{Ul}$$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_1 će izgledati:

Tabela 7.5.10. Karnoova karta ulaza flipflop-a D₁

$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_2 \end{matrix} \begin{matrix} U \\ l \end{matrix}$	00	01	11	10
$\begin{matrix} Q_2 \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	0	0

Logička funkcija ulaza D₁ flipflop-a biće:

$$D_1 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} U_l + \overline{Q_2} Q_1 Q_0 U_l$$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D₀ će izgledati

Tabela 7.5.11. Karnoova karta ulaza flipflop-a D₀

$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_2 \end{matrix} \begin{matrix} U \\ l \end{matrix}$	00	01	11	10
$\begin{matrix} Q_2 \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	1	0	0

Funkcija ulaza flipflop-a D₀ data je izrazom:

$$D_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0} \overline{U_l} + \overline{Q_1} \overline{Q_0} U_l + \overline{Q_2} Q_1 Q_0 U_l$$

Logička funkcija izlaza sekvencijalne mreže, dobijena direktno na osnovu tabele 7.5.8, data je izrazom:


$$Iz = \overline{Q_0} (Q_1 \oplus Q_2)$$

Zadatak 7.6.

Za sekvencijalnu mrežu čiji je dijagram stanja dat na slici 7.6.1:

- a) Odrediti tip mreže, broj ulaza i broja izlaza, kao i broj promenljivih stanja.
- b) Odrediti logičke funkcije pobude ulaza flipflopova i izlaza sekvencijalne mreže, u slučaju realizacije mreže minimalne kompleksnosti pomoću ivičnih D flipflopova. Odrediti tabelu pobude/izlaza.

c) Odrediti logičke funkcije pobude ulaza flipflopova i izlaza sekvencijalne mreže, u slučaju realizacije mreže maksimalne pouzdanosti pomoću ivičnih D flipflopova. Odrediti tabelu pobude/izlaza.

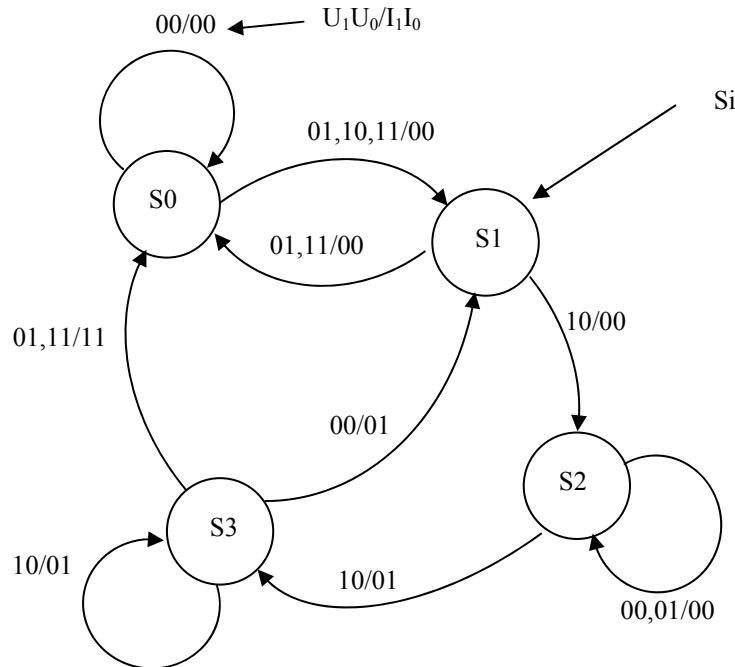

Slika 7.6.1. Dijagram stanja sekvencijalne mreže

REŠENJE:

a) Očigledno da je mreža *Mealy*-jevog tipa, obzirom da vrednosti izlaza zavise od stanja mreže i vrednosti ulaza. Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 4 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 2. Broj ulaza sekvencijalne mreže, kao i izlaza mreže, jednak je dva.

Tabela 7.6.1. Tabela stanja/izlaza

	U_1U_0			
S	00	01	11	10
S0	S0,00	S1,00	S1,00	S1,00
S1	S_i,bb	S0,00	S0,00	S2,00
S2	S2,00	S2,00	S_i,bb	S3,01
S3	S1,01	S0,11	S0,11	S3,01

Tabela 7.6.2. Tabela prelaza/izlaza

	U_1U_0			
Q_1Q_0	00	01	11	10
00	00,00	01,00	01,00	01,00
01	bb,bb	00,00	00,00	11,00
11	11,00	11,00	bb,bb	10,01
10	01,01	00,11	00,11	10,01

$$Q_1^+ Q_0^+ (D_1 D_0), I_1 I_0$$

U tabeli 7.6.1, stanje S_i , označava proizvoljno stanje mreže, obzirom da prelaz nije definisan datim dijagrame stanja sa slike 7.6.1.

b,c) Realizacije pod **b** i **c** imaće isti izgled:

Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova tabela pobude/izlaza ima isti izgled kao i tabela prelaza/izlaza, obzirom na jednačinu pobude D flipflopova, datu izrazom:

$$\underline{Q}^+ = D$$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_1 imaće izgled dat u tabeli 7.6.3.

Tabela 7.6.3. Karnoova karta ulaza flipflopova D_1

$\begin{matrix} \diagdown \\ U_1U_0 \\ \diagup \end{matrix}$	00	01	11	10
$\begin{matrix} \diagdown \\ Q_1Q_0 \\ \diagup \end{matrix}$	0	0	0	0
00	0	0	0	0
01	b	0	0	1
11	1	1	b	1
10	0	0	0	1

Logička funkcija ulaza D_1 flipflopova biće:

$$D_1 = Q_1 Q_0 + Q_0 U_1 \overline{U}_0 + Q_1 U_1 \overline{U}_0$$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_0 će izgledati:

Tabela 7.6.4. Karnoova karta ulaza flipflopova D_0

$\begin{matrix} \diagdown \\ U_1U_0 \\ \diagup \end{matrix}$	00	01	11	10
$\begin{matrix} \diagdown \\ Q_1Q_0 \\ \diagup \end{matrix}$	0	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$
00	0	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$
01	b	0	0	1
11	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$	b	0
10	$\boxed{1}$	0	0	0

Jednačina pobude ulaza D_0 flipflopova data je izrazom:

$$D_0 = Q_1 \overline{U}_1 \overline{U}_0 + Q_1 Q_0 \overline{U}_1 + \overline{Q}_1 \overline{Q}_0 U_0 + \overline{Q}_1 U_1 \overline{U}_0$$

Odgovarajuća Karnoova karta za izlaz I_1 će izgledati:

Tabela 7.6.5. Karnoova karta izlaza I_1

$\begin{matrix} U_1 & U_0 \\ \diagdown & \\ Q_1 & Q_0 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	b	0	0	0
11	0	0	b	0
10	0	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$	0

Logička funkcija izlaza I_1 data je izrazom:

$$I_1 = Q_1 \overline{Q_0} U_0$$

Karnoova karta za izlaz I_0 će izgledati:

Tabela 7.6.6. Karnoova karta izlaza I_0

$\begin{matrix} U_1 & U_0 \\ \diagdown & \\ Q_1 & Q_0 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	b	0	0	0
11	0	0	b	1
10	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$

Logička funkcija izlaza I_0 određena je izrazom:

$$I_0 = Q_1 \overline{Q_0} + Q_1 U_1$$

Zadatak 7.7.

Za sekvencijalnu mrežu čiji tabela stanja/izlaza data u tabeli 7.7.1:

Tabela 7.7.1. Tabela stanja/izlaza

		$U_1 U_0$				
S		00	01	11	10	I_z
S0	S0	S0	S2	S0	0	
S1	S1	S1	S0	S3	0	
S2	S2	S3	S2	S0	1	
S3	S3	S1	S3	S1	1	

- a) Odrediti tip mreže, broj ulaza i broja izlaza, kao i broj promenljivih stanja.
 b) Obrazložiti principe kodovanja stanja. Odrediti optimalno kodovana stanja i uporediti realizaciju sa realizacijom u slučaju kodovanja stanja mreže $S0, S1, S2, S3 \rightarrow (00, 01, 11, 10)$. Na raspolaganju su ivični D flipflopovi.

REŠENJE:

- a) Očigledno da je mreža *Moore*-jevog tipa, obzirom da vrednosti izlaza zavise samo od stanja mreže. Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 4 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 2. Broj ulaza sekvencijalne mreže, je 2, a izlaza 1.
- b) Tabela stanja/izlaza za dve varijante kodovanja stanja mreže data je u tabeli 7.7.2.

Tabela 7.7.2. Tabela stanja/izlaza za dve varijante kodovanja stanja mreže

<i>Ver. I</i>	<i>Ver. II</i>		$U_1 U_0$				
$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	S	00	01	11	10	I_z
00	00	S0	S0	S0	S2	S0	0
01	01	S1	S1	S1	S3	S0	0
10	11	S2	S2	S3	S2	S0	1
11	10	S3	S3	S1	S3	S1	1

Princip kodovanja stanja mreže zasniva se na tri pravila:

1. *Inicijalno stanje mreže kodovati sa svim nulama ili svim jedinicama.*
2. *Obezbediti da se izborom kodovanja stanja, prilikom najvećeg broja prelaza, menja minimalan broj bita koda (stanja mreže).*
3. *Obezbediti da funkcija izlaza bude minimalne kompleksnosti.*

U slučaju koda *Ver. I*, zadovoljena su sva tri pravila, dok je u slučaju koda *Ver. II*, zadovoljena samo pravila 1 i 3.

Izgled tabele prelaza/izlaza za slučaj izbora koda $Ver.$ I dat je u tabeli 7.7.3.

Tabela 7.7.3. Tabela prelaza/izlaza u slučaju kodovanja stanja mreže Ver. I

$Ver. I$	$U_1 U_0$				
$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	I_z
00	00	00	10	00	0
01	01	01	11	00	0
10	10	11	10	00	1
11	11	01	11	01	1

$\underbrace{\hspace{10em}}_{Q_1^+ Q_0^+ (D_1 D_0)}$

Kako se sekvenčijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova tabela pobude/izlaza ima isti izgled kao i tabela prelaza/izlaza, obzirom da je jednačina pobude D flipflop-a data izrazom:

$$Q^+ = D.$$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_1 će izgledati:

Tabela 7.7.4. Karnoova karta ulaza flipflop-a D_1 u slučaju kodovanja stanja mreže Ver I

$U_1 U_0 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	[1]	0
01	0	0	[1]	0
11	[1]	0	[1]	0
10	[1]	[1]	[1]	0

Prema tabeli 7.7.4, logička funkcija ulaza D_1 flipflop-a, data je izrazom:

$$D_1 = U_1 U_0 + Q_1 \overline{Q_0} \overline{U_1} + Q_1 \overline{U_1} \overline{U_0} = U_1 U_0 + Q_1 \overline{U_1} \cdot \overline{Q_0} U_0.$$

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_0 će izgledati:

Tabela 7.7.5. Karnoova karta ulaza flipflop-a D_0 u slučaju kodovanja stanja mreže Ver I

$U_1 U_0$ \diagdown $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	1	0	0

Logička Funkcija ulaza D_0 flipflop-a data je izrazom:

$$D_0 = Q_1 Q_0 + Q_0 \overline{U_1} + Q_0 U_0 + Q_1 U_1 \overline{U_0}$$

Izgled tabele prelaza/izlaza za slučaj izbora koda Ver. II dat je u tabeli 7.7.6.

Tabela 7.7.6. Tabela prelaza/izlaza u slučaju kodovanja stanja mreže Ver. II

Ver. II	$U_1 U_0$				Iz
	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	00	00	11	00	0
01	01	01	10	00	0
11	11	10	11	00	1
10	10	01	10	01	1

$$Q_1^+ Q_0^+ (D_1 D_0)$$

Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova tabela pobude/izlaza ima isti izgled kao i tabela prelaza/izlaza.

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_1 će imati izgled dat u tabeli 7.7.7.

Na osnovu tabele 7.7.7, dobija se logička funkcija ulaza D_1 flipflop-a, data izrazom:

$$D_1 = U_1 U_0 + Q_1 Q_0 \overline{U_1} + Q_1 \overline{U_1} \overline{U_0} = U_1 U_0 + Q_1 \overline{U_1} \cdot \overline{Q_0} \overline{U_0}$$

Tabela 7.7.7. Karnoova karta ulaza flipflopova D_1 u slučaju kodovanja stanja mreže Ver. II

$U_1 U_0 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	0
10	1	0	1	0

Odgovarajuća Karnoova karta za ulaz D_0 će izgledati:

Tabela 7.7.8. Karnoova karta ulaza flipflopova D_0 u slučaju kodovanja stanja mreže Ver. II

$U_1 U_0 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	0
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

$Q_1 \cdot (Q_0 \oplus U_1 \oplus U_0)$
odnosi se na četiri jedinice

Prema tabeli 7.7.8, logička funkcija ulaza D_0 flipflopova biće data izrazom:

$$D_0 = Q_1 \cdot (Q_0 \oplus U_1 \oplus U_0) + \overline{Q_1} Q_0 \overline{U_1} + \overline{Q_1} \overline{Q_0} U_1 U_0$$

U oba slučaja Ver. I i Ver. II funkcija izlaza je data sa


$$Iz = Q_1$$

Na osnovu jednačina pobude D flipflopova uočava se da je realizacija u slučaju kodovanja Ver. I daleko jednostavnija.

Zadatak 7.8.

Data je sekvencijalna mreža, čiji su vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala prikazani na slici 7.8.1. Mreža generiše impulse Iz nakon svake obuhvaćene uzlazne i silazne ivice CLK impulsa od strane ulaznog signal Ul . Impuls se generiše u narednoj periodi CLK signal na njegovu uzlaznu ivicu. Ako je poznato da je trajanje intervala u kome je asinhroni ulazni signal Ul neaktivran (Ul na niskom logičkom nivou) duže od $1T_{CLK}$, odrediti:


- a) Tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza.
- b) Nacrtati dijagram stanja.
- c) Realizovati mrežu pomoću ivičnih D flipflopova.

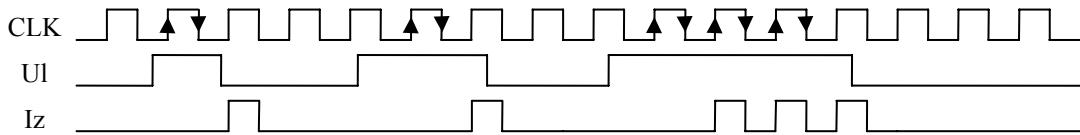

Slika 7.8.1. Vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala sekvencijalne mreže

REŠENJE:

a) Na osnovu datih vremenskih dijagrama određujemo stanja sekvencijalne mreže, kao na slici 7.8.2. Kako mreža menja stanja i nakon uzlazne i nakon silazne ivice *CLK* signala, neophodno je odrediti stanja obe mreže. Neka je početno stanje mreže koja menja stanja na uzlaznu ivicu stanje *U0*. Neka je početno stanje mreže koja menja stanja na silaznu ivicu stanje *S0*.

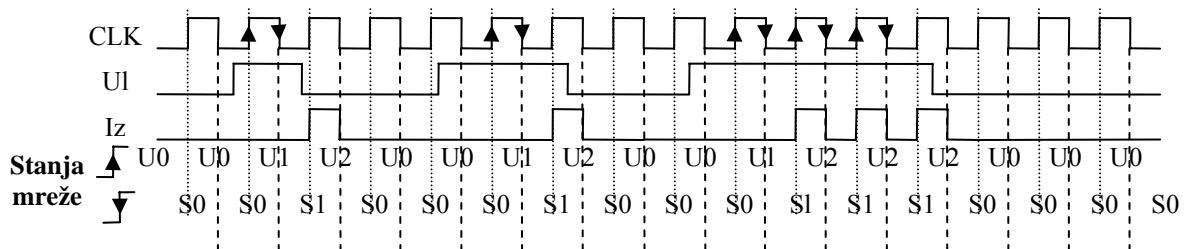

Slika 7.8.2. Stanja sekvencijalne mreže i vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala

Uočavamo da se izlazni signali sekvencijalne mreže ne zavise od trenutne vrednosti ulaznog signala *Ul* već isključivo od stanja mreže, te zaključujemo da su obe mreže *Moore*-ovog tipa. Na osnovu definisanih stanja dve povezane mreže (*U* i *S*), određujemo tabelu stanja/izlaza (tabela 7.8.1), tabelu prelaza/izlaza (tabela 7.8.2) i tabelu pobude/izlaza (ista kao tabela 7.8.2). Napomenimo, da prelaz iz stanja *U1* u stanje *U2* se vrši samo u slučaju da se mreža koja radi na silaznu ivicu nalazi u stanju *S1*, što znači da je još jedan ulazni signal u mrežu koja radi na uzlaznu ivicu mora dodati (signal *Us*). Sa druge strane mreža koja radi na silaznu ivicu menja stanja isključivo u zavisnosti od ulaznog signala, tj. ne zavisi od stanja mreže *S*. Takođe izlazni signal *Iz* se generiše isključivo u zavisnosti od stanja mreže *U*.

*Tabela 7.8.1. Tabela stanja/izlaza mreže *U**

<i>U</i>	<i>UlUs</i>				<i>Iz</i>
	00	01	11	10	
U0	U0	U0	U1	U1	0
U1	U0	U2	U2	Ui	0
U2	U0	U2	U2	U1	1x <i>CLK</i>

Sa *Ui* obeleženo je proizvoljno stanje mreže *U*, obzirom da situacija u kojoj se mreža *U* nalazi u stanju *U1*, pri čemu je ulazni signal na visokom logičkom nivou i nije u međuvremenu obuhvatio silaznu ivicu *CLK* signala, prema specifikaciji iz postavke zadatka nije moguća.

Izlazni signal Iz , kada se generiše ima oblik signala takta, što je u tabeli 7.8.1 naznačeno u formi $1xCLK$. U tabelama stanja/izlaza i prelaza/izlaza i pobude/izlaza moguće je definisati izlaz kao signal Iz' , pri čemu je $Iz = Iz' \cdot CLK$. Na ovaj način će u pomenutim tabelama umesto $1xCLK$ figurisati samo 1. Naravno, ovakva zamena ne utiče na promenu stanja sekvencijalne mreže.

Tabela 7.8.2. Tabela prelaza/izlaza mreže U ista kao tabela pobude/izlaza

		UlU_s				
U	00	01	11	10	Iz	
00	00	00	01	01	0	
01	00	11	11	<i>bb</i>	0	
11	00	11	11	01	$1xCLK$	

$\underbrace{Q_1^+ Q_0^+}_{Q_1^+ Q_0^+ (D_1 D_0)}$

Obzirom da sekvencijalna mreža, (deo sekvencijalne mreže koji menja stanja na ulaznu ivicu signala takta) ima ukupno 3 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 2. Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova tabelu pobude/izlaza ima isti izgled kao tabela prelaza/izlaza, obzirom na jednačinu pobude ulaza D flipflopsa.

Tabela 7.8.3. Tabela stanja/izlaza mreže S


Ul		
S	0	1
S0	S0	S1
S1	S0	S1

Tabela 7.8.4. Tabela pobude/izlaza mreže S

Ul		
Q_0	0	1
0	0	1
1	0	1

$\underbrace{Q_0^+}_{Q_0^+ (D_0)}$

b) Prema tabeli stanja/izlaza dijagram stanja sekvencijalne mreže imaće izgled dat na slici 7.8.3:

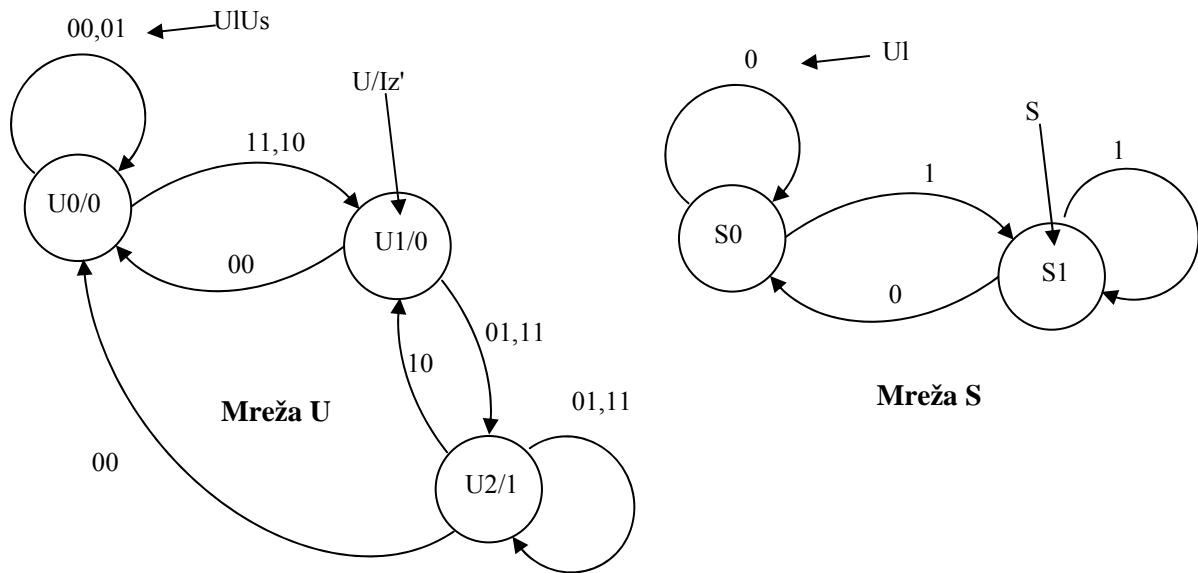

Slika 7.8.3. Dijagram stanja sekvencijalne mreže

c) Na osnovu tabele pobude/izlaza, minimizacijom pomoću Karnoovih karti, dobiju se funkcije pobude ulaza D flipflopova.

Tabela 7.8.5. Tabela pobude D_1

$UIUs \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	b
11	0	1	1	0
10	b	b	b	b

Tabela 7.8.6. Tabela pobude D_0

$UIUs \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	b
11	0	1	1	1
10	b	b	b	b

Odgovarajuće logičke funkcije pobude ulaza flipflopova i izlaza mreže U , date su izrazima:

$$D_1 = Q_0 U_s$$

$$D_0 = Q_0 U_s + U_l$$


$$I_z = Q_1 \text{CLK}$$

Odgovarajuće logičke funkcije pobude ulaza flipflopova i izlaza mreže S (signal-a koji se dovodi na ulaz mreže U), date su izrazima:

$$D_{0s} = U_l$$

$$U_s = Q_{0s}$$

c) Logička šema sekvencijalne mreže data je na slici 7.8.4.

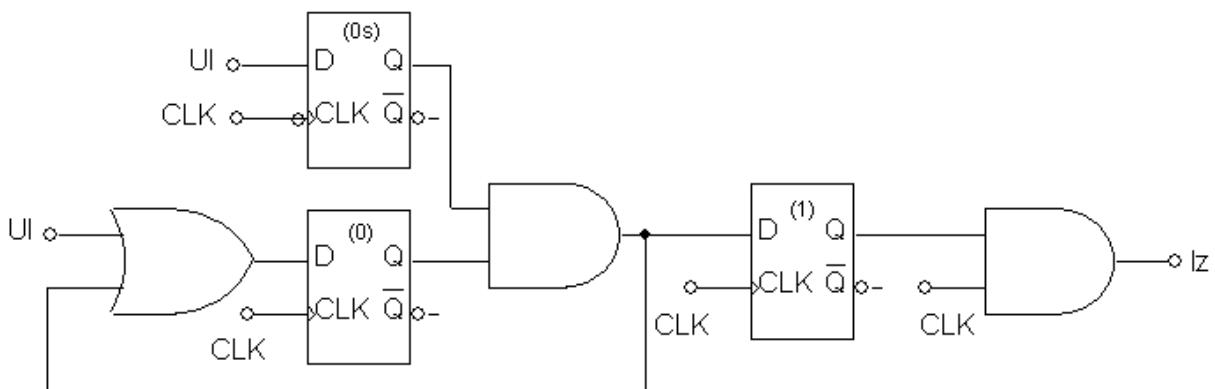


Slika 7.8.4. Logička šema sekvencijalne mreže

Zadatak 7.9.

Data je sekvencijalna mreža čiji su vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala prikazani na slici 7.9.1. Mreža generiše izlazni signal (na niskom logičkom nivou) nakon obuhvaćene dve uzastopne uzlazne ivice CLK impulsa od strane ulaznog signal Ul . Impuls se generiše u narednoj periodi CLK signal na njegovu silaznu ivicu i trajanje impulsa je jednak broju obuhvaćenih uzastopnih ulaznih ivica puta T_{CLK} . Ako je poznato da je trajanje intervala u kome je asinhroni ulazni signal Ul neaktivan (Ul na niskom logičkom nivou) duže od $2T_{CLK}$, odrediti:


- Tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza. Posebno komentarisati slučaj kada je trajanje intervala u kome je asinhroni ulazni signal Ul neaktivan (Ul na niskom logičkom nivou) duže od $1T_{CLK}$.
- Nacrtati dijagram stanja.
- Realizovati mrežu pomoću ivičnih D flipflopova.

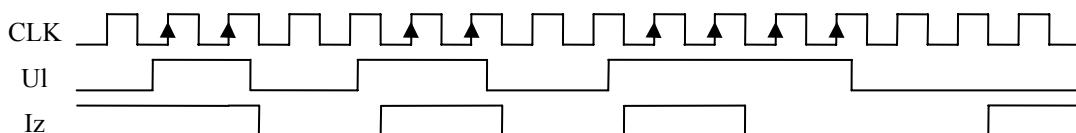

Slika 7.9.1. Vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala sekvensijske mreže

REŠENJE:

- Na osnovu datih vremenskih dijagrama određujemo stanja sekvencijalne mreže što je dato na slici 7.9.2. Pošto mreža menja stanja i nakon uzlazne i nakon silazne ivice CLK signala, neophodno je odrediti stanja obe sekvencijalne mreže. Neka je početno stanje mreže koja menja stanja na uzlaznu ivicu stanje $U0$. Neka je početno stanje mreže koja menja stanja na silaznu ivicu stanje $S0$.

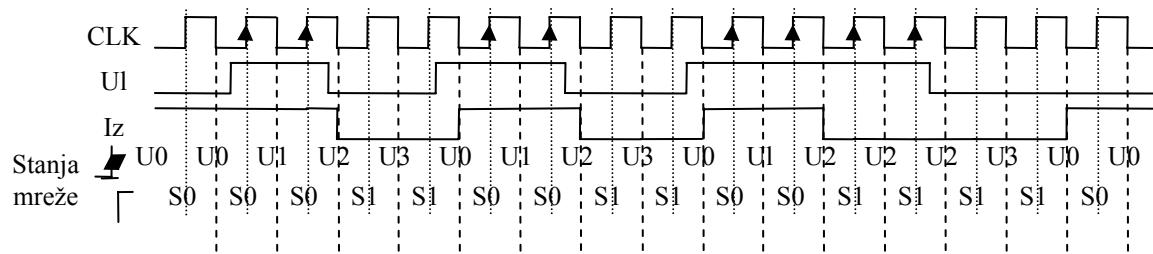

Slika 7.9.2. Stanja mreže i vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala

Uočavamo da izlazni signali sekvencijalne mreže ne zavise od trenutne vrednosti ulaznog signala Ul već isključivo od stanja mreže. Na osnovu toga zaključujemo da su obe mreže *Moore-ovog* tipa.

Na osnovu definisanih stanja dve povezane mreže (U i S), određujemo tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza. Napomenimo, da prelazi stanja mreže U ne zavise od stanja mreže S , već samo od ulaznog signala Ul . Sa druge strane mreža koja radi na silaznu ivicu signala takta menja stanja isključivo u zavisnosti od stanja mreže U . Takode izlazni signal Iz se generiše isključivo u zavisnosti od stanja mreže S .

U tabeli 7.9.1, prikazana je tabela stanja/izlaza mreže U , kod koje je aktivna ivica signala takta, uzlazna ivica, dok je u tabeli 7.9.2, prikazana tabela stanja/izlaza mreže S , kod koje je aktivna ivica signala takta, silazna ivica.

Tabela 7.9.1. Tabela stanja/izlaza mreže U

	Ul		Uu
U	0	1	
U0	U0	U1	0
U1	U0	U2	0
U2	U3	U2	1
U3	U0	Ui	0

Tabela 7.9.2. Tabela stanja/izlaza mreže S

	Uu		
S	0	1	Iz
S0	S0	S1	0
S1	S0	S1	1

U tabeli 7.9.1, stanje obeleženo sa Ui , prestavlja proizvoljno stanje mreže obzirom da se prema uslovu zadatka prema kome je trajanje intervala u kome je asinhroni ulazni signal Ul neaktivovan (Ul na niskom logičkom nivou) duže od $2T_{CLK}$.

Za slučaj kada je trajanje intervala u kome je asinhroni ulazni signal Ul neaktivovan (Ul na niskom logičkom nivou) duže od $1T_{CLK}$ umesto Ui u tabeli stanja/izlaza treba da stoji stanje $U1$.

Tabela 7.9.3. Tabela prelaza/izlaza mreže U

		<i>Ul</i>	
<i>Q₁Q₀</i>		0	1
00		00	01
01		00	11
11		10	11
10		00	<i>bb</i>

$Q_1^+ Q_0^+ (D_1 D_0)$

Obzirom da sekvencijalna mreža U ima ukupno 4 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 2. Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova tabela pobude/izlaza (tabela 7.9.5) ima isti izgled kao tabela prelaza/izlaza, obzirom na jednačinu pobude D flipflop-a, koja je data izrazom:

$$Q^+ = D$$

Tabela 7.9.4. Tabela stanja/izlaza mreže S

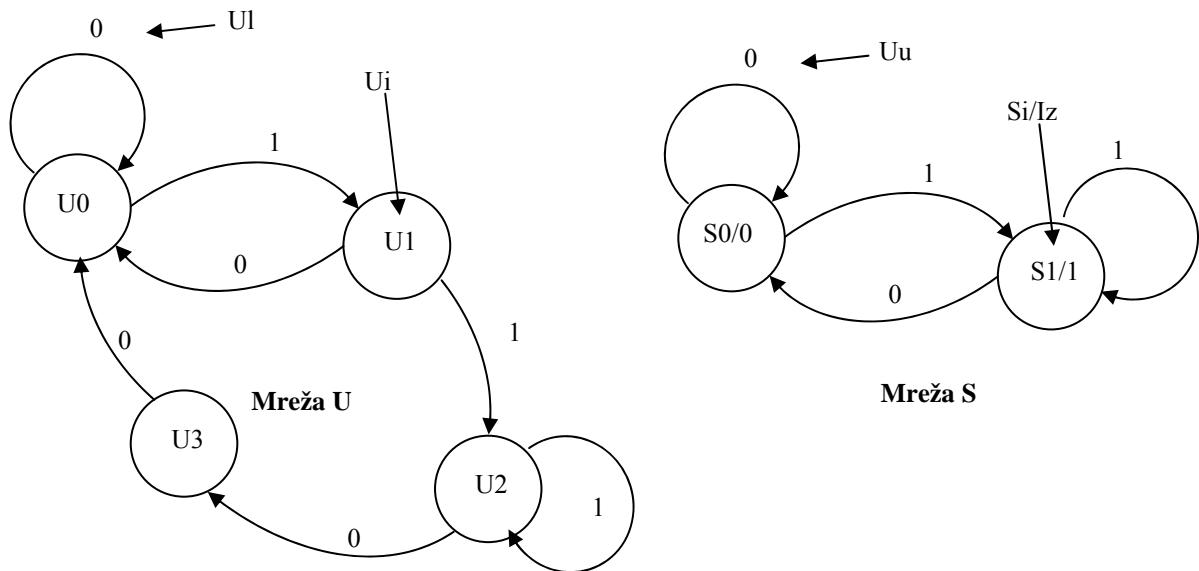
		<i>Uu</i>	
S	0	1	Iz
S0	S0	S1	0
S1	S0	S1	1

Tabela 7.9.5. Tabela pobude/izlaza mreže S

		<i>Uu</i>	
<i>Q₀</i>	0	1	Iz
0	0	1	0
1	0	1	1

$Q_0^+ (D_0)$

b) Prema tabeli stanja/izlaza dijagram stanja izgleda:

**Slika 7.9.3. Dijagram stanja sekvencijalne mreže**

c) Na osnovu tabele pobude/izlaza minimizacijom pomoću Karnoovih karti dobiju se logičke funkcije ulaza D flipflopova.

Tabela 7.9.6. Tabela pobude D_1

$U_l \backslash Q_1 Q_0$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	b

Tabela 7.9.7. Tabela pobude D_0

$U_l \backslash Q_1 Q_0$	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	b

Logičke funkcije ulaza flipflopova i izlaza mreže U imaju oblik:

$$D_1 = Q_1 Q_0 + Q_0 U_l = Q_0 \cdot (Q_1 + U_l)$$

$$D_0 = U_l$$


$$U_u = Q_1$$

Logičke funkcije ulaza flipflopova i izlaza mreže S imaju oblik:

$$D_{0S} = U_u$$

$$Iz = Q_{0S}$$

c) Logička šema sekvencijalne mreže je na slici 7.9.4.

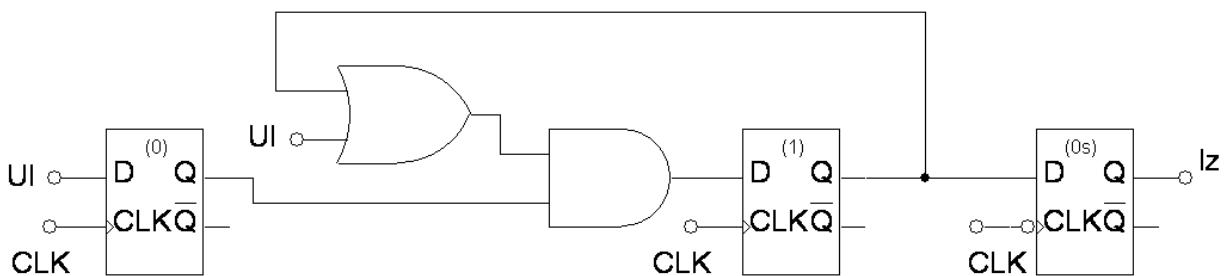


Slika 7.9.4. Logička šema sekvencijalne mreže

Zadatak 7.10.

a) Odrediti tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza za sekvencijalnu mrežu koja generiše impulse za pobudu tri svetlosna *LED* indikatora, nakon pritiska na taster *T*, tako da se signal LED_1 generiše nakon prve uzlazne ivice, signal LED_2 nakon druge i LED_3 nakon treće obuhvaćene ivice CLK signala signalom sa tastera *T*. Signali LED_i su aktivni sve vreme dok je taster *T* pritisnut ($T=1$). Vremenski dijagrami relevantnih signala dati su na slici 7.10.1.

b) Odrediti dijagram stanja sekvencijalne mreže.


c) Realizovati mrežu pomoću ivičnih *D* flipflopova.

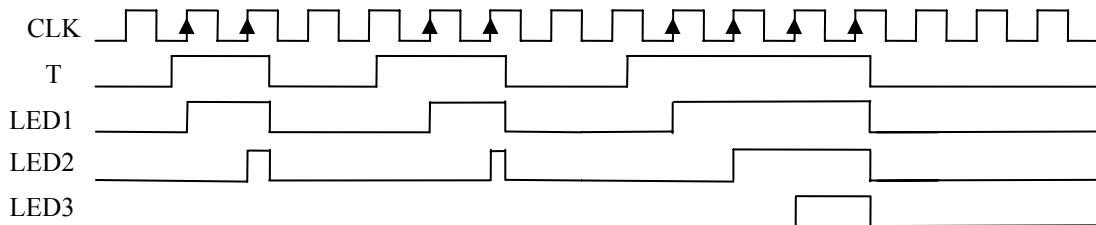

Slika 7.10.1. Vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala sekvencijalne mreže

REŠENJE:

a) Na osnovu datih vremenskih dijagrama određujemo stanja mreže, što je dato na slici 7.10.2. Uočavamo da izlazi zavise od trenutne vrednosti ulaza *T*, tako da je mreža Mealy-evog tipa.

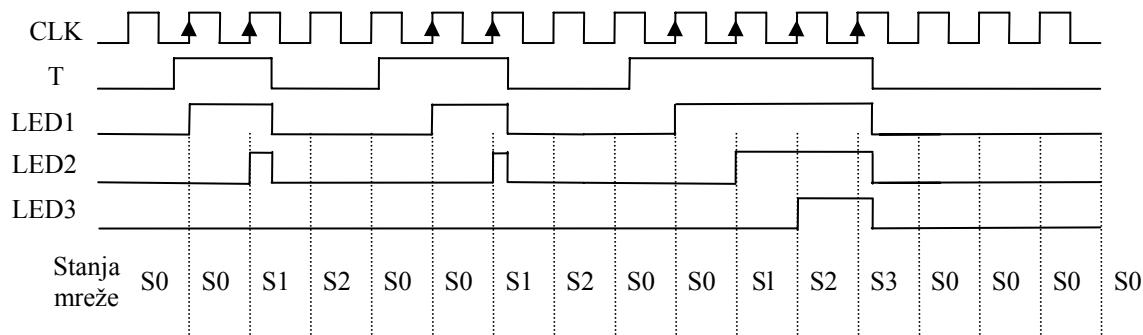

Slika 7.10.2. Stanja mreže i dijagrami ulaznih i izlaznih signala

Na osnovu stanja mreže određujemo tabelu stanja/izlaza (tabela 7.10.1) i tabelu prelaza/izlaza (tabela 7.10.2).

Tabela 7.10.1. Tabela stanja/izlaza

	<i>T</i>	
<i>S</i>	0	1
S0	S0,000	S1,000
S1	S0,000	S2,001
S2	S0,000	S3,011
S3	S0,000	S3,111

Tabela 7.10.2. Tabela prelaza/izlaza

	<i>T</i>	
$Q_1 Q_0$	0	1
00	00,000	01,000
01	00,000	11,001
11	00,000	10,011
10	00,000	10,111

$Q_1^+ Q_0^+ (D_1 D_0), \overbrace{LED_3 LED_2 LED_1}$

Na osnovu tabela 7.10.1 i 7.10.2 određujemo Karnoove karte za ulaze D flipflopova.

Tabela 7.10.3. Tabela pobude D_1

$\begin{matrix} T \\ \diagdown \\ Q_1 Q_0 \end{matrix}$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	1
10	0	1

Tabela 7.10.4. Tabela pobude D_0

$\begin{matrix} T \\ \diagdown \\ Q_1 Q_0 \end{matrix}$	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	0
10	0	0

Tabela 7.10.5. Tabela pobude LED_3

$\begin{matrix} T \\ \diagdown \\ Q_1 Q_0 \end{matrix}$	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	0
10	0	1

Tabela 7.10.6. Tabela pobude LED_2

$\begin{matrix} T \\ \diagdown \\ Q_1 Q_0 \end{matrix}$	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	1
10	0	1

Tabela 7.10.7. Tabela pobude LED_1

$\begin{matrix} T \\ \diagdown \\ Q_1 Q_0 \end{matrix}$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	1
10	0	1

Na osnovu tabela pobude/izlaza formirane su tabele 7.10.5, 7.10.6 i 7.10.7, čijom minimizacijom pomoću Karnoovih karti određujemo funkcije ulaza D flipflopova.

Odgovarajuće jednačine pobude ulaza D flipflopova i funkcije izlaza mreže, izgledaju:


$$D_1 = LED_1 = U\bar{l}(Q_1 + Q_0)$$

$$D_0 = \bar{Q}_1 U\bar{l}$$

$$LED_2 = Q_1 U\bar{l}$$


$$LED_3 = Q_1 \bar{Q}_0 U\bar{l}$$

b) Prema tabeli stanja/izlaza (tabela 7.10.1), određujemo dijagram stanja sekvencijalne mreže, dat na slici 7.10.3:

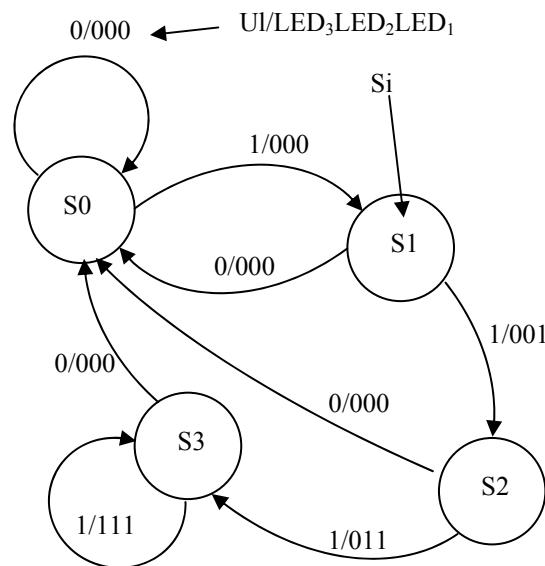

Slika 7.10.3. Dijagram stanja sekvencijalne mreže


c) Logička šema sekvencijalne mreže data je na slici 7.10.4.

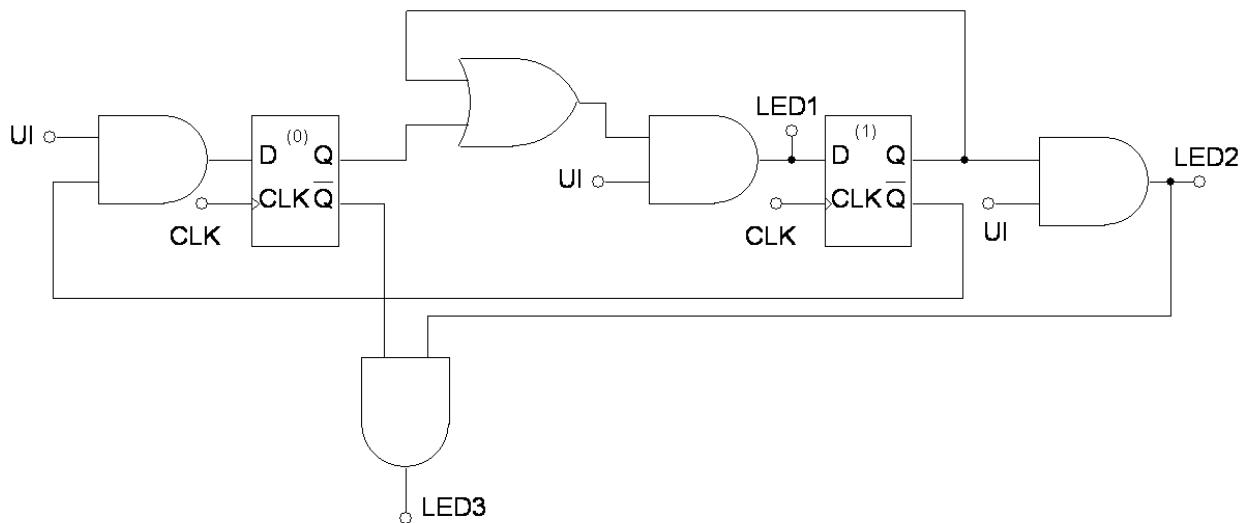

Slika 7.10.4. Logička šema sekvencijalne mreže

Zadatak 7.11.


- a) Odrediti tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza i tabelu pobude/izlaza za sekvencijalnu mrežu koja generiše impuls za pobudu svetlosnog LED indikatora na osnovu vremenskih dijagrama datih na slici 7.11.1.
- b) Realizovati mrežu pomoću T flipflopova sa *Enable* ulazom. Objasniti da li je moguće realizovati mrežu pomoću standardnih T flipflopova (koji poseduju samo T ulaz).

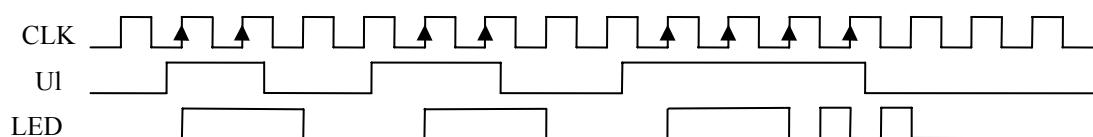

Slika 7.11.1. Vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala sekvencijalne mreže

REŠENJE:

a) Na osnovu datih vremenskih dijagrama određujemo stanja sekvencijalne mreže, što je prikazano na slici 7.11.2. Uočavamo da izlazi ne zavise od trenutne vrednosti ulaza U_1 , tako da je mreža *Moore-ovog* tipa.

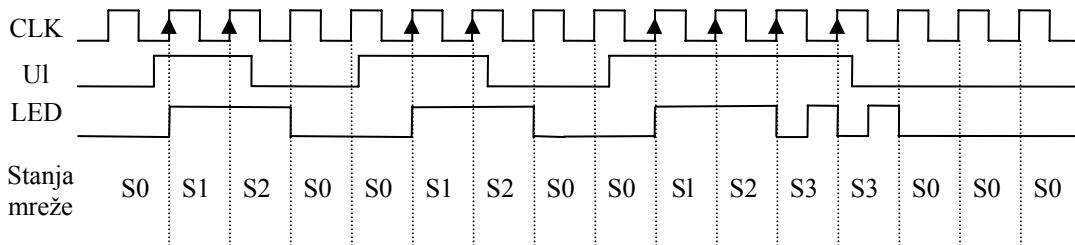

Slika 7.11.2. Stanja mreže i vremenski dijagrami ulaznih i izlaznih signala

Na osnovu stanja mreže definisanih slikom 7.11.2, određujemo tabele stanja/izlaza (tabela 7.11.1) i prelaza/izlaza (tabela 7.11.2).

Tabela 7.11.1. Tabela stanja/izlaza

	<i>Ul</i>		
<i>S</i>	0	1	<i>LED</i>
S0	S0	S1	0
S1	S0	S2	1
S2	S0	S3	1
S3	S0	S3	\overline{CLK}

Tabela 7.11.2. Tabela prelaza/izlaza

	<i>Ul</i>		
$Q_1 Q_0$	0	1	<i>LED</i>
00	00	01	0
01	00	11	1
11	00	10	1
10	00	10	\overline{CLK}

$$Q_1^+ Q_0^+$$

Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 4 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 2. Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih T flipflopova sa *Enable* ulazom određujemo tabelu pobude/izlaza (tabela 11.4) na osnovu tabele pobude za T flipflop date u tabeli 11.3. Jednačina pobude T flipflop-a sa *Enable* ulazom data je izrazom:

$$Q^+ = EN \overline{Q} + \overline{EN} Q$$

Tabela 7.11.3. Tabela pobude/izlaza T-ff

<i>Q</i>	<i>Q</i> ⁺	<i>EN</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela 7.11.4. Tabela pobude/izlaza

	<i>Ul</i>		
$Q_1 Q_0$	0	1	<i>LED</i>
00	00	01	0
01	01	10	1
11	11	01	1
10	10	00	\overline{CLK}

$$EN_1 EN_0$$

Funkcije ulaza T flipflopova, određujemo pomoću Karnoovih karti za odgovarajuće ulaze EN_1 i EN_0 , date u tabelama 7.11.4 i 7.11.5.

Tabela 7.11.5. Karnova karta za ulaz EN_1

U_l $\diagdown Q_1 Q_0$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	0
10	0	0

Tabela 7.11.6. Karnova karta za ulaz EN_0

U_l $\diagdown Q_1 Q_0$	0	1
00	0	1
01	1	0
11	1	1
10	0	0

Na osnovu tabele pobude/izlaza minimizacijom pomoću Karnoovih karti datih u tabelama 7.11.5 i 7.11.6, dobiju se funkcije ulaza D flipflopova.


Odgovarajuće jednačine ulaza T flipflopova i izlaza LED imaju oblik:

$$EN_1 = Q_1 Q_0 \overline{U_l} + \overline{Q_1} Q_0 U_l = Q_0 \cdot Q_1 \oplus U_l$$

$$EN_0 = \overline{Q_1} \overline{Q_0} U_l + Q_1 Q_0 + Q_0 \overline{U_l} = \overline{Q_1} \overline{Q_0} U_l + Q_0 \overline{Q_1} U_l$$

$$LED = Q_0 + Q_1 \overline{Q_0} CLK$$

b) Logička šema sekvenčialne mreže data je na slici 7.11.3.

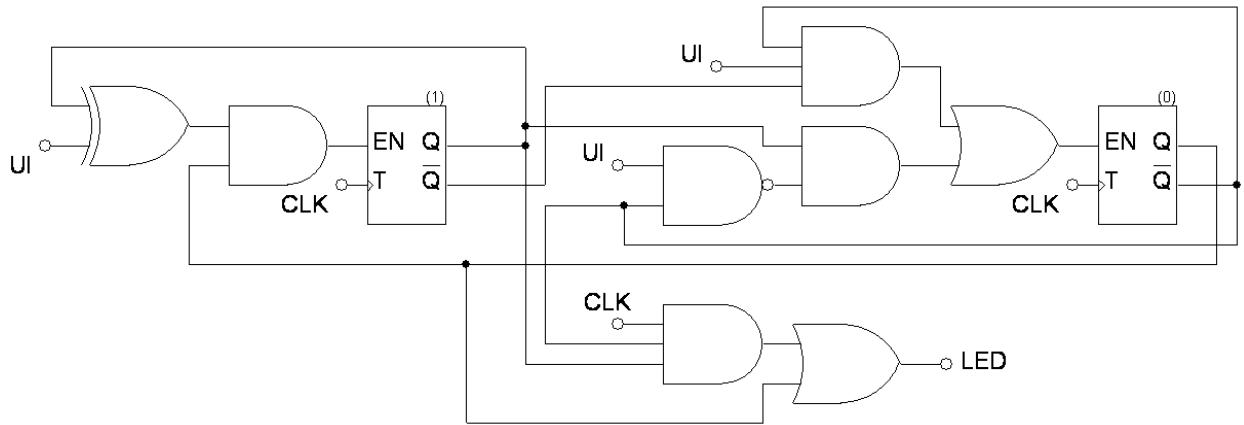**Slika 7.11.3. Logička šema sekvenčialne mreže**

Zadatak 7.12.

a) Projektovati mrežu sa jednim ulazom Ul i dva izlaza $UNLOCK$ i OK . $UNLOCK=1$ ako je $Ul=0$ i ako je primljena sekvenca u predhodnih 4 taktna impulsa 1101. $OK=1$ ukoliko je trenutna vrednost ulaza Ul takva da vodi mašinu bliže $UNLOCK=1$ stanju.

b) Odrediti dijagram stanja sekvencijalne mreže.

c) Odrediti minimalno kompleksnu realizaciju sekvencijalne mreže pomoću ivičnih D flipflopova.

REŠENJE:

a) Za datu sekvencijalnu mrežu uočavamo da je *Mealy*-jevog tipa obzirom da izlazi zavise od stanja mreže i trenutne vrednosti Ul signala.

Tabela 7.12.1. Tabela stanja/izlaza

	Ul		
S	0	1	<i>Primljena sekvenca</i>
S0	S0,00	S1,01	
S1	S0,00	S2,01	'1'
S2	S3,01	S2,00	'11'
S3	S0,00	S4,01	'110'
S4	S0,11	S2,00	'1101'

$S^+, UNLOCK OK$

Tabela 7.12.2. Tabela prelaza/izlaza

	Ul		
$Q_2 Q_1 Q_0$	0	1	<i>Primljena sekvenca</i>
000	000,00	001,01	
001	000,00	010,01	'1'
010	100,01	010,00	'11'
100	000,00	110,01	'110'
110	000,11	010,00	'1101'

$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+, UNLOCK OK$

Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 5 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 3.

Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih D flipflopova, određujemo tabelu pobude/izlaza na osnovu jednačina pobude D flipflopova:

$$Q^+ = D$$

Kako bi realizacija bila sa minimalno kompleksnošću, uzećemo da se iz preostalih neiskorišćenih (nedefinisanih) stanja sekvencijalne mreže, prelazi u proizvoljno stanje 'bbb' sa proizvoljnom vrednosti izlaza 'bb'.

Iz tabele stanja/izlaza treba uočiti da u slučaju prijem sekvence '111' mreža prelazi u stanje $S2$ jer je poslednje primljena sekvenca bita '11', slično, u slučaju prijema sekvence 11011 prelazi se u stanje $S2$ pošto je poslednje primljena sekvenca '11'.

Funkcije ulaza D flipflopova i izlaza mreže određujemo na osnovu Karnoovih karti datih u tabelama 7.12.3-7.12.7.

Tabela 7.12.3. Kornoova karta za ulaz D_2

$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	b	b
11	0	0	b	b
10	0	1	b	b

Tabela 7.12.4. Kornoova karta za ulaz D_1

$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	b	b
11	0	1	b	b
10	0	1	b	b

Tabela 7.12.5. Kornoova karta za ulaz D_0

$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	b	b
11	0	0	b	b
10	0	0	b	b

Tabela 7.12.6. Kornoova karta za izlaz UNLOCK

$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	b	b
11	1	0	b	b
10	0	0	b	b

Tabela 7.12.7. Kornoova karta za izlaz OK

$\begin{matrix} Q_0 \\ Q_1 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	b	b
11	1	0	b	b
10	0	1	b	b

Na osnovu tabele pobude/izlaza minimizacijom pomoću Karnoovih karti dobiju se funkcije ulaza D flipflopova.

Odgovarajuće logičke funkcije pobude ulaza flipflopova i logičke funkcije izlaza mreže date su izrazima:

$$D_2 = Q_2 \overline{Q}_1 Ul + \overline{Q}_2 Q_1 \overline{Ul}$$


$$D_1 = Q_0 Ul + Q_1 Ul + Q_2 Ul = Ul \cdot \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

$$D_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0} Ul$$

$$UNLOCK = Q_2 Q_1 \overline{Ul}$$


$$OK = Q_1 \overline{Ul} + \overline{Q_1} Ul = Q_1 \oplus Ul$$

b) Dijagram stanja sekvencijalne mreže, prikazan na slici 7.12.1, određujemo na osnovu tabele stanja/izlaza (tabela 7.12.1)

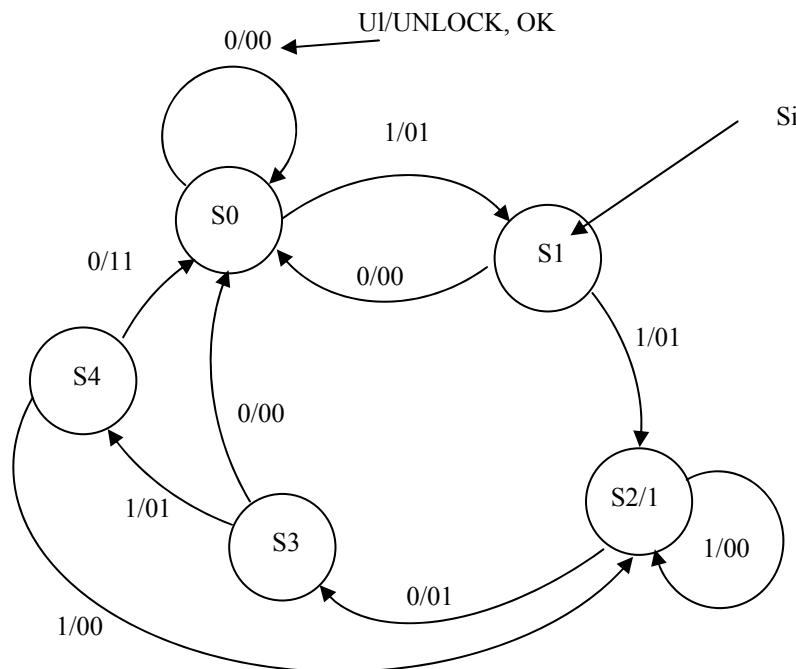

Slika 7.12.1. Dijagram stanja sekvencijalne mreže

c) Logička šema sekvencijalne mreže, realizovana preko funkcija ulaza flipflopova i funkcija izlaza mreže, data je na slici 7.12.2.

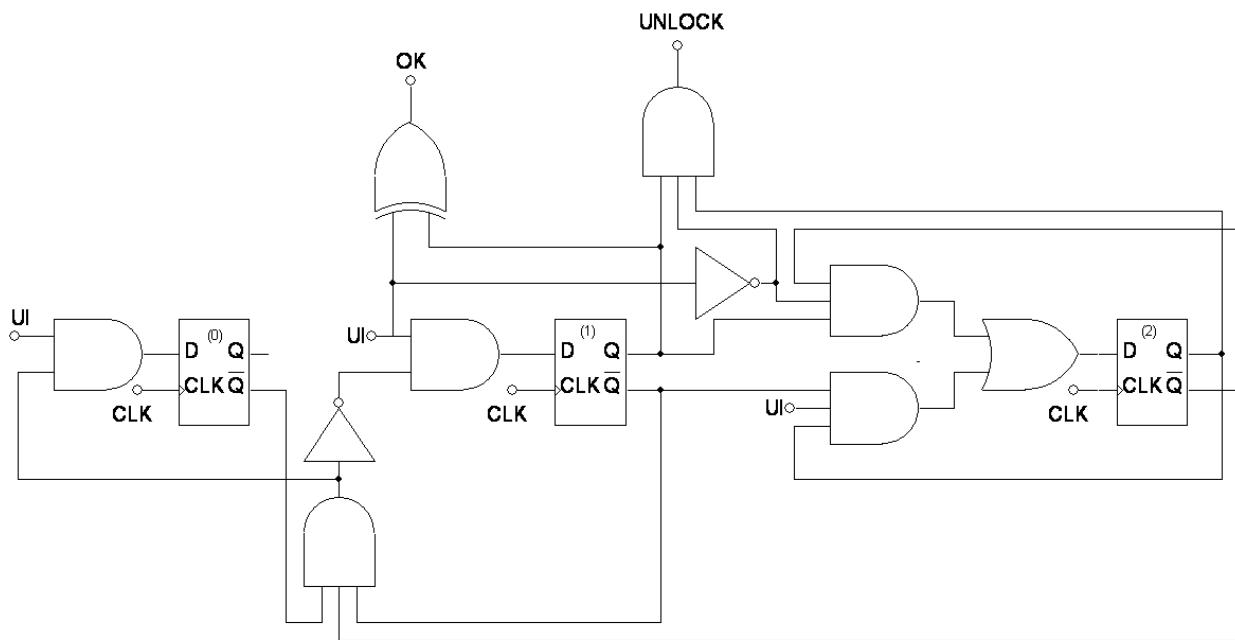

Slika 7.12.2. Logička šema sekvencijalne mreže

Zadatak 7.13.

Projektovati sekvencijalnu mrežu sa tri ulaza AL_1 , AL_2 i AL_3 i izlazom $ALARM$ koji se generiše u slučaju da su dva od tri ulazna signala aktivna. Aktivni nivo ulaznih signala je logička jedinica. Trajanje signala $ALARM$ je $1T_{CLK}$ i generiše se na prvu uzlaznu ivicu CLK signala. U slučaju da su i nakon generisanja signala $ALARM$ i dalje najmanje dva od ukupno tri ulazna signala aktivna, generisati signal $ALARM$ koji ima oblik kao i CLK signal na svaku narednu uzlaznu ivicu CLK signala.

Odrediti dijagram stanja mreže i realizovati mrežu u minimalno kompleksnoj realizaciji pomoću ivičnih JK flipflopova.

REŠENJE:

Za datu sekvencijalnu mrežu, uočavamo da je *Moore*-ovog tipa, obzirom da izlaz zavisi od stanja mreže.

Najpre ćemo odrediti signal AL koji će biti aktivan u slučaju da su najmanje dva ulazna signala aktivna. Kombinaciona tabela koja definiše vrednosti signala AL , za sve kombinacije logičkih nivoa na ulazu, prikazana je u tabeli 7.13.1.

Na osnovu kombinacione tabele određena je pomoću Karnooove karte za signala AL .

Tabela 7.13.1. Kombinaciona tabela za signal AL

$AL_2AL_1AL_0$	AL
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	1


Tabela 7.13.2. Karnova karta za signal AL

AL_0	0	1
AL_2AL_1		
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

Na osnovu Karnove karte (tabela 7.13.2), minimizacijom, određujemo logičku funkciju signala AL :

$$AL = AL_2AL_1 + AL_2AL_0 + AL_1AL_0$$

Nakon određivanja funkcije signala AL , određujemo vremenske oblike karakterističnih signala sekvencijalne mreže, što je prikazano na slici 7.13.1.

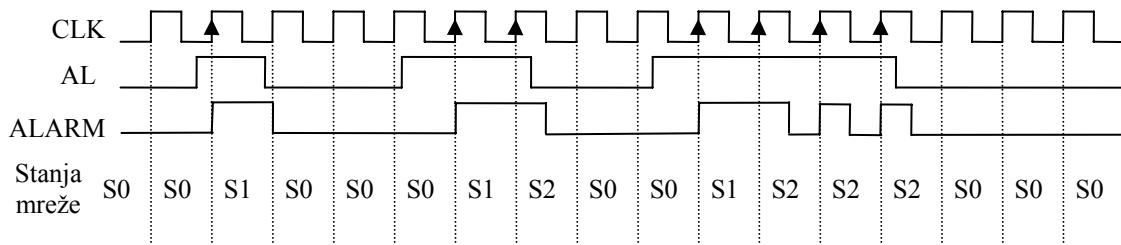

Slika 7.13.1. Stanja mreže i vremenski dijagrami karakterističnih signala mreže

Na osnovu dijagrama sa slike 7.13.1 i definisanih stanja mreže određujemo tabele stanja/izlaza (tabela 7.13.3) i tabele prelaza/izlaza (tabela 7.13.4).

Tabela 7.13.3. Tabela stanja/izlaza

	AL		
S	0	1	Iz
S0	S0	S1	0
S1	S0	S2	1
S2	S0	S2	1xCLK

S^+

Tabela 7.13.4. Tabela prelaza/izlaza

	AL		
Q_1Q_0	0	1	Iz
00	00	01	0
01	00	11	1
11	00	11	1xCLK

$Q_1^+ Q_0^+$

Obzirom da sekvencijalna mreža ima ukupno 3 stanja, dovoljan broj promenljivih stanja (flipflopova) za realizaciju mreže je 2. Kako se sekvencijalna mreža realizuje pomoću ivičnih JK flipflopova određujemo tabelu pobude/izlaza na osnovu tabele pobude za JK flipflop date u tabeli 3. Jednačina pobude JK flipflop-a data je izrazom:

$$Q^+ = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

Tabela 7.13.5. Tabela pobude/izlaza

	AL		
Q_1Q_0	0	1	Iz
00	0b,0b	0b,1b	0
01	0b,b1	1b,b0	1
11	b1,b1	b0,b0	1xCLK

J_1K_1, J_0K_0

Tabela 7.13.6. Tabela pobude JK flipflop-a

Q	Q^+	J	K
0	0	0	b
0	1	1	b
1	0	b	1
1	1	b	0

Tabela 7.13.7. Tabela pobude J_1

$\backslash AL$	0	1
Q_1Q_0	0	0
00	0	0
01	0	1
11	b	b
10	b	b

Tabela 7.13.8. Tabela pobude K_1

$\backslash AL$	0	1
Q_1Q_0	b	b
00	b	b
01	b	b
11	0	1
10	b	b

Tabela 7.13.9. Tabela pobude J_0

$\backslash AL$	0	1
Q_1Q_0	0	1
00	0	1
01	b	b
11	b	b
10	b	b

Tabela 7.13.10. Tabela pobude K_0

$\backslash AL$	0	1
Q_1Q_0	b	b
00	b	b
01	1	0
11	1	0
10	b	b

Minimizacijom pomoću Karnoovih karti dobiju se funkcije ulaza JK flipflopova.

Odgovarajuće jednačine pobude i jednačine izlaza izgledaju:

$$J_1 = Q_0 AL$$

$$K_1 = AL$$


$$J_0 = AL$$

$$K_0 = \overline{AL}$$

$$AL = AL_2 AL_1 + AL_2 AL_0 + AL_1 AL_0$$


$$ALARM = \overline{Q_1} Q_0 + Q_1 Q_0 CLK$$

Dijagram stanja sekvencijalne mreže, data na slici 7.13.2, određujemo na osnovu tabele prelaza/izlaza (tabela 7.13.4)

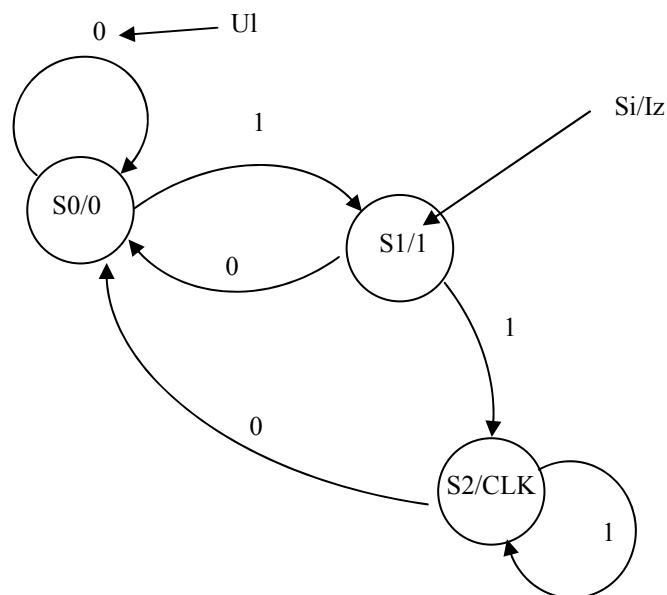

Slika 7.13.2. Dijagram stanja sekvencijalne mreže


Na osnovu jednačina pobude ulaza JK flipflopova i izlaza mreže, određujemo logičku šemu sekvencijalne mreže, datu na slici 7.13.3.

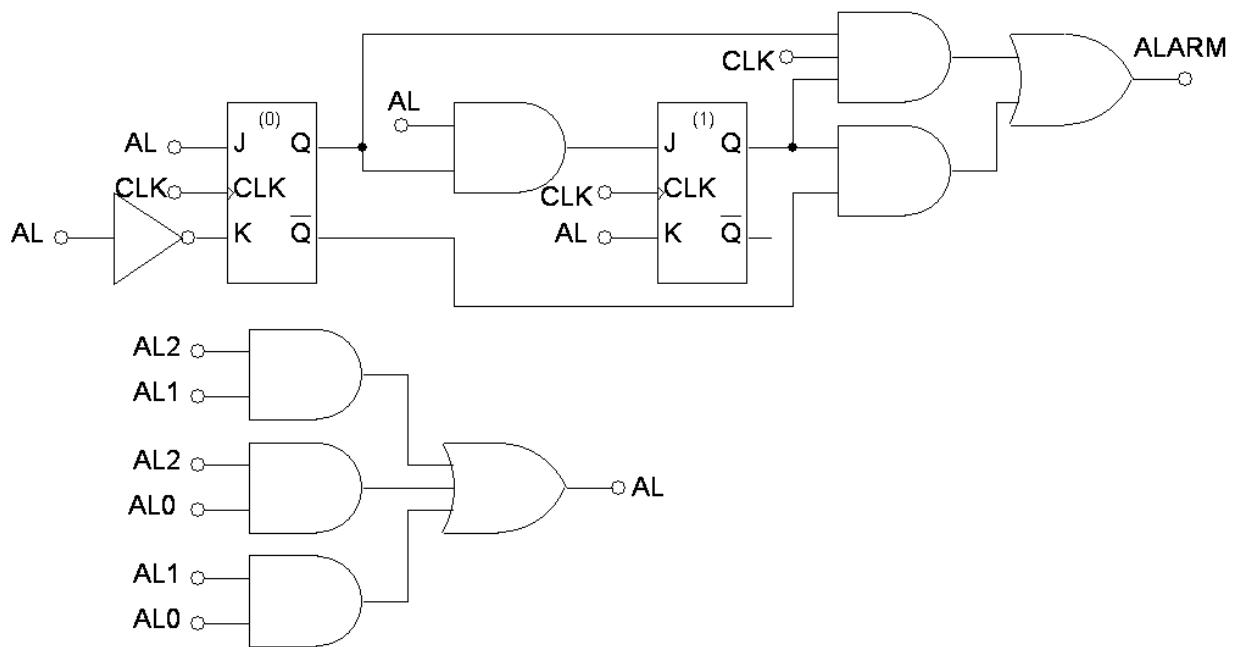

Slika 7.13.3. Logička šema sekvencijske mreže

Zadatak 7.14.

- a) Odrediti dijagram stanja D leč kola sa slike 7.14.1. U tabeli stanja obeležiti stabilna stanja mreže.
 b) Odrediti pri kojim simultanim prelazima ulaznih signala dolazi do trke signala. Definisati u kojim situacijama se javlja i na koji način se problem trke signala rešava.

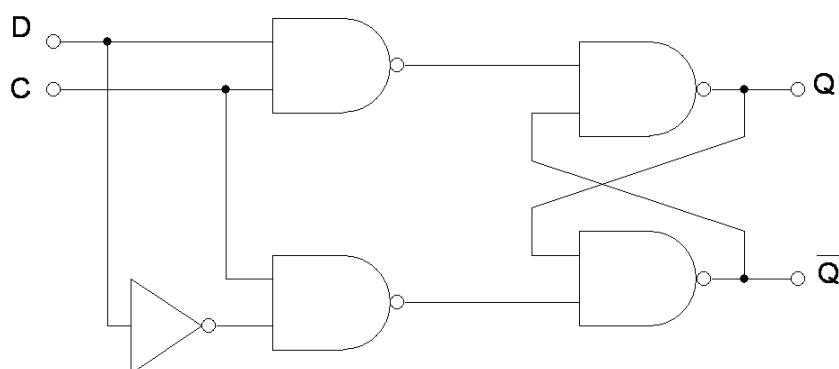


Slika 7.14.1. D leč kolo

REŠENJE:

- a) Obzirom da ponašanje sekvencijskih mreža sa povratnim spregama zavisi od vrednosti ulaznih signala i promenljivih stanja sadržanim u povratnim spregama sekvencijske mreže, potrebno je najpre odrediti broj povratnih sprega date mreže. Prekidamo jednu povratnu spregu i definišemo promenljivu stanju Y (slika 7.14.2). Kako je sada sve signale mreže moguće izraziti pomoću promenljive stanja Y i ulaznih signala, zaključujemo da mreža ima samo jednu promenljivu stanju tj. jednu povratnu vezu bez obzira što na prvi pogled izgleda kao da mreža ima dve povratne spreve. Jednačina pobude ima oblik:

$$Y^+ = CD + \overline{CD} + \overline{Y} = CD + \overline{CY} + DY.$$

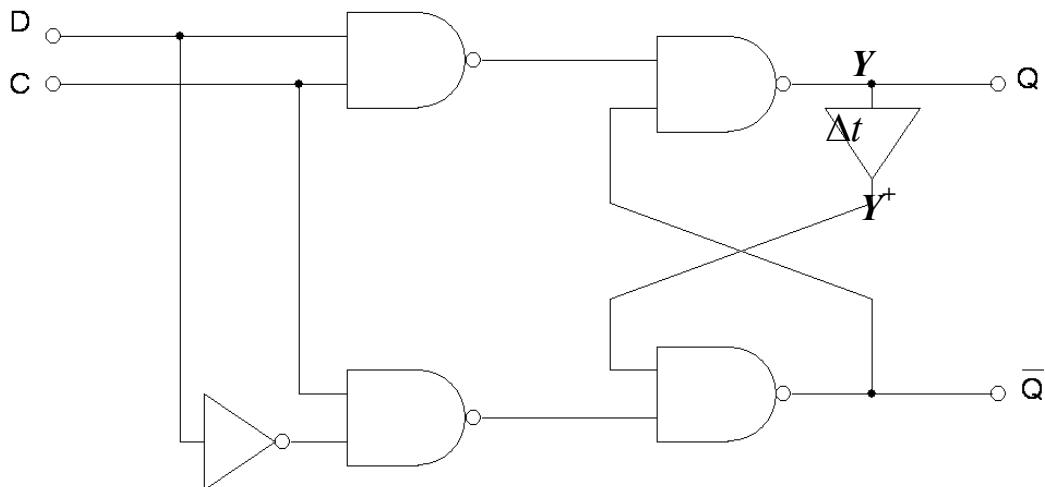

Slika 7.14.2. Analiza povratne spreme D leč kola

Tabela prelaza D leča će imati izgled dat u tabeli 7.14.1.

Tabela 7.14.1. Tabela prelaza D leč kola

		CD			
Y	00	01	11	10	
0	0	0	1	0	
1	1	1	1	0	
Y^+					

Na osnovu slike 7.14.2 određujemo jednačine izlaza koje imaju oblik:

$$Q = Y \text{ ili } Q = CD + \overline{CY} + DY$$


$$\overline{Q} = C\overline{D} + \overline{Y}$$

b) Tabela stanja/izlaza dobijena je na osnovu tabele prelaza (tabela 7.14.1) i jednačina izlaza. Tabela stanja/izlaza D leča će imati izgled dat u tabeli 7.14.2.

Tabela 7.14.2. Tabela stanja/izlaza D leč kola


		CD			
S	00	01	11	10	
S0	S0,01	S0,01	S1,10	S0,01	
S1	S1,10	S1,10	S1,10	S0,01	
$S^+, Q\bar{Q}$					

U tabeli su obeležena **stabilna stanja** u kojima mreža može beskonačno dugo da stoji ukoliko nema promene ulaznih signala (**bold**) i *nestabilna stanja* u kojima mreža ne može da stoji već prelazi u stabilno stanje u zavisnosti od trenutnih vrednosti ulaznih signala (signala C i D) mreže. Prilikom prolaska kroz nestabilna stanja, na izlazima mreže (izlazi Q i \bar{Q}) se generišu različite kombinacije logičkih nivoa kao posledica konačnog vremena propagacije signala kroz logička kola. Zbog toga se za vrednosti logičkih nivoa na izlazu kola uzimaju one koje će kolo imati nakon prelaska u odgovarajuće stabilno stanje

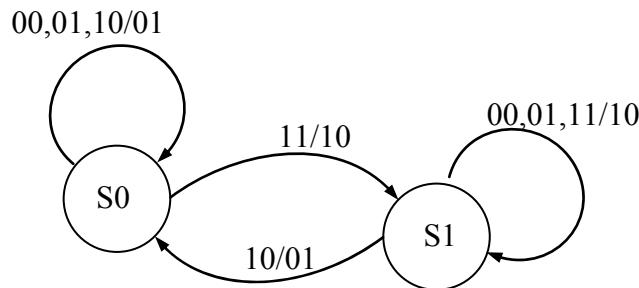

Slika 7.14.3. Dijagram stanja D leč kola


Tabela 7.14.3. Analiza kritične trke u slučaju simultane promene ulaza

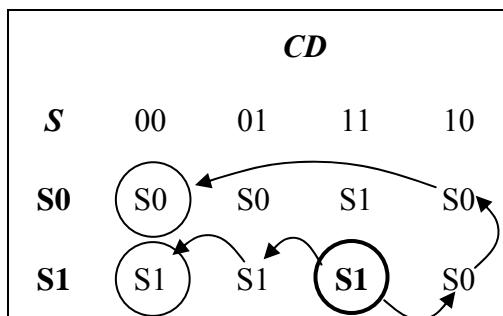

Ukoliko se mreža nalazi u stabilnom stanju $S1$, pri čemu su ulazi na visokom logičkom nivou, tj. $CD=11$, i ako zatim dođe do skoro simultane promene ulaznih signala na nizak logički nivo, tj. $CD=00$ (ne promene se oba ulazna signala baš u istom trenutku), tada u slučaju promene $CD: 11 \rightarrow 10 \rightarrow 00$ mreža **završava u stanju S0**, dok u slučaju promene $CD: 11 \rightarrow 01 \rightarrow 00$ mreža **završava u stanju S1**. Dakle redosled promene signala utiče na rad mreže, pa se može reći da se mreža nepredvidivo ponaša. Rešenje problema se svodi na uvođenje vremena držanja (t_h - hold time) i postavljanja (t_{su} - setup time) ulaza D , kojima se definije interval vremena u kome, ne treba dozvoliti promenu ulaznog signala D , pre i posle promene signala C .

Zadatak 7.15.

a) Odrediti dijagram stanja ivičnog D flipflop-a sa slike 7.15.1.

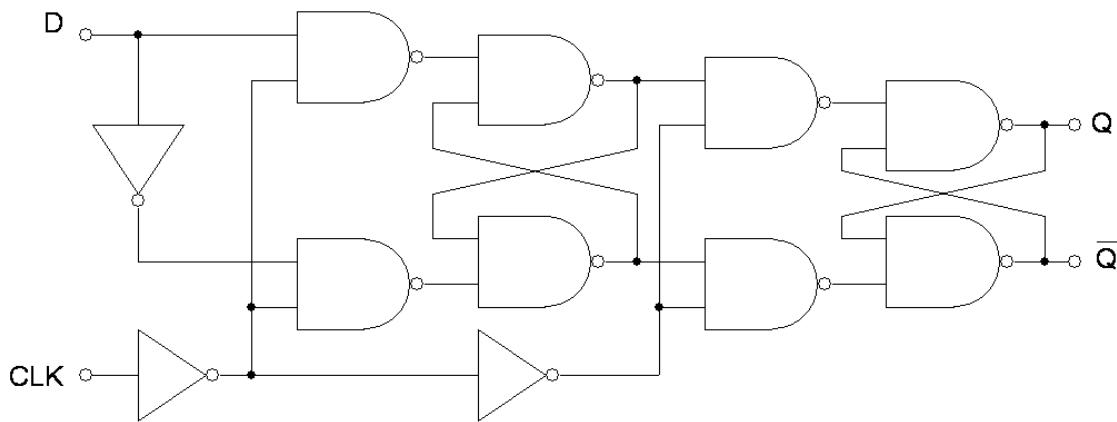


Slika 7.15.1. Ivični D flipflop

b) U tabeli stanja obeležiti stabilna stanja mreže. Odrediti jednačine stanja i jednačine izlaza.

c) Nacrtati dijagram stanja ivičnog D flipflop-a.


d) Odrediti stanja mreže i nacrtati vremenski oblik signala Q za dati vremenski dijagram ulaznih signala sa slike 7.15.2. Uzeti početno stanje mreže koje odgovara nivoima ulaznih i izlaznih signala.

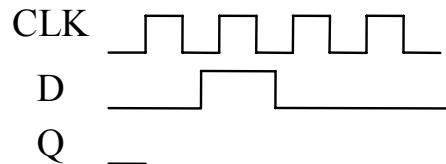

Slika 7.15.2. Vremenski dijagram ulaznih signala ($Q=0$ u početnom trenutku)

REŠENJE:

a) Obzirom da ponašanje sekvencijalnih mreža sa povratnim spregama zavisi od vrednosti ulaznih signala i promenljivih stanja sadržanih u povratnim spregama sekvencijalne mreže, potrebno je najpre odrediti broj povratnih sprega date mreže. Prekidamo obe povratne sprege (prema slici 7.15.3) i definišemo promenljive stanja Y_1 i Y_2 . Kako je sada sve signale mreže moguće izraziti pomoću promenljivih stanja i ulaznih signala, zaključujemo da mreža ima dve promenljive stanje.

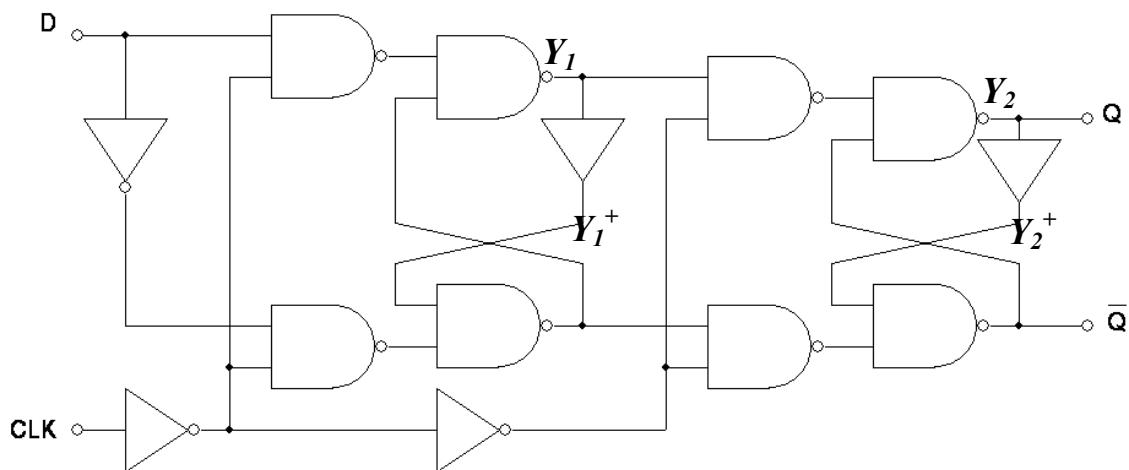

Slika 7.15.3. Analiza povratne sprege ivičnog D flipflop-a

b) Jednačine pobude imaju oblik:

$$Y_1^+ = D\overline{CLK} + Y_1D + Y_1CLK$$

$$Y_2^+ = Y_1CLK + Y_2\overline{CLK} + Y_2Y_1D$$

Jednačine izlaza imaju oblik:

$$Q = Y_2$$

$$\overline{Q} = \overline{Y_2} + CLK\overline{Y_1}$$

Tabela 7.15.1. Tabela prelaza/izlaza

		CLK D			
$Y_2 Y_1$		00	01	11	10
00	00,01	01,01	00,01	00,01	
01	00,01	01,01	11,01	11,01	
11	10,10	11,10	11,10	11,10	
10	10,10	11,10	00,01	00,01	

$\underbrace{\hspace{10em}}_{Y_2^+ Y_1^+, Q\overline{Q}}$

Tabela stanja D leća će imati izgled dat u tabeli 7.15.2.


Tabela 7.15.2. Tabela stanja ivičnog D flipflop-a

		CLK D			
S		00	01	11	10
S0	S0,01	S1,01	S0,01	S0,01	
S1	S0,01	S1,01	S2,01	S2,01	
S2	S3,10	S2,10	S2,10	S2,10	
S3	S3,10	S2,10	S0,01	S0,01	

$\underbrace{\hspace{10em}}_{S^+, Q\overline{Q}}$


U tabeli 7.15.2 su obeležena **stabilna stanja** u kojima mreža može beskonačno dugo da stoji ukoliko nema promene ulaznih signala (**bold**). Ostala stanja su nestabilna stanja u kojima mreža ne može da stoji već prelazi u stabilno stanje u zavisnosti od vrednosti ulaznih signala sekvencijalne mreže.

c) Na osnovu tabela stanja/izlaza određujemo dijagram stanja sekvencijalne mreže dat na slici 7.15.4.

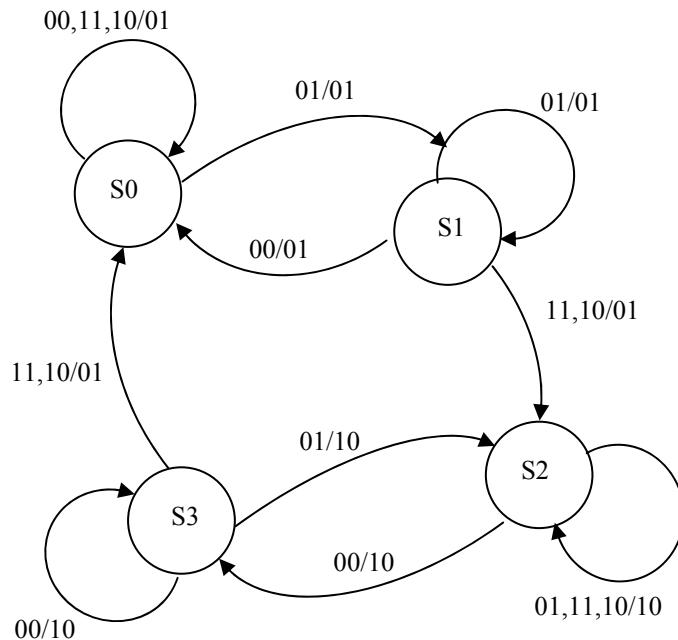

Slika 7.15.4. Dijagram stanja ivičnog D flipflop-a

d) Na slici 7.15.5, dat je vremenski dijagram izlaznog signala Q i odgovarajuća stanja mreže koja se menjaju prilikom svake promene signala na ulazu. Treba обратити pažnju, da nakon promene nivoa ulaznih signala mreža završava u nekom od stabilnih stanja.

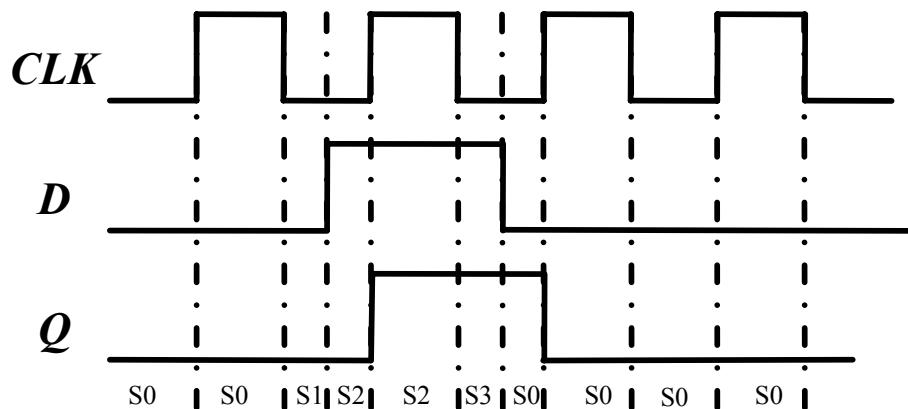

Slika 7.15.5. Vremenski dijagrami signala ivičnog D flipflop-a