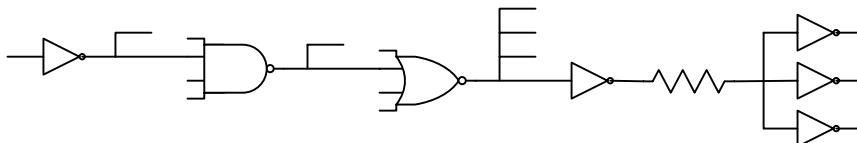


**Tehnološki podaci za 250 nm rezoluciju:**  $\lambda = 0,12 \mu\text{m}$ ;  $V_{DD} = 2,5 \text{ V}$ ;  $C_{ox} = 6 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ;  $C_{ndiff} = 1,7 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ;  $C_{pdiff} = 2 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ ;  $C_{m1} = 35 \text{ aF}/\mu\text{m}^2$ ;  $C_{m2} = 15 \text{ aF}/\mu\text{m}^2$ ;  $R_{ndiff} = 5 \Omega/\square$ ;  $R_{pdoff} = 4 \Omega/\square$ ;  $R_{poly} = 4 \Omega/\square$ ;  $R_{m1\square} = R_{m2\square} = 70 \text{ m}\Omega/\square$ ;  $|V_T| = 0,5 \text{ V}$ ;  $k'_n = 125 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ;  $k'_p = -25 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ;  $C_{Apoly-sub} = 101 \text{ aF}/\mu\text{m}^2$

1. U 250nm CMOS tehnološkom postupku sa n-jamama potrebno je projektovati jednostepeno kolo koje implementira funkciju  $AB(C + D) + (E + C)D$ .
  - a) [10] Nacrtajte električnu šemu komplementarnog CMOS kola, odgovarajuće grafove za to kolo i nadite zajedničku Ojlerovu putanju.
  - b) [10] Načrtajte stik dijagram, odredite veličine tranzistora i procenite površinu lejauta tog kola.
  - c) [10] Načrtajte električnu šemu PE logičkog kola, predložite veličine tranzistora i uporedite sa realizacijom iz tačke b) u pogledu površine, brzine i disipacije (svaku tvrdnju obrazložiti).

2. [30] Odrediti veličine tranzistora u logičkim kolima na kritičnoj putanji prikazanoj na slici 1, tako da kašnjenje bude minimalno. Širine kanala tranzistora tri krajnje desna invertora na slici su su  $W_N = 240\lambda$ ,  $W_P = 480\lambda$ , dužine kanala su im minimalne, a pobuđuje ih pretposlednji invertor preko 10 cm dugačke i 0.2  $\mu\text{m}$  široke linije polisilicijuma. Sve ostale veze se mogu tretirati kao kratke. Otpornost linije polisilicijuma zanemariti.




Slika 1

3. a) [5] Šta je *common-centroid* lejaut i koje su prednosti takvog lejauta?  
 b) [7] Koje su osnovne tehnike za smanjivanje potrošnje integrisanih kola? Kratko komentarisati svaku.  
 c) [8] Objasniti kakav je uticaj skaliranja po modelu konstantnih polja na pad napona na linijama za napajanje u integrisanom kolu.

4. a) [3×5] Kolo iz zadatka 1.c) modifikovati tako da se dobije: a1) PEH kolo, a2) redukuju struje curenja, a3) eliminiše preraspodela nanelektrisanja.

- b) [5] Šta predstavlja kolo prikazano na sl. 2?  
 Koja je osnovna mana ove realizacije?

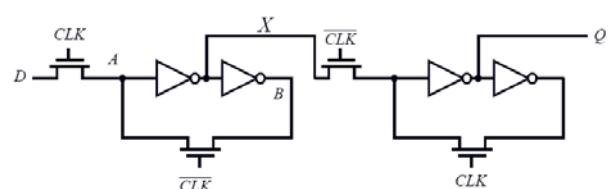

Slika 2

5. [5×1] Napišite 5 komentara za predavanja/ vežbe/ projekte/ gradivo/ ocenjivanje/ profesora/ asistenta/ softver/... iz predmeta OE3UPK. Minimalan broj kritika je 2, minimalan broj pohvala je 1, maksimalan broj redova po komentaru je 2.