

Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Za zadatku koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 5-9 u trajanju od 2 sata. Ako je položen kolokvijum na naslovnoj strani u kvadratiće za zadatke 1-4 upisati **KOLOKVIJUM**. Za prolaz je potrebno 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa \* (teorija) dobije više od 10 poena, odnosno više od 6 poena za studente koji su položili kolokvijum.

### 1.\* (6 poena)

- a) (3 p) Nacrtati električnu šemu jednostranog (polusalasnog) usmeraća sa kapacitivnim filtrom. Na izlaz filtra priključeno je opterećenje  $R$ . Nacrtati talasne oblike napona na izlazu usmeraća  $v_I$  i struje koja teče kroz diodu  $i_D$ . Prepostaviti da se na ulaz usmeraća dovodi napon  $v_S$  sinusoidalnog talasnog oblika periode  $T$ . Vremenske dijagrame crtati jedan ispod drugog.  
 b) (3 p) Izvesti izraz za talasnost (maksimalnu promenu) izlaznog napona. Smatrati da je  $RC \gg T$ . Kako se menja talasnost izlaznog napona sa promenom vrednosti otpornosti  $R$ ? Koliko iznosi talasnost izlaznog napona kada kapacitivnost  $C$  teži beskonačnosti?


### 2.\* (6 poena)

- a) (3p) Nacrtati šemu mernog kola za snimanje ulazne statičke strujno-naponske karakteristike NPN tranzistora i grafički predstaviti ovu karakteristiku.  
 b) (3p) Izvesti izraz za ulaznu otpornost za male signale bipolarnog tranzistora.


3. (14 poena) U kolu sa slike 3 poznati su sledeći parametri:  $V_{CC} = 5V$ ,  $V_{BE} = V_D = V_\gamma = V_{BES} = 0.7 V$ ,  $\beta = 100$ ,  $R_I = R_B = 50 k\Omega$ ,  $R_C = 1 k\Omega$ ,  $V_{CES} = 0.2 V$ ,  $V_T = 25 mV$ . Ako se ulazni napon menja u opsegu  $0V \leq v_{IN} \leq 5V$ , odrediti i grafički predstaviti zavisnosti  $v_{OUT} = f(v_{IN})$  i  $i_I = f(v_{IN})$ .

4. (14 poena) Na slici 4 je prikazan pojačavač sa MOSFET tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim sorsom. Poznato je:  $V_{DD} = 10V$ ,  $R_D = 2k\Omega$ ,  $R_{G1} = 12k\Omega$ ,  $R_{G2} = 3k\Omega$ ,  $C_G = \infty$ ,  $k_n = 8mA/V^2$ ,  $V_t = 2 V$ ,  $r_i = \infty$ .

- a) (5p) Izračunati vrednost otpornosti  $R_s$  tako da izlazni napon u mirnoj radnoj tački ima vrednost  $V_{OUT} = 2 V$ .  
 b) (7p) Nacrtati šemu za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost pojačavača.  
 c) (2p) Izračunati vrednosti naponskog pojačanja i ulazne otpornosti pojačavača sa slike.

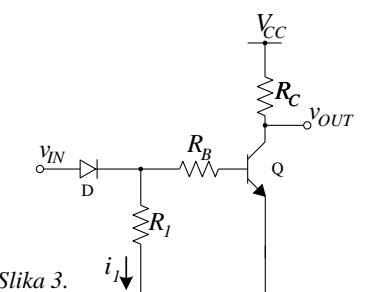

Slika 3.

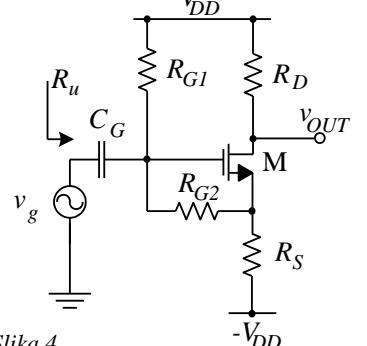


Slika 4.

### 5.\* (10 poena)

- a) (6p) Nacrtati električnu šemu komparatora sa pozitivnom povratnom spregom (Šmitov komparator) i izvesti izraze za pragove okidanja i širinu histerezisa.  
 b) (4p) Pomoću vremenskih dijagrama signalova prikazati rad komparatora sa pozitivnom povratnom spregom. Na dijagramu treba predstaviti ulazni signal (sami birate talasni oblik ulaznog signala), signal na izlazu i referentni ulazni signal.

### 6.\* (10 poena)

- a) (6p) Nacrtati električnu šemu CMOS logičkog invertora i grafički predstaviti njegovu karakteristiku prenosa. Na crtežu označiti vrednosti napona u karakterističnim tačkama i radne režime tranzistora.  
 b) (2p) Korišćenjem oznaka sa karakteristikite prenosa iz tačke (a) napisati izraze za margine šuma.  
 b) (2p) Nacrtati električnu šemu dvoulaznog CMOS NI kola.

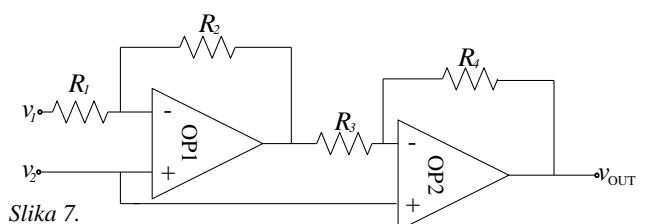


Slika 7.

7. (14 poena) U kolu pojačavača sa slike 7 poznato je  $R_1 = R_3 = 1 k\Omega$ ,  $R_2 = R_4 = 5 k\Omega$ . Pod prepostavkom da su operacioni pojačavači idealni, odrediti zavisnost  $v_{OUT} = f(v_1, v_2)$ .

8. (13 poena) Potrebno je realizovati kombinacionu mrežu koja vrši poređenje dva neoznačena dvobitna broja A ( $a_1a_0$ ) i B ( $b_1b_0$ ). Ova kombinaciona mreža na svom izlazu  $Y_2$  generiše "1" ukoliko je broj A veći od broja B dok na izlazima  $Y_1$  i  $Y_0$  generiše binarni zapis apsolutne vrednosti razlike A-B. Kombinacionu mrežu je potrebno realizovati korišćenjem minimalnog broja logičkih kola.

9. (13 poena) Pomoću vremenskih dijagrama predstaviti signale na izlazima brojača sa slike 9 i navesti sadržaj brojača izražen decimalnim brojem nakon svakog taktnog impulsa. Prepostaviti da je početno stanje brojača  $Q_2Q_1Q_0 = 000$ . Odrediti moduo brojanja brojača.

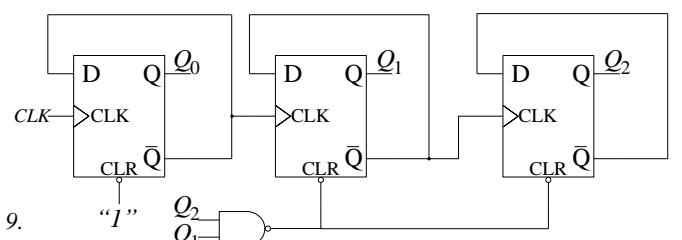

Slika 9.