

Ispit traje 3 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka.


1.

- a) (6 poena) Nacrtati ekvivalentno kolo (model) diode za male signale. Pretpostaviti da je dioda direktno polarisana i da provodi. Izvesti izraz za dinamičku otpornost diode.

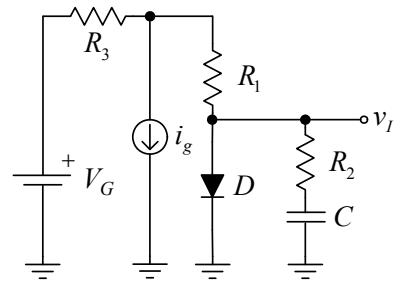- b) (14 poena) Odrediti ukupni izlazni napon v_I u kolu čija je električna šema data na slici P1.

Poznato je: $R_I = 35\Omega$, $R_2 = 200\Omega$, $R_3 = 180\Omega$, $C \rightarrow \infty$, $V_G = 5V$, $i_g = I_m \sin(\omega t)$,

$I_m = 0.5\text{mA}$, $V_D = 0.7\text{V}$, $V_T = 25\text{mV}$.



Slika P1


2.

Na slici P2 prikazan je pojačavač sa zajedničkim emitorma. Poznato je: $V_{CC} = 5\text{V}$, $R_E = 1\text{k}\Omega$, $R_C = 2\text{k}\Omega$, $R_F = 10\text{k}\Omega$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7\text{V}$, $V_T = 25\text{mV}$, $C_B = \infty$, $C_F = \infty$, $C_E = \infty$ i $r_i = r_{ce} = \infty$.

- a) (5 poena) Odrediti vrednost otpornosti R_B tako da vrednost napona kolektora u mirnoj radnoj tački iznosi $V_C = 3\text{V}$.

- b) (12 poena) Nacrtati šemu pojačavača za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost.

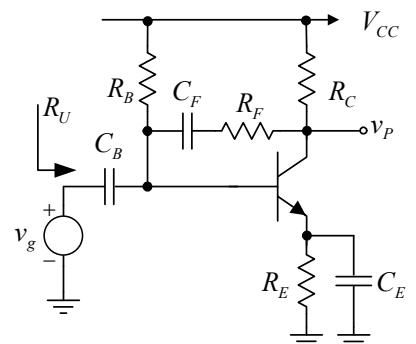- c) (3 poena) Izračunati vrednosti parametara pojačavača navedenih u tački (b).



Slika P2


3.

- a) (10 poena) Nacrtati šemu diferencijalnog pojačavača sa otpornim opterećenjem u kolektorima i otpornim opterećenjem u emitoru. Pojačavač se napaja iz jednog izvora napajanja. Ulazne pobudne generatore označiti sa v_1 i v_2 a napone na kolektorima tranzistora sa v_{c1} i v_{c2} .

- Ako se izlazni napon uzima sa kolektora jednog tranzistora (nesimetrično) napisati definicione izraze za diferencijalno pojačanje, pojačanje signala srednje vrednosti i faktor potiskivanja signala srednje vrednosti.
- Nacrtati ekvivalentnu polovinu kola i izvesti izraz za diferencijalno pojačanje pojačavača kada je izlazni signal v_{c1} .

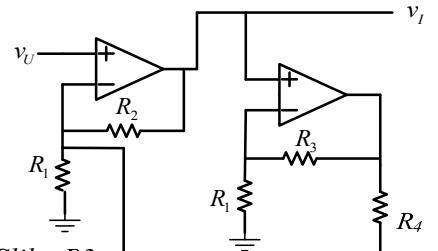- b) (10 poena) Odrediti zavisnost $v_I(v_U)$ za kolo sa slike P3.

Poznato je $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\text{M}\Omega$, $R_3 = 10\text{k}\Omega$ i $R_4 = 475\text{k}\Omega$. Smatrati da su operacioni pojačavači idealni.



Slika P3

4.

- a) (6 poena) Nacrtati šemu dvoulaznog diodno-tranzistorskog (DTL) NI logičkog kola i navesti vrednosti nivoa izlaznog napona koji odgovara logičkoj nuli V_{OL} i logičkoj jedinici V_{OH} .

- b) (14 poena) Projektovati kombinacionu mrežu koja detektuje da li se u četvorobitnom binarnom broju $a_3a_2a_1a_0$, koji se dovodi na ulaz mreže, nalaze bar tri jedinice. Ako je odgovor da, na izlazu Y mreže treba da se generiše signal koji odgovara logičkoj jedinici, a ako je odgovor ne, na izlazu Y mreže treba da se generiše signal koji odgovara logičkoj nuli. Na raspolaganju su samo NI logička kola. Nacrtati šemu projektovane mreže.




Slika P5a

5.

- a) (5 poena) Nacrtati šemu JK flipflop sa okidanjem na usponsku ivicu. Rad flipflop-a predstaviti funkcionalnom tabelom. Ako se na ulaz ovog flipflop-a dovedu signali sa sl. P5a, preko vremenskog dijagrama predstaviti izlaze kola.

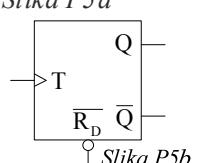- b) (15 poena) Korišćenjem T flipflopova prikazanih na slici P5 i potrebnog broja dodatnih osnovnih logičkih kola, projektovati asinhorni brojač unapred po modulu 10. Brojač predstaviti šemom. Pomoću vremenskih dijagrama signala prikazati rad projektovanog brojača.



Slika P5b