

Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 5-9 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na prvoj strani na koricama vežbanke za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratični upisati X. Ako je položen kolokvijum na koricama vežbanke u kvadratične za zadatke 1-4 upisati Kolokvijum.

**1. (8 poena)**


a) (4p) Nacrtati uzdužni presek *pn* spoja, izvršiti njegovu inverznu polarizaciju i pomoću odgovarajućih grafičkih simbola prikazati vezane jone i slobodne nosioce nanelektrisanja. Analitički i grafički predstaviti strujno-naponsku karakteristiku inverzno polarisanog *pn* spoja. Navesti nosioce struje kod inverzno polarisanog *pn* spoja.

a) (4p) Navesti mehanizme koji dovode do proboga kod inverzno polarisanog *pn* spoja. Opisati kako navedeni mehanizmi dovode do proboga kod inverzno polarisanog *pn* spoja.

**2. (8 poena)**

a) (4p) Nacrtati model bipolarnog tranzistora za velike (ukupne) signale. Navesti razlog za uvođenje izlazne otpornosti  $r_i$  (otpornost između kolektora i emitora) u ovom modelu. Izvesti izraz za  $r_i$ .

b) (4p) Nacrtati skup izlaznih statickih karakteristika bipolarnog NPN tranzistora u konfiguraciji sa zajedničkim emitorom i grafički i analitički pokazati kako se određuje parametar  $V_A$  koji figuriše u izrazu za  $r_i$ .

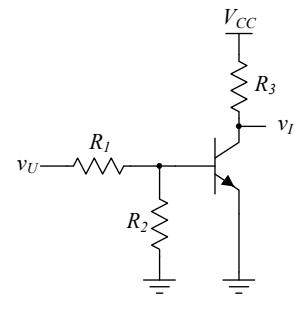

Slika 3.

**3. (10 poena)** Odrediti i grafički predstaviti karakteristiku prenosa  $v_I = f(v_U)$  kola sa slike 3. Ulazni napon se menja u granicama  $0 \text{ V} \leq v_U \leq 5 \text{ V}$ . Parametri tranzistora koji se koristi u ovom kolu su:


$\beta = 40$ ,  $V_\gamma = V_{BE} = V_{BES} = 0.7 \text{ V}$ ,  $V_{CES} \approx 0 \text{ V}$ . Otpornosti otpornika su  $R_I = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$ , dok je  $V_{CC} = 12 \text{ V}$ .

**4. (14 poena)** Na slici 4 prikazan je pojačavač sa MOSFET tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim sorsom.

a) (4p) Izračunati vrednost izlaznog napona u odsustvu naizmeničnog pobudnog signala.

b) (10p) Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača sa slike 4 za male signale, izvesti izraze za naponsko pojačanje i izlaznu otpornost i izračunati vrednosti navedenih parametara ovog pojačavača.


Poznato je:  $V_{DD}=12 \text{ V}$ ,  $R_{G1}=4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G2}=8 \text{ k}\Omega$ ,  $R_S=500 \Omega$ ,  $R_D=2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_F=2 \text{ k}\Omega$ ,  $C_G=\infty$ ,  $C_F=\infty$ ,  $k_n=1 \text{ mA/V}^2$ ,  $V_T=1 \text{ V}$ ,  $\lambda=0$ .

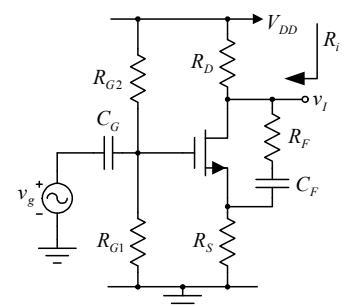

Slika 4.

**5. (8 poena)** U kolu sa slike 5 koristi se neidealni operacioni pojačavač koji ima ulazne struje polarizacije  $I_{B1}$  i  $I_{B2}$  dok je strujni offset ovog pojačavača jednak nuli. Izvesti izraz za napon na izlazu  $v_I$  kola sa slike 5. Navesti uslove koji treba da budu ispunjeni da napon na izlazu  $v_I$  ima konstantnu vrednost i napisati čemu je jednaka ta vrednost.

**6. (4 poena)** Nacrtati šemu dvoulaznog CMOS NI logičkog kola. Funkciju kola predstaviti analitički i tabelarno.

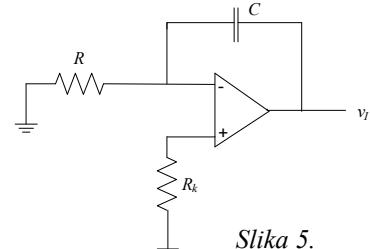


Slika 5.

**7. (16 poena)** Za kolo sa slike 7 odrediti i grafički predstaviti zavisnost izlaznog od ulaznog napona  $v_I=f(v_U)$ , ako je  $-10 \text{ V} < v_U < 10 \text{ V}$ . Poznato je:  $V_{CC}=10 \text{ V}$ ,  $V_D=1 \text{ V}$ ,  $V_Z=3 \text{ V}$ ,  $R_I=1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2=1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3=1 \text{ k}\Omega$ .


**8. (16 poena)** Za komparator sa slike 8 odrediti pragove diskriminacije i nacrtati karakteristiku prenosa. Poznato je:  $V_{CC}=5 \text{ V}$ ,  $V_R=2 \text{ V}$ ,  $V_D=0 \text{ V}$ ,  $V_{CES}=0 \text{ V}$ ,  $\beta \rightarrow \infty$ .

**9. (16 poena)** Kombinaciona mreža služi za računanje izraza  $Y = A/B$ , gde su  $A(a_1a_0)$  i  $B(b_1b_0)$  dvobitni neoznačeni binarni brojevi na ulazu kombinacione mreže, dok je  $Y(y_1y_0)$  dvobitni neoznačeni binarni broj na izlazu kombinacione mreže. Pored izlaza  $Y$  mreža poseduje i dodatni izlaz  $E$ . Ako je  $B=0$  izlaz  $Y$  je nevažeći, a dodatni jednobitni izlaz mreže  $E=1$ . Ako nije  $B=0$  izlaz  $Y$  je važeći, dok je  $E=0$ .

- Popuniti kombinacionu tablicu za mrežu koja obavlja zadatu funkciju.
- Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem minimalnog broja osnovnih logičkih kola.
- Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem samo NI kola sa proizvoljnim brojem ulaza.

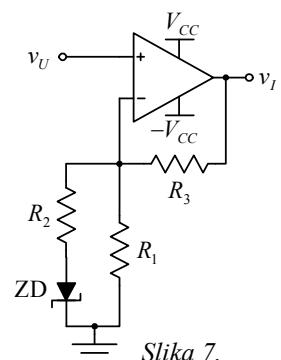

Slika 7.

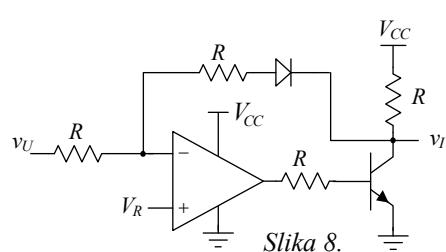

Slika 8.