

Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke upisati odsek i šta student polaže: popravni kolokvijum ili integralni ispit. Za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Integralni ispit: zadaci 1-9, 180 minuta. Popravni kolokvijum: zadaci 1-4, 120 minuta. **Za prolaz na integralnom ispitu je potreban 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa * dobije više od 10 poena. Za prolaz na kolokviju potrebno je više od 20 poena uz uslov da se na zadacima označenim sa * dobije više od 4 poena.**

1.* (6 poena)

- (2p) Nacrtati električnu šemu dvostranog usmeraća sa Grecovim spojem.
- (2p) Ako je napon na sekundaru transformatora usmeraća iz tačke (a) $v_s(t)=V_s \sin \omega t$ nacrtati talasni oblik napona na izlazu usmeraća. Prepostaviti da dioda ima konstantan napon provođenja V_D .
- (2p) Ako je napon proboga diode BV_D odrediti maksimalnu dozvoljenu vrednost napona V_s .

2.* (6 poena)

- (4p) Pomoću crteža prikazati fizičku strukturu NPN tranzistora. Izvršiti polarizaciju tranzistora za rad u aktivnom režimu. Na crtežu označiti nosioce nanelektrisanja u pojedinim oblastima i struje koje teku kroz tranzistor. Napisati izraze za struje na spoljašnjim priključcima tranzistora.
- (2p) Pomoću crteža prikazati fizičku strukturu PNP tranzistora. Izvršiti polarizaciju tranzistora za rad u aktivnom režimu. Na crtežu označiti nosioce nanelektrisanja u pojedinim oblastima i struje koje teku kroz tranzistor.

3. (14 poena) Za kolo sa slike 3 poznati su parametri $R = 1\text{k}\Omega$, $V_D = 0.7\text{V}$ i $V_G = 3\text{V}$. Odrediti i grafički predstaviti karakteristiku prenosa $v_X=f(v_G)$ i $i_{D_1}=(v_G)$ za $-5\text{V} \leq v_G \leq 5\text{V}$.

4. (14 poena) Na slici 4 je prikazan jednostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorom i poznato je $V_{CC} = 12\text{V}$, $R_E = R_P = 2\text{k}\Omega$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, $V_T = 25\text{ mV}$, C_B , C_E i $r_{CE} \rightarrow \infty$.

- Koja je topologija pojačavača prikazanog na slici (zajednički emitor, zajednička baza ili zajednički kolektor)?
- Odrediti otpornost R_B tako da napon na emitoru tranzistora u mirnoj radnoj iznosi 5V.
- Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale i izvesti **izraze** za ulaznu otpornost, izlaznu otpornost i **strujno** pojačanje.
- Izračunati vrednosti ulazne otpornosti, izlazne otpornosti i strujnog pojačanja.

5.* (10 poena)

- (6p) Nacrtati električnu šemu invertujućeg pojačavača sa operacionim pojačavačem. Izvesti izraz za izlaznu otpornost ovog pojačavača ako upotrebljeni operacioni pojačavač ima konačno pojačanje i izlaznu otpornost. Struja ulaznih priključaka operacionog pojačavača može se zanemariti u odnosu na struju koja teče kroz granu povratne sprege.
- (4p) Nacrtati električnu šemu pojačavača koji ima karakteristike $A_V=-5$, $R_U \rightarrow \infty$ i $R_I \rightarrow 0\Omega$. Na raspolaganju je potreban broj idealnih operacionih pojačavača i otpornika.

6.* (10 poena)

- (3p) Nacrtati električnu šemu JK flipflop-a realizovanog korišćenjem SR flipflop-a i rad predstaviti funkcionalnom tablicom.
- (3p) Nacrtati šemu D flipflop-a realizovanog korišćenjem JK flipflop-a.
- (4p) Nacrtati šemu trobitnog pomeračkog registra sa paralelnim ulazom realizovanog korišćenjem JK flipflopova i potrebnih logičkih kola.

7. (14 poena) U kolu sa slike 7 odrediti naponsko pojačanje $A_v = v_I/v_U$ ako je poznato da su operacioni pojačavači idealni i da važi $R_2 = 3R_1$.

8. (13 poena) Projektovati kombinacionu mrežu koja ima dva ulaza za podatke D_1 i D_0 i dva selekciona ulaza S_1 i S_0 . Na izlazu Y ove kombinacione mreže generiše se „1“ ukoliko je ispunjen odgovarajući logički uslov dok se u suprotnom generiše „0“. Kombinacija selekcionih ulaza koja realizuje odgovarajući logički uslov definisana je tabelom:

S₁	S₀	Logički uslov
0	0	$D_0 > D_1$
0	1	$D_0 = D_1$
1	0	$(D_0 \wedge D_1)$
1	1	$(D_0 \mid !D_1) \wedge (!D_1 \wedge D_0)$

9. (13 poena) Pomoću vremenskih dijagrama prikazati signale na izlazima Q_0 , Q_1 i Q_2 brojača sa slike 9 i odrediti moduo brojanja. Smatrati da je početno stanje brojača $Q_0Q_1Q_2 = 111$.

