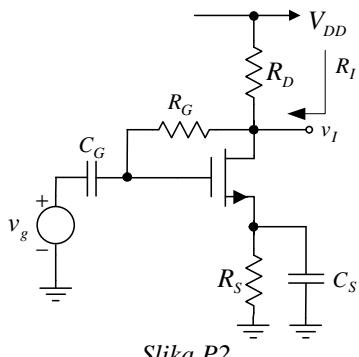


Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 3, 4 i 5 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka.

1.

a) (8 poena) Nacrtati ekvivalentno kolo PNP bipolarnog tranzistora: (a1) kada je neprovodan; (a2) kada radi u aktivnoj oblasti; (a3) kada je u zasićenju; (a4) za male promenljive signale. Napisati polazne jednačine i izvesti odgovarajuće izraze za parametre r_π i g_m modela bipolarnog tranzistora za male promenljive signale.

b) (12 poena) Odrediti i grafički predstaviti zavisnost izlaznog napona od ulaznog napona $v_I = f(v_U)$ kola sa slike P1. Ulazni napon se kreće u opsegu $-V_{CC} \leq v_U \leq V_{CC}$. Poznato je: $V_{CC}=10$ V, $R_C=10$ k Ω , $R_E=9.3$ k Ω , $R_G=5$ k Ω , $V_D=V\gamma=0.7$ V, $V_{BE}=V\gamma=0.7$ V i $\beta=20$.




2.

Na slici P2 prikazan je pojačavač sa MOSFET tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim sorsom. Poznato je: $V_{DD}=12$ V, $R_G=5$ k Ω , $R_D=6$ k Ω , $k_n=2$ mA/V 2 , $V_p=3$ V, $r_i=\infty$.

a) (5 poena) Izračunati vrednost otpornosti R_S tako da napon na izlazu u odsustvu pobude ima vrednost $V_I=6$ V.

b) (10 poena) Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača sa slike P2 za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i izlaznu otpornost.

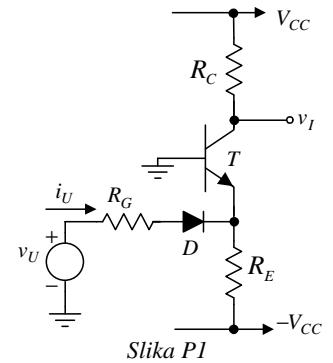
c) (5 poena) Izračunati vrednosti naponskog pojačanja i izlazne otpornosti pojačavača.



3.

a) (6 poena) Nacrtati pojačavač snage sa komplementarnim MOSFET tranzistorima koji se napaja iz dve baterije V_{DD} i $-V_{DD}$. Nacrtati vremenski dijagram napona na izlazu pojačavača za sinusoidalni ulazni napon amplitudne $V_{DD}/2$. Poznato je: $V_{DD}=10$ V i $|V_p|=1$ V.

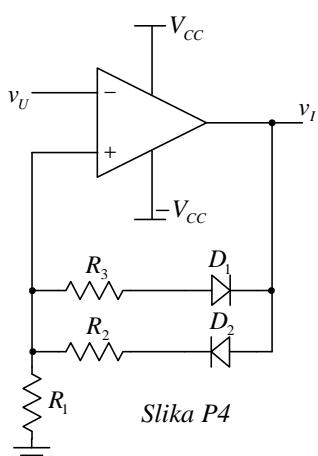b) (4 poena) Izvesti izraz za maksimalnu korisnu snagu koja se preda potrošaču R_p kod pojačavača iz tačke (a) ako je pobuda sinusoidalna. Smatrati da je izlazni napon takođe sinusoidalan, neizobličen.





c) (10 poena) Odrediti opseg ulaznog napona $v_U \in [v_{U_{min}}, v_{U_{max}}]$ kola sa slike P3 tako da operacioni pojačavač OP_1 radi u linearnoj oblasti. Odrediti i nacrtati karakteristike prenosa $v_{I1}(v_U)$ i $v_{I2}(v_U)$ ako je $v_U \in [v_{U_{min}}, v_{U_{max}}]$. Upotrebljeni operacioni pojačavači su idealni. $V_{CC}=5$ V, $R_1=1$ k Ω , $R_2=49$ k Ω , $R_3=50$ k Ω .

4.

a) (6 poena) Nacrtati šemu MOS logičkog invertora koji koristi tranzistor sa indukovanim kanalom kao aktivno opterećenje. Grafički predstaviti karakteristiku prenosa ovog kola. Na crtežu označiti karakteristične veličine i navesti u kom režimu rade tranzistori u pojedinim oblastima karakteristike. Navesti vrednosti logičke nule i logičke jedinice na izlazu kola.

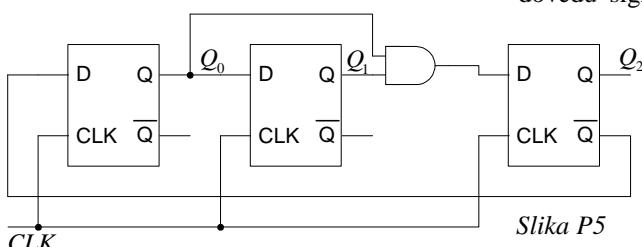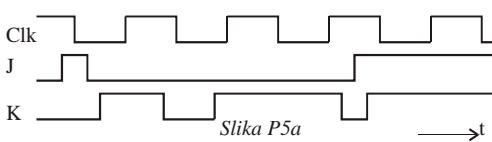b) (14 poena) Izračunati vrednosti pragova diskriminacije i nacrtati karakteristiku prenosa $v_I(v_U)$ Šmitovog komparatora sa slike P4. Upotrebljeni operacioni pojačavač je idealan. Poznato je: $V_{CC}=5$ V, $V_D=0.7$ V, $R_1=1$ k Ω , $R_2=1$ k Ω i $R_3=2$ k Ω .



5.

a) (8 poena) Nacrtati šemu JK flipflop sa okidanjem na opadajući ivicu. Rad flipflop-a predstaviti pomoću funkcionalne tablice. Ako se na ulaz ovog flipflop-a dovedu signali čiji je talasni oblik prikazan na slici P5a, preko vremenskog dijagrama predstaviti izlaze kola. Prepostaviti da je u početnom trenutku flipflop bio resetovan. Pokazati kako se od JK flipflop-a dolazi do D flipflop-a.

b) (12 poena) Brojač sa slike P5 realizovan je korišćenjem MS D flipflopova. Nacrtati vremenske oblike signala na izlazima svih flipflopova za jedan ciklus brojanja. Odrediti osnovu brojanja brojača. Smatrati da su flipflopovi u početnom trenutku resetovani.