

Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 4-8 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka a), b), c)... u zadatku i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič upisati X. Ako je položen kolokvijum na naslovnoj strani u kvadratiće za zadatke 1-3 upisati **Kolokvijum**.

1. (13 poena)


Nacrtati model bipolarnog NPN tranzistora:

- a) (3p) za velike signale,
- b) (3p) u zasićenju,
- c) (3p) u neprovodnom stanju.

d) (4p) Izvesti izraze za otpornost od baze do emitora r_π i otpornost od kolektora do emitora r_{ce} u modelu bipolarnog tranzistora za male signale.

2. (13 poena)

Za kolo sa slike 2 odrediti i grafički predstaviti zavisnosti $v_I = f_1(v_U)$ i $i_D = f_2(v_U)$ za opseg ulaznog napona $-10 \text{ V} < v_U < 5 \text{ V}$. Poznati su sledeći parametri: $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_C = R_E = 1 \text{k}\Omega$, $R_B = 50 \text{k}\Omega$, $V_D = 0.7 \text{ V}$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{BES} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CES} = 0.2 \text{ V}$, $\beta = 42$.

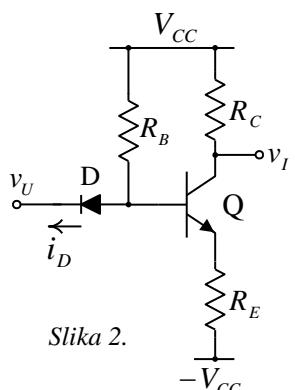


Slika 2.

3. (14 poena)

Za pojačavač sa slike 3 je poznato: $V_{DD} = 10 \text{ V}$, $R_{G1} = R_{G2} = 100 \text{k}\Omega$, $R_D = 5 \text{k}\Omega$, $R_P = 5 \text{k}\Omega$, $(C_G, C_S, C_D) \rightarrow \infty$, $k_n = 2 \text{ mA/V}^2$, $\lambda = 0,02 \text{ V}^{-1}$, $V_t = 1 \text{ V}$.

- a) (4p) Odrediti vrednost otpornosti R_s tako da je struja drejna jednaka $I_D = 1 \text{ mA}$. U ovoj tački zanemariti uticaj efekta modulacije dužine kanala.
- b) (6p) Izvesti izraz za naponsko pojačanje pojačavača i izračunati vrednost ovog pojačanja.
- c) (4p) Izvesti izraz i izračunati vrednost ulazne otpornosti pojačavača.

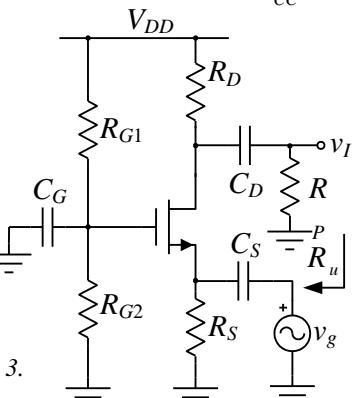

Slika 3.

4. (10 poena)


Nacrtati električnu šemu neinvertujućeg pojačavača realizovanog sa neidealnim operacionim pojačavačem u kojoj je operacioni pojačavač predstavljen svojim ekvivalentnim kolumnom. Operacioni pojačavač ima ulaznu otpornost R_u , izlaznu otpornost $R_i = 0$ i $A \rightarrow \infty$. Izvesti izraz za ulaznu otpornost ovog neinvertujućeg pojačavača.

5. (11 poena)

a) (5p) Nacrtati električnu šemu CMOS logičkog invertora. Grafički predstaviti funkciju prenosa ovog logičkog kola. Na grafiku označiti karakteristične vrednosti napona i navesti režime rada tranzistora i svim oblastima funkcije prenosa.

b) (3p) Čime je određena potrošnja CMOS logičkog invertora.

c) (3p) Nacrtati električnu šemu dvoulaznog CMOS NI logičkog kola i pomoću kombinacione tablice i analitički predstaviti funkciju ovog kola.

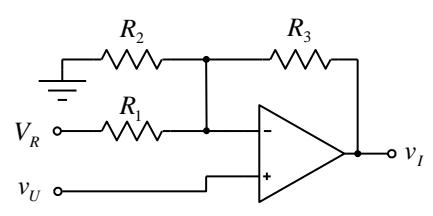

Slika 6.

6. (13 poena)


Odrediti i grafički predstaviti funkciju prenosa $v_I = f(v_U)$ kola sa slike 6. Operacioni pojačavač je idealan. Poznato je: $R_1 = 10 \text{k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{k}\Omega$, $R_3 = 20 \text{k}\Omega$, $V_R = 5 \text{ V}$, $0 \text{ V} \leq v_U \leq 5 \text{ V}$.

7. (14 poena) Funkcija Y zadata je izrazom $Y = \overline{ABC}\overline{D} + \overline{ABC} + \overline{AC} + \overline{AB}\overline{CD} + AC\overline{D}$. Realizovati funkciju Y korišćenjem:

- a) (8p) minimalnog broja osnovnih logičkih kola,
- b) (6p) korišćenjem samo dvoulaznih NI logičkih kola.

8. (12 poena)

Pomoću vremenskih dijagrama predstaviti signale na izlazima Q_0 , Q_1 i Q_2 i odrediti sekvencu brojanja brojača sa slike 8. Smatrati da su početna stanja flipflopova $Q_0 = Q_1 = Q_2 = 0$. Odrediti moduo brojanja ovog brojača.

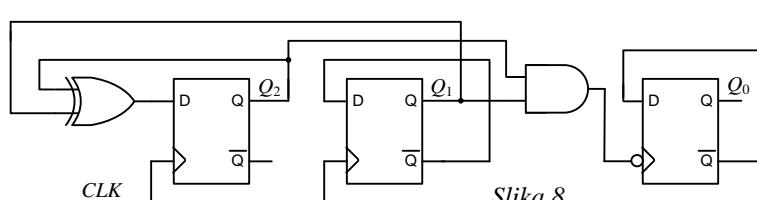

Slika 8.