


Ispit traje 4. sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka.

1.

- a) (6 poena) Nacrtati električnu šemu integratora koji koristi idealni operacioni pojačavač sa simetričnim napajanjem V_{CC} i $-V_{CC}$. Izvesti izraz za napon na izlazu integratora $v_I = f(v_U)$. Grafički predstaviti vremensku zavisnost izlaznog napona v_I kada je ulazni napon konstantan uz pretpostavku da je $v_I|_{t=0} = 0$.

- b) (8 poena). Odrediti uslov koji mora biti ispunjen da bi kolo sa slike P1 radi u funkciji diferencijalnog pojačavača. Koliko u tom slučaju iznosi diferencijalno pojačanje pojačavača. Poznato je $R_1 = 9 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$. Smatrati da su operacioni pojačavači idealni.

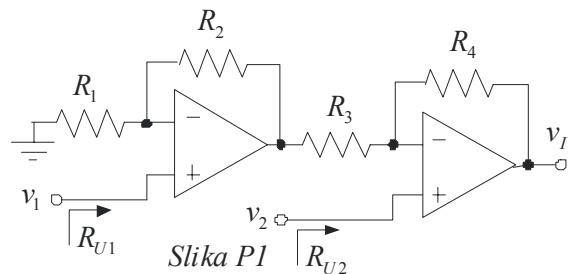- c) (6 poena) Odrediti vrednosti ulaznih otpornosti R_{U1} i R_{U2} kada kolo sa slike P1 radi u funkciji diferencijalnog pojačavača. Upotrebljeni OP imaju sledeće karakteristike: $A_0 = 10^4$, $R_u = 1 \text{ k}\Omega$, $R_i = 0 \Omega$.



2.


Na slici P2 prikazan je pojačavač sa bipolarnim tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkom bazom.

- a) (5 poena) Izračunati vrednost otpornosti R_B tako da struja kolektora tranzistora u odsustvu promenljivog pobudnog signala v_g ima vrednost $I_C = 25 \text{ mA}$.

- b) (10 poena) Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača sa slike P2 za male signale i izvesti izraz za naponsko pojačanje A_v ovog pojačavača.

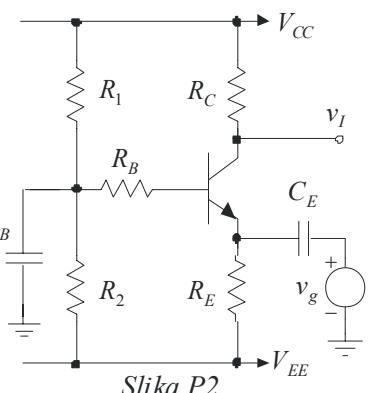- c) (5 poena) Izračunati vrednost naponskog pojačanja pojačavača sa slike P2.

Poznato je: $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $V_{EE} = -10 \text{ V}$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 200 \Omega$, $R_E = 200 \Omega$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_T = 25 \text{ mV}$, $\beta = 50$, $r_i = \infty$, $C_E = \infty$, $C_B = \infty$.



3.

- a) (2 poena) Nacrtati ekvivalentnu šemu MOSFET tranzistora za male signale.

- b) (4 poena) Izvesti izraz za prenosnu provodnost (transkonduktansu) i izlaznu otpornost MOSFET tranzistora.

Na slici P3 data je električna šema strujnog izvora. Upotrebljeni MOS tranzistori imaju sledeće karakteristike: $k_{n1} = k_{n2} = k_{n3} = k_{n4} = k$, $k_{n5} = k/4$, $V_p = 2 \text{ V}$ i $V_A = 200 \text{ V}$. Kolo se napaja iz izvora jednosmernog napona $V_{DD} = 12 \text{ V}$.

- c) (9 poena) Odrediti vrednost konstante k tako da struja I_o iznosi 4 mA.

- d) (5 poena) Odrediti dinamičku otpornost R_I koja je označena na slici P3. Pomoć: pri izračunavanju R_I smatrati da su gejtori svih tranzistora spojeni na masu.

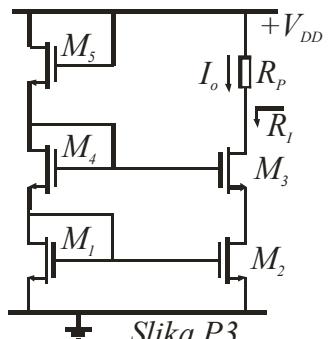


Tabela T4

Kategorija	kôd CBA	Podignuta rampa $R_1 R_2 R_3$
Direktori	0 0 0	1 1 1
Šefovi	0 0 1	1 1 0
Inženjeri	0 1 0	1 0 1
Tehničari	0 1 1	0 1 1
Administrac.	1 0 0	0 1 0
Pomoćno os.	1 0 1	0 0 1

