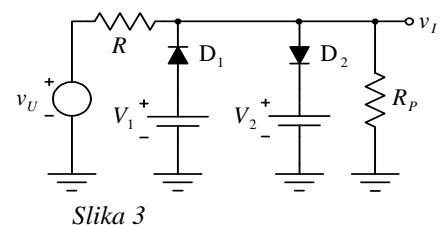


Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 5-8 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka a), b), c)...u zadatku i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič upisati X. Ako je položen kolokvijum na naslovnoj strani u kvadratiće za zadatke 1-4 upisati **Kolokvijum**.

**1. (7 poena)**

- a) 3p Nacrtati električnu šemu dvostranog (punotalasnog) usmeraća sa mrežnim transformatorom sa srednjim izvodom.
- b) 2p Pomoću vremenskih dijagrama prikazati rad usmeraća. Smatrati da su diode idealne,  $V_D=0$ .
- c) 2p Ako je napon na ulazu usmeraća  $v_S=V_s \sin \omega t$  odrediti srednju vrednost napona na izlazu usmeraća.



Slika 3


**2. (9 poena)**

- a) 3p Nacrtati strukturu NMOS tranzistora sa indukovanim kanalom i izvršiti njegovu polarizaciju za rad u oblasti zasićenja.
- b) 2p Navesti uslove koje je potrebno zadovoljiti da bi posmatrani tranzistor radio u režimu zasićenja.
- c) 2p Nacrtati prenosnu statičku karakteristiku posmatranog tranzistora.
- d) 2p Izvesti izraz za izlaznu otpornost posmatranog tranzistora kada on radi u režimu zasićenja

**3. (12 poena)**

Za diodno kolo sa slike 3 odrediti i grafički predstaviti zavisnost  $v_I=f(v_U)$ .


Poznato je:  $V_I=5$  V,  $V_2=10$  V,  $R=1$  k $\Omega$ ,  $R_P=1$  k $\Omega$ ,  $V_D=0.7$  V.

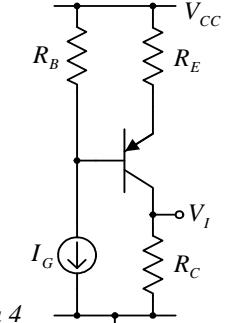

Slika 4

**4. (12 poena)**

U kolu sa slike 4 koristi se bipolarni tranzistor koji ima:  $\beta=50$ ,  $|V_{BE}|=|V_{BET}|=|V_{BES}|=0.7$  V i  $|V_{CES}|=0.2$  V. Poznato je:  $V_{CC}=12$  V,  $R_B=1$  k $\Omega$ ,  $R_E=2$  k $\Omega$  i  $R_C=10$  k $\Omega$ . Odrediti napon na izlazu  $V_I$  i radni režim tranzistora ako je: a)  $I_G=0.5$  mA, b)  $I_G=1.5$  mA.

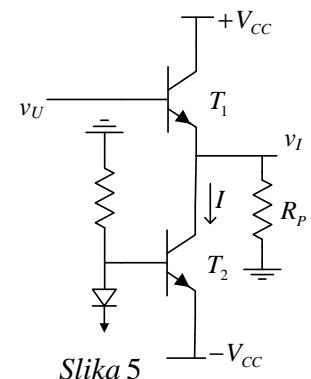


Slika 5

**5. (14 poena)**

Na slici 5 data je uprošćena električna šema stepena sa zajedničkim kolektorom koji se koristi kao pojačavač snage. Tranzistor  $T_2$  služi kao izvor konstantne struje  $I$ .

- a) 5p Odrediti i nacrtati funkciju prenosa  $v_I=f(v_U)$  kola sa slike 5. Na crtežu obeležiti vrednosti napona u karakterističnim tačkama.
- b) 4p Odrediti minimalnu vrednost stuje  $I$  tako da se obezbedi maksimalna moguća promena izlaznog napona  $v_I$  bez izobličenja.
- c) 5p Izvesti izraz za stepen korisnog dejstva pojačavača sa slike 5 kada je pobuda sinusoidalna a promena izlaznog napona maksimalna.

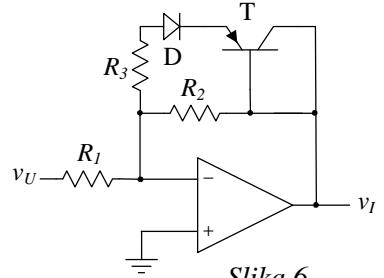

Slika 6


**6. (16 poena)**

Operacioni pojačavač u kolu sa slike 6 je idealan i napaja se iz dve baterije za napajanje  $V_{CC}=-V_{EE}=15$  V, dioda je idealna sa  $V_D=1$  V, dok je za tranzistor  $V_{BE}=1$  V,  $\beta=100$ . Poznato je:  $R_1=1$  k $\Omega$ ,  $R_2=5$  k $\Omega$  i  $R_3=3$  k $\Omega$ . Odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku  $v_I=f(v_U)$  kola sa slike 6.

**7. (16 poena)**

Kombinaciona mreža služi za računanje izraza  $Y = A \times B$ , gde su  $A(a_1a_0)$  i  $B(b_1b_0)$  dvobitni neoznačeni binarni brojevi na ulazu kombinacione mreže, dok je  $Y(y_3y_2y_1y_0)$  četvorobitni neoznačeni binarni broj na izlazu kombinacione mreže.


- a) Popuniti kombinacionu tablicu za mrežu koja obavlja zadatu funkciju.
- b) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem minimalnog broja osnovnih logičkih kola.
- c) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem samo dvoulaznih NI kola.

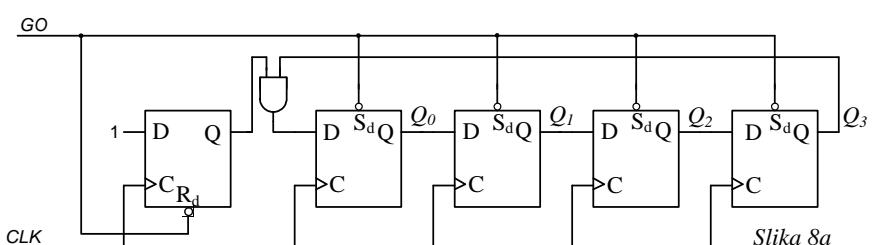

Slika 8a

**8. (14 poena)**

Pomoću vremenskih dijagrama predstaviti signale na izlazima  $Q_0$ ,  $Q_1$ ,  $Q_2$  i  $Q_3$  sekvenčne mreže prikazane na slići 8a za vreme sedam perioda taktnog signala  $CLK$  ako signal  $GO$  ima oblik prikazan na slići 8b. Sa  $S_d$  je označen asinhroni ulaz za setovanje a sa  $R_d$  asinhroni ulaz za resetovanje flipflop-a.

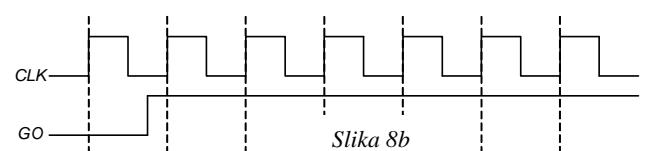

Slika 8b