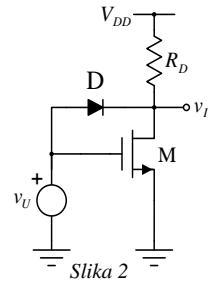


Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 4-8 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke za zadatak koji nije raden u odgovarajući kvadratič upisati X. Ako je položen kolokvijum na naslovnoj strani u kvadratiće za zadatke 1-3 upisati KOLOKVIJUM. Za prolaz je potrebno 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa * (teorija) dobije više od 10 poena, odnosno više od 6 poena za studente koji su položili kolokvijum.

1.* (11 poena)

- 4p Grafički i analitički predstaviti staticku strujno-naponsku karakteristiku diode koja se aproksimira izlomljeno linearnim modelom. Nacrtati ekivalentno kolo (model) navedene diode.
- 4p Nacrtati električnu šemu polutalasnog (jednostranog) usmeraća. Izvesti izraz za srednju vrednost napona na izlazu posmatranog usmeraća ako se prepostavi da je dioda idealna i da ima napon provođenja $V_D=0$.
- 3p Grafički predstaviti prenosnu strujno-naponsku karakteristiku P kanalnog MOSFET tranzistora (PMOS), navesti uslove za rad ovog tranzistora u oblasti zasicenja i napisati izraz za struju drenja kada tranzistor radi u oblasti zasićenja.




2. (14 poena)

Odrediti i grafički predstaviti karakteristiku prenosa $v_I=f(v_U)$ kola sa slike 2. Poznato je: $V_{DD}=4$ V, $R_D=1.7$ kΩ, $V_I=2$ V, $k_n=2$ mA/V², $V_D=0.7$ V, a ulazni napon se kreće u opsegu 0 V < v_U < V_{DD} .

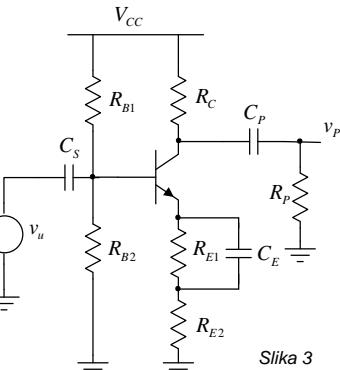3. (15 poena)

Na slici 3 prikazan je pojačavač sa bipolarnim tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim emitorom. Odrediti vrednost otpornosti R_{E_1} tako da pojačavač ima naponsko pojačanje $A_v = -20$.

Poznato je: $R_{B_1} = 50\text{k}\Omega$, $R_{B_2} = 50\text{k}\Omega$, $R_{E_2} = 100\Omega$, $\beta = 100$, $R_p = 5\text{k}\Omega$, $R_c = 10\text{k}\Omega$, $V_r = 25\text{mV}$, $V_{CC} = 12$ V, $V_{BE} = 0.7$ V, $C_E \rightarrow \infty$, $C_s \rightarrow \infty$, $C_p \rightarrow \infty$.



(dovde I kolokvijum)

4.* (11 poena)

a) 6p Nacrtati električnu šemu CMOS logičkog invertora. Grafički predstaviti karakteristiku prenosa ovog kola. Na crtežu označiti vrednosti napona u karakterističnim tačkama. Rečima navesti šta predstavljaju navedeni naponi. Korišćenjem oznaka sa ovog crteža napisati izraze za margine šuma.

b) 5p Nacrtati električnu šemu troulaznog CMOS NILI kola. Navesti prednosti CMOS u odnosu na NMOS logička kola.


5.* (9 poena)

a) 5p Pomocu blok šeme predstaviti operacioni pojačavač navodeći nazive osnovnih pojačavačkih stepena. Navesti osnovne karakteristike koje treba da ima diferencijalni pojačavački stepen (diferencijalni pojačavač).

b) 4p Nacrtati ekivalentno kolo realnog operacionog pojačavača. Izvesti izraz za naponsko pojačanje ovog pojačavača ako je na njegov izlaz povezan potrošač otpornosti R_p .

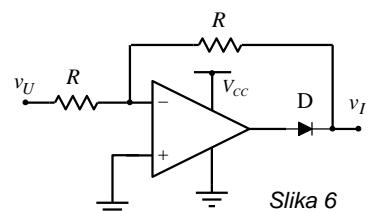6. (14 poena)

Odrediti i grafički predstaviti funkciju prenosa $v_I=f(v_U)$ kola sa slike 6. U ovom kolu se koristi idealni operacioni pojačavač koji se napaja iz izvora napajanja jednog polariteta. Poznato je: $V_{CC} = 5$ V, $R = 10$ kΩ i $V_D = 0.6$ V.



7. (12 poena)

Potrebno je projektovati kombinacionu mrežu na čiji ulaz se dovodi četvorobitni binarni broj cX , pri čemu je c jednobitni kontrolni signal a X trobitni binarni broj $x_2x_1x_0$, a na čijem se izlazu generiše četvorobitni binarni broj $Y(y_3y_2y_1y_0)$. Ako je $c = 0$, tada je $Y = X$, a ako je $c = 1$ tada je $Y = 8 - X$.

a) 3p Popuniti kombinacionu tablicu za mrežu koja obavlja zadatu funkciju.

b) 4p Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem osnovnih logičkih kola sa proizvoljnim brojem ulaza.

c) 5p Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem samo dvoulaznih NI logičkih kola.

8. (14 poena)

Korišćenjem potrebnog broja ivičnih D flipflopova sa okidanjem na uzlaznu ivicu signala takta i asinhronim **setom** aktivnim na niskom nivou (*D flipflop povezati da radi kao T flipflop*), realizovati asinhroni brojač unazad sa sekvencom 7-6-5-4-3. Vremenskim dijagramom signala na izlazima svih flipflopova ilustrovati rad ovog brojača. Smatrati da je početno stanje brojača 7.