

# Elementi elektronike

## Kolokvijum

01.12.2012.

**Kolokvijum traje 2 sata.** Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje kolokvijuma tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja kolokvijuma. **Svaki zadatak početi na novoj strani.** Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na prvoj strani vežbanke zadatak koji nije rađen označiti sa X.

### 1. (10 poena)

a) (6 poena)


Nacrtati uzdužni presek PN spoja, izvršiti njegovu direktnu polarizaciju i pomoću odgovarajućih grafičkih simbola prikazati vezane i slobodne nosioce nanelektrisanja. Ispod ovog crteža prikazati raspodelu koncentracija slobodnih nosilaca nanelektrisanja duž PN spoja i raspodelu komponenti struje i ukupnu struju koja teče kroz direktno polarisani PN spoj. Napisati izraze za koncentraciju slobodnih nosilaca nanelektrisanja neposredno uz oblast prostornog tovara i gustinu struje koja teče kroz posmatrani PN spoj.

b) (4 poena)

Izvesti izraze za kapacitivnost i dinamičku otpornost direktno polarisanog PN spoja.

### 2. (5 poena)


Tranzistori u kolu sa slike P2 imaju  $k_{n1} = 200 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $k_{n2} = 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $|V_P| = 1 \text{ V}$  i  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ . Napon napajanja je  $V_{DD} = 3 \text{ V}$ . Odrediti struju  $I_1$  i napon  $V_1$  i pokazati u kom režimu rade tranzistori M1 i M2.

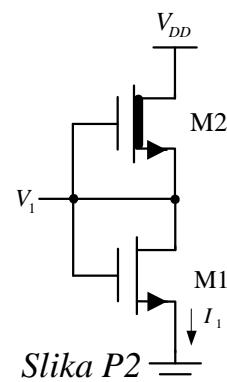
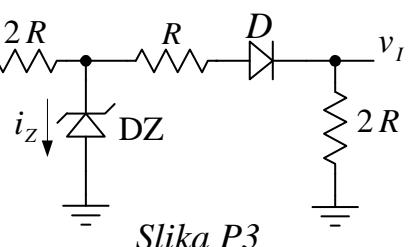
### 3. (11 poena)

Za diodno kolo sa slike P3 odrediti i nacrtati karakteristike prenosa  $v_I = f(v_U)$  i  $i_Z = f(v_U)$ .

Poznato je:  $V_Z = 6 \text{ V}$ ,  $V_D = 0 \text{ V}$ ,  $R = 1 \text{k}\Omega$ .



Slika P3


### 4. (14 poena)

Na slici P4 prikazan je pojačavač sa zajedničkim emitorom. Poznato je:  $V_{CC} = 10 \text{ V}$ ,  $R_E = 300 \Omega$ ,  $R_C = 5 \text{k}\Omega$ ,  $\beta = 50$ ,  $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ,  $V_T = 25 \text{ mV}$ ,  $I_0 = 100 \mu\text{A}$ ,  $C_B = \infty$  i  $r_i = r_{ce} = \infty$ .

a) (4 poena) Odrediti vrednost otpornosti  $R_B$  tako da vrednost napona kolektora u mirnoj radnoj tački iznosi  $V_C = 5 \text{ V}$ .

b) (8 poena) Nacrtati ekvivalentno kolo pojačavača za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost.

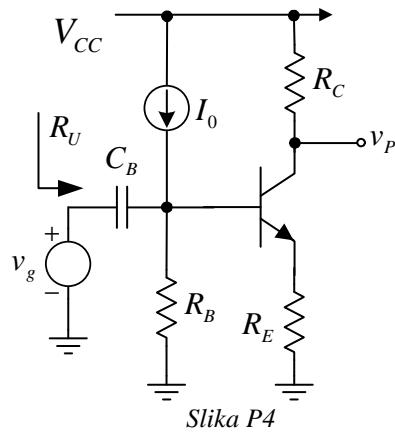c) (2 poena) Izračunati vrednosti naponskog pojačanja i ulazne otpornosti pojačavača sa slike P4.



Slika P4