

## Elementi elektronike – KOLOKVIJUM 2014 – REŠENJA

2. Neka je na početku  $v_G = 0 \text{ V}$ . Tada su obe diode isključene, a kako nema struje kroz otpornik  $R_2$ , to je i napon  $v_X = 0 \text{ V}$ .

Ako  $v_G$  raste, napon direktne polarizacije zener diode raste i kada postane jednak  $v_D = 1 \text{ V}$ , zener dioda će provesti u režimu direktne polarizacije. To se dešava za  $v_G = V_D = 1 \text{ V}$ . Sada za napon  $v_X$  važi:

$$v_X = (v_G - V_D) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2} v_G - \frac{1}{2} \text{ V}.$$

Očigledno je da ako napon na ulazu dalje raste dioda  $D_1$  postaje inverzno polarisana i za dalji porast napona na ulazu, ona ostaje isključena. Takođe, sa porastom napona na ulazu, struja zener diode raste, pa ona ostaje uključena, stoga se daljim povećavanjem ulaznog napona neće izazvati nikakve promene u kolu.

Vratimo se sada na početak kada je bilo  $v_G = 0 \text{ V}$ .

Ako  $v_G$  pada, napon inverzne polarizacije zener diode raste, pa će za  $v_G = -V_Z = -3 \text{ V}$  zener dioda provesti u proboju. Sada za napon  $v_X$  važi:  $v_X = (v_G + V_Z) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2} v_G + \frac{3}{2} \text{ V}$ .


Daljim padom napona na ulazu, iz prethodnog izraza se vidi da opada i napon  $v_X$  što dovodi do rasta napona direktne polarizacije diode  $D_1$ . Pri  $v_X = -V_D = -1 \text{ V}$ , tj. za  $v_G = 2\left(v_X - \frac{3}{2} \text{ V}\right) = -5 \text{ V}$ , provešće dioda  $D_1$ . Dalje se  $v_X$  može odrediti superpozicijom:

$$v_X = (v_G + V_Z) \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} - V_D \frac{R_1 \parallel R_2}{R_3 + R_1 \parallel R_2} = \frac{1}{3} v_G + \frac{2}{3} \text{ V}.$$

Daljim smanjenjem ulaznog napona, pada i napon  $v_X$ , pa dioda  $D_1$  ostaje uključena, a zener dioda ostaje u probojnom režimu.

Dakle:
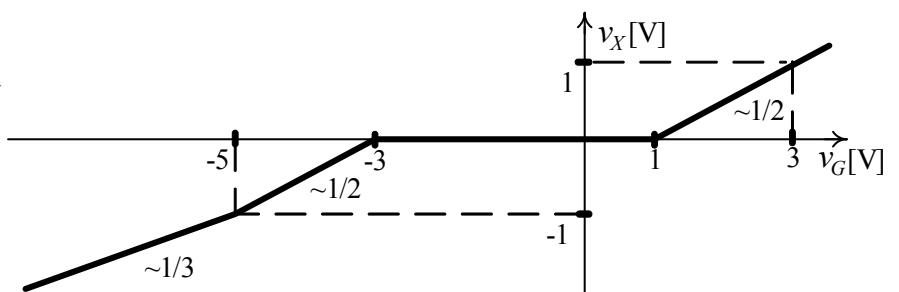
$$v_X = \begin{cases} \frac{1}{3} v_G + \frac{2}{3} \text{ V}, & \text{za } v_G < -5 \text{ V} \\ \frac{1}{2} v_G + \frac{3}{2} \text{ V}, & \text{za } -5 \text{ V} < v_G < -3 \text{ V} \\ 0 \text{ V}, & \text{za } -3 \text{ V} < v_G < 1 \text{ V} \\ \frac{1}{2} v_G - \frac{1}{2} \text{ V}, & \text{za } v_G > 1 \text{ V} \end{cases}$$



3. a) Struja potrošača u mirnoj radnoj tački, kada je  $V_P = 5 \text{ V}$ , iznosi

$$I_P = \frac{V_P}{R_P} = 10 \text{ mA}.$$

Na osnovu kola sa slike 3 može se pisati

$$I_P = I_E + I_{RB}$$

Uz pretpostavku da tranzistor radi u aktivnom režimu dobija se

$$I_P = (1 + \beta)I_B + I_{RB} = (1 + \beta)I_B + \frac{V_{BE}}{R_B}$$

Struju koja teče kroz otpornik  $R_B$  i bazu tranzistora obezbeđuje strujni izvor pa se može pisati

$$I_B = I_0 - I_{RB} = I_0 - \frac{V_{BE}}{R_B}.$$

Kombinacijom prethodna dva izraza dobija se

$$I_P = \frac{V_p}{R_p} = (1 + \beta) \left( I_0 - \frac{V_{BE}}{R_B} \right) + \frac{V_{BE}}{R_B},$$

Odakle se dobija tražena otpornost

$$R_B = \frac{\beta V_{BE}}{(1 + \beta) I_0 - \frac{V_p}{R_p}} = 854 \Omega.$$


**b)** Na osnovu ekvivalentnog kola pojačavača za male signale prikazanog na slici 3.1 može se pisati:

$$\frac{V_p}{R_p} - g_m v_{be} + \frac{V_p - V_g}{R_B \| r_\pi} = 0,$$

$$v_{be} = V_g - V_p,$$

odakle sledi

$$A_v = \frac{V_p}{V_g} = \frac{g_m + 1/R_B \| r_\pi}{1/R_p + g_m + 1/R_B \| r_\pi}.$$

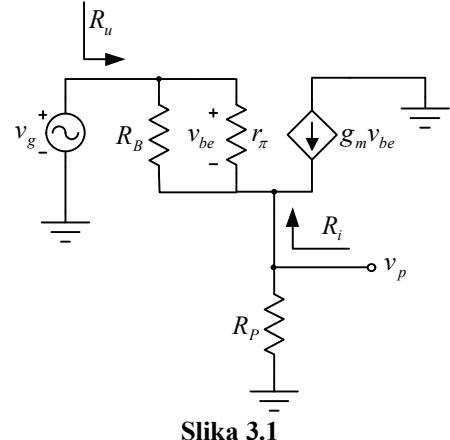

Slika 3.1

Strujno pojačanje pojačavača je

$$A_i = \frac{I_p}{I_u} = \frac{V_p / R_p}{V_{be} / (R_B \| r_\pi)} = \frac{V_p / R_p}{(V_g - V_p) / (R_B \| r_\pi)}.$$


Kada se iskoristi ranije izvedeni izraz za naponsko pojačanje, dobija se izraz za strujno pojačanje

$$A_i = \frac{A_v V_g (R_B \| r_\pi)}{(V_g - A_v V_g) R_p} = \frac{R_B \| r_\pi}{R_p} \frac{A_v}{1 - A_v}.$$

Na slici 3.2 prikazano je ekvivalentno kolo za određivanje izlazne otpornosti koja se "vidi" kada se gleda u emitora tranzistora, pri čemu je

$$R_i = \frac{V_t}{I_t} = \frac{V_t}{-g_m v_{be} - V_{be} / r_\pi}.$$

S obzirom da je

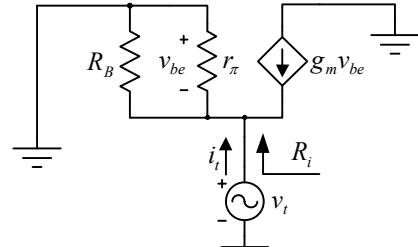

Slika 3.2

$$v_{be} = -V_t,$$

dobija se

$$R_i = \frac{R_B \| r_\pi}{1 + g_m R_B \| r_\pi},$$

**c)** Na osnovu izraza iz tačke (a) dobija se struja kolektora tranzistora u mirnoj radnoj tački

$$I_C = \beta I_B = \beta \left( I_0 - \frac{V_{BE}}{R_B} \right)$$

$$I_C = 9 \text{ mA},$$

te se mogu odrediti vrednosti parametara modela tranzistora za male signale u mirnoj radnoj tački

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 0.36 \text{ S},$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 138 \Omega.$$

Vrednosti parametara pojačavača su

$$A_v = 0.9946, R_i = 2.7 \Omega, A_i = 44.$$

**4.** Tranzistor M2 je uvek u zasićenju, jer važi

$$v_{SD2} > v_{SG2} - |V_{t2}|$$

Kroz oba tranzistora teče ista struja

$$i_{D1} = i_{D2}.$$

Ako je tranzistor M1 u zasićenju važi

$$\frac{k_n}{2}(v_U - V_{t1})^2 = \frac{k_p}{2}(V_{DD} - v_I - |V_{t2}|)^2$$

$$v_I = V_{DD} - v_U$$

Da bi tranzistor M1 bio u zasićenju mora važiti

$$v_{DS1} > v_{GS1} - V_{t1}$$

$$v_I > v_U - V_{t1}$$

$$v_U < \frac{V_{DD} + V_{t1}}{2} = 3 \text{ V}.$$

Ako je  $v_U = 2 \text{ V}$  tranzistor M1 je u zasićenju i važi

$$v_I = V_{DD} - v_U = 3 \text{ V}$$

$$i_0 = i_{D1} = \frac{k_n}{2}(v_U - V_{t1})^2 = 1 \text{ mA}$$

Ako je  $v_U = 5 \text{ V}$  tranzistor M1 je u triodnoj oblasti i važi

$$i_{D1} = i_{D2}$$

$$\frac{k_n}{2}(2(v_U - V_{t1})v_I - v_I^2) = \frac{k_p}{2}(V_{DD} - v_I - |V_{t2}|)^2$$

$$2(v_U - V_{t1})v_I - v_I^2 = (V_{DD} - |V_{t2}|)^2 + v_I^2 - 2(V_{DD} - |V_{t2}|)v_I$$

$$v_I^2 - v_I(V_{DD} - |V_{t2}| + v_U - V_{t1}) + \frac{(V_{DD} - |V_{t2}|)^2}{2} = 0$$

$$v_I^2 - 8v_I + 8 = 0$$

Dobijaju se dva rešenja

$$v_{I1} = 1.17 \text{ V},$$

$$v_{I2} = 6.83 \text{ V}.$$

Kako je tranzistor M1 u triodnoj oblasti, rešenje mora zadovoljavati uslov

$$v_I < 4 \text{ V},$$

tako da je prihvatljivo rešenje

$$v_I = 1.17 \text{ V}.$$

Odgovarajuća vrednost struje  $i_0$  je

$$i_0 = i_{D1} = \frac{k_n}{2}(2(v_U - V_{t1})v_I - v_I^2) = 8 \text{ mA}$$