

Ispit traje 4 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka.


1.

- a) (8 poena) Korišćenjem jednog bipolarnog NPN tranzistora, četiri otpornika i izvora napajanja nacrtati električnu šemu jednostepenog pojačavača u konfiguraciji sa zajedničkim emitorom. Izvesti izraz za naponsko pojačanje ovog pojačavača.

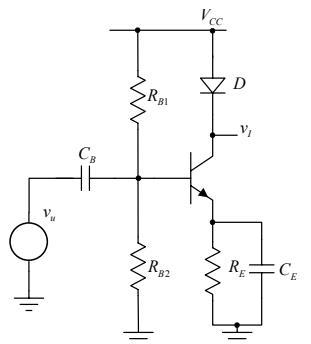- b) (12 poena) Za kolo sa slike P1 odrediti otpornost R_{B1} tako da struja diode u mirnoj radnoj tački bude $I_D = 1\text{mA}$. Odrediti ukupan izlazni napon v_I ovog kola.

Poznato je: $V_{CC} = 10\text{V}$, $R_{B2} = 10\text{k}\Omega$, $R_E = 4.3\text{k}\Omega$, $v_g = 0.5\text{Vs}\sin\omega t$, $C_B = \infty$, $C_E = \infty$.


Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0.7\text{V}$, $\beta > 1$. Za diodu je $V_D = 0.7\text{V}$. Za poluprovodničke komponente je $V_T = 25\text{mV}$.



2.

- a) (6 poena) Nacrtati šemu diferencijalnog komparatora korišćenjem idealnog operacionog pojačavača koji se napaja iz izvora napajanja V_{CC} . Nacrtati funkciju prenosa ovog komparatora. Kakav problem se javlja kada se na ulaz diferencijalnog komparatora doveđe signal pomešan sa šumom? (Obrazložiti odgovor uz korišćenje odgovarajućeg crteža.)

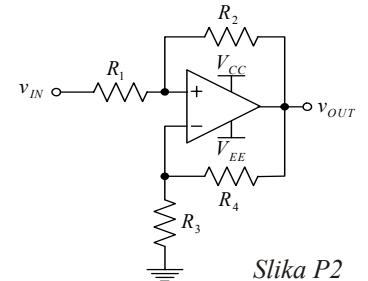- b) (14 poena) Na slici P2 prikazan je komparator sa pozitivnom povratnom spregom (Šmitov komparator). Izračunati vrednosti pragova diskriminacije, širinu histerezisa i centar histerezisa. Grafički predstaviti karakteristiku prenosa ovog komparatora. Poznato je: $V_{CC} = -V_{EE} = 6\text{V}$, $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\text{k}\Omega$, $R_3 = 1\text{k}\Omega$, $R_4 = 1\text{k}\Omega$. Smatrati da je operacioni pojačavač idealan.




3.

Na slici P3 prikazan je pojačavač sa MOSFET tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim sorsom. Poznato je: $V_{DD} = 5\text{V}$, $R_{G1} = 5\text{k}\Omega$, $R_{G2} = 5\text{k}\Omega$, $R_D = 4\text{k}\Omega$, $R_S = 2\text{k}\Omega$, $k_n = 2\text{ mA/V}^2$, $V_P = 3\text{V}$, $r_i = \infty$, $C_G = \infty$, $C_S = \infty$, $C_F = \infty$.

- a) (5 poena) Izračunati struju drejna tranzistora u odsustvu promenljivog pobudnog signala.

- b) (12 poena) Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i ulaznu otpornost pojačavača.

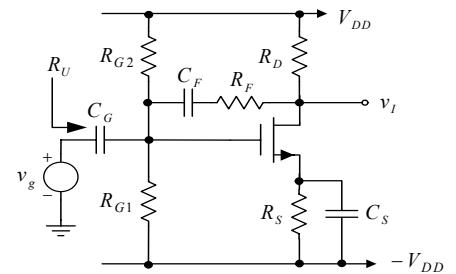- c) (3 poena) Izračunati vrednost otpornosti R_F tako da naponsko pojačanje ima vrednost $A_V = -4$. Koliko tada iznosi ulazna otpornost R_U ?



Slika P3

4.

- a) (6 poena) Nacrtati šemu dvoulaznog MOS NILI logičkog kola sa NMOS tranzistorom sa ugrađenim kanalom kao aktivnim opterećenjem. Navesti u kom režimu radi tranzistor koji se koristi kao aktivno opterećenje za različite vrednosti ulaza. Navesti vrednosti napona logičke nule i logičke jedinice na izlazu kola.

- b) (6 poena) Pomoću jednog multipleksera 4/1 i potrebnih logičkih kola realizovati logičku funkciju $Y = \overline{C}BA + C\overline{B} + C\overline{B}\overline{A}$.

- c) (4 poena) Korišćenjem minimalnog broja osnovnih logičkih kola projektovati kombinacionu mrežu koja obavlja logičku funkciju Y iz tačke (b).

- d) (4 poena) Mrežu iz tačke (c) realizovati korišćenjem samo NI logičkih kola sa proizvoljnim brojem ulaza.

5.

- a) (6 poena) Nacrtati šemu SR leča sa NI kolima. Na ulaze za setovanje i resetovanje ovog leča dovode se signalni čiji je vremenski oblik prikazan na slici P5a. Prečrtati ovu sliku i ispod nje nacrtati vremenski oblik signala na izlazu leča. Pretpostaviti da je SR leč u početnom trenutku (t_0) bio resetovan.

- b) (14 poena) Na slici P5b prikazan je asinhroni brojač realizovan korišćenjem T flipflopova. Pomoću vremenskih dijagrama prikazati rad brojača i odrediti osnovu brojanja brojača kada je kontrolni signal $MODUL = 1$. Smatrati da je na početku brojač resetovan.

