

Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 4-8 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka a), b), c)...u zadatku i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič upisati X. Ako je **položen** kolokvijum na naslovnoj strani u kvadratiće za zadatke 1-3 upisati **Kolokvijum**.

1. (12p)

- a)(6p) Grafički i analizički predstaviti statičku strujno-naponsku karakteristiku diode koja se aproksimira izlomljeno-linearnim modelom.

b)(6p) Nacrtati električnu šemu polulatalasnog (jednostranog) usmeraća. Na izlaz usmeraća povezati otpornik R . Odrediti funkciju prenosa ovog kola $v_I = f(v_U)$. Pri analizi kola diodu zameniti izlomljeno-linearnim modelom.


2. (13p) Odrediti izlazni napon v_I u kolu čija je električna šema data na slici 2. Poznato je:

$$R_1=200 \Omega, R_2=700 \Omega, R_3=200 \Omega, C=\infty, V_G=4 \text{ V}, v_g=V_m \sin(\omega t), V_m=1 \text{ V}, V_D=0.7 \text{ V}, V_T=25 \text{ mV}.$$


3. (15p) Na slici 3 prikazan je jednostepeni pojачavač sa bipolarnim tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim kolektorom.

- a) (5p) Izračunati napon na potrošaču V_P odsustvu naizmeničnog pobudnog signala.
 b) (10p) Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale, izvesti izraz za naponsko pojačanje i izračunati vrednost ovog pojačanja.

Poznato je: $V_{CC}=10$ V, $I_0=10$ mA, $R_i=11$ k Ω , $R_2=111$ k Ω , $R_p=1$ k Ω , $C_B=\infty$, $\beta=100$, $|V_{BE}|=0.7$ V, $V_T=25$ mV.

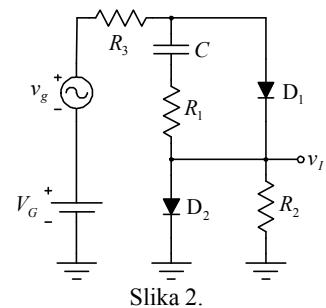

Slika 2.

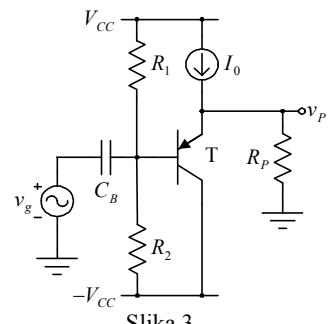

Slika 3

4. (10p)


- a) δp Nacrtati blok šemu pojačavača sa povratnom spregom. Izvesti izraz za pojačanje ovog pojačavača. Prepostaviti da je pojačanje otvorenog kola (bez povratne sprege) A a da je funkcija prenosa kola povratne sprege β . Navesti uslov koji treba da je ispunjen da bi povratna sprega bila negativna.

- b) Šta se podrazumeva pod naponskim offsetom operacionog pojačavača. Izvesti izraz za napon na izlazu invertujućeg pojačavača realizovanog pomoću neidealnog operacionog pojačavača koji ima naponski offset V_{OS} kada je ulaz ovog pojačavača povezan na masu (0V). Pri rešavanju ovog zadatka potrebno je nacrtati električnu šemu.

5. (8p)

- a) 4p Nacrtati električnu šemu SR flipfopa sa okidanjem na usponsku ivicu. Rad flipfopa predstaviti pomoću funkcionalne tablice.

- b) 4p Pomoću vremenskih dijagrama prikazati signale na izlazu flipflop-a iz tačke (a) ovog zadatka kada su na ulazu prisutni signali čiji su talasni oblici dati na slici 5. Signale crtati jedan ispod drugog.

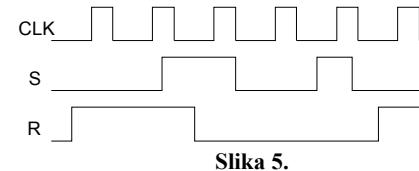


Slika 5.

6. (14p)

- a) (8p) U kolu sa slike 6 odrediti vrednost struje i_D u funkciji napona v_{IL} .

- b) (6p) Ako je $R_4=R_3$ odrediti uslov pod kojim struja i_p ne zavisi od otpornosti potrošača R_P (kolo radi kao idealni strujni izvor). Operacioni pojačavač je idealan.

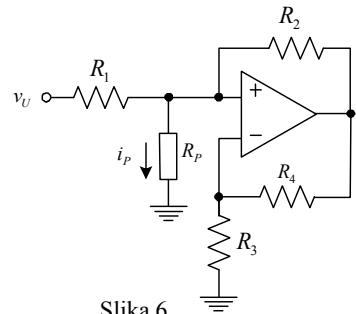

Slika 6

7. (14 poena) Kombinaciona mreža služi za računanje izraza $Y=A^2/2$ gde je $A(a_3a_2a_1a_0)$ četvorobitni neoznačeni binarni broj na ulazu kombinacione mreže, dok je $Y(y_6y_5y_4y_3y_2y_1y_0)$ sedmobitni neoznačeni binarni broj na izlazu kombinacione mreže.

- a) (5p) Popuniti kombinacionu tablicu za mrežu koja obavlja zadatu funkciju,

- b) (9p) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem minimalnog broja osnovnih logičkih kola,

8. (14p) Pomoću vremenskih dijagrama predstaviti signale na izlazima Q_0 , Q_1 i Q_2 brojača sa slike 8. Smatrati da je početno stanje brojača $Q_0=Q_1=Q_2=0$. Odrediti moduo brojanja ovog brojača.

