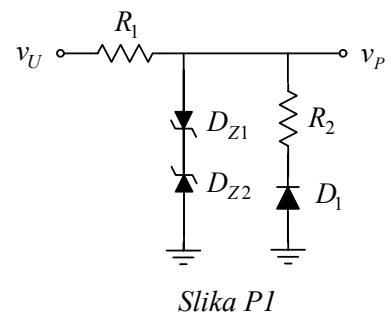


1. a) (5 poena) Nacrtati električnu šemu dvostranog usmeraća sa Graetzovim spojem. Nacrtati talasni oblik izlaznog napona kada se na ulaz usmeraća dovodi napon $v_s = V_s \sin \omega t$. Na crtežu označiti karakteristične vrednosti izlaznog napona. Smatrali da je napon provodne diode V_D .


- b) (3 poena) Koristeći podatke koji su dati u tački (a) ovog zadatka, odrediti maksimalnu vrednost napona inverzne polarizacije diode dvostranog usmeraća sa Graetzovim spojem.

- c) (12 poena) Odrediti prenosnu karakteristiku $v_p = f(v_u)$ diodnog kola sa slike P1. Poznato je: $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $V_Z = 5 \text{ V}$, $V_D = 0 \text{ V}$.




Slika P1

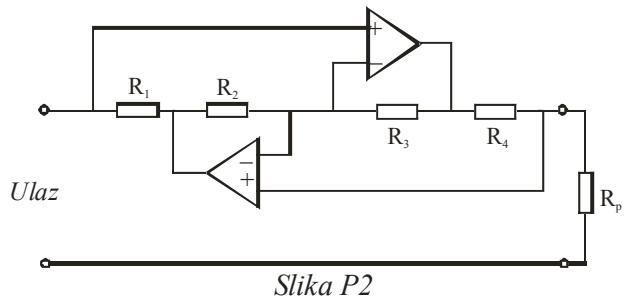2. a) (8 poena) Šta se podrazumeva pod naponskim offsetom operacionog pojačavača (OP)? Analizirati uticaj naponskog offseta OP na izlazni napon invertujućeg pojačavača realizovanog korišćenjem OP.
b) (12 poena) Odrediti ulaznu otpornost kola sa slike P2. Poznato je: $R_1 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 6.8 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 2.2 \text{ k}\Omega$. Smatrali da su operacioni pojačavači idealni.



Slika P2

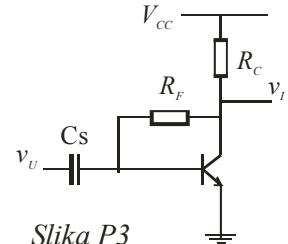
3. a) (6 poena) Pomoću električne šeme predstaviti uprošćeni hibridni π model bipolarnog tranzistora. Izvesti izraze za karakteristične parametre modela.
b) (4 poena) Odrediti izlazni napon i struju kolektora u mirnoj radnoj tački pojačavača sa slike P3. Bazna struja tranzistora se ne može zanemariti.
c) (10 poena) Odrediti naponsko pojačanje, ulaznu otpornost i izlaznu otpornost pojačavača sa slike P3.
Poznato je: $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$, $R_F = 12 \text{ k}\Omega$.
Parametri tranzistora su $r_i = \infty$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$. Smatrali da je $C_S = \infty$.



Slika P3

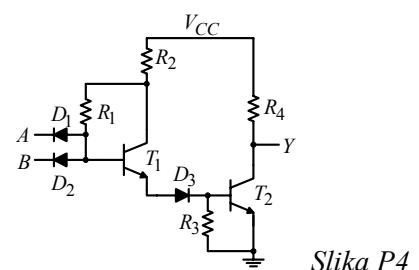4. (20 poena) Za logičko kolo prikazano na slici P4 odrediti karakteristične naponske nivoje (V_{OH} , V_{OL} , V_{IH} i V_{IL}), izračunati marginu šuma za logičku jedinicu i logičku nulu i odrediti faktor grananja na izlazu.

Poznato je: $V_{BET} = 0.6 \text{ V}$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{BES} = 0.8 \text{ V}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1.75 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 6 \text{ k}\Omega$.



Slika P4


5. a) (5 poena) Nacrtati logičku šemu JK flipflop-a sa okidanjem na rastuću ivicu. Ako se na ulaz ovog flipflop-a dovedu signali čiji je talasni oblik prikazan na slici P5a, preko vremenskog dijagrama predstaviti izlaze kola. Prepostaviti da je u početnom trenutku flipflop bio resetovan.

- b) (2 poena) Nacrtati logičku šemu D flipflop-a koji je realizovan korišćenjem JK flipflop-a. Pri crtanju koristiti grafički simbol za JK flipflop sa slike P5b.

- c) (13 poena) Realizovati asinhroni brojač unapred koji ima moduo brojanja 5. Na raspolaganju su JK flipflopovi sa slike P5b i minimalan broj potrebnih logičkih kola sa minimalnim potrebnim brojem ulaza.



Slika P5a

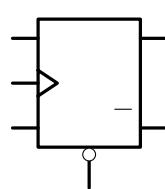

Slika P5b