


Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 5-8 u trajanju od 2 sata. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Napraviti razmak između tačaka a), b), c)...u zadatku i jasno označiti svaku tačku zadatka. Na naslovnoj strani vežbanke za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič upisati X. Ako je položen kolokvijum na naslovnoj strani u kvadratiće za zadatke 1-4 upisati Kolokvijum.

1. (9 poena)

a) 3p Nacrtati nepolarisani *pn* spoj (*pn* spoj u otvorenom kolu). Na crtežu odgovarajućim simbolima označiti slobodne nosioce nanelektrisanja i nepokretne jone.

b) 3p Ispod crteža iz tačke (a) pomoću odgovarajućih dijagrama, jedan ispod drugog, predstaviti raspodelu gustine vezanog nanelektrisanja u oblasti prostornog tovara, raspodelu potencijala duž *pn* spoja i raspodelu jačine električnog polja duž *pn* spoja.

c) 3p Opisati mehanizam uspostavljanja ravnotežnog stanja kod nepolarisanog *pn* spoja.

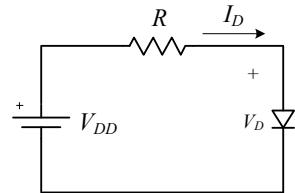


Slika 2

2. (8 poena)

a) 5p Izvršiti grafičku analizu diodnog kola sa slike 2 i pokazati kako se grafičkom metodom određuju napon i struja diode (V_D , I_D).


b) 3p Izvesti izraz za dinamičku otpornost diode.

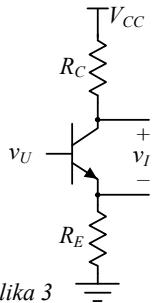

Slika 3

3. (10 poena)

Odrediti i grafički predstaviti funkciju prenosa $v_I = f(v_U)$ kola sa slike 3. Poznati parametri kola su $V_{CC}=5$ V, $R_E=R_C=1$ k Ω . Parametri bipolarnog tranzistora su $V_{BET}=V_{BE}=V_{BES}=0.7$ V, $\beta \rightarrow \infty$, $V_{CES}=0.2$ V.

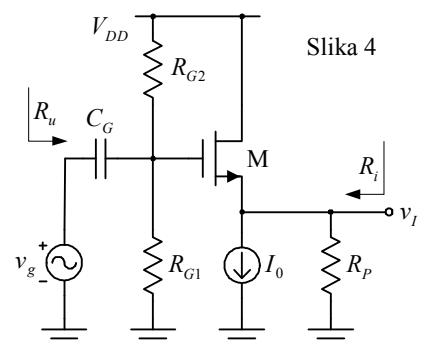

Slika 4

5. (15 poena)

a) 5p Nacrtati električnu šemu NMOS logičkog invertora sa otpornim opterećenjem.

b) 5p Nacrtati statičku karakteristiku prenosa kola iz tečke (a) ovog zadatka. Na crtežu označiti karakteristične veličine.


c) 5p Izvesti izraz za maksimalnu vrednost logičke nule na ulazu posmatranog logičkog kola.

6. (15 poena)

Poznati parametri u kolu komparatora sa slike 6 su: $V_{CC}=12$ V, $V_{Z1}=V_{Z2}=6.8$ V, $V_{Z3}=3.3$ V, $V_D=0.7$ V, $R_1=1$ k Ω .

a) 8p Odrediti pragove diskriminacije i nacrtati karakteristiku prenosa komparatora

b) 7p Ukoliko je maksimalna izlazna struja operacionog pojačavača $i_{OPmax}=10$ mA a minimalna struja da bi zener dioda radila u proboru $i_{Zmin}=0$, odrediti opseg dozvoljenih vrednosti otpornosti otpornika R_2 .

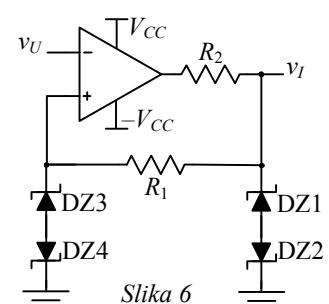

Slika 6

7. (15 poena)

Projektovati kombinacionu mrežu kojom se realizuje logička funkcija


$$Y = \bar{A}\bar{B}C + B\bar{C} + A\bar{C}$$

a) 3p korišćenjem osnovnih logičkih kola,

b) 4p korišćenjem NI logičkih kola sa proizvoljnim brojem ulaza,

c) 4p korišćenjem minimalnog broja osnovnih logičkih kola.

e) 4p korišćenjem minimalnog broja logičkih NILI kola.

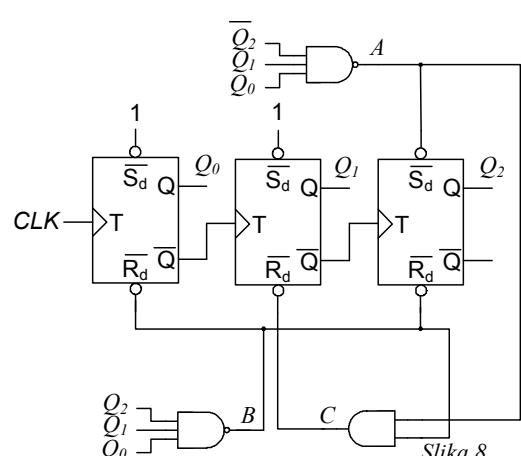

Slika 8

8. (15 poena)

Predstaviti vremenskim dijagramom rad asinhronog brojača sa slike 8 tokom jedne periode brojanja. Odrediti osnovu brojanja brojača. Pretpostaviti da je brojač u početnom trenutku resetovan. Sa S_d je označen asinhroni ulaz za setovanje, a sa R_d asinhroni ulaz za resetovanje flipflop-a.