

Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Nije dozvoljeno napuštanje ispita tokom prvog sata. Nije dozvoljeno iznošenje zadatka do kraja ispita. Svaki zadatak početi na novoj strani. Za zadatak koji nije rađen u odgovarajući kvadratič na naslovnoj strani upisati X. Napraviti razmak između tačaka i jasno označiti svaku tačku zadatka. Ispit traje 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatke 5-9 u trajanju od 2 sata. Ako je položen kolokvijum na naslovnoj strani u kvadratiće za zadatke 1-4 **upisati KOLOKVIJUM. Za prolaz je potrebno 51 poen uz uslov da se na zadacima označenim sa \*** (teorija) dobije više od 10 poena, odnosno više od 6 poena za studente koji su položili kolokvijum.

## 1.\* (6 poena)

- a) (3p) Grafički i analitički predstaviti statičku strujno-naponsku karakteristiku diode koja se aproksimira izlomljeno linearnim modelom. Nacrtati ekvivalentno kolo (model) navedene diode.  
 b) (3p) Nacrtati električnu šemu polusalasnog (jednostranog) usmeraća. Izvesti izraz za srednju vrednost napona na izlazu posmatranog usmeraća ako se prepostavi da je dioda idealna i da ima napon provođenja  $V_D=0$ .

## 2.\* (6 poena)

- a) (2 poena) Nacrtati poprečni presek i oblik kanala NMOS tranzistora sa indukovanim kanalom . pod uslovom da je  $V_{GS} > V_t$  i  $V_{DS} = V_{GS} - V_t$ .  
 b) (2 poena) Grafički predstaviti izlaznu strujno-naponsku karakteristiku NMOS tranzistora  
 c) (2 poena) Nacrtati model NMOS tranzistora za male signale i izvesti izraze za parametre tog modela.

**3. (14 poena)** Odrediti ukupni izlazni napon  $v_{OUT}$  u kolu čija je električna šema data na slici 3. Poznato je:  $I_G = -100 \text{ mA}$ ,  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$ ,  $R_3 = 10 \Omega$ ,  $C_1 = C_2 \rightarrow \infty$ ,  $V_D = 0.7 \text{ V}$ ,  $V_t = 25 \text{ mV}$ ,  $v_g = V_{gm} \sin(\omega t)$ ,  $V_{gm} = 2 \text{ V}$ .

**4. (14 poena)** Za pojačavač sa slike 4 je poznato:  $V_{DD} = 9\text{V}$ ,  $V_t = -1\text{V}$ ,  $k_p = 1\text{mA/V}^2$ ,  $R_G = 20\text{k}\Omega$ ,  $R_S = 5\text{k}\Omega$ .

- a) (4 poena) Odrediti struju drejna PMOS tranzistora u mirnoj radnoj tački.  
 b) (7 poena) Nacrtati ekvivalentno kolo pojačavača za male signale i odrediti otpornost  $R_D$  tako da je  $\frac{A_1}{A_2} = -\frac{3}{8}$ , gde su  $A_1 = v_{i1}/v_g$  i  $A_2 = \frac{v_{i2}}{v_g}$ .  
 c) (3 poena) Odrediti ulaznu otpornost pojačavača.

## 5.\* (10 poena)

- a) (5 poena) Nacrtati električnu šemu neinvertujućeg pojačavača sa operacionim pojačavačem. Izvesti izraz za ulaznu otpornost ovog pojačavača ako upotrebljeni operacioni pojačavač ima konačno pojačanje i ulaznu otpornost. Struja ulaznih priključaka operacionog pojačavača može se zanemariti u odnosu na struju koja teče kroz granu povratne sprege.

b) (2 poena) Nacrtati električnu šemu neinvertujućeg pojačavača sa operacionim pojačavačem koji ima naponsko pojačanje  $A_v = 1$  koristeći minimalni broj elektronskih komponenti.

- c) (3 poena) Nacrtati simbol diferencijalnog komparatora koji se napaja iz izvora napajanja  $V_{CC}$  i grafički predstaviti funkciju prenosa ovog kola ako je prag diskriminacije  $V_R$ .

## 6.\* (10 poena)

- a) (3 poena ) Nacrtati električnu šemu SR leča sa signalom dozvole.  
 b) (4 poena) Nacrtati električnu šemu master-slejv flipflop-a koji je realizovan korišćenjem SR lečeva sa signalom dozvole.  
 c) (3 poena) Rad kola iz tačke (b) ovog zadatka ilustrovati pomoću talasnih oblika signala. Talasne oblike signala na ulazu definisi sami, na dijagramima označite svaki signal i sve dijagrame crtati jedan ispod drugog.

**7. (14 poena)** U kolu komparatora sa slike 7 poznati su parametri  $V_{CC} = 10\text{V}$ ,  $R_I = R_2 = R_3 = R = 1\text{k}\Omega$ ,  $V_Z = 3.3\text{V}$ ,  $V_{DZ} = 0.7\text{V}$ . Operacioni pojačavač i dioda  $D_1$  su idealni. Potrebno je:


- a) (8 poena) Odrediti vrednosti pragova diskriminacije i grafički predstaviti karakteristiku prenosa  $v_{OUT} = f(v_{IN})$  ako je poznato da je  $V_R = 2\text{V}$ .  
 b) (6 poena) Odrediti vrednost napona  $V_R$  tako da centar histerezisa bude jednak 0V.

**8. (13 poena)** Kombinaciona mreža služi za računanje izraza  $Y = A/B$ , gde su  $A = a_1a_0$  i  $B = b_1b_0$  dvobitni neoznačeni binarni brojevi na ulazu kombinacione mreže, dok je  $Y = y_1y_0$  dvobitni neoznačeni binarni broj na izlazu kombinacione mreže. Pored izlaza Y mreža poseduje i dodatni izlaz E. Ako je  $B = 0$  izlaz Y je nevažeći, a dodatni jednobitni izlaz mreže E = 1. Ako nije  $B = 0$  izlaz Y je važeći, dok je E=0.


- a) (4 poena) Popuniti kombinacionu tablicu za mrežu koja obavlja zadatu funkciju.

- b) (5 poena) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem minimalnog broja osnovnih logičkih kola.


- c) (4 poena) Realizovati kombinacionu mrežu korišćenjem samo NI kola sa proizvoljnim brojem ulaza.

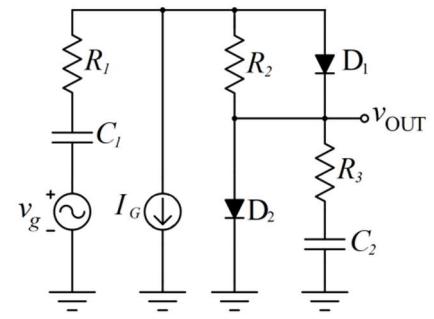


Slika 3.

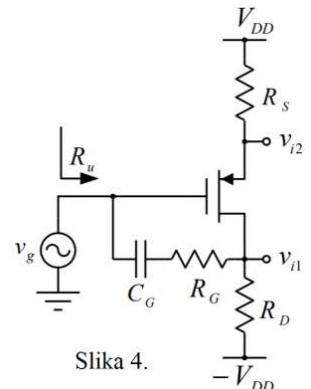

Slika 4.

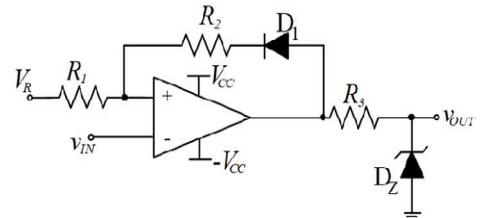

Slika 7.

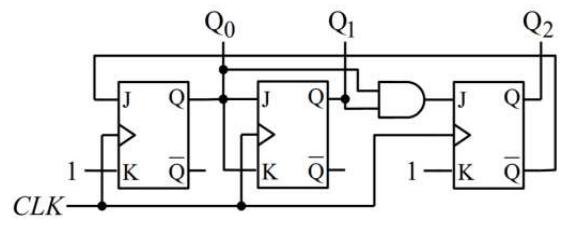

Slika 9.

**9. (13 poena)** Na slici 9 prikazan je sinhroni brojač realizovan pomoću JK flipflopova. Pomoću vremenskog dijagrama prikazati stanja izlaza brojača tokom jednog ciklusa brojanja. Prepostaviti da je u početnom trenutku brojač bio resetovan. Odrediti moduo brojanja ovog brojača.