

DEŽURNI:

Sala _____
Vreme početka _____
Vreme završetka _____
Potpis _____

KANDIDAT:

Ime _____
Prezime _____
Broj indeksa _____
Potpis _____

USLOVI ISPITA

1. Trajanje ispita 120 minuta.
2. Ispit se polaže na formularu.
3. Dozvoljeni su kalkulator i hemijska olovka.
4. Ocenjuju se rad kandidata i sposobnost rezonovanja.
5. Traži se koncizan, jasan, čitak odgovor napisan u predvidjenom prostoru (linija, boks, crtež).

OCENJIVANJE


R.Br.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Max	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Dobijen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zadatak 1 Predmet oblasti Elektronika Zaokružiti jedan ponudjen odgovor. (10 poena)
Elektronika je:

- (a) Struka koja spaja sistemski znanja i tehnologiju u analizi, projektovanju i realizaciji elektronskih komponenti, sklopova, uredjaja i sistema.
- (b) Struka koja zahteva uporan rad sa razumevanjem i obrazuje inženjera koji može da projektuje i napravi kompjuter, na primer.
- (c) Struka koja omogućuje lako pokretanje sopstvenog biznisa zasnovanog na znanju sa malim početnim ulaganjem.
- (d) Struka koja odvraća kandidate od studija elektrotehnike i usmerava ih ka lakšem obrazovanju.

Zadatak 2 Signali Nacrtati i napisati odgovor u datom prostoru. (10 poena)

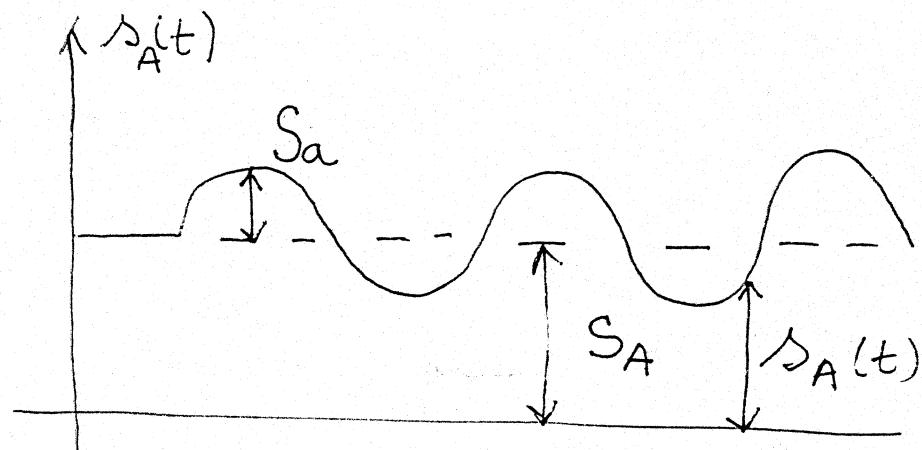
- (a) Nacrtati vremenski dijagram primera analognog vremenski kontinualnog signala i na njemu obeležiti ukupnu vrednost, promenljivu i jednosmernu vrednost signala. (5 poena)



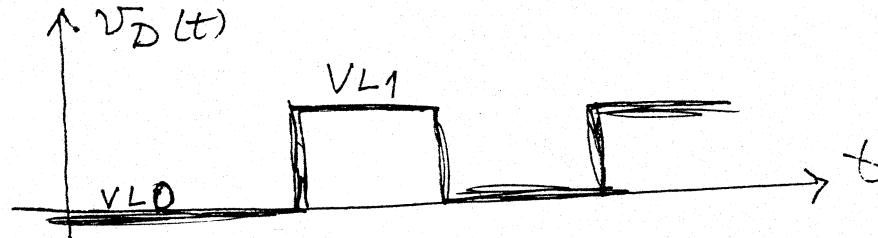(b) Definisati digitalni binarni signal i nacrtati primer vremenskog dijagrama.


(5 poena)

DIGITALNI SIGNAL JE VREMENSKI KONTINUALAN, A PO AMPLITUDI JE DISKRETAN IIMA JEDNU OD DVE MOGUĆE VREDNOSTI.



Zadatak 3 Analiza kola

(a) U kolu na slici izračunati struju I.

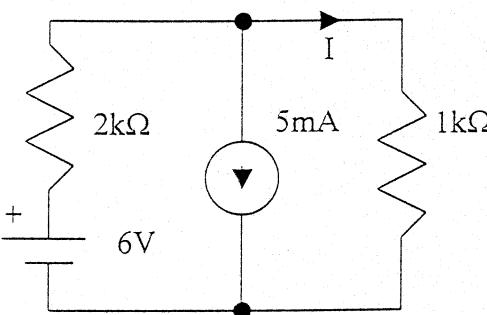


Napisati odgovor u datom prostoru.

(10 poena)

(5 poena)

$$I = \frac{V}{R}$$

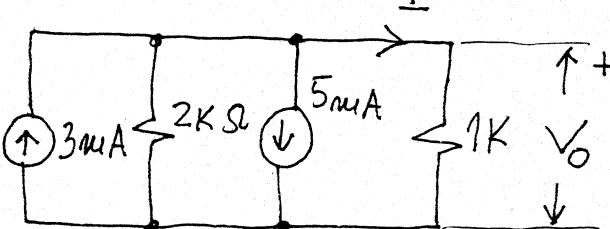

$$\text{JEDNAČINE: } \frac{V}{1k} + \frac{V}{2k} + 5mA - 3mA = 0$$

$$I = \frac{V}{1k} \Rightarrow I = -4/3mA$$

REZON: Kada se sberu strujni izvori, rezultantna struja od $2mA$ na dole, deli se ~~na~~ kroz paralelnu vezu otpornika otpornosti $1k$ i $2k$. Otpornost $1k$ je duplo manja i vuče dvostruko veću struju.

(b) Da li jednosmerni strujni izvor od $5mA$ odaje ili prima snagu i kolika je ta snaga? (5 poena)



ODAJE SNAGU

$$P = 2mA \times \frac{4}{3}V = \frac{8}{3}mW$$

Zadatak 4 Analiza diodnih kola


Nacrtati i napisati odgovor u datom prostoru. (10 poena)

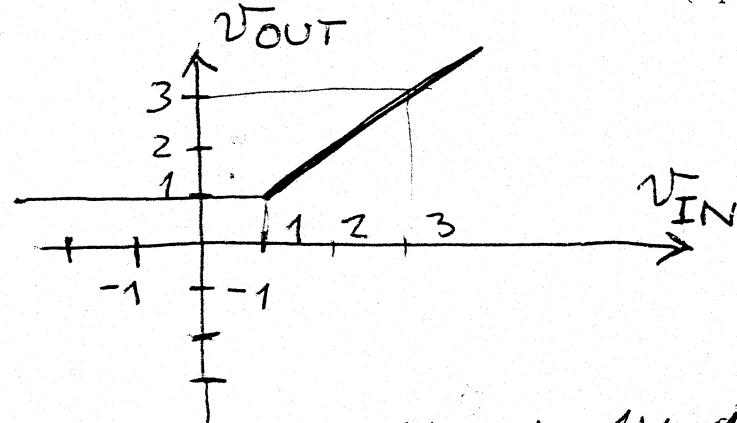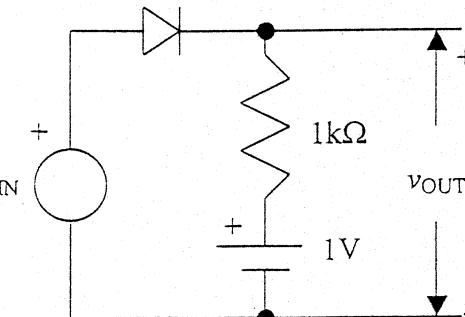(a) Za kolo na slici nacrtati prenosnu karakteristiku v_{OUT} u zavisnosti od v_{IN} pod pretpostavkom da je karakteristika diode idealna. (5 poena)



REZON: Kada je v_{IN} manji od $1V$, dioda je zakločena i nema struje kroz $1k\Omega$. Tada je $v_{OUT} = 1V$. Kada je $v_{IN} > 1V$, dioda provodi i predstavlja kratak spoj i tada je $v_{out} = v_{IN}$.

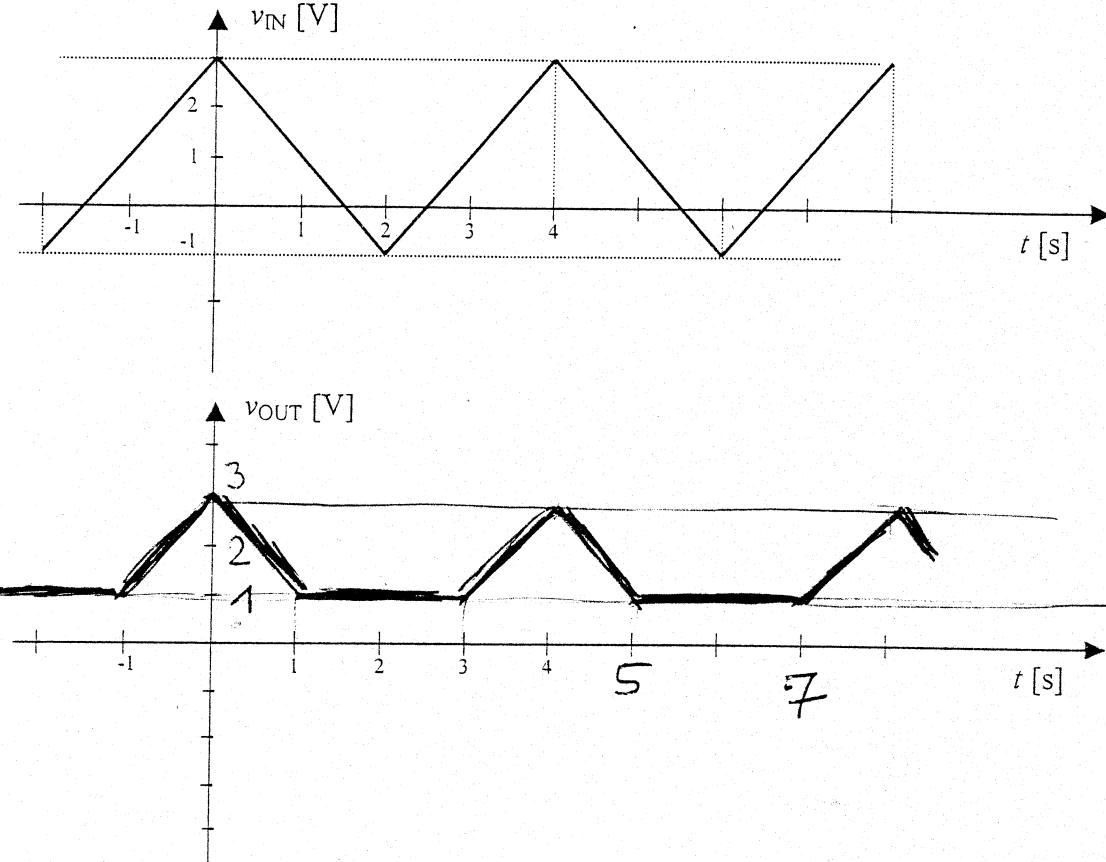- (b) Ako je vremenska zavisnost ulaznog napona v_{IN} data na slici, ucrtati u dijagramu vremensku zavisnost napona na izlazu. (5 poena)



Zadatak 5 Računarska analiza kola Upisati ili zaokružiti. (10 poena)

- (a) Navesti najmanje tri tipa analize elektronskih kola koje podržava programski paket PSPICE i objasniti njihovu upotrebu. (5 poena)

AC ANALIZA daje odnos amplituda i faza dva signala u kolu na različitim učestanostima pobude.

DC ANALIZA daje staticku karakteristiku definisani kao zavisnost ukupne vrednosti jednog signala od ukupne vrednosti drugog signala u kolu.

TRANZIJENTNA ANALIZA daje vrednost signala u funkciji vremena kako da se signal gleda na osciloskopu.

- (b) Na slici su prikazani kolo i rezultat analize tog kola primenom PSPICEa. Kojom vrstom analize je dobijen rezultat? Zaokružiti tačan odgovor. (3 poena)



I AC analiza

II

DC analiza

III

Tranzijent analiza

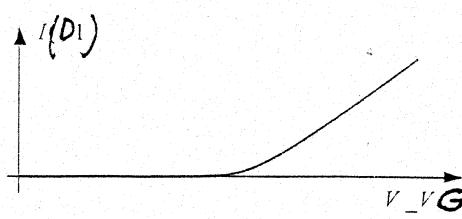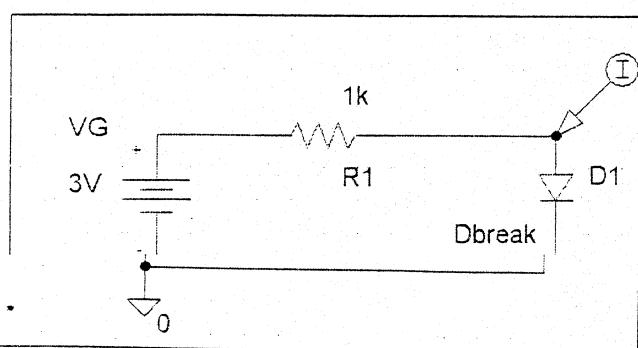

(c) Analiza kola sa slike programskim paketom PSPICE daje na izlazima Y1 i Y2 rezultat:

I 0 i 1


II 1 i 0

III 1 i 1

IV 0 i 0

Zaokružiti tačan odgovor.

(2 poena)

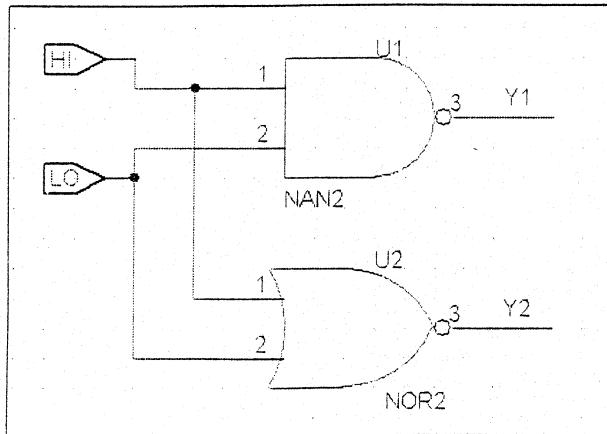


Zadatak 6 Digitalna kola

Nacrtati i napisati odgovor u datom prostoru. (10 poena)

(a) Nacrtati karakteristiku prenosa idealnog logičkog kola i definisati napone logičke nule i jedinice.


(5 poena)

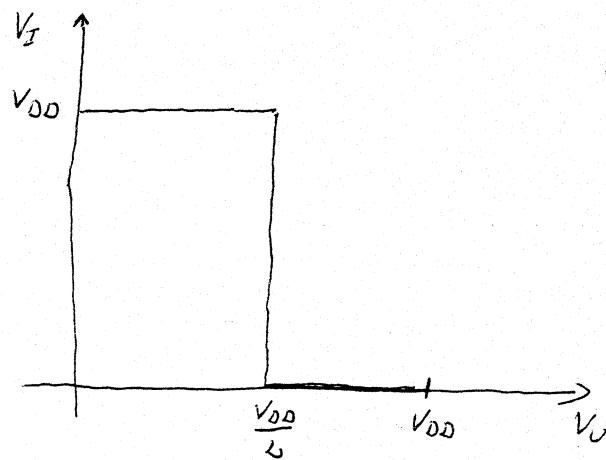

V_{DD} } NAPAJANJE LOGIČKOG KOLA
 $\emptyset V$

$$V(1) = V_{DD}$$
$$V(0) = \emptyset V$$

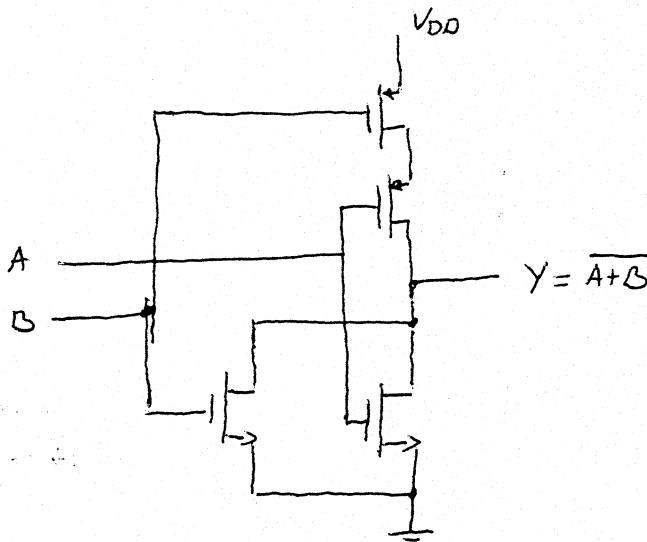(b) Nacrtati šemu dvoulaznog CMOS NILI logičkog kola. Da li se sa ovim kolom može realizovati proizvoljna logička funkcija? (5 poena)




DA, MOGUĆE JE SA OVIM
KOLIMA REACIZOVATI
PROIZVOLJNU LOGIČKU
FUNKCIJU

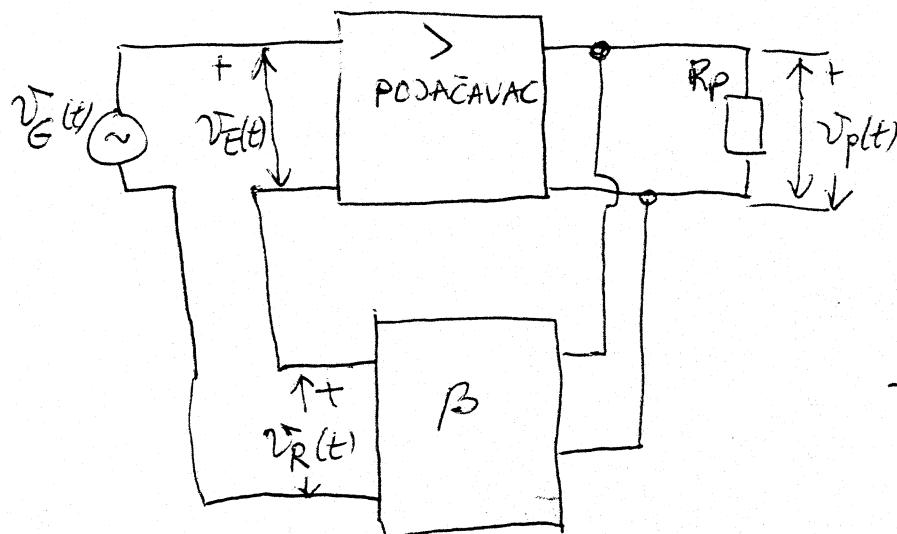Zadatak 7 Povratna sprega

Nacrtati i napisati odgovor u datom prostoru. (10 poena)

Nacrtati blok-šemu pojačavača sa povratnom spregom i izvesti formulu za pojačanje sa reakcijom.



$$A_r = \frac{V_p}{V_G}$$

$$A = \frac{V_p}{V_E}$$

$$\beta = V_R / V_p$$


$$\begin{aligned} V_E &= V_G - V_R = \\ &= V_G - \beta V_p \\ &= V_G - \beta A V_E \end{aligned}$$

$$V_E = \frac{V_G}{1 + A\beta} ; \quad A_r = \frac{V_p}{V_G} = \frac{A}{1 + A\beta}$$

Zadatak 8 Projektovanje integrisanih kola Napisati odgovor u datom prostoru. (10 poena)


(a) Nacrtati i objasniti najjednostavniji model MOSFETA.

N - kanalni

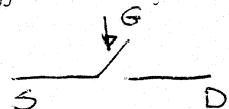

$G = "0"$ - upravljanje aniboper
nema bise u između S i D.

P - kanalni

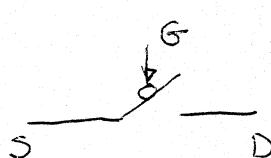

$G = "1"$ - upravljanje zaniboper
S i D je kroz leđom spoj.

$G = "1"$ - upravljanje aniboper

$G = "0"$ - upravljanje zaniboper

(b) Koja je uloga P-kanalnog, a koja N-kanalnog MOSFETA u logičkom invertoru? (3 poena)

p - kanalni MOSFET obezbeđuje istoran "1" ne ustanju uverenje.
(kroz leđe stajajući u ustaž)

n - kanalni MOSFET obezbeđuje istoran "0" ne ustanju uverenje
(kroz leđe GND u ustaž)

(c) Objasniti projektovanje ODOZGO NA DOLE I ODOZDO NA GORE. (4 poena)

ODOZDO NA DOLE: upravljanje snage je slike, radi se
jedno je ujednare, u tenu je osviblik tenuji ne mogu uveriti.

ODOZDO NA GORE: upravljanje snage je slike, osviblik tenuji (korak
ne mogu uveriti.), samo je stajajući je nemo bise ustanju, u tenu
jedno je godište uga slike.

Zadatak 9 Bezbednost Napisati odgovor u datom prostoru. (10 poena)

- (a) Kog reda veličine je najmanja jačina struje koja može da izazove ozbiljne posledice po čovekov organizam? (2 poena)

$$I > 30 \text{ mA}$$

- (b) Koliki naponi se smatraju opasnim po čovekov organizam? (2 poena)

$$V > 50 \text{ V ZA SUVOG ČOVEKA}$$

- (c) Opisati opasnost od statičkog pražnjenja. (2 poena)


— NEPRIJATNOST ZA ORGANIZAM
— DESTRUKCIJA ZA KOMPONENTE

- (d) Objasniti pojam uzemljenja i navesti osnovna svojstva. (2 poena)

UZEMLJENJE IZJE ĐNAČAVA POTENCIJAL RADNOG
OBJEKTA SA POTENCIJALOM TLA I SLUŽI ZA ZAŠTITU
LJUDI.

- (e) Električna kosilica za travu se napaja preko trožilnog produžnog kabla dužine 30 metara (faza, nula, uzemljenje). Oštećenje kabla ili kvar kosilice uzrokuju električni udar opasan po život. Šta treba dodati u strujno kolo i na kom mestu da bi se smanjio rizik od udara? Nacrtati šematski prikaz rešenja. (2 poena)

DIFERENCIJALNI OSIGURAC (FIDOVSKLOPKA).

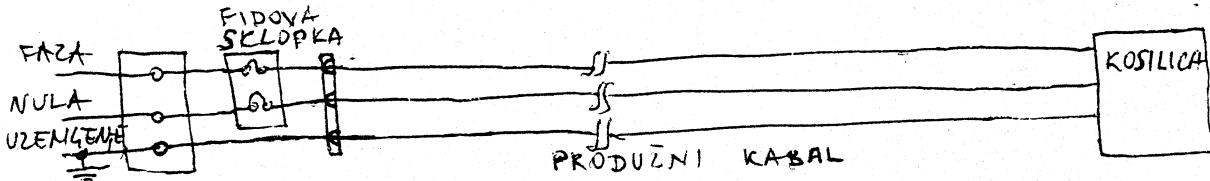

Zadatak 10 Katalozi i vrste komponenti Napisati odgovor u datom prostoru. (10 poena)

- (a) Koja vrsta otpornika ima manju toleranciju: ugljeni ili metalslojni? (2 poena)

METALOSLOJNI

- (b) Kolika je otpornost ako je zapisana sa: (2 poena)

$$2k2 = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$3M3 = 3,3 \text{ M}\Omega$$

$$22R = 22 \Omega$$

- (c) U kom obliku postoje katalozi komponenti? (2 poena)

U ŠTAMPANOJ FORMI, NA CD-U, NA INTERNETU

- (d) Šta su i čemu služe uporedne liste komponenti? (2 poena)

UPOREDNE LISTE KOMPONENTATA SADRŽE PODATKE O
OZNAKAMA, JEDNE ISTE KOMPONENTE KOD RAZLIČITIH
PROIZVOĐAČA POŠTO NEMA STANDARDIZACIJE OZNAKA. TA
SVE TIPOVE KOMPONENTATA

- (e) Kakve podatke sadrži application note, a kakve data sheet? (2 poena)

DATA SHEET SADRŽI PODATKE O KARAKTERISTIKAMA KOMPONENTE
APPLICATION NOTE SADRŽI PODATKE O NACINU KORIŠĆENJA I POKREĆIVANJA