

Katedra za elektroniku  
**Uvod u elektroniku - 13E041UE**  
 19.05.2017.

Ime i prezime: .....  
 Broj indeksa: .....  
 E-mail: .....

Sala .....  
 Potpis dežurnog .....  
 .....

Ispit traje 90 min. Dozvoljeno je korišćenje samo pribora za pisanje i neprogramabilnog kalkulatora. Za odgovore koristiti isključivo ovaj formular, pisati i crtati samo u predviđenom prostoru. Odgovor treba da bude koncizan, jasan i čitak. Svi studenti koji izadu na ispit moraju dežurnom da predaju ispitni zadatak sa upisanim ličnim podacima.

### 1. (6 poena)

Navesti bar 5 oblasti u kojima se primenjuje elektronika.

*Telekomunikacije*

*Računari*

*Saobraćaj i avijacija*

*Mwedicina*

*Vojna Primena*

*Zabava*

.....

### 2. (6 poena)

a) 4p Šta su aktivne a šta pasivne elektronske komponente?

aktivne  
*pojačavaju ili na drugi način aktivno menjaju signal*

pasivne  
*ne pojačavaju signal, ali mogu uneti linearanu ili nelinearnu promenu*

b) 2p Navesti bar jednu aktivnu i jednu pasivnu elektronsku komponentu

aktivna  
*tranzistori,*  
*integrisana kola,*  
*vakuumске elektronske cevi*

pasivna  
*otpornici,*  
*kondenzatori,*  
*induktivnosti,*  
*diode*

### 3. (8 poena)

a) 2p Zaokružiti koje se karakteristike odnose na signal sa slike:

diskretan u vremenu

**kontinualan u vremenu**

diskretan po vrednosti

**kontinualan po vrednosti**

b) 2p Da li je signal sa slike periodičan? Ako jeste, odrediti osnovnu periodu ovog signala.

da,

2.3 ms

c) 4p Ako se prikazani signal odabira s periodom odabiranja 1 ms počevši od trenutka 0, sa korakom kvantizacije vrednosti 0.25, odrediti kvantizovane vrednosti 4 susedna odbirka signala počev od trenutka 1 ms. Označiti na slici tačke u kojima se uzimaju ove vrednosti.


1 ms: 0.5

2 ms: 0.5

3 ms: 0.75

4 ms: -0.5

(neće se tražiti velika preciznost)

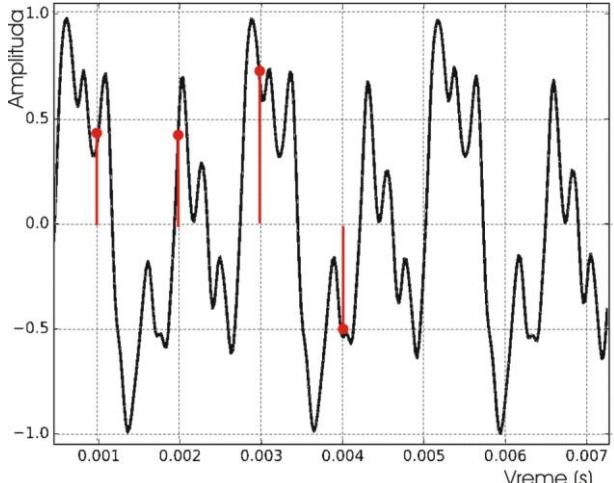

### 4. (8 poena)

Izračunati vrednost struje  $i_D$  u kolu sa slike sa tačnošću boljom od 2% koristeći iterativni numerički postupak.

Poznato je:  $I=3\text{mA}$ ,  $R=1000 \Omega$ ,  $V_T=kT/q=26 \text{ mV}$  i  $I_S=0.1 \text{ pA}$ .


Strujni izvor i otpornik zamenimo Tevenonovim naponskim izvorom  $E=3V$ ,  $R=1000 \Omega$ .  
 Polazeći od

$$i_D = I_S(e^{v_D/V_T} - 1),$$

dobija se

$$v_D = V_T \ln(1 + \frac{i_D}{I_S}).$$

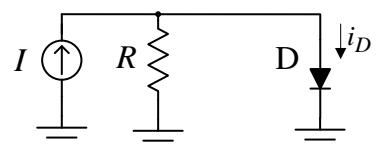Kolo rešavamo iterativnim postupkom. Početna vrednost struje koja teče u kolu je



$$i_{D1} = \frac{E}{R} = 3 \text{ mA.}$$

Za ovu vrednost struje  $i_{D1}$  napon na diodi je

$$v_{D1} = V_T \ln\left(1 + \frac{i_D}{I_s}\right) = 26 \ln\left(1 + \frac{3 \cdot 10^{-3}}{0.1 \cdot 10^{-12}}\right) = 627.24 \text{ mV.}$$

Ako je  $v_{D1} = 627.24 \text{ mV}$ , onda je

$$i_{D2} = \frac{E - v_{D1}}{R} = 2.37 \text{ mA.}$$

Za ovu vrednost struje  $i_{D2}$  napon na diodi je

$$v_{D2} = 26 \ln\left(1 + \frac{2.37 \cdot 10^{-3}}{0.1 \cdot 10^{-12}}\right) = 621.11 \text{ mV}$$

Ako je  $v_{D2} = 621.11 \text{ mV}$  onda je

$$i_{D3} = \frac{E - v_{D2}}{R} = 2.38 \text{ mA}$$

S obzirom na to da je

$$\left| \frac{i_{D3} - i_{D2}}{i_{D3}} \right| \cdot 100 = 0.42 \%$$


ovde se može zaustaviti iterativni proces izračunavanja  $i_D$ , te je

$$i_D = 2.38 \text{ mA}$$

## 5. (8 poena)


a) 3p Zaokružiti tačne izjave koje se odnose na logičko kolo sa slike, koje na svom izlazu realizuje logičku funkciju LK1:

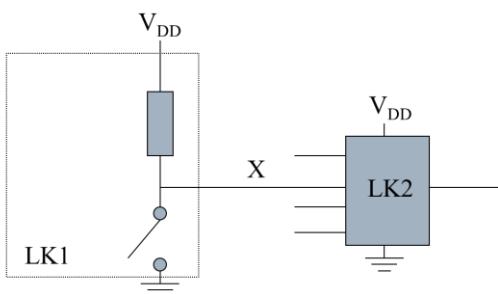1. prekidač je zatvoren kada je LK1 = 0
2. velika vrednost otpornika usporava rad kola
3. mala vrednost otpornika smanjuje potrošnju kola
4. linija X je za neke vrednosti funkcije LK1 u stanju visoke impedanse
5. linija X može da se postavi u stanje logičke nule i ako se ukloni otpornik




b) 3p Ako logička funkcija LK1 predstavlja dvoulaznu NIILI funkciju  $LK1 = \overline{A + B}$ , realizovati (nacrtati električnu šemu) kolo iz prethodne tačke u slučaju da se u okviru prekidače mreže koriste dva MOS tranzistora. Kog tipa su ovi tranzistori (N ili P)?

tranzistori su NMOS, ispod je slika

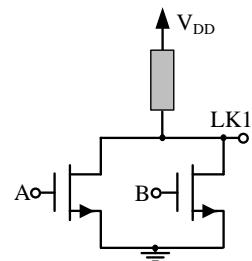


c) 2p Modifikovati realizaciju iz prethodne tačke izbacivanjem otpornika i dodavanjem odgovarajućih prekidača u vidu MOS tranzistora. Kog tipa su ovi dodati tranzistori (N ili P)?

tranzistori su PMOS, ispod je slika.

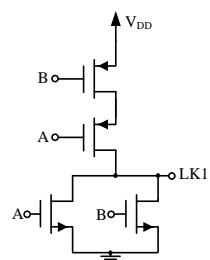

## 6. (8 poena)

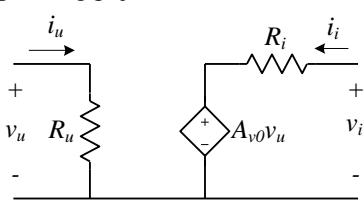
a) 4p Nacrtati ekvivalentno kolo realnog (neidealnog) naponskog pojačavača.



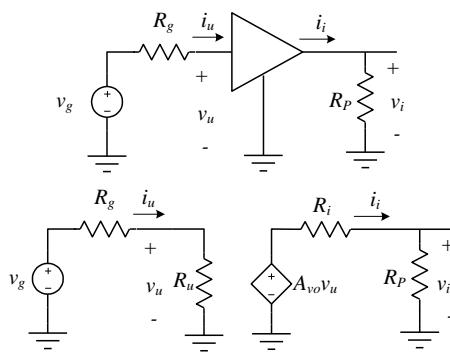b) 4p Za kolo sa slike izvesti izraz za naponsko pojačanje  $A_v = v_i / v_g$ .

Smatrati da je pojačavač realan (nije idealan).

Koliko je naponsko pojačanje kada se umesto realnog koristi idealan pojačavač?



$$v_i = \frac{R_p}{R_p + R_i} A_{v0} v_u$$

$$v_u = \frac{R_u}{R_u + R_g} v_g$$

$$A_v = \frac{v_i}{v_g} = \frac{R_u}{R_u + R_g} \frac{R_p}{R_p + R_i} A_{v0}$$

Ako je pojačavač idealan onda je  $R_u = \infty$  i  $R_i = 0$ , te je

$$A_v = \frac{v_i}{v_g} = A_{v0}$$

## 7. 8 poena

a) 3p Šta su integrisana kola?

Integrirano kolo (drugi nazivi: čip, mikročip) predstavlja skup više elektronskih kola realizovanih na jednom komadu poluprovodnika.

b) 2p Navesti osnovne razlike između diskretnih i integrisanih kola.

Diskretna kola su realizovana uz pomoć pojedinačnih komponenti koje nisu na jednom čipu – otpornika, kondenzatora tranzistora. Zbog toga su njihove dimenzije značajno veće, pa se korišćenjem diskretnih kola mogu napraviti manje kompleksni sistemi koji često mogu biti i manje pouzdani od sistema realizovanih u integrisanom kolu.

c) 3p Zašto je važno da postoji hijerarhija u projektovanju integrisanih kola (navesti razloge)?

Sistem (integrirano kolo predstavlja sistem) je uvek lakše projektovati ako se izdeli na manje celine. Kada u projektovanju postoji hijerarhija, smanjuju se šanse za nastanak grešaka jer dobro testirana manja celina obično pouzdano radi. Često je te manje celine već neko napravio umesto projektanta i on može da ih koristi.

## 8. (8 poena)

a) 3p Navesti 5 uređaja u kojima se koriste mikrokontroleri.

fotoaparat  
automobil  
veš mašina  
TV  
frižider  
....

b) 2p Navesti naziv memorije u kojoj se nalazi program (programske kod) i naziv memorije u koju se smeštaju podaci kod mikrokontrolera.

ROM (Fleš) za program, RAM za podatke

c) 3p Navesti čemu služi funkcija **pinMode(aPin, Dir)** koja se koristi prilikom razvoja mikrokontrolerskog programa u *Energia* razvojnom okruženju. Dati jedan primer upotrebe funkcije **pinMode(aPin, Dir)**.

Funkcija služi za podešavanje pina **aPin** da radi kao ulazni ili izlazni pin, u zavisnosti od **Dir**. Ako pin treba da bude ulazni, onda je **Dir=INPUT (INPUT\_PULLUP)**, a ako je izlazni onda je **Dir=OUTPUT**.

Primer: za podešavanje pina na kojem je dioda RED\_LED kao izlazni, u setup sekciji koda treba da stoji **pinMode(RED\_LED, OUTPUT);**