

1. U pojačavaču sa slike 1, parametri MOS tranzistora su: $B_1 = 1\text{mA/V}^2$, $B_2 = B_3 = 2\text{mA/V}^2$, $\lambda \rightarrow 0$, $V_{TP} = -0,7\text{V}$, dok su parametri bipolarnog tranzistora $\beta_F = \beta_0 = 100$, $V_{BE} = 0,7\text{ V}$, $r_{ce} \rightarrow \infty$. Poznato je i: $V_{DD} = -V_{SS} = 3\text{ V}$, $R_A = 10\text{k}\Omega$ i $R_P = 2\text{k}\Omega$. Odrediti:

- a) [4] Jednosmernu vrednost ulaznog napona V_u i otpornost R_B tako da u mirnoj radnoj tački bude $I_{D3} = 1\text{mA}$ i da ne bude jednosmerne struje kroz potrošač.
- b) [3] Naponsko pojačanje pojačavača $a = v_p / v_u$.
- c) [3] Otpornost koju vidi potrošač.

2. a) [6] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa strujnim izvorom za polarizaciju oba ulazna *pnp* tranzistora i aktivnim opterećenjem za svođenje na jednostruki izlaz. Na raspolaganju su isključivo bipolarni tranzistori.

- b) [2] Izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz tačke a).
- c) [2] Izračunati izlaznu struju pojačavača iz tačke a) u režimu malih signala u funkciji ulaznih napona.

3. a) [3] Nacrtati trorežimski integrator i ekvivalentne šeme u sva tri režima rada.


b) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se omogući neosetljivost integracione konstante na promenu impedanse pobudnog generatora.

c) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se omogući brzo zadavanje početnih uslova.


d) [3] Izračunati maksimalnu vrednost modula izlazne struje integratorskog operacionog pojačavača pri svakoj promeni režima rada (i_{PU-INT} za prelaz iz režima početnih uslova u režim integracije, $i_{INT-PAM}$ za prelaz iz režima integracije u režim pamćenja, i i_{PAM-PU} za prelaz iz režima pamćenja u režim početnih uslova), u zavisnosti od napona pobudnog generatora i napona početnih uslova.

4. Za stabilizator sa slike 4 je poznato: $V_{BE} = 0,6\text{ V}$, $\beta_{F1} = 100$, $\beta_{F2} = \beta_{F3} \rightarrow \infty$, $V_u = 15\text{ V}$, $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 6\text{k}\Omega$, $R_Y = 3\text{k}\Omega$, $V_Z = 2,4\text{ V}$, struja inverzne polarizacije Zener diode $I_Z \geq 2\text{ mA}$, a maksimalna dozvoljena snaga disipacije rednog tranzistora $P_{DQ1max} = 9,46\text{ W}$.

- a) [1] Odrediti otpornost R_X tako da se na izlazu dobija stabilisani napon $V_P = 9\text{ V}$.
- b) [3] Odrediti i nacrtati karakteristiku stabilizatora $v_p(i_p)$.
- c) [4] Kolika je maksimalna struja koju stabilizator može dati na izlazu, imajući u vidu dozvoljenu disipaciju rednog tranzistora? Odrediti otpornost R_S u tom slučaju.
- d) [2] Kolika je maksimalna otpornost R_{0max} za koju stabilizator ispravno radi u celom opsegu izlaznih struja?

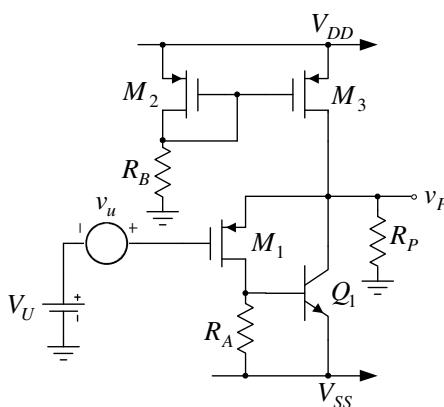

Slika 1

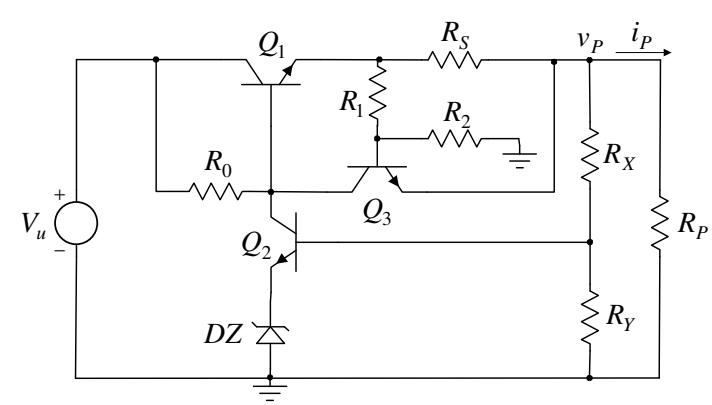

Slika 4

Studenti koji polažu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.

Studenti koji polažu kompletan ispit rade sve zadatke u trajanju do 3 sata.