
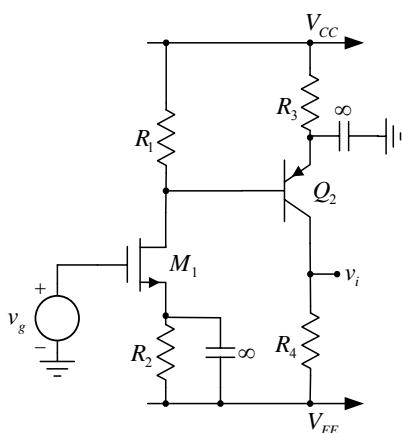


- 1.** U kolu pojačavača sa slike 1, upotrebljen je bipolarni tranzistor sa $\beta_F = \beta_0 = 100$, $r_{CE} \rightarrow \infty$, $V_{EB} = 0,7\text{V}$, $V_{ECS} = 0,2\text{V}$ i NMOS tranzistor sa $B = 2\text{mA/V}^2$ i $V_T = 1\text{V}$, a poznato je i $V_{CC} = -V_{EE} = 5\text{V}$. Odrediti:
- [7] Otpornosti nepoznatih otpornika tako da u mirnoj radnoj tački bude $I_{D1} = I_{C2} = 1\text{mA}$ i $V_I = 0\text{V}$, a naponsko pojačanje $a = v_i / v_g = 300$;
 - [3] Maksimalnu amplitudu simetričnog neizobličenog napona na izlazu.
- 2.** Nacrtati strujno-naponsku zavisnost kola koje se sastoji od jedne diode D_1 i jedne Zener diode D_{Z2} sa probojnim naponima BV_1 i V_{Z2} , pri čemu je $BV_1 > V_{Z2}$, koje su vezane:
- [5] antiredno (anoda D_1 je vezana na anodu D_{Z2});
 - [5] antiparalelno (anoda D_1 je vezana na katodu D_{Z2} , katoda D_1 je vezana na anodu D_{Z2}).
- 3.** a) [3] Nacrtati simetrični pojačavač snage u klasi B i transformatorskom spregom na ulazu i izlazu.
 b) [3] Na istom dijagramu nacrtati radnu tačku, statičku (jednosmernu) i dinamičku (naizmeničnu) radnu pravu jednog od dva tranzistora iz pojačavača iz tačke a).
 c) [1] Modifikovati pojačavač iz tačke a) tako da oba tranzistora rade u klasi AB.
 d) [3] Na istom dijagramu nacrtati radnu tačku, statičku (jednosmernu) i dinamičku (naizmeničnu) radnu pravu jednog od dva tranzistora iz pojačavača iz tačke c).
- 4.** [10] Operacioni pojačavač u kolu sa slike 4 je idealan i napaja se iz dve baterije za napajanje $V_{CC} = -V_{EE} = 12\text{V}$, dok su parametri tranzistora $V_{EB} = 0,7\text{V}$, $V_{ECS} = 0,2\text{V}$ i $\beta_F = 100$. Poznato je i $R_A = 1\text{k}\Omega$ i $R_B = 5\text{k}\Omega$. Odrediti i nacrtati karakteristike $v_I = v_I(v_G)$ i $i = i(v_G)$, ako se ulazni napon v_G menja u granicama $-3\text{V} \leq v_G \leq 3\text{V}$.

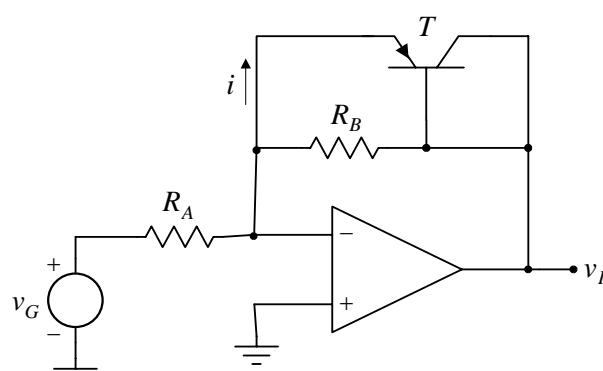

Slika 1



Slika 4