

**1.** [10] U kolu sa slike 1 dioda je idealna sa  $V_D = 0,6\text{V}$ , a poznato je i  $\beta_F = 100$ ,  $V_{EB} = V_\gamma = V_{EBS} = 0,7\text{V}$ ,  $V_{ECS} = 0,2\text{V}$ ,  $V_A = 12\text{V}$ ,  $R_1 = 2\text{k}\Omega$ ,  $R_2 = 500\Omega$  i  $R_3 = 10\Omega$ . Ako se ulazni napon menja u granicama  $0\text{V} \leq v_X \leq 20\text{V}$ , odrediti i nacrtati karakteristike  $i(v_X)$  i  $i_B(v_X)$ .

**2.** a) [4] Nacrtati jedinstven strujni izvor sa bipolarnim tranzistorima i dve ulazne struje ( $I_1$  i  $I_2$ ), pri čemu je  $I_1 = 2 \cdot I_2$ .

b) [3] Izračunati odnose obe ulazne struje strujnog izvora i referentne struje ( $I_1/I_R$  i  $I_2/I_R$ ).

c) [3] Izračunati odnos izlaznih otpornosti prvog i drugog strujnog ulaza strujnog izvora ( $R_{i1}/R_{i2}$ ).

**3.** a) [4] Nacrtati simetrični pojačavač u klasi B (sa dva tranzistora) i transformatorskom spregom na ulazu i izlazu.

b) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na krajevima oba tranzistora, kolektorskih struja oba tranzistora i napona na potrošaču za kolo iz tačke a).

c) [2] Nacrtati radnu pravu jednog tranzistora u kolu iz tačke a) i naznačiti mirnu radnu tačku tranzistora.


**4.** U pojačavaču sa slike 4 parametri tranzistora su:  $B = 1\text{mA/V}^2$ ,  $V_T = 1\text{V}$  i  $\lambda = 0,01\text{V}^{-1}$ , dok je:  $V_{DD} = 12\text{V}$ ,  $R_1 = 1\text{M}\Omega$ ,  $R_D = 10\text{k}\Omega$  i  $R_P = 30\text{k}\Omega$ .

a) [2] Odrediti otpornosti  $R_2$  i  $R_S$  tako da u mirnoj radnoj tački bude  $V_{DS} = 4\text{V}$  i  $I_D = 0,5\text{mA}$ . Zanemariti uticaj Early-jevog efekta.


b) [2] Odrediti naponsko pojačanje pojačavača  $a = v_p/v_g$ .

c) [3] Odrediti ulaznu otpornost  $R_u$  i otpornost  $R_i$  koju vidi potrošač  $R_P$ .

d) [3] Odrediti maksimalnu amplitudu simetričnog neizobličenog napona na potrošaču  $V_{pm\max}$ . Zanemariti uticaj Early-jevog efekta.

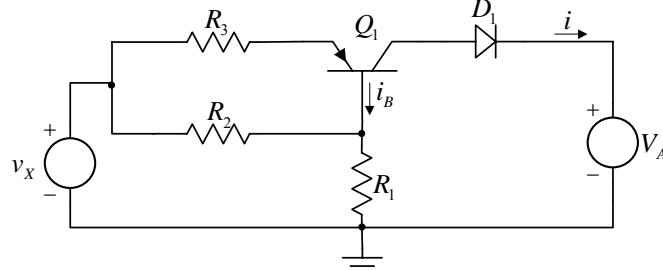

**Slika 1**

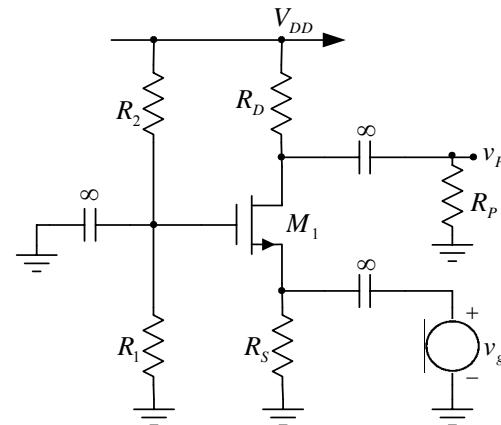

**Slika 4**

**Studenti koji polažu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju od 2,5 sata.**

**Studenti koji polažu kompletan ispit rade sve zadatke u trajanju od 4 sata.**