
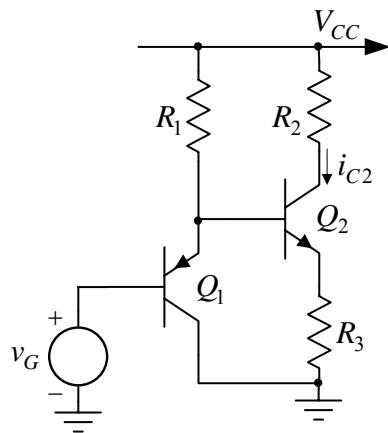


1. [10] Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 su:  $\beta_F = 100$ ,  $|V_{BE}| = V_\gamma = |V_{BES}| = 0,7 \text{ V}$  i  $|V_{CES}| = 0,2 \text{ V}$ , a poznate su i otpornosti otpornika  $R_1 = R_2 = 500\Omega$  i  $R_3 = 1\text{k}\Omega$ , kao i  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ . Ako se ulazni napon menja u granicama  $0 \leq v_G \leq 5 \text{ V}$ , odrediti i nacrtati karakteristiku  $i_{C2}(v_G)$ .
2. Nacrtati strujno-naponsku zavisnost kola koje se sastoji od dve Zener diode sa probojnim naponima  $V_{Z1}$  i  $V_{Z2}$ , pri čemu je  $V_{Z1} < V_{Z2}$ , koje su vezane:
- [5] redno (anoda  $D_{Z1}$  je vezana na katodu  $D_{Z2}$ );
  - [5] paralelno (anoda  $D_{Z1}$  je vezana na anodu  $D_{Z2}$ , katoda  $D_{Z1}$  je vezana na katodu  $D_{Z2}$ ).
3. a) [6] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa strujnim izvorom za polarizaciju oba ulazna tranzistora i aktivnim opterećenjem za svođenje na jednostruki izlaz. Na raspolaganju su isključivo MOSFET-i.  
b) [2] Izračunati ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).  
c) [2] Izračunati pojačanje  $a = \frac{dv_I}{dv_U}$  pojačavača iz tačke a) u režimu malih signala.
4. [10] U kolu sa slike 4 operacioni pojačavač je idealan i napaja se iz jedne baterije za napajanje  $V_{CC} = 5 \text{ V}$ . Dioda je idealna sa  $V_D = 0,6 \text{ V}$ , a poznato je i  $R = 10\text{k}\Omega$ . Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa  $v_I = v_I(v_G)$  ako se ulazni napon menja u granicama  $-V_{CC} \leq v_G \leq V_{CC}$ .

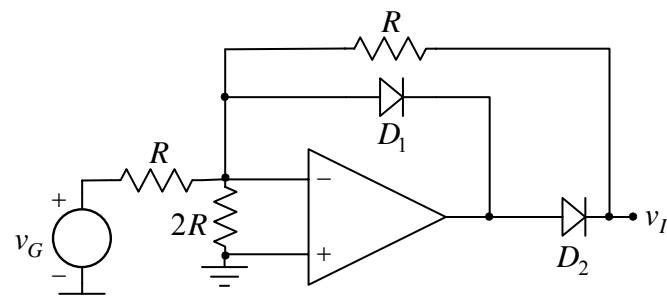

Slika 1



Slika 4