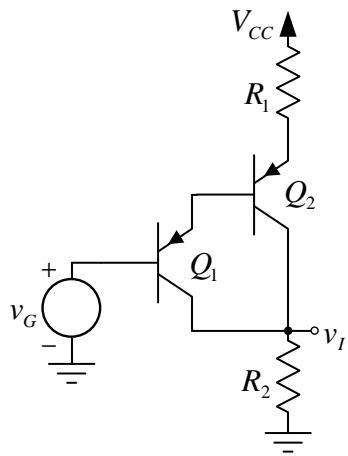


- 1. [10]** Parametri tranzistora u kolu sa slike su:  $\beta_F \rightarrow \infty$ ,  $V_{EB} = V_\gamma = V_{EBS} = 0,6\text{ V}$ ,  $V_{ECS} = 0,2\text{ V}$  i  $V_A \rightarrow \infty$ , a poznato je i  $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$  i  $V_{CC} = 12\text{ V}$ . Ako se ulazni napon menja u granicama  $0 \leq v_G \leq 12\text{ V}$ , odrediti i nacrtati karakteristike  $v_I(v_G)$  i  $i_{C2}(v_G)$ .



**Slika 1**

- 2. a) [3]** Nacrtati dvostepeni pojačavač sa diferencijalnim pojavačem sa NMOS tranzistorima na ulazu i pojačavačem sa PMOS tranzistorom u spoju sa zajedničkim sorsom na izlazu.  
**b) [2]** Izračunati pojačanje pojačavača iz tačke a).  
**c) [1]** Izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz tačke a).  
**d) [1]** Izračunati izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).  
**e) [3]** Nacrtati vremenske dijagrame napona na drejnovima svih tranzistora pojačavača iz tačke a) za sinusoidalan napon pobudnog generatora.

**Kolokvijum traje 2 sata.**