

**REŠENJA ZADATAKA**

**1.**

$i_C[\text{mA}] = 0$ , za  $0 \leq v_G \leq 1.2\text{V}$  (D-OFF, Q-OFF);

$i_C[\text{mA}] = 2v_G[\text{V}] - 2.4$ , za  $1.2\text{V} \leq v_G \leq 3.3\text{V}$  (D-ON, Q-DAR);

$i_C[\text{mA}] = 4.2$ , za  $3.3\text{V} \leq v_G \leq 5\text{V}$  (D-ON, Q-zasićenje);