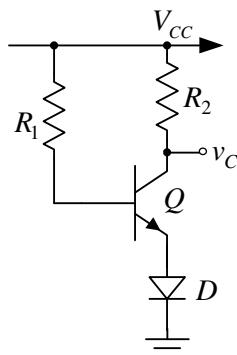


- 1.** [10] Parametri tranzistora su kolu sa slike 1 su:  $\beta_F = 50$ ,  $V_{BE} = V_\gamma = V_{BES} = 0,6$  V,  $V_{CES} = 0,2$  V, dioda je idealna sa  $V_D = 0,6$  V, a poznate su i otpornosti  $R_1 = 130\text{k}\Omega$  i  $R_2 = 3\text{k}\Omega$ . Ako se napon napajanja menja u granicama  $0 \leq V_{CC} \leq 5$  V, odrediti i nacrtati karakteristiku  $v_c(V_{CC})$ .



**Slika 1**

- 2.** Na raspolaganju su NMOS i npn tranzistori, otpornici, kondenzatori i dve baterije za napajanje.
- a) [4] Nacrtati direktno spregnut dvostepeni pojačavač koji obezbeđuje najveću moguću ulaznu otpornost, najmanju moguću izlaznu otpornost i naponsko pojačanje veće od jedan.
  - b) [2] Izračunati naponsko pojačanje pojačavača iz tačke a).
  - c) [2] Izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz tačke a).
  - d) [2] Izračunati izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).