
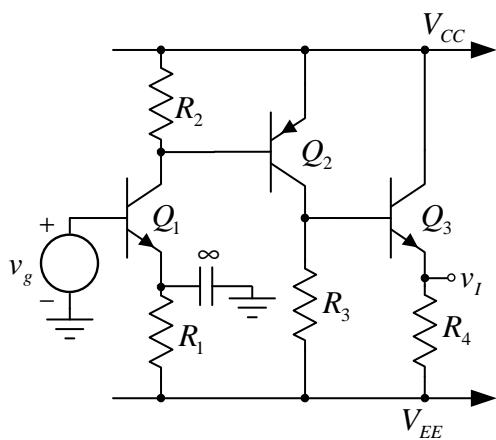


- 1.** U pojačavaču sa slike 1 parametri tranzistora su: $\beta_F = \beta_0 = 100$, $|V_{BE}| = 0,7 \text{ V}$, $|V_{CES}| = 0,2 \text{ V}$ i $V_A \rightarrow \infty$, a poznato je i $V_{CC} = -V_{EE} = 12 \text{ V}$ i $V_t = kT/q = 25 \text{ mV}$. Odrediti:
- [3] otpornosti R_1 , R_2 , R_3 i R_4 tako da u mirnoj radnoj tački bude $I_{C1} = 100 \mu\text{A}$, $I_{C2} = 1 \text{ mA}$, $I_{C3} = 10 \text{ mA}$ i $V_I = 0$;
 - [3] naponsko pojačanje pojačavača $a = v_i/v_g$;
 - [2] ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača;
 - [2] maksimalnu amplitudu simetričnog neizobličenog napona na izlazu $V_{im\max}$.
- 2.** a) [2] Nacrtati pojačavač u spoju sa zajedničkim kolektorom i otpornim opterećenjem.
 b) [2] Nacrtati pojačavač u spoju sa zajedničkim kolektorom i aktivnim opterećenjem.
 c) [3] Izračunati naponsko pojačanje i izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).
 d) [3] Izračunati naponsko pojačanje i izlaznu otpornost pojačavača iz tačke b).
- 3.** a) [4] Nacrtati izvor za napajanje, koji se sastoji od transformatora, usmeraća sa Grecovim spojem, Pi filtra i rednog stabilizatora napona.
 b) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na izlazu sekundara transformatora, na krajevima Pi filtra i na izlazu rednog stabilizatora napona.
 c) [2] Izračunati maksimalan napon na ulazu rednog stabilizatora napona, ako je amplituda naizmeničnog napona na izlazu sekundara 10V.
- 4.** [10] Operacioni pojačavač u kolu sa slike 4 je idealan i napaja se iz dve baterije za napajanje $V_{CC} = -V_{EE} = 12 \text{ V}$, dioda je idealna sa $V_D = 0,6 \text{ V}$, dok su parametri tranzistora $V_{EB} = 0,6 \text{ V}$, $V_{ECS} = 0,2 \text{ V}$ i $\beta_F = 100$. Poznato je i $V_R = -15 \text{ V}$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ i $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$. Odrediti i nacrtati karakteristike $v_I = v_I(v_G)$ i $i_C = i_C(v_G)$, ako se ulazni napon v_G menja u granicama $V_{EE} \leq v_G \leq V_{CC}$.

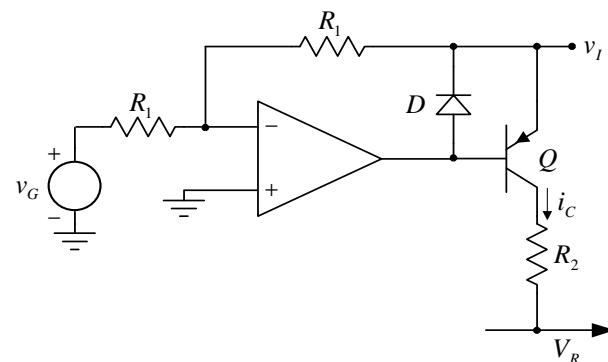

Slika 1



Slika 4