

1. Parametri tranzistora u diferencijalnom pojačavaču sa slike 1 su: $V_{TN} = -V_{TP} = V_T = 0,7\text{V}$, $\mu_n C_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$, $\mu_p C_{ox} = 50 \mu\text{A/V}^2$, $\lambda_n = 0,04\text{V}^{-1}$, $\lambda_p = 0,05\text{V}^{-1}$. Na slici je pored svakog tranzistora dat odnos širine i dužine kanala, a poznato je i: $R_l = R_2 = 20\text{k}\Omega$, $I_B = 100\mu\text{A}$, $V_{DD} = -V_{SS} = 2,5\text{V}$. Odrediti:

- a) [2] struje drenova svih tranzistora u mirnoj radnoj tački (zanemariti uticaj Erlijevog efekta);
- b) [6] diferencijalno pojačanje $a_{d1} = v_{i1} / v_d$, pojačanje signala srednje vrednosti $a_{s1} = v_{i1} / v_s$ i faktor potiskivanja signala srednje vrednosti $\rho_1 = a_{d1} / a_{s1}$ u okolini mirne radne tačke ($v_d = v_1 - v_2$, $v_s = (v_1 + v_2) / 2$);
- c) [2] opseg napona srednje vrednosti $v_1 = v_2 = V$, $V_{\min} \leq V \leq V_{\max}$, u kome su svi tranzistori u zasićenju (zanemariti uticaj Erlijevog efekta).

2. a) [5] Nacrtati strujno-naponsku zavisnost kola koje se sastoji od dve Zener diode sa probojnim naponima $V_{Z1} < V_{Z2}$, koje su vezane antiredno (anoda D_{Z1} je vezana na anodu D_{Z2}).


b) [5] Nacrtati funkciju prenosa kola koje se sastoji od otpornika između ulaza i izlaza, i kola iz a), koje je vezano između izlaznih krajeva.

3. a) [3] Nacrtati simetrični pojačavač snage sa *n-p-n* tranzistorima u klasi AB sa transformatorskom spregom na ulazu i izlazu.


b) [3] Na istom dijagramu nacrtati radnu tačku, statičku (jednosmernu) i dinamičku (naizmeničnu) radnu pravu jednog od dva *n-p-n* tranzistora iz pojačavača iz tačke a).

c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na krajevima oba *n-p-n* tranzistora, izlaznih struja oba *n-p-n* tranzistora i napona na potrošaču za pojačavač iz tačke a) sa sinusoidalnom pobudom.

4. [10] U kolu sa slike 4 operacioni pojačavač i zener dioda su idealni. Parametri zener diode su $V_D = 0$ i $V_Z = 3\text{V}$, a parametri tranzistora su: $V_{BE} = V_\gamma = V_{BES} = 0,6\text{V}$, $V_{CES} \approx 0$ i $\beta_F \gg 1$. Poznato je i: $V_{CC} = 12\text{V}$, $R_C = 1\text{k}\Omega$, $R_P = 2\text{k}\Omega$ i $R_l \gg R_P$. Odrediti i nacrtati zavisnosti $v_p(v_G)$ i $i_c(v_G)$ ako se ulazni napon menja u granicama $-V_{CC} \leq v_G < 0$.

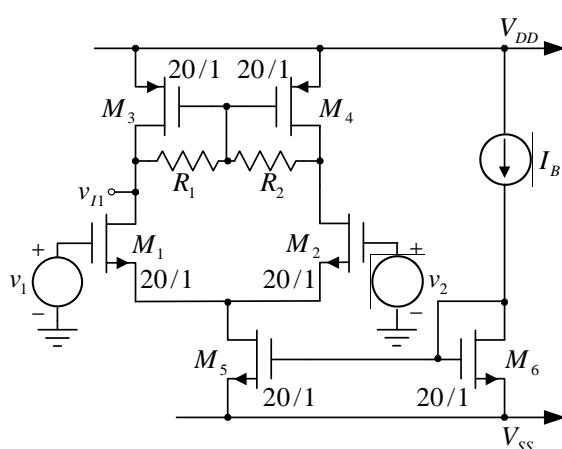

Slika 1

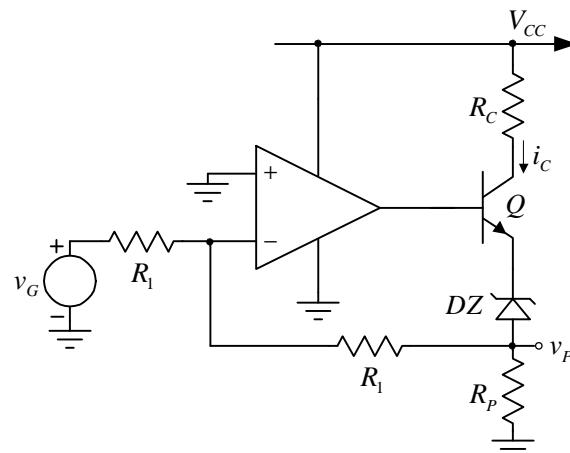

Slika 4

Studenti koji polažu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.

Studenti koji polažu kompletan ispit rade sve zadatke u trajanju do 3 sata.