
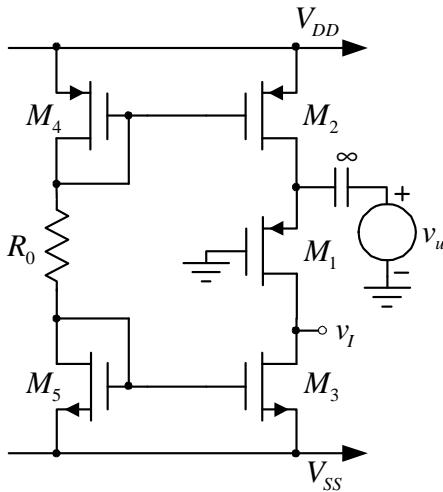


**1. [10]** Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike 1 su:  $V_T = 1\text{V}$  i  $B = \mu C_{ox}W/L = 1\text{mA/V}^2$ , dok je  $\lambda \rightarrow 0$  (za tranzistor  $M_1$ ) i  $\lambda = 0,05\text{V}^{-1}$  (za ostale tranzistore). Poznato je i  $V_{DD} = -V_{SS} = 1,5\text{V}$ . Odrediti otpornost  $R_0$  tako da naponsko pojačanje pojačavača bude  $a_v = v_i/v_u = 200$ . U analizi raspodele jednosmernih struja i napona zanemariti uticaj Erljevog efekta.

- 2.** a) [3] Nacrtati direktno spregnut pojačavač bez negativne povratne sprege, sa bipolarnim tranzistorom na ulazu i MOSFET tranzistorom na izlazu tako da se obezbedi što je moguće manja ulazna impedansa i što je moguće manja izlazna impedansa, napajan iz dve baterije za napajanje.  
b) [3] Nacrtati direktno spregnut pojačavač bez negativne povratne sprege, sa MOSFET tranzistorom na ulazu i bipolarnim tranzistorom na izlazu tako da se obezbedi što je moguće manja ulazna impedansa i što je moguće manja izlazna impedansa, napajan iz dve baterije za napajanje.  
c) [2] Izračunati u opštim brojevima odnos ulaznih impedansi pojačavača iz a) i b), ukoliko tranzistori imaju istu struju polarizacije.  
d) [2] Izračunati u opštim brojevima odnos izlaznih impedansi pojačavača iz a) i b), ukoliko tranzistori imaju istu struju polarizacije.
- 3.** a) [3] Nacrtati pojačavač snage u klasi AB sa kvazikomplementarnim Darlingtonovim parovima bipolarnih tranzistora (npn-npn i pnp-npn) napajan iz dve baterije za napajanje  $V_{CC} = -V_{EE}$ , pri čemu je ulazni generator direktno spregnut na bazu Darlingtonovog para povezanog na negativnu bateriju za napajanje.  
b) [2] Nacrtati funkciju prenosa pojačavača iz tačke a).  
c) [3] Dodati kolo za zaštitu pojačavača iz tačke a), koje ograničava maksimalnu struju potrošača.  
d) [2] Na istom dijagramu nacrtati radnu tačku, statičku (jednosmernu) i dinamičku (naizmeničnu) radnu pravu npn-npn tranzistora iz pojačavača iz tačke c).
- 4. [10]** U kolu sa slike 4 operacioni pojačavač i dioda su idealni. Poznato je:  $V_{CC} = V_R = 12\text{V}$ ,  $R_A = 15\text{k}\Omega$  i  $R_B = 5\text{k}\Omega$ . Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa  $v_I = v_I(v_G)$  ako se ulazni napon menja u granicama  $-V_{CC} \leq v_G \leq V_{CC}$ .

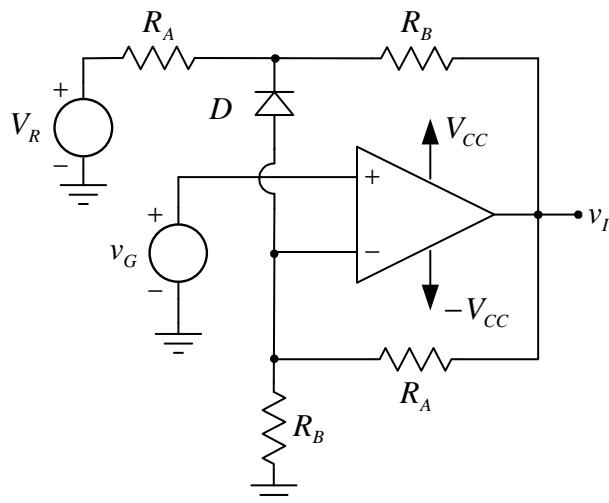

**Slika 1**



**Slika 4**

Studenti koji polažu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.  
Studenti koji polažu kompletan ispit rade sve zadatke u trajanju do 3 sata.