

PITANJA ZA PRVI CIKLUS VEŽBI IZ OSNOVA ELEKTRONIKE ZA SVE ODSEKE OSIM ODSEKA ZA ELEKTRONIKU

Struja direktno polarisane diode sa povećanjem napona:

- a)** raste linearno
- b)** opada linearno
- c)** raste eksponencijalno
- d)** opada eksponencijalno

Struja nepolarisane diode je:

- a)** pozitivna
- b)** nula
- c)** negativna
- d)** neodređena

Struja inverzno polarisane diode sa povećanjem modula napona polarizacije:

- a)** raste
- b)** opada
- c)** se anulira
- d)** ostaje približno konstantna

Moduo probognog napona diode sa povećanjem temperature:

- a)** raste
- b)** ne menja se
- c)** opada
- d)** prvo opada a zatim raste

Moduo probognog napona Zener diode sa povećanjem temperature:

- a)** raste
- b)** ne menja se
- c)** opada
- d)** prvo opada a zatim raste

Dioda se koristi kao:

- a)** pojačavač
- b)** oslabljivač
- c)** usmerać
- d)** naponska referenca

Dioda se koristi kao:

- a)** ograničavač struje
- b)** delitelj struje
- c)** ograničavač napona
- d)** delitelj napona

Dioda se koristi:

- a)** samo pri inverznoj polarizaciji
- b)** samo pri direktnoj polarizaciji
- c)** pri svim polarizacijama
- d)** nepolarisana

Struja diode u proboju je:

- a)** ograničena
- b)** neograničena
- c)** nula
- d)** beskonačna

Moduo probognog napona diode se sa povećanjem modula struje:

- a)** anulira
- b)** ne menja
- c)** smanjuje
- d)** povećava

Zener dioda se koristi kao:

- a)** pojačavač
- b)** oslabljivač
- c)** usmerać
- d)** naponska referenca

Zener dioda se koristi kao:

- a)** ograničavač struje
- b)** delitelj struje
- c)** ograničavač napona
- d)** delitelj napona

Zener dioda se koristi uglavnom u režimu:

- a)** inverzne polarizacije
- b)** direktne polarizacije
- c)** svih polarizacija
- d)** nepolarisane diode

Struja Zener diode u proboju je:

- a)** ograničena
- b)** neograničena
- c)** nula
- d)** beskonačna

Moduo napona Zener diode u proboju se sa povećanjem modula struje:

- a)** anulira
- b)** ne menja
- c)** smanjuje
- d)** povećava

Koeficijent strujnog pojačanja bipolarnog tranzistora sa povećanjem temperature:

- a)** raste
- b)** ne menja se
- c)** opada
- d)** prvo opada a zatim raste

Ako ulazna polarizaciona struja kontrolne elektrode tranzistora iznosi 10nA, tada su tranzistori:

- a)** npn
- b)** pnp
- c)** NMOS
- d)** PMOS

Ako ulazna polarizaciona struja kontrolne elektrode tranzistora iznosi -10nA, tada su tranzistori:

- a)** npn
- b)** pnp
- c)** NMOS
- d)** PMOS

Ako ulazna polarizaciona struja kontrolne elektrode tranzistora iznosi 1pA, tada su tranzistori:

- a)** npn
- b)** pnp
- c)** NMOS
- d)** PMOS

Ako ulazna polarizaciona struja kontrolne elektrode tranzistora iznosi -1pA, tada su tranzistori:

- a)** npn
- b)** pnp
- c)** NMOS
- d)** PMOS

Napon između baze i emitera npn tranzistora u provodnom stanju je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između baze i emitera pnp tranzistora u provodnom stanju je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između gejta i sorsa NMOS tranzistora u provodnom stanju je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između gejta i sorsa PMOS tranzistora u provodnom stanju je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između baze i kolektora npn tranzistora u direktnom aktivnom režimu je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između baze i kolektora pnp tranzistora u direktnom aktivnom režimu je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između gejta i sorsa NMOS tranzistora u omskoj oblasti je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između gejta i sorsa PMOS tranzistora u omskoj oblasti je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između kolektora i baze npn tranzistora u zasićenju je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između kolektora i baze pnp tranzistora u zasićenju je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između gejta i drejna NMOS tranzistora u zasićenju je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Napon između gejta i drejna PMOS tranzistora u zasićenju je:

- a)** pozitivan
- b)** negativan
- c)** naizmeničnog polariteta
- d)** nula

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim emiterom se povećanjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim emiterom se smanjenjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim emiterom se povećanjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim kolektorom se smanjenjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim kolektorom se povećanjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim kolektorom se smanjenjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkom bazom se povećanjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkom bazom se smanjenjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkom bazom se povećanjem kolektorske struje, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim sorsom se smanjenjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim sorsom se povećanjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim sorsom se smanjenjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim drejnom se povećanjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim drejnom se smanjenjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim drejnom se povećanjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim gejtom se smanjenjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulagana impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim gejtom se povećanjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim gejtom se smanjenjem struje drejna, zadržavajući isti napon napajanja:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim emiterom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorsku struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulagana impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim emiterom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorsku struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim emiterom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorsku struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim kolektorom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorskiju struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim kolektorom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorskiju struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim kolektorom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorskiju struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkom bazom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorskiju struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkom bazom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorskiju struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkom bazom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu kolektorskiju struju:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim sorsom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim sorsom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim sorsom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim drejnom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) skoro ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim drejnom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim drejnom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Naponsko pojačanje pojačavača u spoju sa zajedničkim gejtom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Ulazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim gejtom se smanjenjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Izlazna impedansa pojačavača u spoju sa zajedničkim gejtom se povećanjem napona napajanja, zadržavajući istu struju drejna:

- a) povećava
- b) smanjuje
- c) ne menja
- d) anulira

Fazni pomak između ulaza i izlaza pojačavača u spoju sa zajedničkim emiterom je:

- a) Π
- b) $-\Pi/2$
- c) $\Pi/2$
- d) nula

Fazni pomak između ulaza i izlaza pojačavača u spoju sa zajedničkim kolektorom je:

- a) $\Pi/2$
- b) $-\Pi/2$
- c) Π
- d) nula

Fazni pomak između ulaza i izlaza pojačavača u spoju sa zajedničkom bazom je:

- a) nula
- b) Π
- c) $-\Pi$
- d) $\Pi/2$

Fazni pomak između ulaza i izlaza pojačavača u spoju sa zajedničkim sorsom je:

- a) Π
- b) $-\Pi/2$
- c) $\Pi/2$
- d) nula

Fazni pomak između ulaza i izlaza pojačavača u spoju sa zajedničkim drejnom je:

- a) $\Pi/2$
- b) $-\Pi/2$
- c) Π
- d) nula

Fazni pomak između ulaza i izlaza pojačavača u spoju sa zajedničkim gejtom je:

- a) nula
- b) Π
- c) $-\Pi$
- d) $\Pi/2$

Moduo pojačanja pojačavača sa zajedničkim emiterom je:

- a) manji od 1
- b) veći od 1
- c) manji ili jednak 1
- d) veći ili jednak 1

Moduo pojačanja pojačavača sa zajedničkim kolektorom je:

- a)** manji od 1
- b)** veći od 1
- c)** manji ili jednak 1
- d)** veći ili jednak 1

Moduo pojačanja pojačavača sa zajedničkom bazom je:

- a)** manji od 1
- b)** veći od 1
- c)** manji ili jednak 1
- d)** veći ili jednak 1

Moduo pojačanja pojačavača sa zajedničkim sorsom je:

- a)** manji od 1
- b)** veći od 1
- c)** manji ili jednak 1
- d)** veći ili jednak 1

Moduo pojačanja pojačavača sa zajedničkim drejnom je:

- a)** manji od 1
- b)** veći od 1
- c)** manji ili jednak 1
- d)** veći ili jednak 1

Moduo pojačanja pojačavača sa zajedničkim gejtom je:

- a)** manji od 1
- b)** veći od 1
- c)** manji ili jednak 1
- d)** veći ili jednak 1

Pojačanje pojačavača sa zajedničkim emiterom je:

- a)** negativno
- b)** nula
- c)** pozitivno
- d)** oba polariteta

Pojačanje pojačavača sa zajedničkim kolektorom je:

- a)** negativno
- b)** nula
- c)** pozitivno
- d)** oba polariteta

Pojačanje pojačavača sa zajedničkom bazom je:

- a)** negativno
- b)** nula
- c)** pozitivno
- d)** oba polariteta

Pojačanje pojačavača sa zajedničkim sorsom je:

- a)** negativno
- b)** nula
- c)** pozitivno
- d)** oba polariteta

Pojačanje pojačavača sa zajedničkim drejnom je:

- a)** negativno
- b)** nula
- c)** pozitivno
- d)** oba polariteta

Pojačanje pojačavača sa zajedničkim gejtom je:

- a)** negativno
- b)** nula
- c)** pozitivno
- d)** oba polariteta

Pojačanje pojačavača sa zajedničkim emiterom bez kondenzatora u emitoru je u odnosu na pojačanje pojačavača sa zajedničkim emiterom i kondenzatorom u emitoru:

- a)** manje
- b)** isto
- c)** veće
- d)** zavisi od kapacitivnosti kondenzatora u emitoru

Pojačanje pojačavača sa zajedničkim sorsom sa kondenzatorom u sorsu je u odnosu na pojačanje pojačavača sa zajedničkim sorsom bez kondenzatora u sorsu:

- a)** manje
- b)** isto
- c)** veće
- d)** zavisi od kapacitivnosti kondenzatora u sorsu

Ulagana otpornost pojačavača sa zajedničkim emiterom sa kondenzatorom u emiteru je u odnosu na ulagnu otpornost pojačavača sa zajedničkim emiterom bez kondenzatora u emiteru:

- a)** manja
- b)** ista
- c)** veća
- d)** zavisi od kapacitivnosti kondenzatora u emiteru

Ulagana otpornost pojačavača sa zajedničkim sorsom bez kondenzatora u sorsu je u odnosu na ulagnu otpornost pojačavača sa zajedničkim sorsom sa kondenzatorom u sorsu:

- a)** manja
- b)** ista
- c)** veća
- d)** zavisi od kapacitivnosti kondenzatora u sorsu