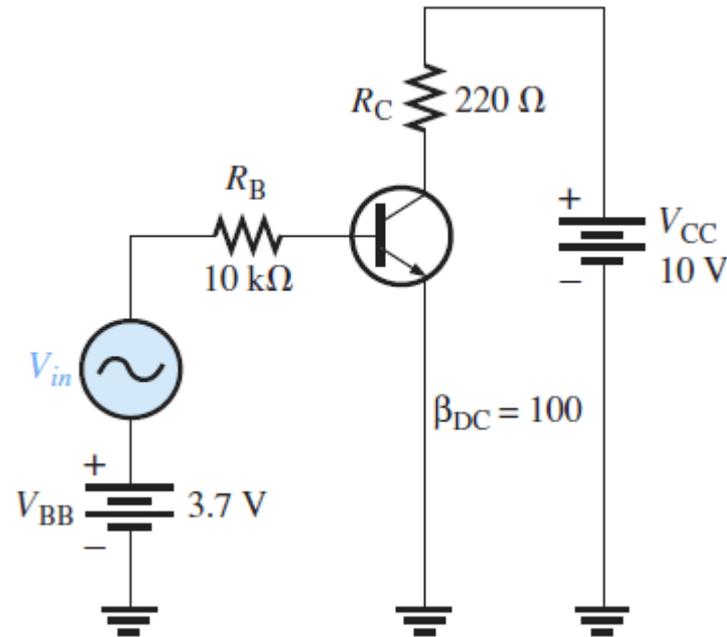


# Osnove elektronike

## III semestar

### **POLARIZACIJA POJAČAVAČA**

# Uprošćen primer pojačavača




$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - 0.7\text{ V}}{R_B} = \frac{3.7\text{ V} - 0.7\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = 300\ \mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta_{DC} I_{BQ} = (100)(300\ \mu\text{A}) = 30\text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C = 10\text{ V} - (30\text{ mA})(220\ \Omega) = 3.4\text{ V}$$

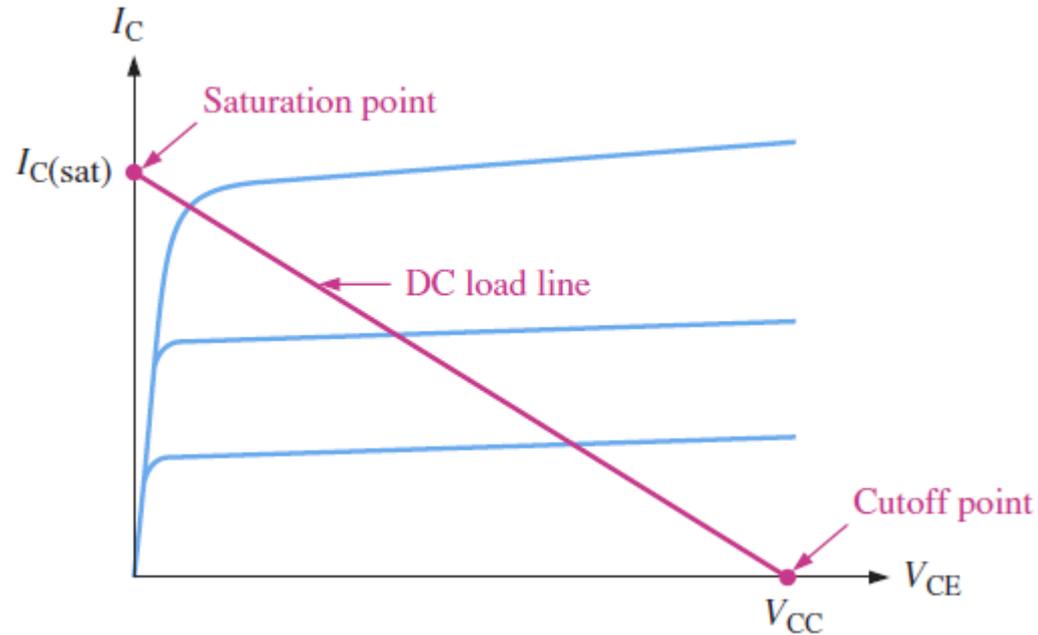
# Radna prava pojačavača

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C} = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C} = -\left(\frac{1}{R_C}\right)V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$




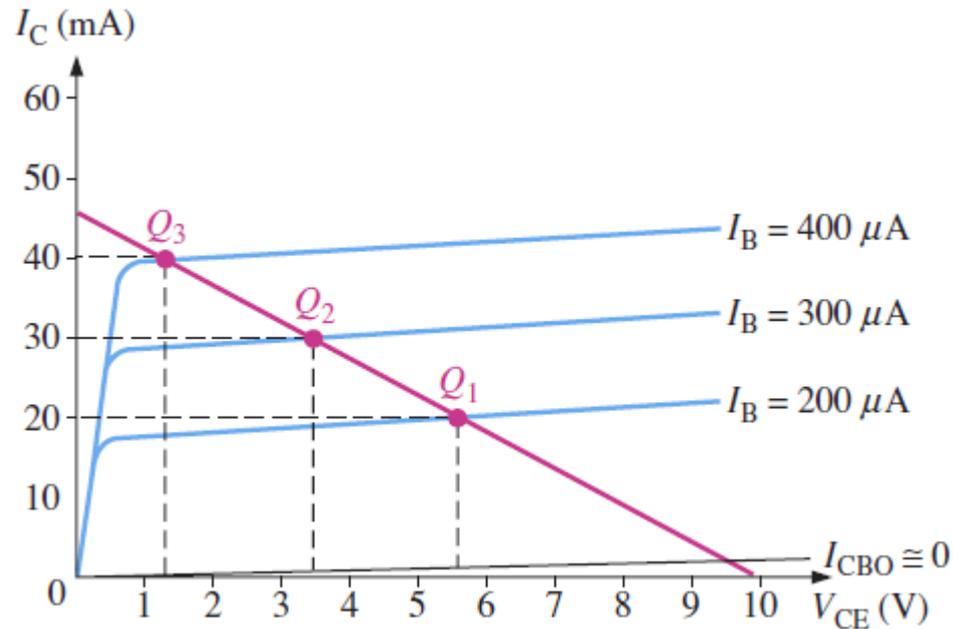
# Sve polarizacije pojačavača

Radna prava pojačavača sa tri primera položaja radne tačke ( $Q_2$  za optimalnu,  $Q_1$  za previsoku i  $Q_3$  za prenisku).



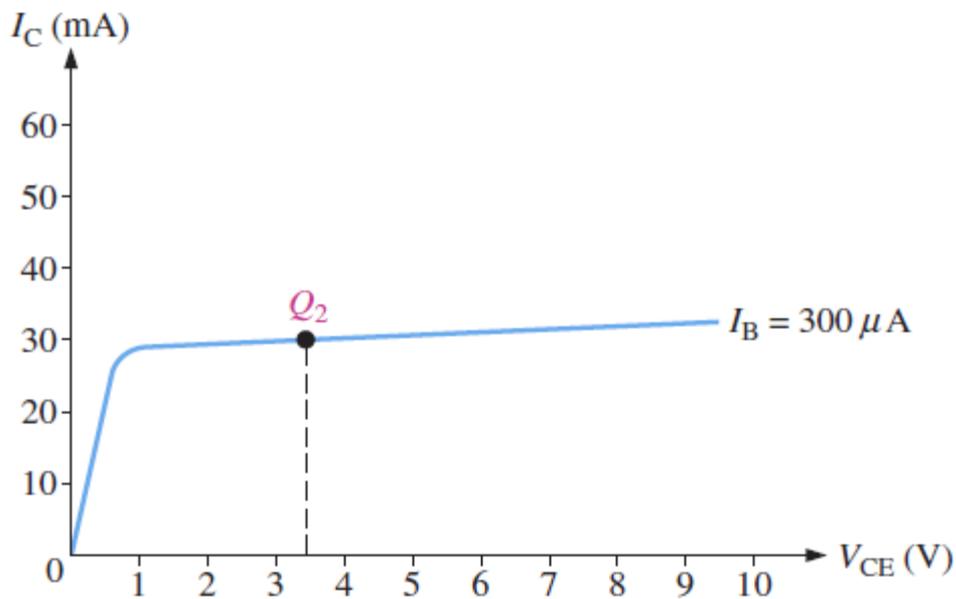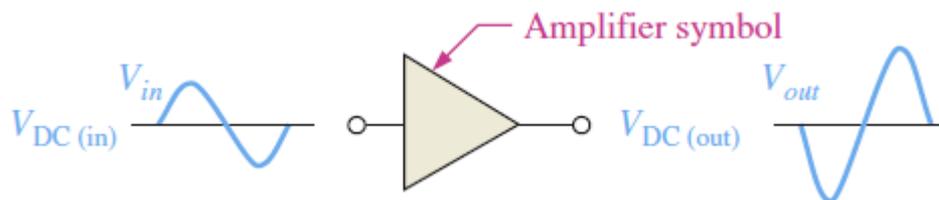
# Q2 optimalna polarizacija pojačavača

Pojačavači se najčešće polarišu za postizanje maksimalne amplitude neizobličenog sinusoidalnog signala na izlazu.




# Q2 optimalna polarizacija pojačavača

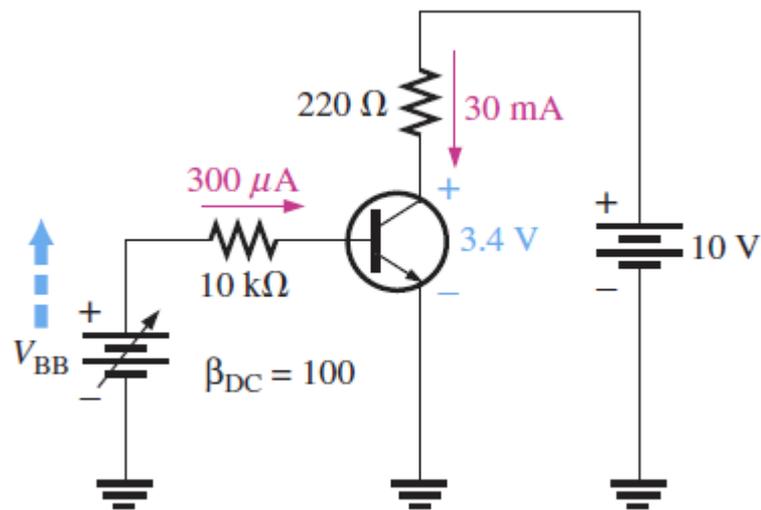


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = 10 \text{ V} - (30 \text{ mA})(220 \Omega) = 10 \text{ V} - 6.6 \text{ V} = 3.4 \text{ V}$$

# Q2 optimalna polarizacija pojačavača


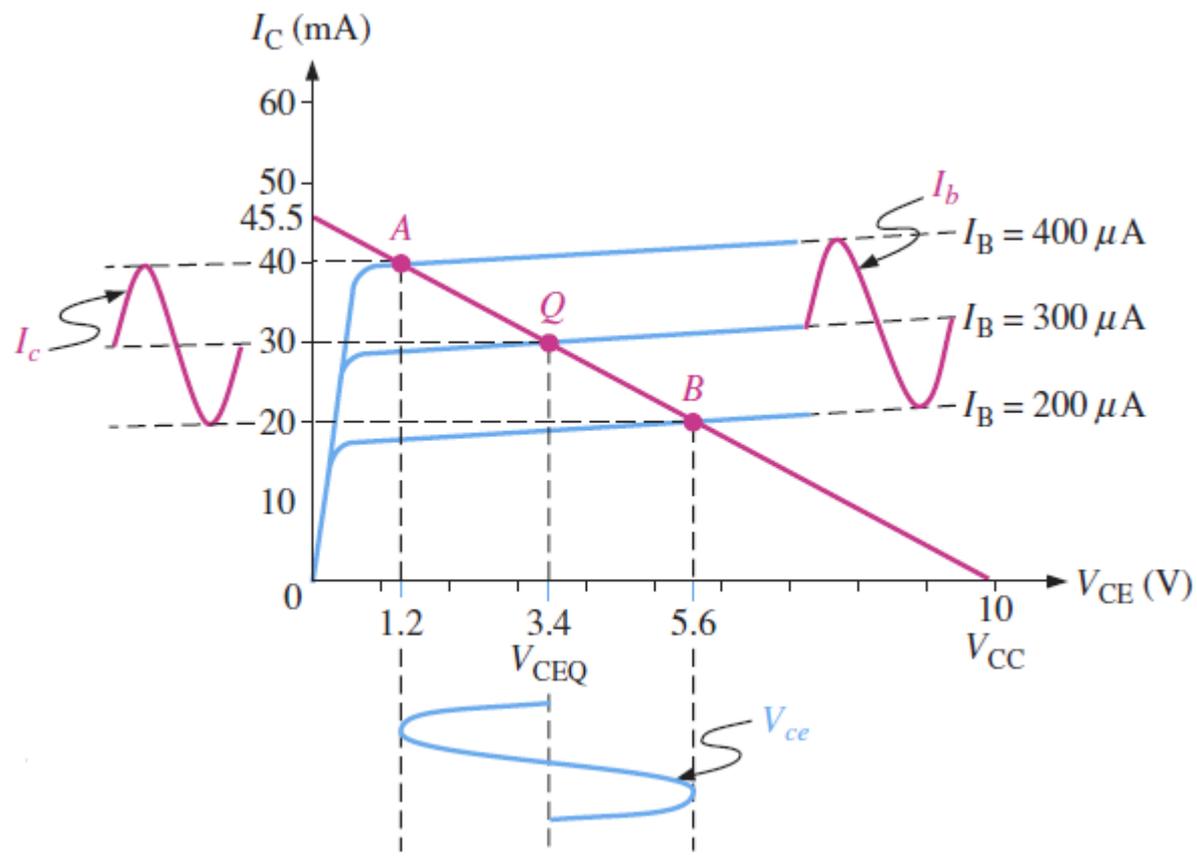


# Prevelika amplituda na izlazu

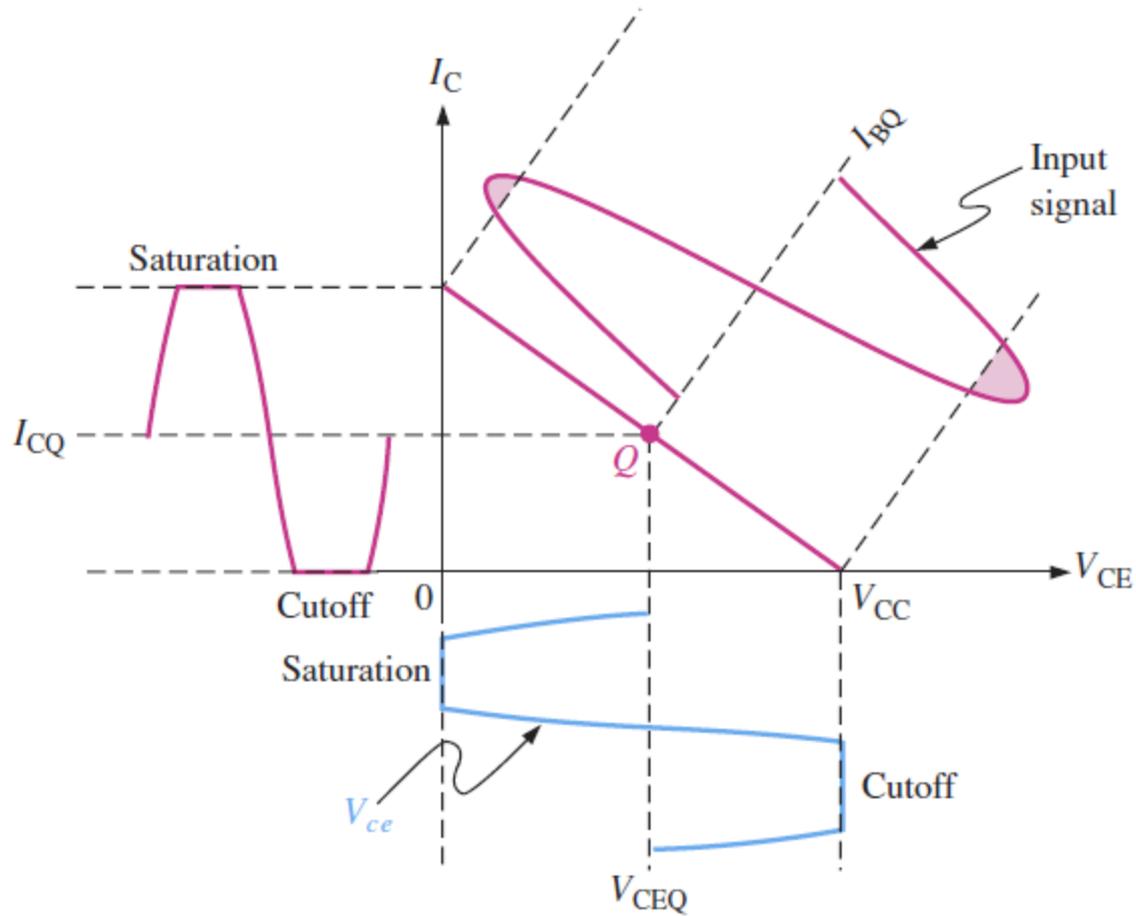

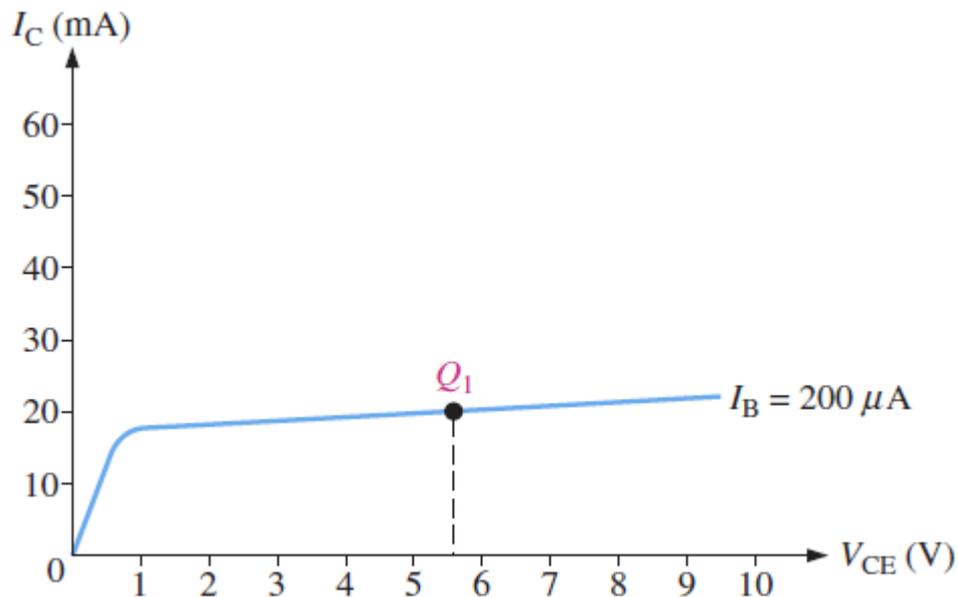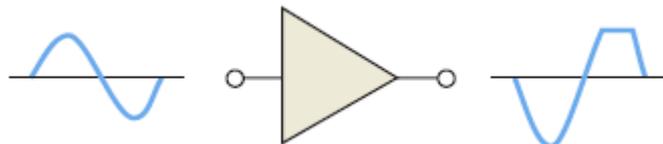
# Q1 previsoka polarizacija pojačavača

Preveliki napon u mirnoj radnoj tački na izlazu pojačavača dovodi do ograničenja (odsecanja) amplitude sa gornje strane.




# Q1 previsoka polarizacija pojačavača

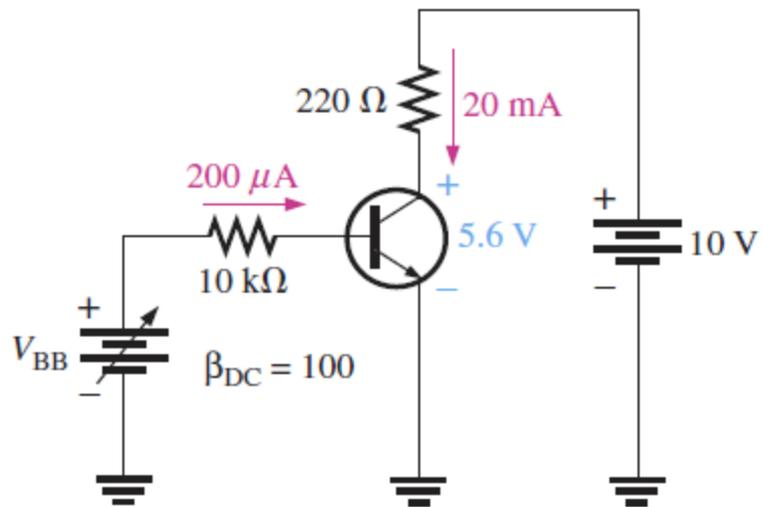



$$V_{CE} = 10\text{ V} - (20\text{ mA})(220\ \Omega) = 10\text{ V} - 4.4\text{ V} = 5.6\text{ V}$$

# Q1 previsoka polarizacija pojačavača

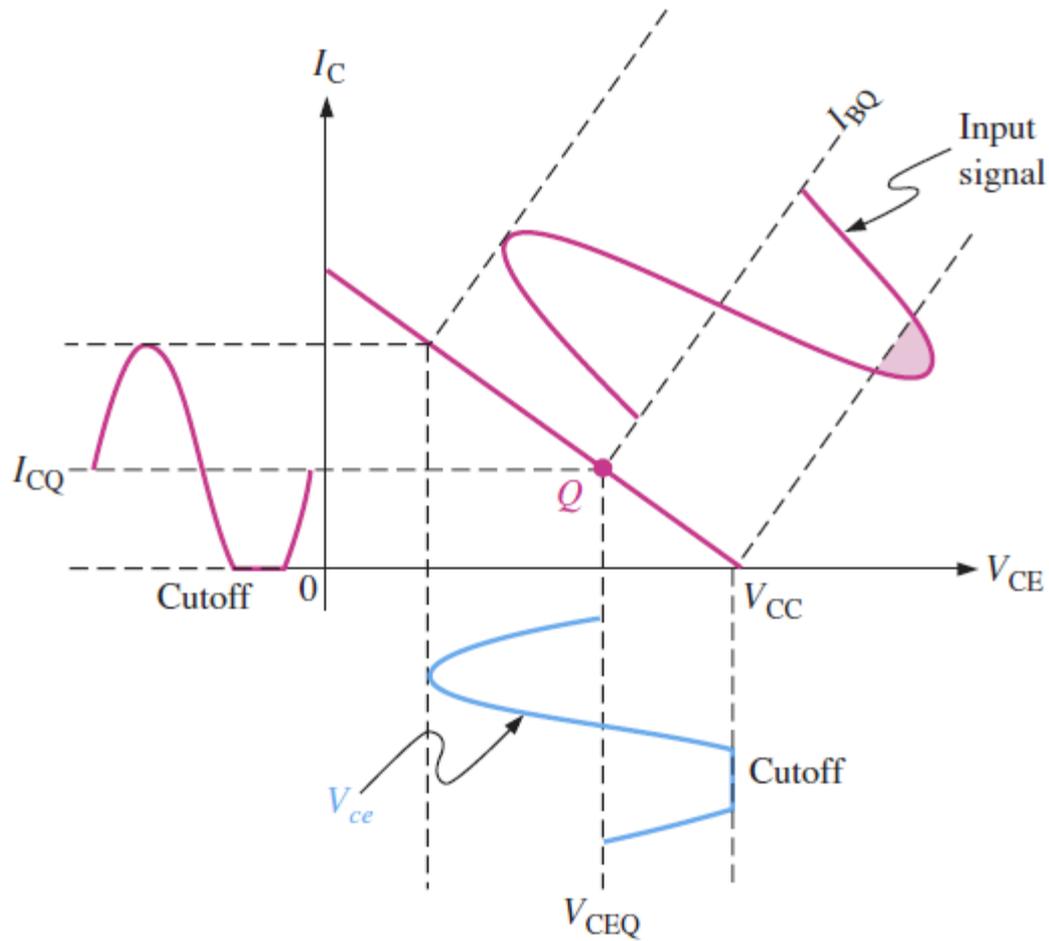

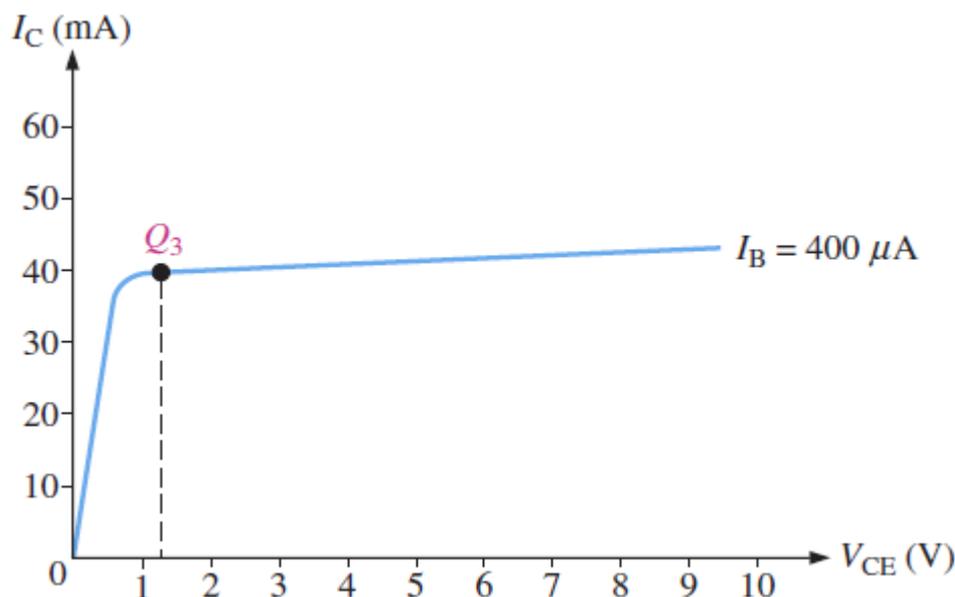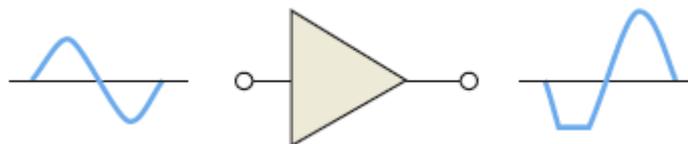
# Q3 preniska polarizacija pojačavača

Prenizak napon u mirnoj radnoj tački na izlazu pojačavača dovodi do ograničenja (odsecanja) amplitude sa donje strane.




# Q3 preniska polarizacija pojačavača

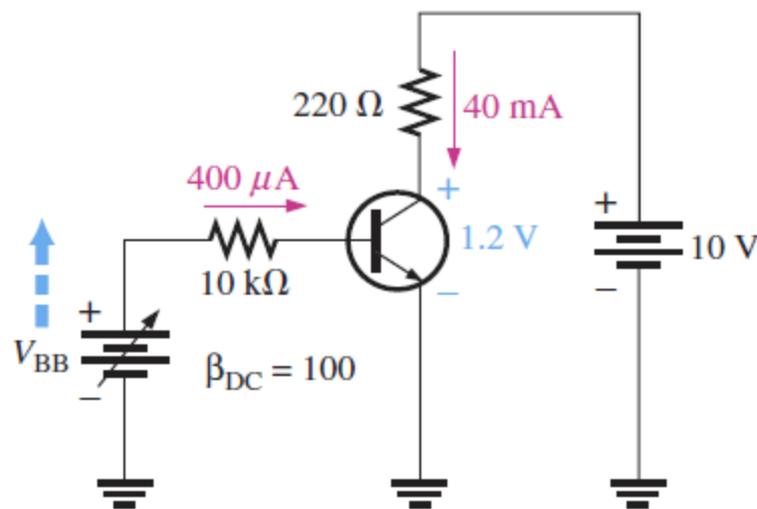


$$V_{CE} = 10\text{ V} - (40\text{ mA})(220\text{ }\Omega) = 10\text{ V} - 8.8\text{ V} = 1.2\text{ V}$$

# Q3 preniska polarizacija pojačavača

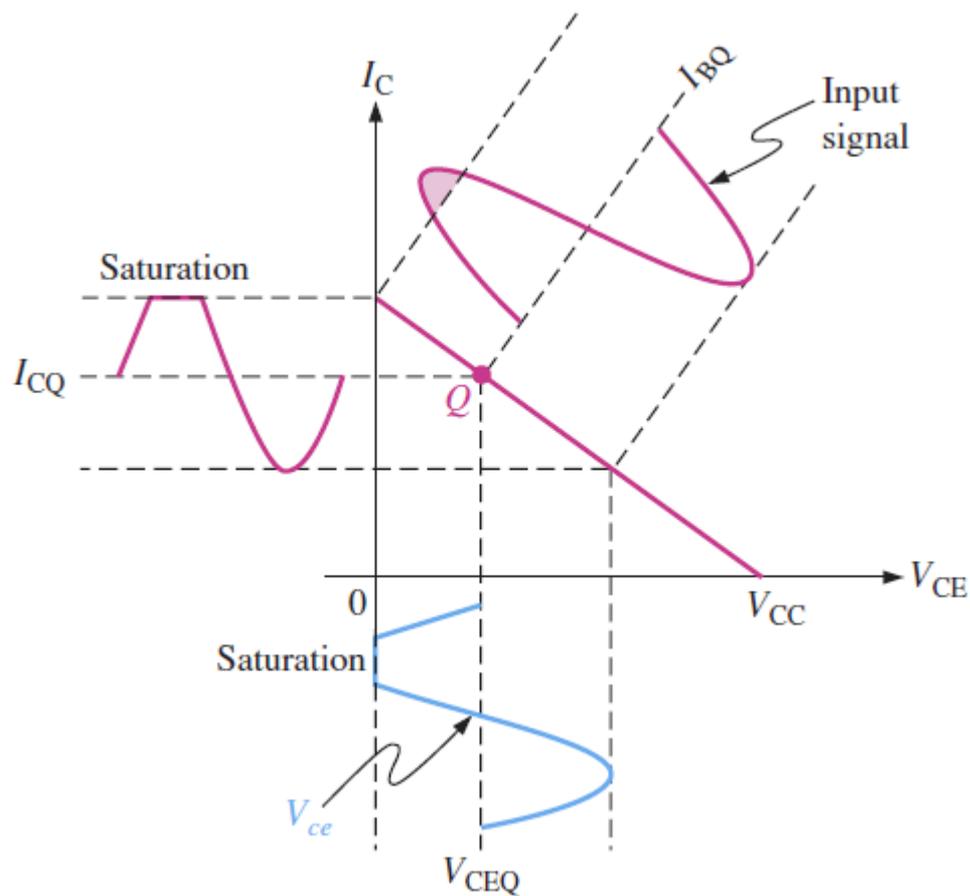
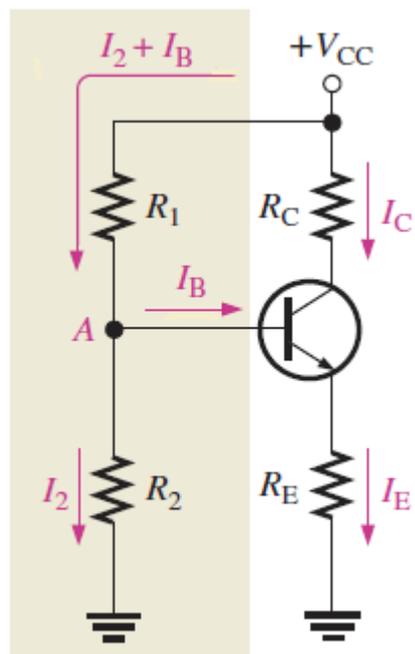
# Polarizacija razdelnikom napona i otpornikom u emitoru




$$V_B \cong \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$


$$I_C \cong I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

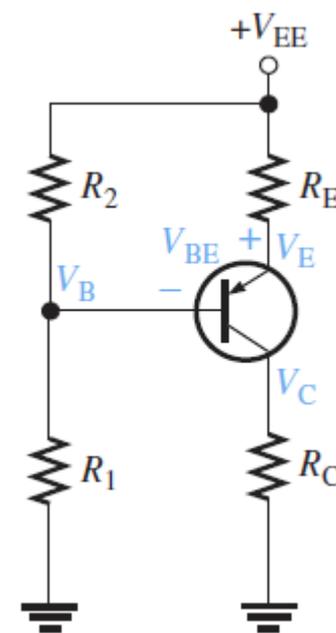

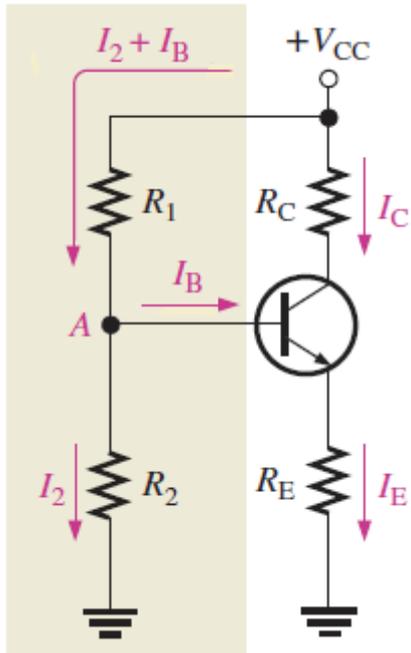
# Polarizacija razdelnikom napona i otpornikom u emitoru



1. Bira se  $V_{CC}$  i  $I_C$ . Na primer,  $V_{CC} = 15 \text{ V}$  i  $I_C = 1 \text{ mA}$ .
2. Bira se  $V_E$  tako da bude oko 10%  $V_{CC}$ . Na primer,  $V_E = 1.4 \text{ V}$ .
3. Izračunava se  $R_E = V_E / I_C = 1.4 \text{ V} / 1 \text{ mA} = 1.4 \text{ k}\Omega$ .
4. Izračunava se  $V_B = V_{BE} + V_E = 0.6 \text{ V} + 1.4 \text{ V} = 2 \text{ V}$ .
5. Izračunava se struja  $I_B = I_C / \beta = 1 \text{ mA} / 100 = 10 \mu\text{A}$ .
6. Bira se struja  $I_2$  tako da bude bar 10 puta veća od  $I_B$ . Na primer,  $I_2 = 10 I_B = 100 \mu\text{A}$ .
7. Izračunava se  $R_2 = V_B / I_2 = 2 \text{ V} / 100 \mu\text{A} = 20 \text{ k}\Omega$ .
8. Izračunava se struja  $I_1 = I_2 + I_B = 100 \mu\text{A} + 10 \mu\text{A} = 110 \mu\text{A}$ .
9. Izračunava se  $R_1 = (V_{CC} - V_B) / I_1 = (15 \text{ V} - 2 \text{ V}) / 110 \mu\text{A} = 13 \text{ V} / 110 \mu\text{A} = 118 \text{ k}\Omega$ .
10. Izračunava se maksimalni napon na kolektoru  $V_{C_{MAX}} = V_{CC} = 15 \text{ V}$ .
11. Izračunava se minimalni napon na kolektoru  $V_{C_{MIN}} = V_{CB_{MIN}} + V_B = 0 \text{ V} + 2 \text{ V} = 2 \text{ V}$  (granica režima zasićenja).
12. Izračunava se srednja vrednost napona na kolektoru  $V_{CQ} = (V_{C_{MAX}} + V_{C_{MIN}}) / 2 = (15 \text{ V} + 2 \text{ V}) / 2 = 17 \text{ V} / 2 = 8.5 \text{ V}$ .
13. Izračunava se  $R_C = (V_{CC} - V_{CQ}) / I_C = (15 \text{ V} - 8.5 \text{ V}) / 1 \text{ mA} = 6.5 \text{ V} / 1 \text{ mA} = 6.5 \text{ k}\Omega$ .

# Polarizacija sa dve baterije

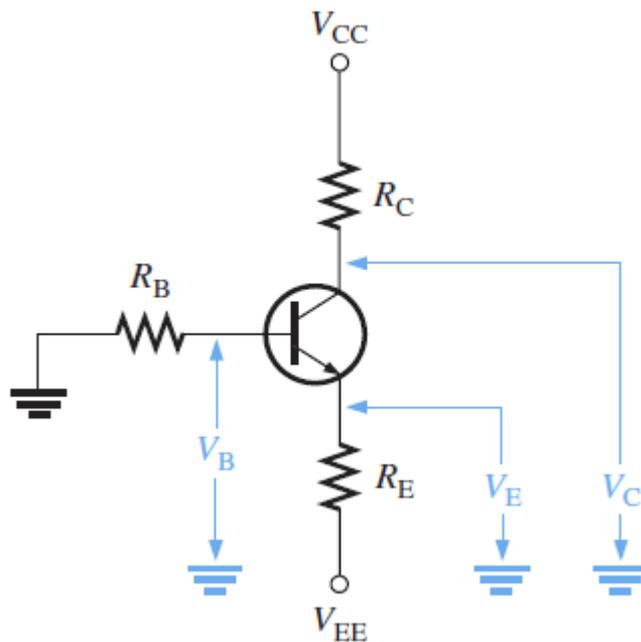

$$I_B \cong I_E / \beta_{DC}$$

$$\left( \frac{I_E}{\beta_{DC}} \right) R_B + I_E R_E + V_{BE} = -V_{EE}$$


$$I_E = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + R_B / \beta_{DC}}$$

$$V_E = V_{EE} + I_E R_E$$

$$V_B = V_E + V_{BE}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

# Polarizacija baznim otpornikom

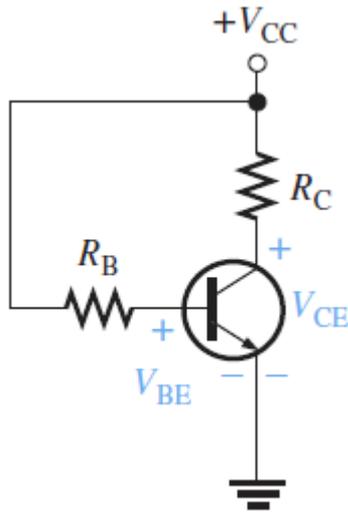

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = \beta_{DC} \left( \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right)$$
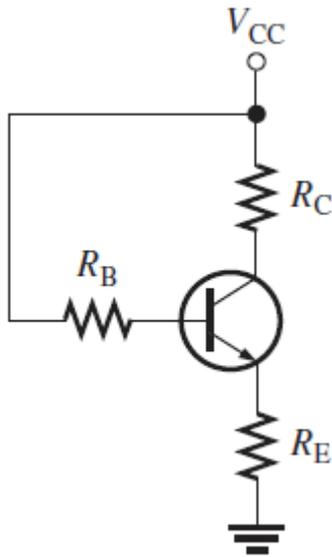
# Polarizacija baznim i emitorskim otpornicima




$$-V_{CC} + I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_B / \beta_{DC}}$$
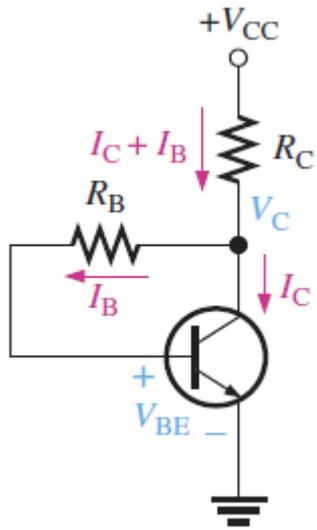
# Polarizacija baznim i kolektorskim otpornicima



$$I_B = \frac{V_C - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_C \cong V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{DC}}$$

$$I_B = (V_C - V_{BE})/R_B$$

$$\frac{I_C}{\beta_{DC}} = \frac{V_{CC} - I_C R_C - V_{BE}}{R_B}$$


$$\frac{I_C R_B}{\beta_{DC}} + I_C R_C = V_{CC} - V_{BE}$$

$$I_C \left( R_C + \frac{R_B}{\beta_{DC}} \right) = V_{CC} - V_{BE}$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C + R_B/\beta_{DC}}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

# Polarizacija razdelnikom napona

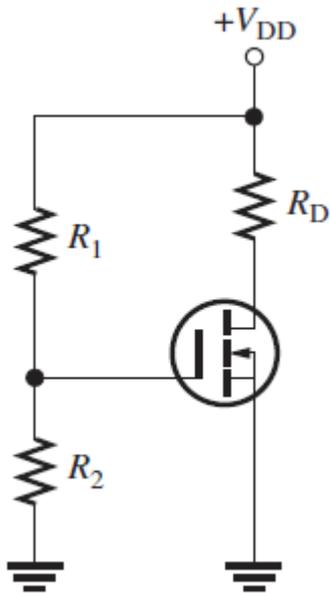

$$V_{GS} = \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D \approx \frac{B}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

# Osnove elektronike

## III semestar

### **POLARIZACIJA POJAČAVAČA**