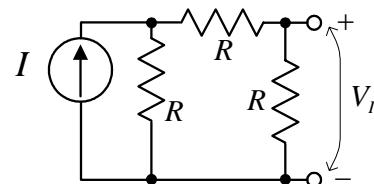


I deo

a) (6 poena) U vakuumu, na temenima kvadrata stranice a se nalaze redom nanelektrisanja q , $3q$, $3q$, i $3q$. Odrediti jačinu polja u centru kvadrata.


b) (7 poena) Odrediti napon na izlazu kola sa slike.
 $I = 1\text{mA}$, $R = 10\text{k}\Omega$.

c) (7 poena) Odrediti izlaznu otpornost kola sa slike.



2. a) (22 poena) Primjenom **metode potencijala čvorova** izračunati potencijale svih čvorova u kolu sa slike.

b) (8 poena) Odrediti snagu koju predaje svaki od generatora u kolu.

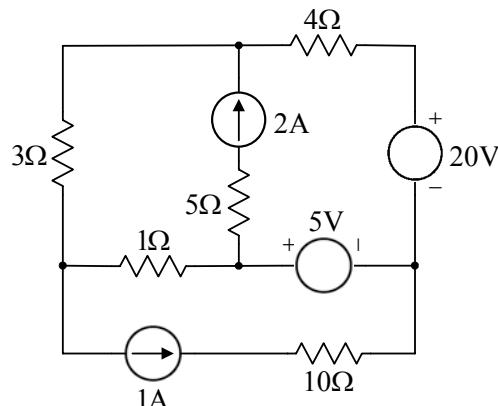**II deo**

1. Složenoperiodični pobudni naponski generator $v_G = 1\text{V} \cdot (2 + 2\sin(\omega t + \pi) + \cos(2\omega t - \pi))$ proizveo je struju kroz impedansu $i_p = 1\text{A} (3 + 3\sin(\omega t) - a \cdot \cos(3\omega t))$. Impedansa se sastoji samo iz veze otpornika, kondenzatora i kalemova.

a) (5 poena) Odrediti uz objašnjenje nepoznatu konstantu a .

b) (7 poena) Odrediti efektivnu vrednost napona generatora.


c) (8 poena) Odrediti aktivnu snagu koju razvija generator.

2. Kolo naizmenične struje sa slike radi u ustaljenom prostoperiodičnom režimu na kružnoj učestanosti $\omega = 20000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Poznato je da je $v(t) = 6\sqrt{2}\text{V} \sin(\omega t)$ i $i(t) = -3\sqrt{2}\text{A} \sin(\omega t)$.

a) (16 poena) Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora u kompleksnom domenu za deo kola levo od tačaka A i B.


b) (10 poena) Koristeći rezultat iz tačke **a)** odrediti kompleksnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu kao i faktor snage na potrošaču koga čini redna veza otpornika R_P i kalema L_P , za slučaj kada je $R_P = 2\Omega$ i $L_P = 150\mu\text{H}$.

c) (4 poena) Koristeći rezultat iz tačke **a)** odrediti otpornost R_P i induktivnost L_P tako da se na prijemniku koga čini redna veza R_P i L_P razvija maksimalna aktivna snaga.

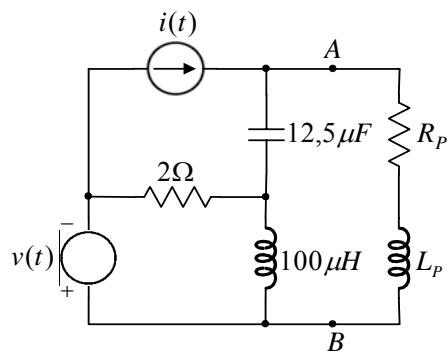**III deo**

1. Za kolo sa slike 3 je poznato: $V_{BE} \approx V_{BES} = 0.7V$, $\beta_F = 100$, $V_{CES} = 0.2V$, $V_D = 0.7V$

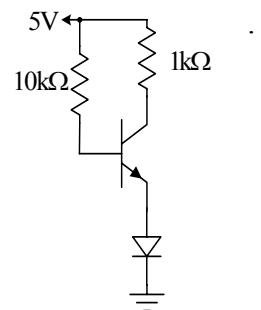- a) (5 poena) Izračunati struju emitora.
- b) (5 poena) Izračunati napon na kolektoru.
- c) (10 poena) Koliki je minimalni napon napajanja pri kome tranzistor radi u režimu iz prethodnih tačaka.



2. (30 poena) U kolu sa slike, operacioni pojačavači i dioda su idealni. Smatrujući R i V_{CC} poznatim veličinama, odrediti zavisnost $v_I = v_I(v_G)$ za opseg ulaznog napona v_G za koji su oba operaciona pojačavača u linearnom režimu, a dioda D uključena.

