
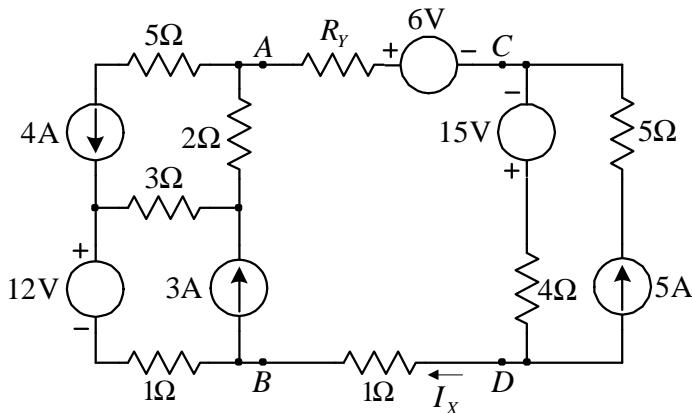


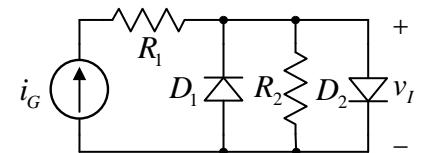1. U kolu sa stalnim jednosmernim strujama sa slike je poznato  $R_Y = 3\Omega$ . Odrediti:


- [4] parametre Tevenenovog generatora za deo kola levo od tačaka A i B,
- [4] parametre Tevenenovog generatora za deo kola desno od tačaka C i D,
- [4] struju  $I_X$ ,
- [4] snagu koja se disipira na otporniku  $R_Y$ ,
- [4] snagu koju predaje idealni naponski generator od 6V.




2. [20] U kolu sa slike upotrebljene su idealne diode sa  $V_D = 0,6\text{ V}$ , a poznato je i  $R_1 = 3\text{ k}\Omega$  i  $R_2 = 1\text{ k}\Omega$ . Odrediti i nacrtati zavisnost  $v_I(i_G)$ , ako se ulazna struja  $i_G$  menja u granicama  $-2\text{ mA} \leq i_G \leq 2\text{ mA}$ .



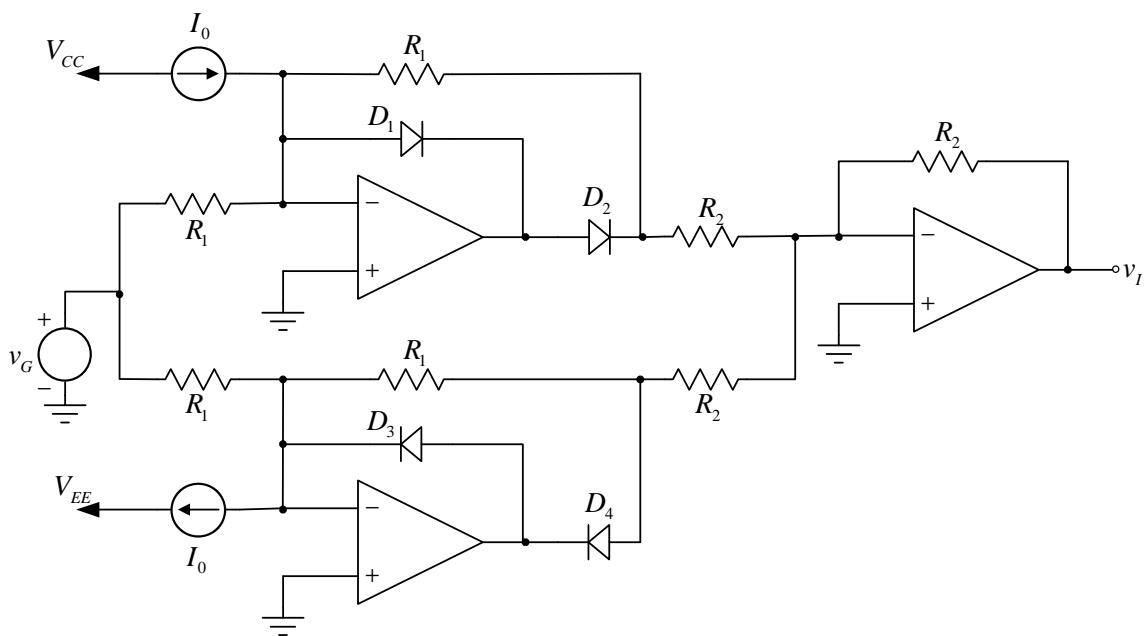3. [20] U kolu sa slike, operacioni pojačavači i diode su idealni. Smatrajući da su  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $V_{CC}$ ,  $V_{EE}$  i  $I_0$  poznate veličine, odrediti zavisnost  $v_I = v_I(v_G)$  za opseg ulaznog napona  $v_G$  za koji su svi operacioni pojačavači u linearnom režimu, diode  $D_1$  i  $D_4$  uključene, a diode  $D_2$  i  $D_3$  isključene.



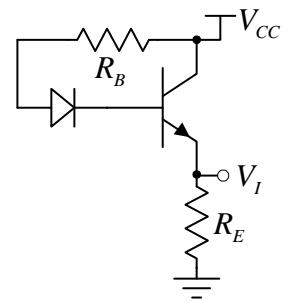4. Za kolo sa slike je poznato:  $V_{CC} = 5V$ ,  $R_B = 10k\Omega$ ,  $R_E = 100\Omega$ ,  $\beta_F = 100$ ,  $V_\gamma \approx V_D \approx V_{BE} \approx 0.6V$ .



a) [13] Izračunati izlazni napon  $V_I$ .

b) [7] Izračunati kolika bi trebala da bude vrednost napona  $V_{CC}$  da tranzistor bude na granici između direktnog aktivnog režima i zakočenja?

5. U pojačavaču sa slike parametri tranzistora su:  $B=500\mu A/V^2$  i  $V_T=1V$ , dok je:  $V_{DD}=12V$ ,  $R_I=1M\Omega$ ,  $R_2=1.5M\Omega$ ,  $R_{S1}=5k\Omega$ ,  $R_{S2}=1k\Omega$ ,  $R_D=12k\Omega$  i  $R_P=100k\Omega$ .

a) [10] Odrediti jednosmerne vrednosti napona na gejtu, sorsu i drejnu, kao i jednosmernu struju drejna.

b) [10] Odrediti ulaznu otpornost, zatim otpornost koju vidi potrošač  $R_P$  i naponsko pojačanje pojačavača  $a_v = v_p/v_u$ .

