
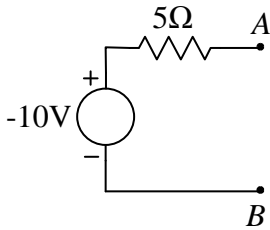


REŠENJA


1. a)

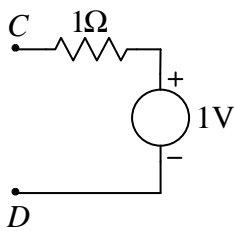

b)



c)

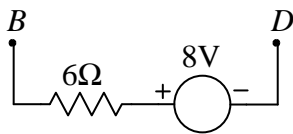

d) $I_X = 0.5A$ $P_{8\Omega} = 2W$

2.
$$\frac{v_i}{v_g} = \frac{\beta + 1}{\beta + 11}$$

3. a) $\underline{I}_1 = -0.09 - 0.337j$, $\underline{I}_2 = 0.09 - 0.371j$, $\underline{I}_3 = -0.09 + 0.3371j$, $\underline{I}_4 = 1.414 + 0.055j$, $\underline{I}_5 = 1.323 - 0.282j$

b) $i_1 = 0.35\sqrt{2} \cos(10000t - 104.95^\circ)$, $i_2 = 0.38\sqrt{2} \cos(10000t - 76^\circ)$, $i_3 = 0.35\sqrt{2} \cos(10000t + 75^\circ)$,
 $i_4 = 1.41\sqrt{2} \cos(10000t + 2.23^\circ)$, $i_5 = 1.35\sqrt{2} \cos(10000t - 12.03^\circ)$

c) $\underline{S} = 2.07 - 0.84j$; $P = 2.07W$; $Q = -0.84VAr$

4. a) Kondenzatori se ponašaju kao kratak spoj za AC signal.

$$v_x \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{4R} \right) = v_u \frac{1}{R} + v_l \frac{1}{4R}$$

$$v_x \frac{7}{4} = v_u \frac{4}{4} + v_l \frac{1}{4}$$



$$7v_x = 4v_u + v_l \quad \dots(1)$$

$$v^+ = v_x / 2$$

$$v_I = 4v^+ = 2v_x$$

Zamenom u (1) dobija se

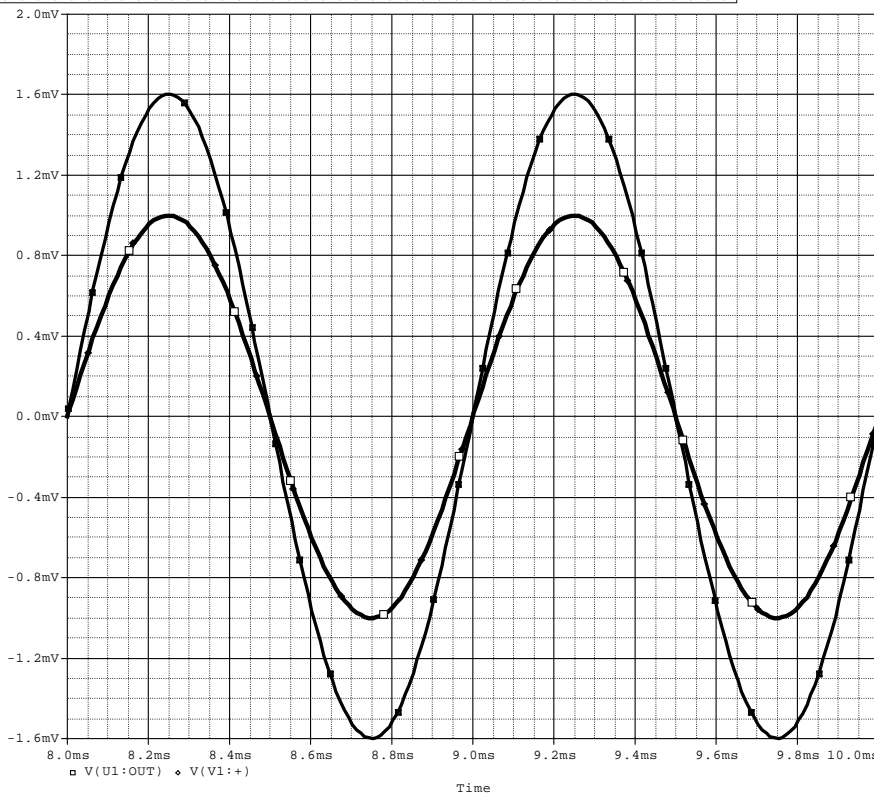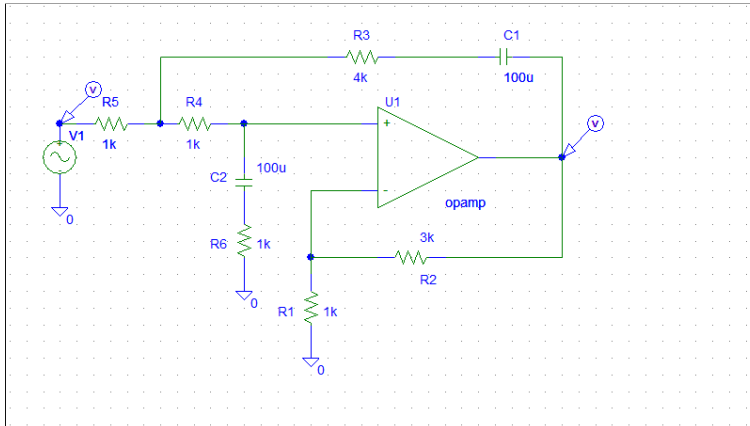
$$7v_x = 4v_u + 2v_x \Rightarrow 5v_x = 4v_u \Rightarrow v_x = \frac{4}{5}v_u \Rightarrow v_I = \frac{8}{5}v_u = 1.6v_u = 1.6mV \sin \omega t$$



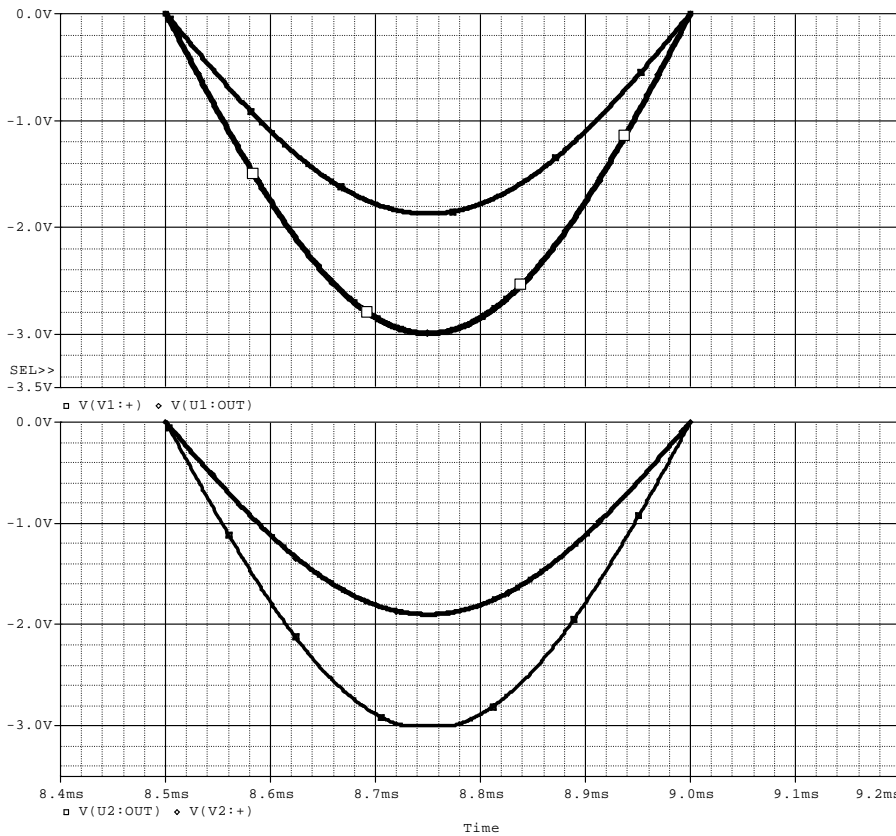
b) Maksimalna amplituda izlaznog napona može da bude 3V.

Prema tome maksimalna amplituda ulaznog napona je $3V/1.6=1.875V$.

Na slici su primeri kada je amplituda 1.875V i 1.9V. u drugom slučaju se vidi izobličenje.



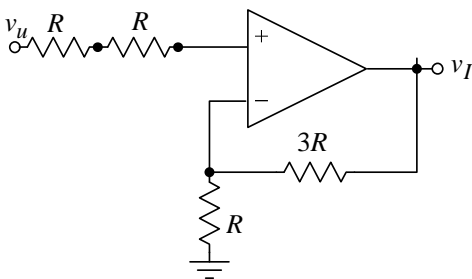c) DC pojačanje se dobija tako što se kondenzatori uklone iz kola, a samim tim i grane u kojima se oni nalaze:



Pošto kroz + priključak nema struje $V^+=V_U$, pa je $V_I=4V$.

5. a) $v_I = 2V_U$ pod uslovom da tranzistor radi u direktnom aktivnom režimu.

Minimum napona na kolektoru je 8V tako da je maksimum napona na emitoru 7.8V, a maksimum napona na katodi diode je 7.8V-0.6V= 7.2V što je ujedno i $\max\{V_I\}$.

Prema tome maksimalni napon $\max\{V_U\} = 7.2V / 2 = 3.6V$

b) Dok god tranzistor radi u direktnom aktivnom režimu $v_I = 2V_U$, a

$$v_O = v_I + V_{BE} + V_D + R_2 v_I / (\beta R_1) = 2v_I + 1.2V = 4V_U + 1.2V$$

Tranzistor odlazi u zasićenje kada je napon na emitoru 9.8V a napon na katodi diode 9.2V.

Tada je $V_U = 9.2V / 2 = 4.6V$, a $v_O = 18.4V + 1.2V = 19.6V$.

Nakon toga je transistor u zasićenju, i promena ulaznog napona ne utiče na v_I , dok operacioni pojačavač odlazi u pozitivno zasićenje jednako njegovom pozitivnom napajanju.

6. a)

$$I_D = \frac{B}{2} (V_{SG} - |V_{TP}|)^2$$

$$V_{SG} = V_S - V_G$$


$$V_G = V_D = I_D R_D$$

$$V_{SG} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D = \frac{B}{2} (V_{DD} - I_D R_D - |V_{TP}|)^2$$

$$I_D = 2mA$$

b)

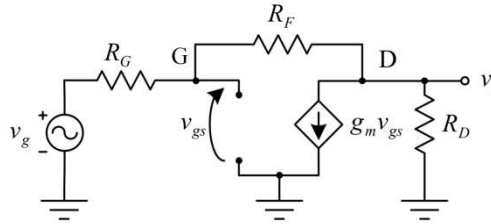


$$A_V = \frac{R_D(1 - g_m R_F)}{R_D + R_F + R_G + g_m R_D R_G} = -3.26$$

c)

$$i_g = \frac{v_g - v_i}{R_G + R_F} = \frac{v_g - A_V v_g}{R_G + R_F}$$
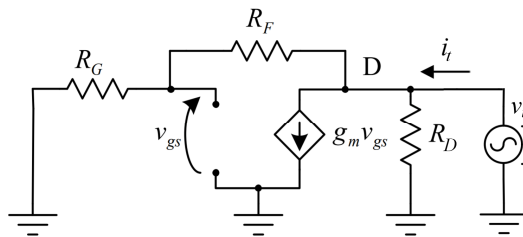
$$R_U = \frac{v_g}{i_g} = \frac{R_G + R_F}{1 - A_V} \approx 14.1k\Omega$$



$$i_t = g_m v_{gs} + \frac{v_t}{R_F + R_G} + \frac{v_t}{R_D}$$

$$v_{gs} = v_t \frac{R_G}{R_G + R_F}$$

$$R_i = \frac{v_t}{i_t} = \frac{1}{\frac{g_m R_G}{R_G + R_F} + \frac{1}{R_F + R_G} + \frac{1}{R_D}} \approx 983\Omega$$

7. a)

$$I_{E1} = I_{E2} = I_E$$

$$2I_E = I_{EE} + \frac{0 - V_{BE} - (-V_{CC})}{R} = 4mA$$

$$I_E = 2mA$$

$$I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E = 1.98mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 19.8\mu A$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 4.06V$$

b)

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 79.2 \text{ mS} \approx 80 \text{ mS}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 1.25 \text{ k}\Omega$$

$$A_V = g_m R_C = 240$$

c)

$$R_u = 2r_\pi = 2.5 \text{ k}\Omega$$