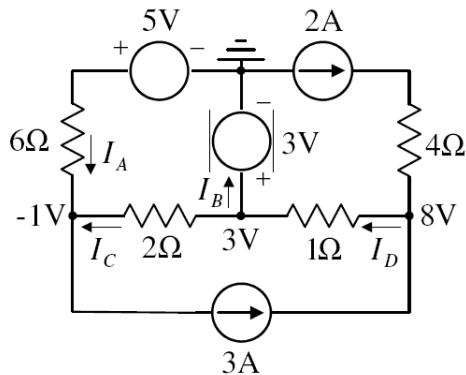


## REŠENJA

1.

a) Traženi potencijali su prikazani na sledećoj slici:




b)  $I_A = 1\text{A}$ ,  $I_B = 3\text{A}$ ,  $I_C = 2\text{A}$ ,  $I_D = 5\text{A}$ ,  $P_{2\text{A}} = 32\text{W}$ ,  $P_{3\text{A}} = 27\text{W}$ .

$P_{3\text{V}} = -9\text{W}$ ,  $P_{5\text{V}} = 5\text{W}$ ,  $P_{2\Omega} = 8\text{W}$ .

2.

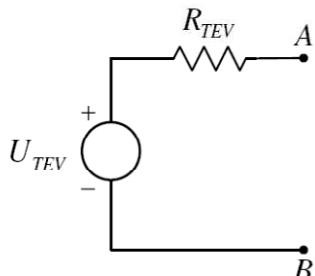a)  $U_{TEV} = 5\text{V}$ ;  $R_{TEV} = 5\Omega$ .



b)  $P_{1\text{V}} = -0,5\text{W}$ .

3. Ako je ulazni napon  $v_U > 0$  i ima dovoljno veliku vrednost, redna veza Zener dioda  $D_{Z1}$  i  $D_{Z2}$  će biti provodna. Dioda  $D_{Z1}$  će provoditi kao direktno polarisana obična dioda, dok će dioda  $D_{Z2}$  raditi u Zenerovom proboru. Dioda D će biti neprovodna. Tada napon na izlazu ima vrednost

$v_I = V_Z + V_D = 5\text{V}$ .

Smanjivanjem vrednosti ulaznog napona najpre će doći do prestanka provođenja Zener diode  $D_{Z2}$  pa samim tim i diode  $D_{Z1}$  koja je povezana s njom na red, te u kolu neće provoditi ni jedna dioda i izlazni napon je jednak ulaznom

$v_I = v_U$ .

Do prestanka provođenja Zener dioda dolazi kada ulazni napon padne na vrednost

$v_{U1} = V_Z + V_D = 5\text{V}$ .

Takva situacija važi sve dok ulazni napon ne dostigne vrednost koja je potrebna da dioda D bude direktno polarisana tj. kada prelazi u provodno stanje. Dioda D prelazi u provodno stanje pri

$v_{U2} = -V_D = 0\text{V}$ .

Kada dioda D provodi a diode D<sub>Z1</sub> i D<sub>Z2</sub> ne provode, napon na izlazu je


$$v_I = -V_D - \frac{-V_D - v_U}{R_1 + R_2} R_2 = \frac{v_U}{2}.$$

Kada ulazni napon dostigne vrednost

$v_{U3} = 2(-V_Z - V_D) = -10 V$ ,  
dioda D<sub>Z1</sub> će ući u oblast Zenerovog probroja dok će dioda D<sub>Z2</sub> provoditi kao direktno polarisana obična dioda.  
Napon na izlazu tada ima minimalnu vrednost koja iznosi


$$v_{I3} = -V_Z = -5 V.$$

Karakteristika prenosa kola sa slike prikazana je na slici 3.

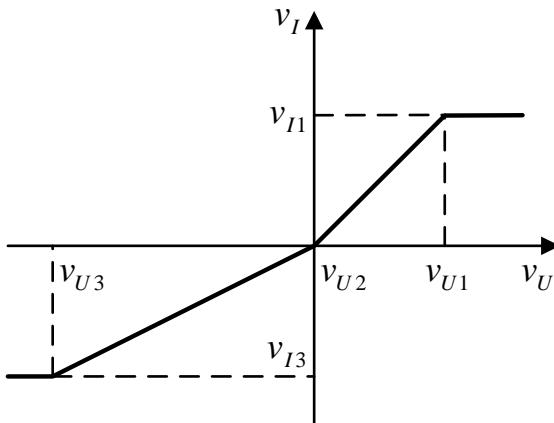

Slika 3

## 4.

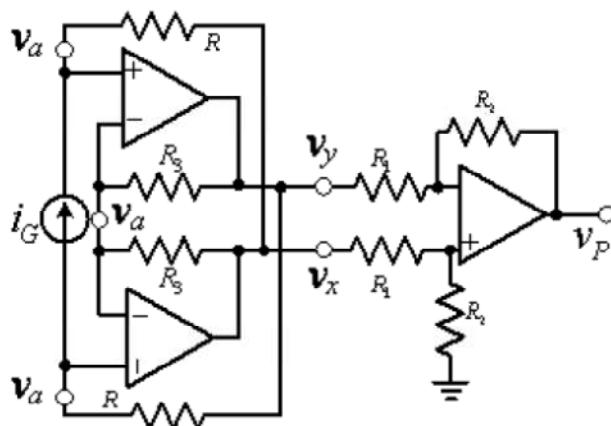

Očigledno je da su svi pojačavači sa NPS i da je potencijal na svim ulaznim priključcima prva dva pojačavača jednak. Naka je označen sa  $v_a$ .

Potencijali  $v_x$  i  $v_y$  su posledica pada napona na  $R$  koji pravi generator  $i_G$ :

$$v_x = v_a - R \cdot i_G, \quad v_y = v_a + R \cdot i_G.$$

Napon na izlazu je razlika  $v_x - v_y$  pojačana idealnim diferencijalnim pojačavačem pojačanja  $R_2/R_1$ :

$$v_p = (R_2/R_1) \cdot (v_x - v_y) = -2(R_2/R_1) \cdot R \cdot i_G$$

5. a) U odsustvu naizmeničnog pobudnog signala  $v_g$  u kolu sa slike zadatka 5 teku jednosmerne struje i uspostavljeni su jednosmerni naponi. Kolo se može pojednostaviti primenom Tevenenove teoreme na način kao što je prikazano na slici 5.1. Parametri ekvivalentnog Tevenenovog generatoru su

$$V_{TT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{CC}) = -6 V,$$

$$R_{TT} = R_1 \| R_2 = 3.75 k\Omega.$$

Kako po uslovu zadatka napon na izlazu treba da bude jednak nuli, struja koja teče kroz otpornik  $R_C$  predstavlja kolektorsku struju

$$I_C = \frac{V_{CC}-0}{R_C} = \frac{V_{CC}}{R_C} = 4 \text{ mA.}$$

Uz pretpostavku da tranzistor radi u aktivnom režimu, struje baze i emitora su

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 80 \mu\text{A},$$


$$I_E = \frac{I_C}{\beta} (1 + \beta) = 4.08 \text{ mA.}$$

Za kolo sa ekvivalentnim Tevenenovim generatorom sa slike 5.1 se može pisati

$$V_{TT} - R_{TT} I_B - V_{BE} - R_E I_E = -V_{CC},$$

odakle se dobija tražena otpornost

$$R_E = \frac{V_{TT} + V_{CC} - R_{TT} I_B - V_{BE}}{I_E} = 1.23 \text{ k}\Omega.$$

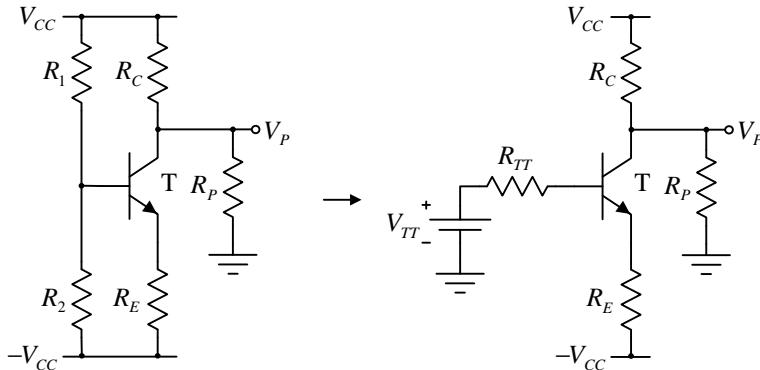


Slika 5.1

**b)** Ekvivalentno kolo pojačavača za male signale u kome je tranzistor zamenjen uprošćenim hibridnim  $\pi$  modelom, prikazano je na slici 5.2. Parametri tranzistora u modelu za male signale u mirnoj radnoj tački su

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 160 \text{ mS},$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 312.5 \Omega.$$

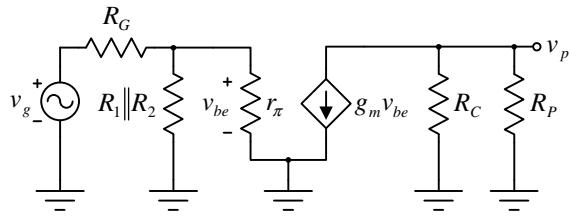

Slika 5.2

Za kolo sa slike 5.2 može se pisati

$$v = -g_m v_{be} R_C \| R_P,$$


$$v_{be} = \frac{r_\pi \| R_1 \| R_2}{R_G + r_\pi \| R_1 \| R_2} v_g,$$

te je

$$A_v = \frac{v_p}{v_g} = -\frac{r_\pi \| R_1 \| R_2}{R_G + r_\pi \| R_1 \| R_2} g_m R_C \| R_P = -3.41$$


Na slici 5.3 je prikazano ekvivalentno kolo za određivanje ulazne otpornosti pojačavača. To je otpornost koju „vidi“ test generator  $v_t$ . Na osnovu slike 5.3 se može pisati

$$R_u = R_1 \| R_2 \| r_\pi = 288 \Omega.$$

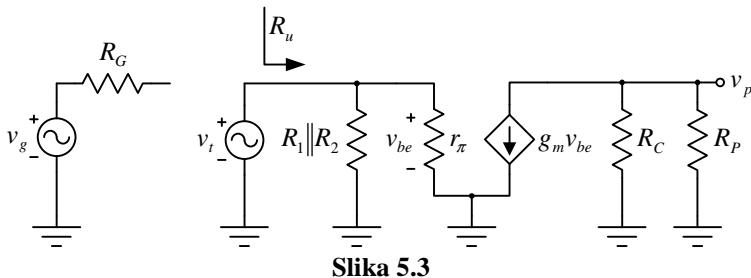

Slika 5.3

Za iznalaženje izlazne otpornosti pojačavača nezavisni idealni naponski izvor  $v_g$  je kratkospojen a na izlaz pojačavača je povezan test generator  $v_t$ , kao što je prikazano na slici 5.4.

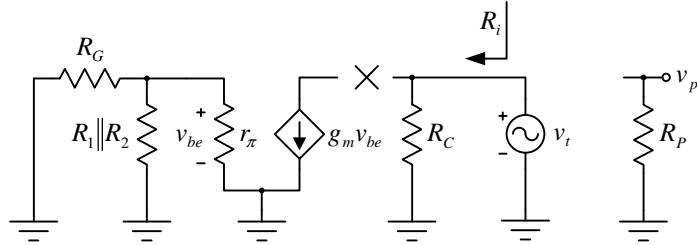

Slika 5.4

Izlazna otpornost koja se „vidi“ kada se gleda u kolektor je

$$R_i = \frac{v_t}{i_t}.$$

Sa slike 5.4 se vidi da je u ovom slučaju struja zavisnog generatora jednaka nuli jer je  $v_{be}=0$ , pa je izlazna otpornost

$$R_i = R_C = 3 \text{ k}\Omega.$$

**6. a)** U MRT u kolu diferencijalnog pojačavača postoji simetrija. Jedna od posledica te simetrije jeste jednakost struja drejnova tranzistora  $M_1$  i  $M_2$ . Dakle, ukoliko odredimo struju tranzistora  $M_1$ , to znači da smo odredili i struju tranzistora  $M_2$  i obratno. Postavkom zadatka je zahtevano da u MRT izlazni napon bude jednak 3V. Iz ovog zahteva možemo odrediti struju drejna koristeći sledeću jednakost

$$V_{OUT} + I_{D2} R_D = V_{DD}$$

odakle sledi:

$$I_{D2} = \frac{V_{DD} - V_{OUT}}{R_D} = 1mA$$

Kao što smo već rekli, na osnovu simetrije važi da su struje drejnova tranzistora  $M_1$  i  $M_2$  u MRT jednake i iznose po 1mA. Na osnovu poznatih vrednosti struja drejnova, ova dva tranzistora, možemo odrediti i struju  $I_{SS}$  kroz otpornik  $R_{SS}$ . Vrednost ove struje data je izrazom:

$$I_{SS} = I_{D1} + I_{D2} = 2mA$$

Izraz za vrednost struje  $I_{SS}$  može se odrediti i na drugačiji način koristeći sledeću jednakost:

$$I_{SS} = \frac{V_S - V_{SS}}{R_{SS}}$$

gde je  $V_S$  potencijal sorsa tranzistora  $M_1$  i  $M_2$ . Iz prethodne formule jasno je da ukoliko odredimo potencijal sorsa ova dva tranzistora možemo odrediti otpornost  $R_{SS}$  jer su svi ostali parametri u prethodnoj formuli poznati. Dakle, sada treba da odredimo potencijal sorsa ova dva tranzistora.

Potencijali sorsa tranzistora  $M_1$  i  $M_2$  su jednaki jer su struje drejnova jednake i gejtori oba tranzistora se nalaze na istom potencijalu ( $V_{G1} = V_{G2} = V_G = 0$ ). Potencijal sorsa oba tranzistora ( $V_S$ ) možemo odrediti koristeći jednakost

$$V_S = V_G - V_{GS}$$


gde je  $V_{GS}$  jednako (na osnovu formule za struju drejna)

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 4V$$

Dakle, potencijal sorsa iznosi -4V dok otpornost  $R_{SS}$  iznosi **2kΩ**

**b)** Na osnovu šeme za male signale (slika 6.1) jasno je da izraz za diferencijalno pojačanje iznosi:

$$A_d = \frac{g_m R_D}{2}$$

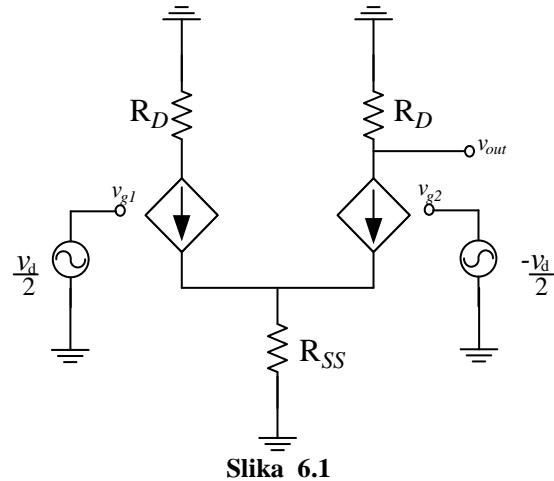

Slika 6.1

**c)** Vrednost diferencijalnog pojačanja je  $A_d = 5$ .