

Rešavanje kola metodom potencijala čvorova

- Primer kola sa $n_c = 4$ čvora
- Jedan čvor se izabere kao referentni (ima nulti potencijal), a ostalim čvorovima se pridruže potencijali V_1 , V_2 i V_3
- Napiše se sistem od $n_c - 1 = 3$ jednačine, sa 3 nepoznate:

$$G_{11}V_1 + G_{12}V_2 + G_{13}V_3 = I^{(1)}$$

$$G_{21}V_1 + G_{22}V_2 + G_{23}V_3 = I^{(2)}$$

$$G_{31}V_1 + G_{32}V_2 + G_{33}V_3 = I^{(3)}$$

pri čemu su:


V_1 , V_2 i V_3 - potencijali čvorova u kolu;

G_{ii} ($i=1,2,3$) – zbir provodnosti grana koje se stiču u čvoru i ; uvek ima pozitivan predznak;


G_{ij} ($i \neq j$) ($i,j=1,2,3$) – zbir provodnosti grana koje direktno povezuju čvorove i, j ; uvek ima negativan predznak;

$I^{(i)}$ - suma struja strujnih generatora koji se stiču u čvoru i (sa pozitivnim predznakom ako je referentni smer struje usmeren ka čvoru, a u suprotnom sa negativnim predznakom), plus suma napona naponskih generatora (čije se grane stiču u čvoru i ; reč je o granama kola u kojima se nalazi redna veza idealnog naponskog generatora i otpornika) podeljenih sa otpornošću redno vezanom za te generatore (sa pozitivnim predznakom ako je „+“ u referentnom smeru naponskog generatora usmeren ka čvoru, a u suprotnom sa negativnim predznakom).

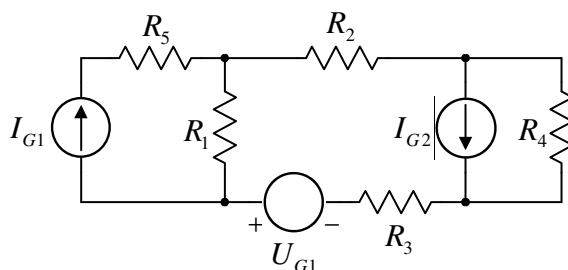19. Za kolo sa slike su poznati parametri U_{G1} , I_{G1} , I_{G2} , R_1 , R_2 , R_3 i R_4 . Napisati sistem jednačina po metodu potencijala čvorova za ovo kolo.



Rešenje:

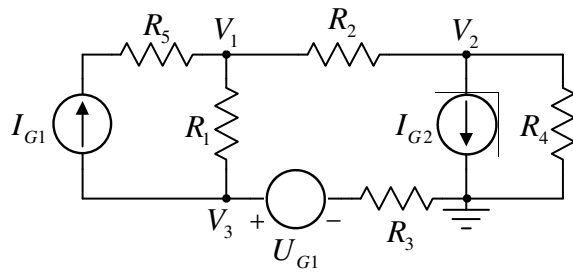


Kolo ima $n_C = 4$ čvora, pa će sistem jednačina imati $n_C - 1 = 3$ jednačine.


Referentni čvor se u ovom kolu proizvoljno bira.

$$\left. \begin{aligned} G_{11}V_1 + G_{12}V_2 + G_{13}V_3 &= I^{(1)} \\ G_{21}V_1 + G_{22}V_2 + G_{23}V_3 &= I^{(2)} \\ G_{31}V_1 + G_{32}V_2 + G_{33}V_3 &= I^{(3)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + 0 \right) V_1 - \frac{1}{R_2} V_2 - \left(\frac{1}{R_1} + 0 \right) V_3 &= I_{G1} \\ -\frac{1}{R_2} V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + 0 \right) V_2 - 0 \cdot V_3 &= -I_{G2} \\ -\left(\frac{1}{R_1} + 0 \right) V_1 - 0 \cdot V_2 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{0 + R_3} + 0 \right) V_3 &= -I_{G1} + \frac{U_{G1}}{R_3} \end{aligned} \right\}$$

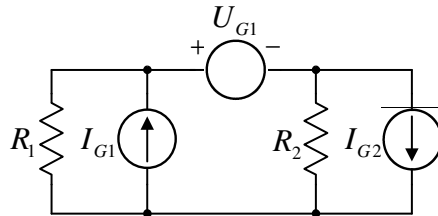20. Za kolo sa slike su poznati parametri U_{G1} , I_{G1} , I_{G2} , R_1 i R_2 . Napisati sistem jednačina po metodu potencijala čvorova za ovo kolo.



Rešenje:

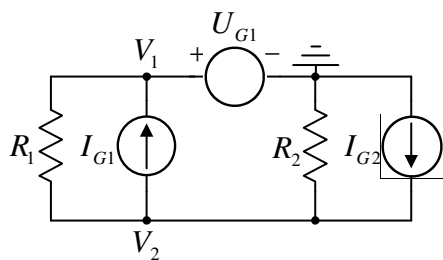


Kolo ima $n_C = 3$ čvora, pa će sistem jednačina imati $n_C - 1 = 2$ jednačine.

Za referentni čvor u ovom kolu se mora izabrati negativni pol idealnog naponskog generatora U_{G1} (jer je U_{G1} direktno povezan između dva čvora kola).

Umesto sistema jednačina: $\left\{ \begin{aligned} G_{11}V_1 + G_{12}V_2 &= I^{(1)} \\ G_{21}V_1 + G_{22}V_2 &= I^{(2)} \end{aligned} \right\}$, imaćemo uprošćen sistem:

$$\left. \begin{array}{l} V_1 = U_{G1} \\ G_{21}V_1 + G_{22}V_2 = I^{(2)} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} V_1 = U_{G1} \\ -\left(\frac{1}{R_1} + 0\right)V_1 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + 0 + 0\right)V_2 = -I_{G1} + I_{G2} \end{array} \right\}$$

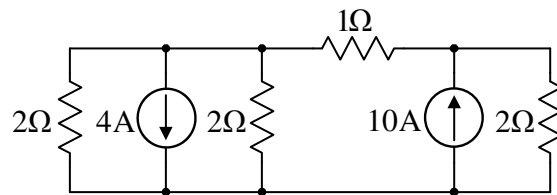
21. Primenom metode potencijala čvorova izračunati potencijale svih čvorova i struje kroz sve otpornike u kolu sa slike.



Rešenje:

$$\left. \begin{array}{l} G_{11}V_1 + G_{12}V_2 = I^{(1)} \\ G_{21}V_1 + G_{22}V_2 = I^{(2)} \end{array} \right\}$$
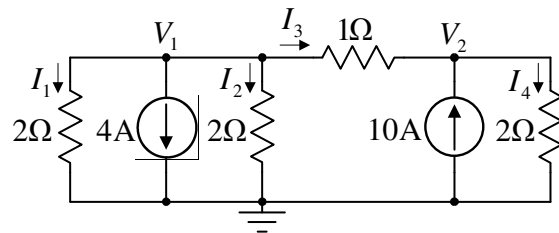
$$\left. \begin{array}{l} \left(\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + 0\right)V_1 - \frac{1}{1\Omega}V_2 = -4A \\ -\frac{1}{1\Omega}V_1 + \left(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{2\Omega} + 0\right)V_2 = 10A \end{array} \right\}$$



$$\left. \begin{array}{l} 2V_1 - V_2 = -4 \\ -V_1 + \frac{3}{2}V_2 = 10 \cdot 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2V_1 - V_2 = -4 \\ -2V_1 + 3V_2 = 20 \end{array} \right\} + \Rightarrow 2V_2 = 16 \Rightarrow \boxed{V_2 = 8V}, \boxed{V_1 = 2V}$$


$$I_1 = \frac{V_1 - 0}{2\Omega} \Rightarrow \boxed{I_1 = 1A}$$

$$I_2 = \frac{V_1 - 0}{2\Omega} \Rightarrow \boxed{I_2 = 1A}$$

$$I_3 = \frac{V_1 - V_2}{1\Omega} \Rightarrow \boxed{I_3 = -6A}$$

$$I_4 = \frac{V_2 - 0}{2\Omega} \Rightarrow \boxed{I_4 = 4A}$$

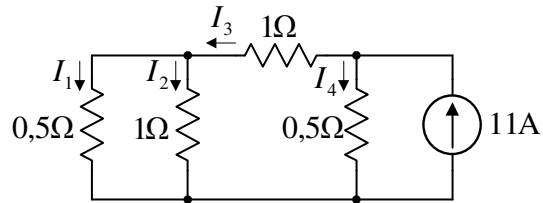22. (Zadatak za vežbu) Primenom metode potencijala čvorova izračunati struje I_1 , I_2 , I_3 i I_4 u kolu sa slike.



Rešenje:


$$I_1 = 2A,$$

$$I_2 = 1A,$$


$$I_3 = 3A,$$

$$I_4 = 8A$$

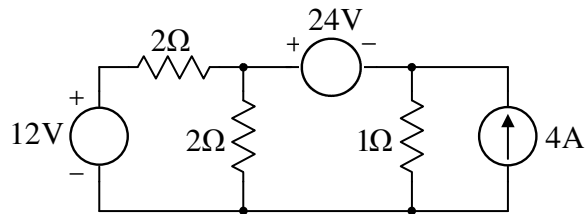23. Primenom metode potencijala čvorova izračunati potencijale svih čvorova i struje kroz sve otpornike u kolu sa slike.



Rešenje:

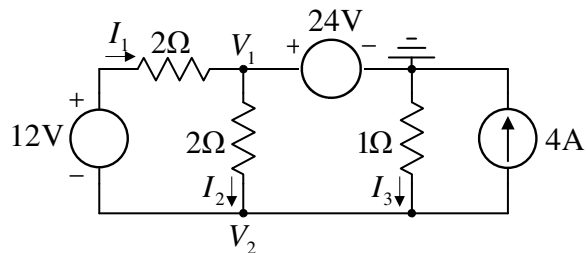


$$\left. \begin{aligned} V_1 &= 24V \\ -\left(\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{2\Omega + 0}\right)V_1 + \left(\frac{1}{2\Omega + 0} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + 0\right)V_2 &= -4A - \frac{12V}{2\Omega} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} V_1 &= 24V \\ -V_1 + 2V_2 &= -10 \end{aligned} \right\}$$

$$V_2 = 7V, \quad V_1 = 24V$$

$$I_1 = \frac{(V_2 + 12V) - V_1}{2\Omega} \Rightarrow I_1 = -2,5A, \quad I_2 = \frac{V_1 - V_2}{2\Omega} \Rightarrow I_2 = 8,5A, \quad I_3 = \frac{0 - V_2}{1\Omega} \Rightarrow I_3 = -7A$$

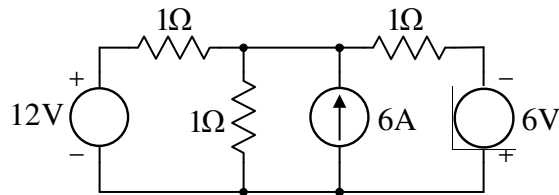24. Primenom metode potencijala čvorova izračunati potencijale svih čvorova i struje kroz sve otpornike u kolu sa slike.



Rešenje:


$$G_{11}V_1 = I^{(1)}$$

$$\left(\frac{1}{1\Omega + 0} + \frac{1}{1\Omega} + 0 + \frac{1}{1\Omega + 0} \right) V_1 = 6A + \frac{12V}{1\Omega} - \frac{6V}{1\Omega}$$

$$3V_1 = 12 \Rightarrow \boxed{V_1 = 4V}$$


$$I_1 = \frac{12V - V_1}{1\Omega} \Rightarrow \boxed{I_1 = 8A}, \quad I_2 = \frac{V_1 - 0}{1\Omega} \Rightarrow \boxed{I_2 = 4A},$$
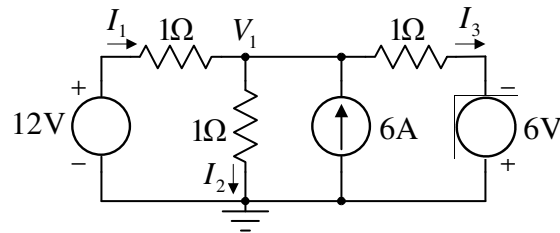
$$I_3 = \frac{V_1 - (-6V)}{1\Omega} \Rightarrow \boxed{I_3 = 10A}$$



Rešavanje kola primenom metode superpozicije

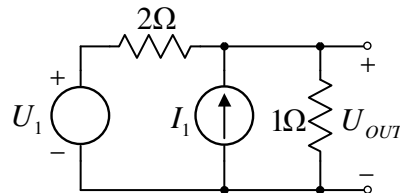25. Primenom metode superpozicije odrediti napon U_{OUT} u kolu sa slike. Smatrati da su U_1 i I_1 poznati parametri.




Rešenje:

$$U_{OUT} = U'_{OUT} + U''_{OUT}$$


$$U'_{OUT} = U_{OUT}(U_1 = 0, I_1 \neq 0)$$
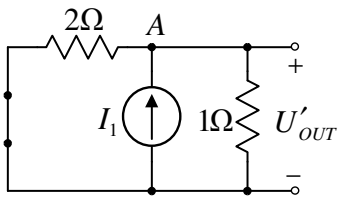
$$U''_{OUT} = U_{OUT}(U_1 \neq 0, I_1 = 0)$$



Čvor A: $I_1 - \frac{U'_{OUT}}{1\Omega} - \frac{U'_{OUT}}{2\Omega} = 0$


$$U'_{OUT} = \frac{2}{3} I_1$$

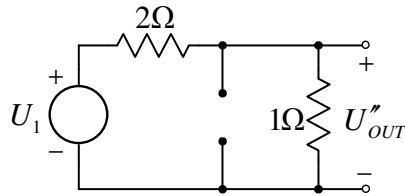



$$U''_{OUT} = \frac{1\Omega}{1\Omega + 2\Omega} U_1 = \frac{1}{3} U_1$$

$$U_{OUT} = \frac{2}{3} I_1 + \frac{1}{3} U_1$$

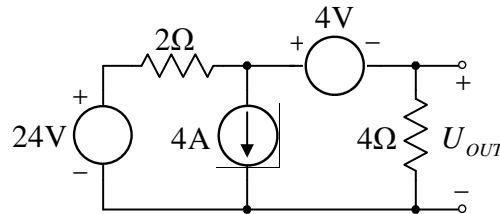26. Primenom metode superpozicije odrediti napon U_{OUT} u kolu sa slike.




Rešenje:

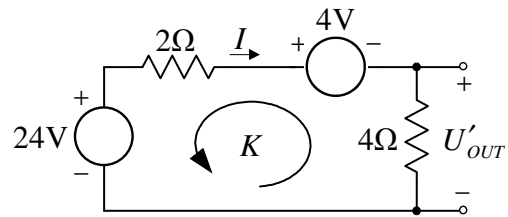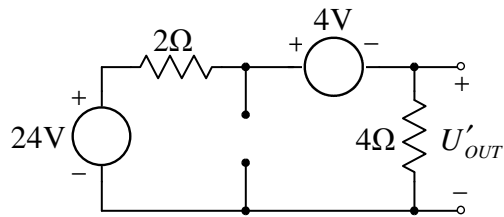

Kontura K: $I \cdot 4\Omega + 4V + I \cdot 2\Omega - 24V = 0$

$$I \cdot 6\Omega = 20V \Rightarrow I = \frac{10}{3} A$$
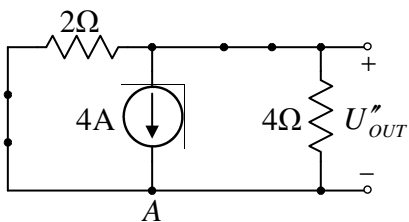
$$U'_{OUT} = I \cdot 4\Omega = \frac{40}{3} V$$




Čvor A: $4A + \frac{U''_{OUT}}{2\Omega} + \frac{U''_{OUT}}{4\Omega} = 0$

$$\frac{3}{4}U''_{OUT} = -4V \Rightarrow U''_{OUT} = -\frac{16}{3}V$$

$$U_{OUT} = U'_{OUT} + U''_{OUT} \Rightarrow \boxed{U_{OUT} = 8V}$$

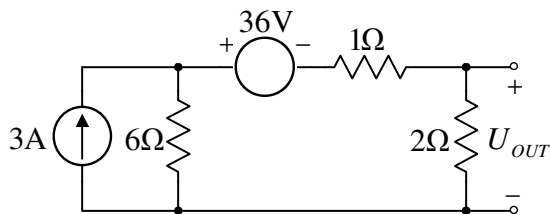
27. (Zadatak za vežbu) Primenom metode superpozicije odrediti napon U_{OUT} u kolu sa slike.




Rešenje:

$$\boxed{U_{OUT} = -4V}$$





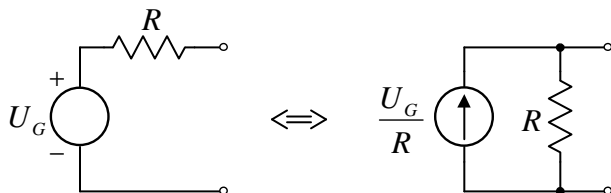
Rešavanje kola primenom metode transformacije izvora



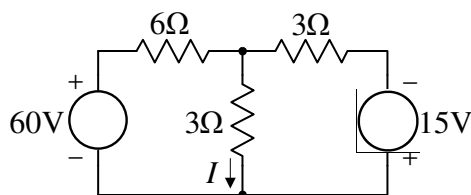28. Primenom metode transformacije izvora odrediti struju I u kolu sa slike.



Rešenje:

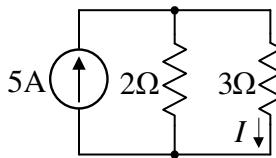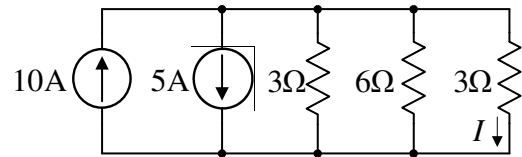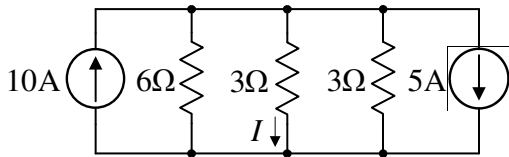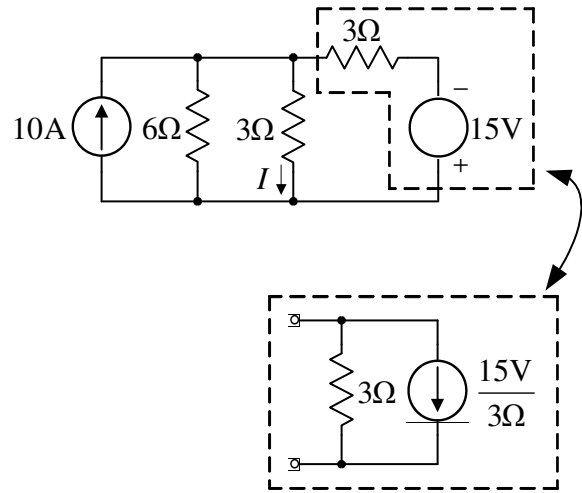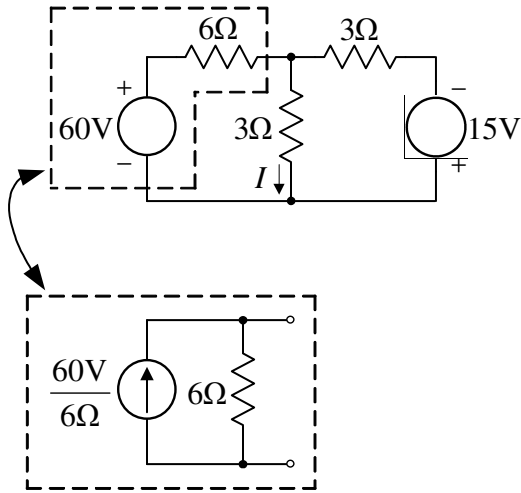


$$I = \frac{2\Omega}{2\Omega + 3\Omega} \cdot 5A \Rightarrow \boxed{I = 2A}$$

Rešavanje kola primenom Tevenenove i Nortonove teoreme




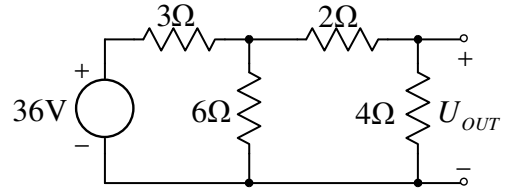
29. Za kolo sa slike odrediti napon U_{OUT} primenom:

- Tevenenove teoreme;
- Nortonove teoreme.




Rešenje:

a)

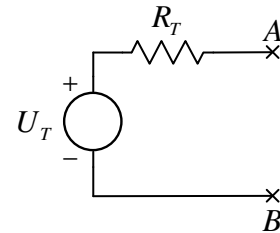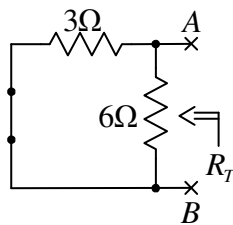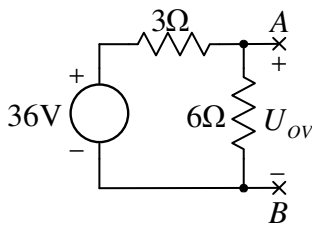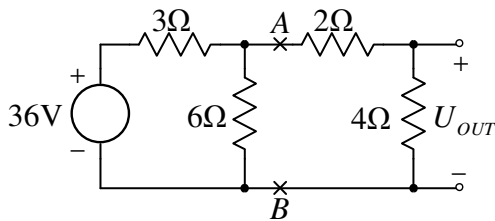





$$U_T = U_{ov} = \frac{6\Omega}{6\Omega + 3\Omega} \cdot 36V = 24V$$
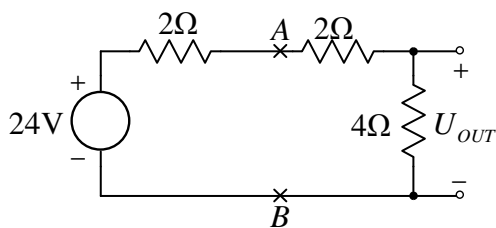
$$R_T = 6\Omega \parallel 3\Omega = 2\Omega$$





$$U_{OUT} = \frac{4\Omega}{4\Omega + (2\Omega + 2\Omega)} \cdot 24V \Rightarrow \boxed{U_{OUT} = 12V}$$

b)

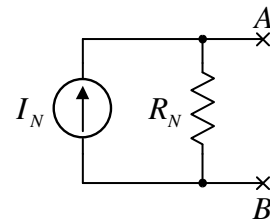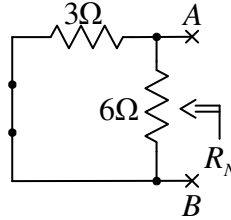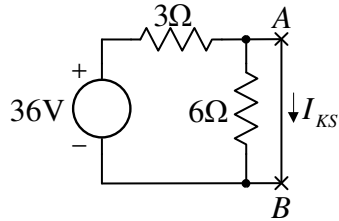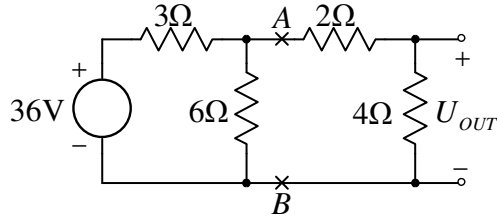

$$I_{KS} \cdot 3\Omega - 36V = 0 \Rightarrow I_N = I_{KS} = 12A$$

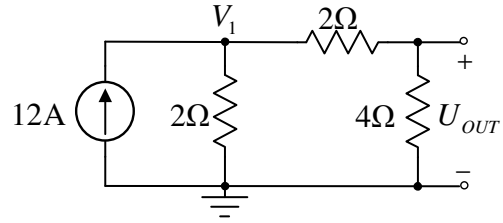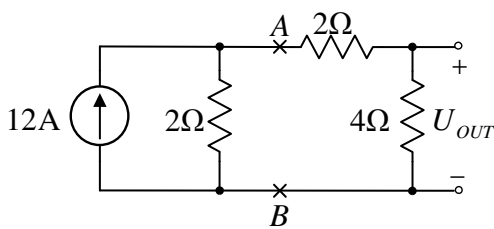
$$R_N = 6\Omega \parallel 3\Omega = 2\Omega$$







$$\text{MPČ: } \left(\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{6\Omega} \right) V_1 = 12A \Rightarrow V_1 = 18V$$

$$U_{OUT} = \frac{4\Omega}{4\Omega + 2\Omega} \cdot V_1 \Rightarrow \boxed{U_{OUT} = 12V}$$

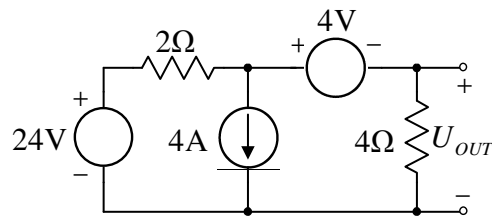30. Za kolo sa slike odrediti napon U_{OUT} primenom Tevenenove teoreme.




Rešenje:

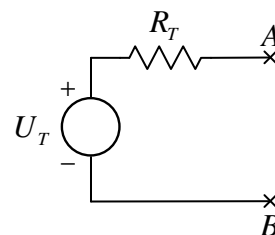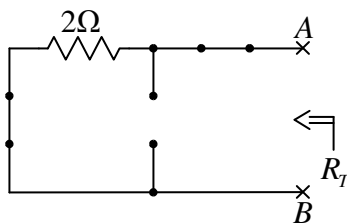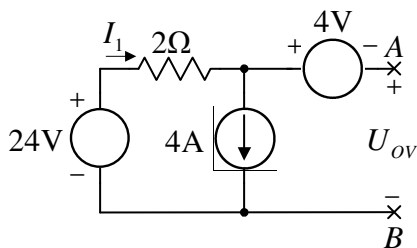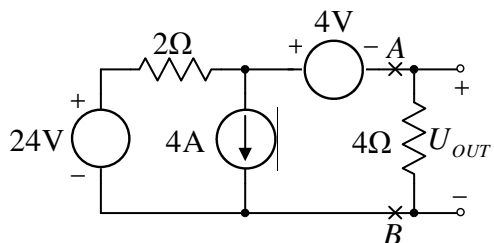

$$I_1 = 4A$$


$$R_T = 2\Omega$$
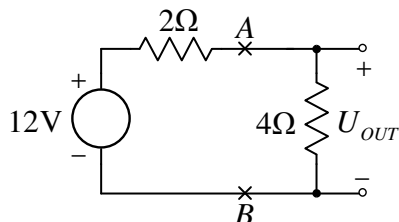
$$U_T = U_{ov} = 24V - I_1 \cdot 2\Omega - 4V = 12V$$






$$U_{OUT} = \frac{4\Omega}{4\Omega + 2\Omega} \cdot 12V \Rightarrow \boxed{U_{OUT} = 8V}$$

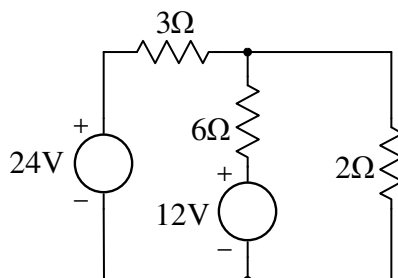31. Za kolo sa slike odrediti snagu koja se disipira na otporniku otpornosti 2Ω primenom Nortonove teoreme.



Rešenje:

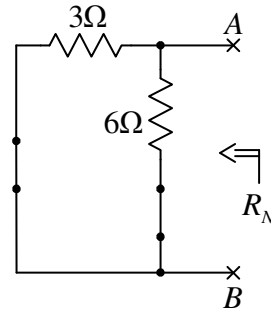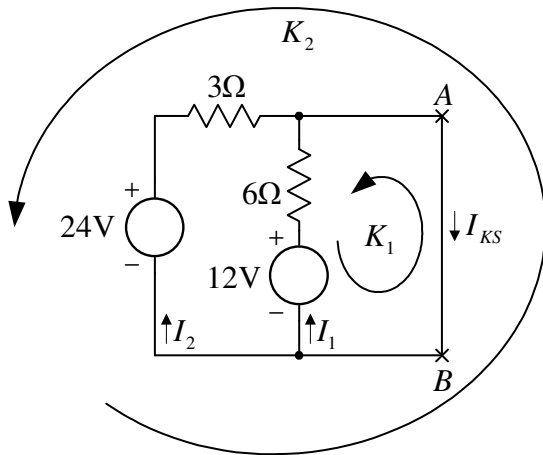
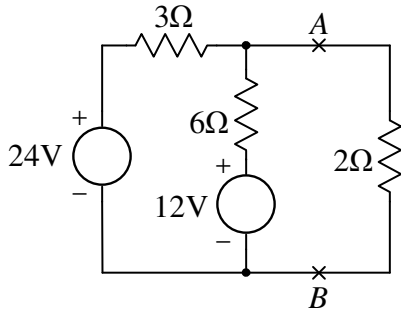


Kontura K_1 : $I_1 \cdot 6\Omega - 12V = 0 \Rightarrow I_1 = 2A$

$R_N = 6\Omega \parallel 3\Omega = 2\Omega$

Kontura K_2 : $I_2 \cdot 3\Omega - 24V = 0 \Rightarrow I_2 = 8A$

$I_N = I_{KS} = I_1 + I_2 = 10A$

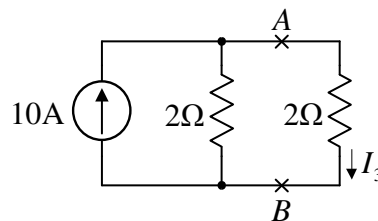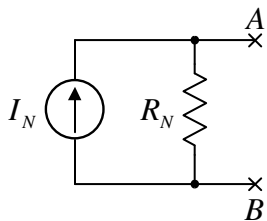


$I_3 = \frac{2\Omega}{2\Omega + 2\Omega} \cdot 10A \Rightarrow I_3 = 5A$

$P_{2\Omega} = I_3^2 \cdot 2\Omega \Rightarrow \boxed{P_{2\Omega} = 50W}$

32. a) Primenom metode potencijala čvorova izračunati potencijale svih čvorova u kolu sa slike, kao i struje I_A , I_B i I_C .

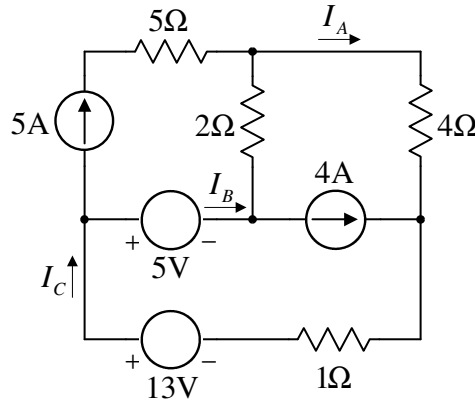
b) Korišćenjem rezultata iz prethodne tačke, za svaki od generatora izračunati snagu koju predaje.



Rešenje:

a)
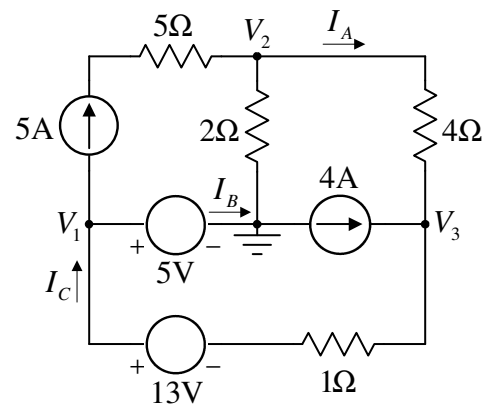
$$\left. \begin{aligned} V_1 &= 5V \\ -0 \cdot V_1 + \left(\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{4\Omega} + 0 \right) V_2 - \frac{1}{4\Omega} \cdot V_3 &= 5A \\ -\frac{1}{1\Omega} \cdot V_1 - \frac{1}{4\Omega} \cdot V_2 + \left(\frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + 0 \right) V_3 &= 4A - \frac{13V}{1\Omega} \end{aligned} \right\}$$



$$\left. \begin{aligned} V_1 &= 5V \\ \frac{3}{4}V_2 - \frac{1}{4}V_3 &= 5 \Rightarrow V_3 = 3V_2 - 20 \\ -V_1 - \frac{1}{4}V_2 + \frac{5}{4}V_3 &= -9 \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} V_1 &= 5V \\ V_3 &= 3V_2 - 20 \\ -5 - \frac{1}{4}V_2 + \frac{15}{4}V_2 - 25 &= -9 \Rightarrow V_2 = 6V \end{aligned} \right\}$$

$$\boxed{V_2 = 6V}, \quad \boxed{V_3 = -2V}, \quad \boxed{V_1 = 5V}$$

$$I_A = \frac{V_2 - V_3}{4\Omega} \Rightarrow \boxed{I_A = 2A}, \quad I_C = \frac{V_3 - (V_1 - 13V)}{1\Omega} \Rightarrow \boxed{I_C = 6A}, \quad I_B = I_C - 5A \Rightarrow \boxed{I_B = 1A}$$

b) $P_{5V} = (-I_B) \cdot 5V = (-1A) \cdot 5V \Rightarrow \boxed{P_{5V} = -5W}$


$$P_{13V} = I_C \cdot 13V = 6A \cdot 13V \Rightarrow \boxed{P_{13V} = 78W}$$

$$P_{4A} = 4A \cdot (V_3 - 0) = 4A \cdot (-2V) \Rightarrow \boxed{P_{4A} = -8W}$$

$$P_{5A} = 5A \cdot (V_2 + 5A \cdot 5\Omega - V_1) = 5A \cdot 26V \Rightarrow \boxed{P_{5A} = 130W}$$

33. a) Primenom metode potencijala čvorova izračunati potencijale svih čvorova u kolu sa slike, kao i struje I_A , I_B i I_C .

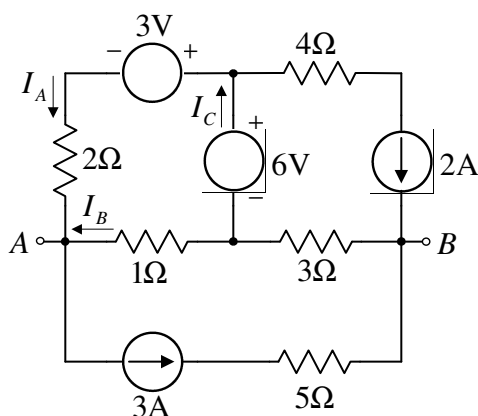
b) Korišćenjem rezultata iz prethodne tačke, odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora između tačaka A i B.



Rešenje:

a)

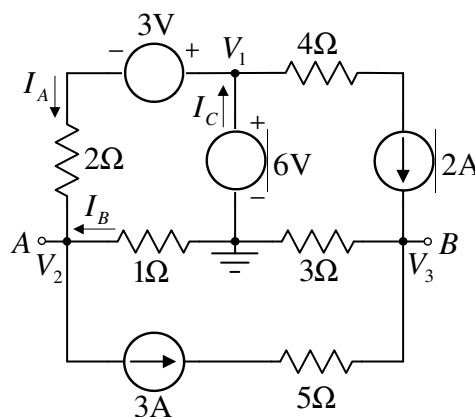
$$\left. \begin{aligned} V_1 &= 6V \\ -\frac{1}{2\Omega} \cdot V_1 + \left(\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + 0\right)V_2 - 0 \cdot V_3 &= -3A - \frac{3V}{2\Omega} \\ -0 \cdot V_1 - 0 \cdot V_2 + \left(\frac{1}{3\Omega} + 0 + 0\right)V_3 &= 3A + 2A \end{aligned} \right\}$$




$$\left. \begin{aligned} V_1 &= 6V \\ -\frac{1}{2}V_1 + \frac{3}{2}V_2 &= -\frac{9}{2} \Rightarrow V_2 = \frac{1}{3}V_1 - 3 \\ \frac{1}{3}V_3 &= 5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{V_1 = 6V}, \quad \boxed{V_3 = 15V}, \quad \boxed{V_2 = -1V}$$

$$I_A = \frac{(V_1 - 3V) - V_2}{2\Omega} \Rightarrow \boxed{I_A = 2A}, \quad I_B = \frac{0 - V_2}{1\Omega} \Rightarrow \boxed{I_B = 1A}, \quad I_C = I_A + 2A \Rightarrow \boxed{I_C = 4A}$$

b)

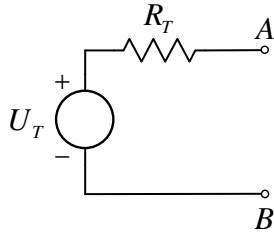
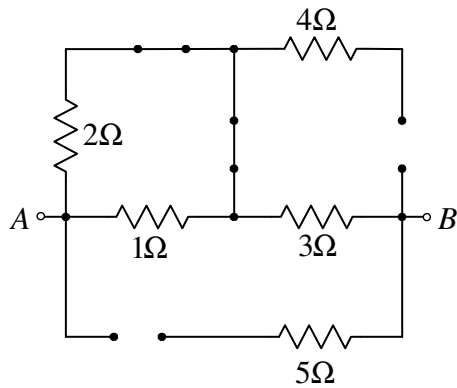
$$U_T = V_A - V_B = V_2 - V_3 \Rightarrow \boxed{U_T = -16V}$$



$$R_T = R_{AB} = 3\Omega + 1\Omega \parallel 2\Omega \Rightarrow \boxed{R_T = 3,67\Omega}$$