

## Kola u ustaljenom prostoperiodičnom režimu

- svi naponi i sve struje u kolu su prostoperiodične (sinusoidalne ili kosinusoidalne) funkcije vremena sa istom kružnom učestanošću i u opštem slučaju različitim fazama
- $x(t) = X_m \cos(\omega t + \theta)$ , gde su:
  - $x(t)$  – struja ili napon u vremenskom domenu
  - $X_m$  – amplituda
  - $\omega$  – kružna učestanost
  - $\theta$  – faza
  - $t$  – vremenska promenljiva
- važi jednakost:  $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ , gde je:
  - $f$  – frekvencija
  - $T$  – perioda ( $T = \frac{1}{f}$ )

## Fazori

**34.** Dati su vremenski oblici napona i struja. Odrediti odgovarajuće fazore.

a)  $u_1(t) = 24\sqrt{2}\text{V} \cos(377t - 45^\circ)$ .

b)  $i_2(t) = 12\text{A} \cos(377t + 120^\circ)$ .

c)  $u_3(t) = 12\sqrt{2}\text{V} \cos(377t - 425^\circ)$ .

d)  $i_4(t) = 18\sqrt{2}\text{A} \sin(2513t + 4,2^\circ)$ .

e)  $u_5(t) = 2\text{V} \sin(2\pi f t)$ ,  $f = 50\text{kHz}$ .

f)  $i_6(t) = -8\text{A} \sin(2\pi f t - 135^\circ)$ ,  $f = 20\text{kHz}$ .

**Rešenje:**

$$\text{a) } u_1(t) = 24\sqrt{2}\text{V} \cos(377t - 45^\circ) \Rightarrow \boxed{U_1 = 24\text{V} \angle -45^\circ}$$

$$\text{b) } i_2(t) = 12\text{A} \cos(377t + 120^\circ) \Rightarrow \boxed{I_2 = 6\sqrt{2}\text{A} \angle 120^\circ}$$

$$\text{c) } u_3(t) = 12\sqrt{2}\text{V} \cos(377t - 425^\circ) \Rightarrow \boxed{U_3 = 12\text{V} \angle -425^\circ = 12\text{V} \angle -65^\circ}$$

$$\text{d) } i_4(t) = 18\sqrt{2}\text{A} \sin(2513t + 4,2^\circ) = 18\sqrt{2}\text{A} \cos(90^\circ - (2513t + 4,2^\circ))$$

$$i_4(t) = 18\sqrt{2}\text{A} \cos(-2513t + 85,8^\circ) = 18\sqrt{2}\text{A} \cos(2513t - 85,8^\circ)$$

$$\boxed{I_4 = 18\text{A} \angle -85,8^\circ}$$

$$\text{e) } u_5(t) = 2\text{V} \sin(2\pi ft) = 2\text{V} \cos(90^\circ - 2\pi ft) = 2\text{V} \cos(2\pi ft - 90^\circ)$$

$$\boxed{U_5 = \sqrt{2}\text{V} \angle -90^\circ}$$

$$\text{f) } i_6(t) = -8\text{A} \sin(2\pi ft - 135^\circ) = 8\text{A} \sin(2\pi ft - 135^\circ + 180^\circ) = 8\text{A} \sin(2\pi ft + 45^\circ)$$

$$i_6(t) = 8\text{A} \cos(90^\circ - (2\pi ft + 45^\circ)) = 8\text{A} \cos(-2\pi ft + 45^\circ) = 8\text{A} \cos(2\pi ft - 45^\circ)$$

$$\boxed{I_6 = 4\sqrt{2}\text{A} \angle -45^\circ}$$

**35.** Konvertovati date fazore u vremenske oblike odgovarajućih napona i struja ako je poznato da je  $f = 60\text{Hz}$ .

$$\text{a) } \underline{U}_1 = 16\text{V} \angle 20^\circ.$$

$$\text{b) } \underline{I}_2 = 10\text{A} \angle -75^\circ.$$

**Rešenje:**

$$\text{a) } \underline{U}_1 = 16\text{V} \angle 20^\circ \Rightarrow u_1(t) = 16\sqrt{2}\text{V} \cos(2\pi ft + 20^\circ) \Rightarrow \boxed{u_1(t) = 16\sqrt{2}\text{V} \cos(120\pi t + 20^\circ)}$$

$$\text{b) } \underline{I}_2 = 10\text{A} \angle -75^\circ \Rightarrow i_2(t) = 10\sqrt{2}\text{A} \cos(2\pi ft - 75^\circ) \Rightarrow \boxed{i_2(t) = 10\sqrt{2}\text{A} \cos(120\pi t - 75^\circ)}$$

**36.** Konvertovati date fazore u vremenske oblike odgovarajućih napona i struja ako je poznato da je  $f = 400\text{Hz}$ .

$$\text{a) } \underline{U}_1 = 10\text{V} \angle 120^\circ.$$

$$\text{b) } \underline{I}_2 = 12\text{A} \angle -60^\circ.$$

**Rešenje:**

$$\text{a) } \underline{U}_1 = 10\text{V} \angle 120^\circ \Rightarrow u_1(t) = 10\sqrt{2}\text{V} \cos(2\pi ft + 120^\circ) \Rightarrow \boxed{u_1(t) = 10\sqrt{2}\text{V} \cos(800\pi t + 120^\circ)}$$

$$\text{b) } \underline{I}_2 = 12\text{A} \angle -60^\circ \Rightarrow i_2(t) = 12\sqrt{2}\text{A} \cos(2\pi ft - 60^\circ) \Rightarrow \boxed{i_2(t) = 12\sqrt{2}\text{A} \cos(800\pi t - 60^\circ)}$$

## Konverzija napona i struja iz vremenskog domena u kompleksni (frekventni) domen i obratno

- konverzija napona i struja iz vremenskog domena ( $x(t) = X_m \cos(\omega t + \theta)$ ) u kompleksni (frekventni) domen ( $\underline{X} = a + jb$ ):


$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \theta) \rightarrow \text{faktor } \frac{X_m}{\sqrt{2}} \angle \theta \rightarrow |\underline{X}| \angle \theta \rightarrow \underline{X} = |\underline{X}| \cdot e^{j\theta}, \text{ gde je:}$$

$$|\underline{X}| = \frac{X_m}{\sqrt{2}}$$

$$\underline{X} = |\underline{X}| \cdot e^{j\theta} = |\underline{X}| \cdot (\cos \theta + j \sin \theta) = |\underline{X}| \cos \theta + j |\underline{X}| \sin \theta = a + jb, \text{ gde su:}$$

$$a = |\underline{X}| \cos \theta, \quad b = |\underline{X}| \sin \theta, \quad j - \text{ imaginarna jedinica } (j^2 = -1).$$

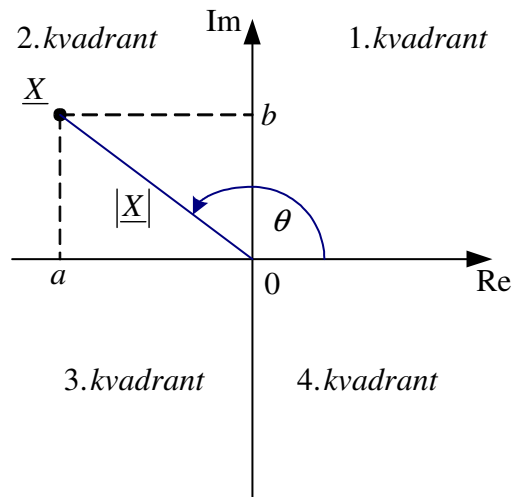- konverzija napona i struja iz kompleksnog (frekventnog) domena ( $\underline{X} = a + jb$ ) u vremenski domen ( $x(t) = X_m \cos(\omega t + \theta)$ ):



$$\underline{X} = a + jb = |\underline{X}| \cdot e^{j\theta}, \text{ pri čemu je:}$$

$$|\underline{X}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\theta = \begin{cases} \arctg \frac{b}{a}; & \text{za 1. i 4. kvadrant} \\ 180^\circ + \arctg \frac{b}{a}; & \text{za 2. i 3. kvadrant} \end{cases}$$

Dalje se dobija:

$$|\underline{X}| \cdot e^{j\theta} \rightarrow \text{fazor } |\underline{X}| \angle \theta \rightarrow x(t) = X_m \cos(\omega t + \theta)$$

$$\text{pri čemu je: } X_m = |\underline{X}| \sqrt{2}.$$

**37.** Konvertovati date napone i struje iz vremenskog u kompleksni domen ako je poznato da je  $f = 5\text{kHz}$ .

a)  $u_1(t) = 6\text{V} \cos(2\pi f t)$ .

b)  $u_2(t) = 2\text{V} \cos(2\pi f t + 45^\circ)$ .

c)  $i_3(t) = \sqrt{2}\text{A} \sin(2\pi f t)$ .

d)  $i_4(t) = -3\sqrt{2}\text{A} \cos(2\pi f t)$ .

**Rešenje:**

a)  $u_1(t) = 6\text{V} \cos(2\pi f t) \rightarrow \underline{U}_1 = 3\sqrt{2}\text{V} \angle 0^\circ \rightarrow \underline{U}_1 = 3\sqrt{2}\text{V} \cdot e^{j0^\circ} = 3\sqrt{2}\text{V} \cdot (\cos 0^\circ + j \sin 0^\circ)$

$$\underline{U}_1 = 3\sqrt{2}\text{V} \cdot (1 + j0) \Rightarrow \boxed{\underline{U}_1 = 3\sqrt{2}\text{V}}$$

b)

$$u_2(t) = 2V \cos(2\pi ft + 45^\circ) \rightarrow \underline{U}_2 = \sqrt{2}V \angle 45^\circ \rightarrow \underline{U}_2 = \sqrt{2}V \cdot e^{j45^\circ} = \sqrt{2}V \cdot (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ)$$

$$\underline{U}_2 = \sqrt{2}V \cdot \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow \boxed{\underline{U}_2 = (1 + j)V}$$

$$c) i_3(t) = \sqrt{2}A \sin(2\pi ft) = \sqrt{2}A \cos(90^\circ - 2\pi ft) = \sqrt{2}A \cos(2\pi ft - 90^\circ)$$

$$i_3(t) = \sqrt{2}A \cos(2\pi ft - 90^\circ) \rightarrow \underline{I}_3 = 1A \angle -90^\circ \rightarrow \underline{I}_3 = 1A \cdot e^{-j90^\circ}$$

$$\underline{I}_3 = 1A \cdot (\cos(-90^\circ) + j \sin(-90^\circ))$$

$$\underline{I}_3 = 1A \cdot (0 - j1) \Rightarrow \boxed{\underline{I}_3 = -jA}$$

$$d) i_4(t) = -3\sqrt{2}A \cos(2\pi ft) \rightarrow \underline{I}_4 = -3A \angle 0^\circ \rightarrow \underline{I}_4 = -3A \cdot e^{j0^\circ} = -3A \cdot (\cos 0^\circ + j \sin 0^\circ)$$

$$\underline{I}_4 = -3A \cdot (1 + j0) \Rightarrow \boxed{\underline{I}_4 = -3A}$$

**38.** Konvertovati date napone i struje iz vremenskog u kompleksni domen ako je poznato da je  $\omega = 6\text{krad/s}$ .

$$a) u_1(t) = -\sqrt{2}V \sin(\omega t - 150^\circ).$$

$$b) i_2(t) = 2A \sin(\omega t - 135^\circ).$$

**Rešenje:**

$$a) u_1(t) = -\sqrt{2}V \sin(\omega t - 150^\circ) = -\sqrt{2}V \cos(90^\circ - (\omega t - 150^\circ)) = -\sqrt{2}V \cos(240^\circ - \omega t)$$

$$u_1(t) = -\sqrt{2}V \cos(240^\circ - \omega t) = -\sqrt{2}V \cos(\omega t - 240^\circ) \rightarrow \underline{U}_1 = -1V \angle -240^\circ \rightarrow \underline{U}_1 = -1V \cdot e^{-j240^\circ}$$

$$\underline{U}_1 = -1V \cdot (\cos(-240^\circ) + j \sin(-240^\circ))$$

$$\underline{U}_1 = -1V \cdot \left( -\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \Rightarrow \boxed{\underline{U}_1 = \left( \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) V}$$

$$\text{b) } i_2(t) = 2A \sin(\omega t - 135^\circ) = 2A \cos(90^\circ - (\omega t - 135^\circ)) = 2A \cos(225^\circ - \omega t)$$

$$i_2(t) = 2A \cos(225^\circ - \omega t) = 2A \cos(\omega t - 225^\circ) \rightarrow \underline{I_2} = \sqrt{2}A \angle -225^\circ \rightarrow \underline{I_2} = \sqrt{2}A \cdot e^{-j225^\circ}$$

$$\underline{I_2} = \sqrt{2}A \cdot (\cos(-225^\circ) + j \sin(-225^\circ))$$

$$\underline{I_2} = \sqrt{2}A \cdot \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow \boxed{\underline{I_2} = (-1 + j)A}$$

**39.** Konvertovati date napone i struje iz kompleksnog u vremenski domen ako je poznato da je  $f = 2\text{kHz}$ .

$$\text{a) } \underline{U_1} = (5 + j5)\text{V}.$$

$$\text{b) } \underline{I_2} = (-3 + j4)\text{A}.$$

**Rešenje:**

$$\text{a) } \underline{U_1} = (5 + j5)\text{V} \rightarrow \underline{U_1} = \sqrt{5^2 + 5^2}\text{V} \cdot e^{j \arctg \frac{5}{5}} = 5\sqrt{2}\text{V} \cdot e^{j45^\circ} \rightarrow \underline{U_1} = 5\sqrt{2}\text{V} \angle 45^\circ$$

$$\underline{U_1} = 5\sqrt{2}\text{V} \angle 45^\circ \rightarrow u_1(t) = 10\text{V} \cos(2\pi f t + 45^\circ) \Rightarrow \boxed{u_1(t) = 10\text{V} \cos(4000\pi t + 45^\circ)}$$

$$\text{b) } \underline{I_2} = (-3 + j4)\text{A} \rightarrow \underline{I_2} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2}\text{A} \cdot e^{j \left( 180^\circ + \arctg \frac{4}{(-3)} \right)} = 5\text{A} \cdot e^{j(180^\circ - 53,13^\circ)} = 5\text{A} \cdot e^{j126,87^\circ}$$

$$\underline{I_2} = 5\text{A} \cdot e^{j126,87^\circ} \rightarrow \underline{I_2} = 5\text{A} \angle 126,87^\circ$$

$$\underline{I_2} = 5\text{A} \angle 126,87^\circ \rightarrow i_2(t) = 5\sqrt{2}\text{A} \cos(2\pi f t + 126,87^\circ) \Rightarrow \boxed{i_2(t) = 5\sqrt{2}\text{A} \cos(4000\pi t + 126,87^\circ)}$$

**40.** Konvertovati date napone i struje iz kompleksnog u vremenski domen ako je poznato da je  $\omega = 10\text{krad/s}$ .

$$\text{a) } \underline{U_1} = (-7 - j2)\text{V}.$$

$$\text{b) } \underline{I_2} = (2 - j5)\text{A}.$$

### **Rešenje:**

a)

$$\underline{U}_1 = (-7 - j2)\text{V} \rightarrow \underline{U}_1 = \sqrt{(-7)^2 + (-2)^2} \text{V} \cdot e^{j\left(180^\circ + \arctg\frac{(-2)}{(-7)}\right)} = \sqrt{53}\text{V} \cdot e^{j(180^\circ + 15,95^\circ)} = \sqrt{53}\text{V} \cdot e^{j195,95^\circ}$$

$$\underline{U}_1 = \sqrt{53}\text{V} \cdot e^{j195,95^\circ} \rightarrow \underline{U}_1 = \sqrt{53}\text{V} \angle 195,95^\circ$$

$$\underline{U}_1 = \sqrt{53}\text{V} \angle 195,95^\circ \rightarrow u_1(t) = \sqrt{106}\text{V} \cos(\omega t + 195,95^\circ) \Rightarrow \boxed{u_1(t) = \sqrt{106}\text{V} \cos(10000t + 195,95^\circ)}$$

$$\text{b) } \underline{I}_2 = (2 - j5)\text{A} \rightarrow \underline{I}_2 = \sqrt{2^2 + (-5)^2} \text{A} \cdot e^{j\arctg\frac{(-5)}{2}} = \sqrt{29}\text{A} \cdot e^{-j68,2^\circ} \rightarrow \underline{I}_2 = \sqrt{29}\text{A} \angle -68,2^\circ$$

$$\underline{I}_2 = \sqrt{29}\text{A} \angle -68,2^\circ \rightarrow i_2(t) = \sqrt{58}\text{A} \cos(\omega t - 68,2^\circ) \Rightarrow \boxed{i_2(t) = \sqrt{58}\text{A} \cos(10000t - 68,2^\circ)}$$

## **Rešavanje kola u ustaljenom prostoperiodičnom režimu**


Rešavanje kola u ustaljenom prostoperiodičnom režimu se vrši u četiri koraka:

- konverzija svih napona i struja iz vremenskog u kompleksni domen
- konverzija otpornosti otpornika, induktivnosti kalemova i kapacitivnosti kondenzatora u odgovarajuće impedanse ( $\underline{Z}_R = R$ ,  $\underline{Z}_L = j\omega L$ ,  $\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$ )
- rešavanje kola u kompleksnom domenu primenom zakona i metoda koje su rađene kod kola sa jednosmernim strujama
- konverzija dobijenog rezultata (struje i/ili napona) iz kompleksnog u vremenski domen

**41.** Za kolo sa slike je poznato  $u(t) = 50\sqrt{2}\text{V} \cos(\omega t + 30^\circ)$ ,  $R = 25\Omega$ ,  $L = 20\text{mH}$  i  $C = 50\mu\text{F}$ .

a) Izračunati ekvivalentnu impedansu tri redno vezana elementa (otpornika, kalema i kondenzatora), kao i struju  $i(t)$  ako kolo radi na frekvenciji  $f = 60\text{Hz}$ .

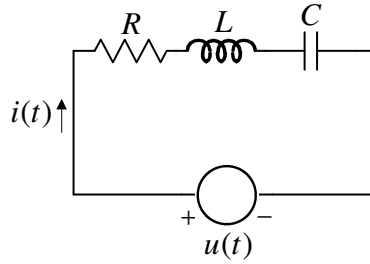b) Izračunati ekvivalentnu impedansu tri redno vezana elementa (otpornika, kalema i kondenzatora) ako kolo radi na frekvenciji  $f = 400\text{Hz}$ .




**Rešenje:**

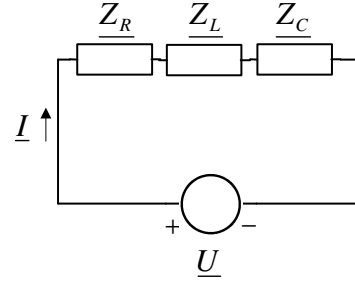a)  $\underline{Z}_R = R = 25\Omega$

$$\underline{Z}_L = j\omega L = j \cdot 2\pi \cdot 60\text{Hz} \cdot 20\text{mH} = j7,54\Omega$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{2\pi \cdot 60\text{Hz} \cdot 50\mu\text{F}} = -j53,05\Omega$$



$$u(t) = 50\sqrt{2}\text{V} \cos(\omega t + 30^\circ) \rightarrow \underline{U} = 50\text{V} \angle 30^\circ \rightarrow \underline{U} = 50\text{V} \cdot e^{j30^\circ} = 50\text{V} \cdot (\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ)$$

$$\underline{U} = 50\text{V} \cdot \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + j \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \underline{U} = 25(\sqrt{3} + j)\text{V}$$

$$\underline{Z}_{EKV} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L \Rightarrow \underline{Z}_{EKV} = (25 - j45,51)\Omega$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_{EKV}} = \frac{25(\sqrt{3} + j)\text{V}}{(25 - j45,51)\Omega} = \frac{25(\sqrt{3} + j)\text{V}}{(25 - j45,51)\Omega} \cdot \frac{(25 + j45,51)}{(25 + j45,51)} = \left( \frac{-55,22 + j2595,64}{2696,16} \right) \text{A}$$

$$\underline{I} = (-0,0205 + j0,9627)\text{A} \rightarrow \underline{I} = \sqrt{(-0,0205)^2 + 0,9627^2} \text{A} \cdot e^{j\left(180^\circ + \arctg \frac{0,9627}{(-0,0205)}\right)}$$

$$\underline{I} = 0,96\text{A} \cdot e^{j(180^\circ - 88,78^\circ)} = 0,96\text{A} \cdot e^{j91,22^\circ} \rightarrow \underline{I} = 0,96\text{A} \angle 91,22^\circ$$

$$\underline{I} = 0,96\text{A} \angle 91,22^\circ \rightarrow i(t) = 0,96\sqrt{2}\text{A} \cos(2\pi f t + 91,22^\circ) \Rightarrow \boxed{i(t) = 1,36\text{A} \cos(120\pi t + 91,22^\circ)}$$

b)  $\underline{Z}_R = R = 25\Omega$


$$\underline{Z}_L = j\omega L = j \cdot 2\pi \cdot 400\text{Hz} \cdot 20\text{mH} = j50,27\Omega$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{2\pi \cdot 400\text{Hz} \cdot 50\mu\text{F}} = -j7,96\Omega$$






$$\underline{Z}_{EKV} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L \Rightarrow \underline{Z}_{EKV} = (25 + j42,31)\Omega$$

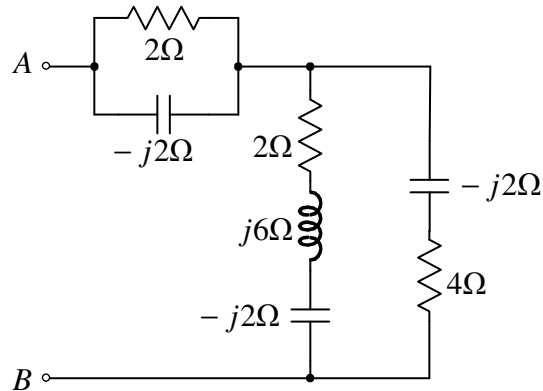42. Za kolo sa slike odrediti ekvivalentnu impedansu između tačaka A i B.




**Rešenje:**

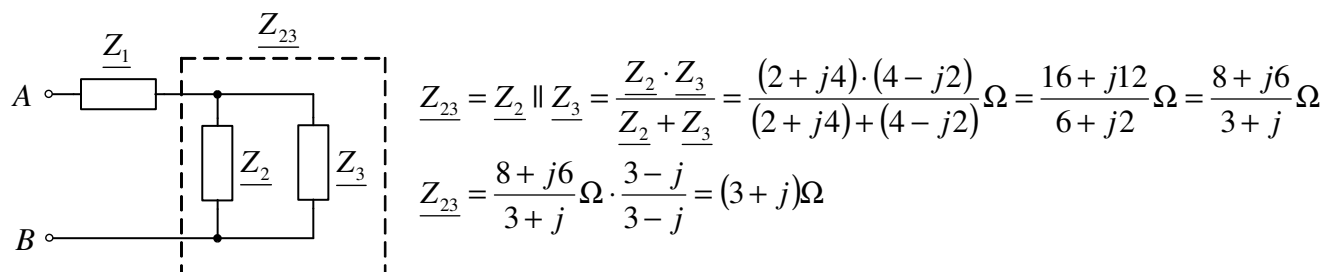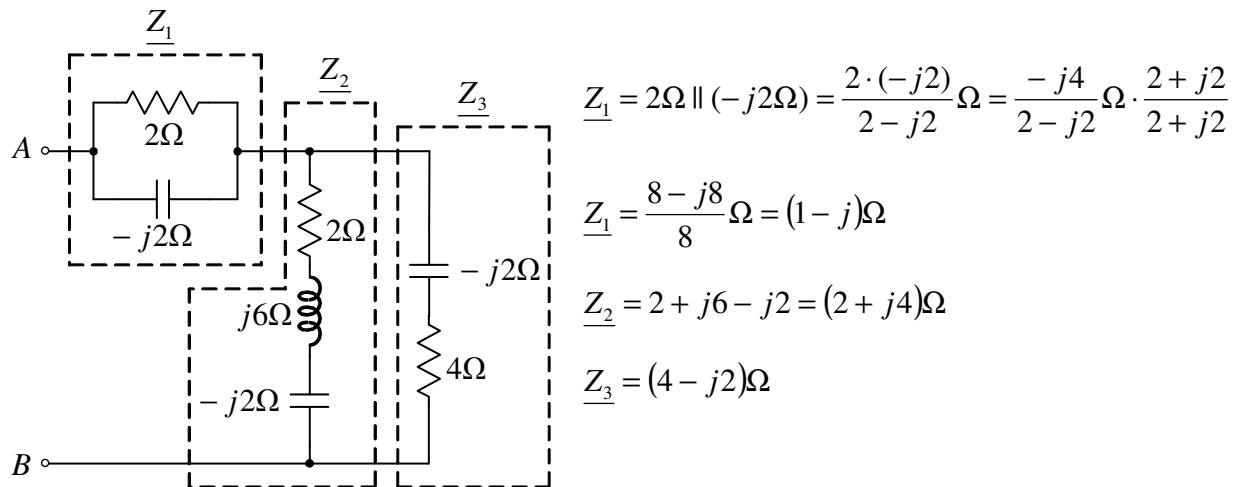

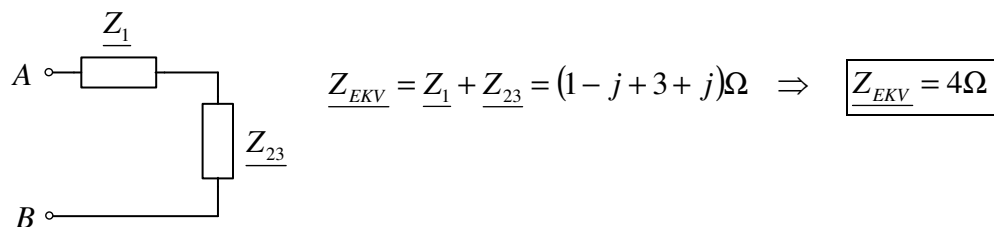

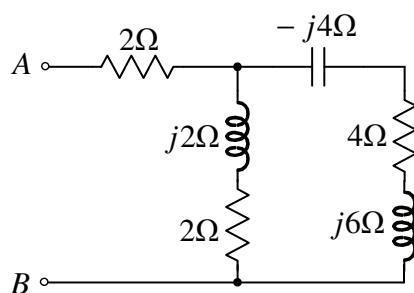43. (Zadatak za vežbu) Za kolo sa slike odrediti ekvivalentnu impedansu između tačaka  $A$  i  $B$ .




**Rešenje:**

$$Z_{EKV} = (3,38 + j1,08)\Omega$$



44. a) Za kolo sa slike odrediti ekvivalentnu impedansu između tačaka  $A$  i  $B$ .

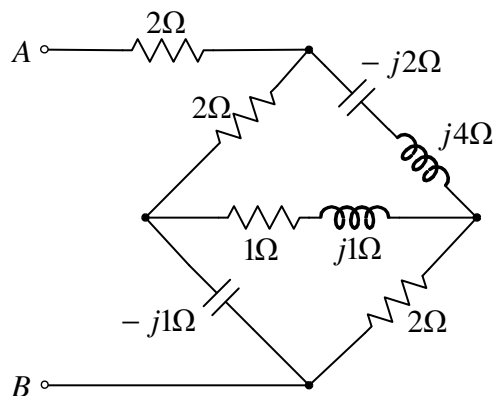b) Ako je  $f = 50\text{Hz}$ , realizovati dobijenu ekvivalentnu impedansu korišćenjem minimalnog broja pasivnih komponentata (otpornika i/ili kalemova i/ili kondenzatora) i odrediti njihove vrednosti.



**Rešenje:**



a)

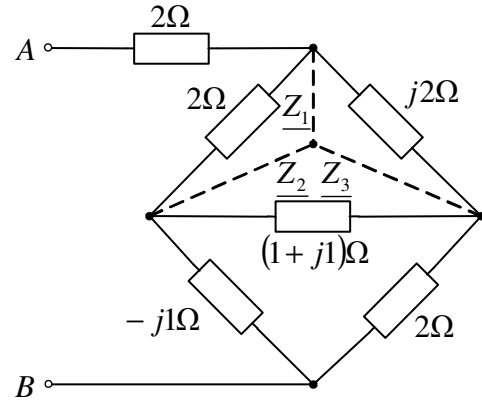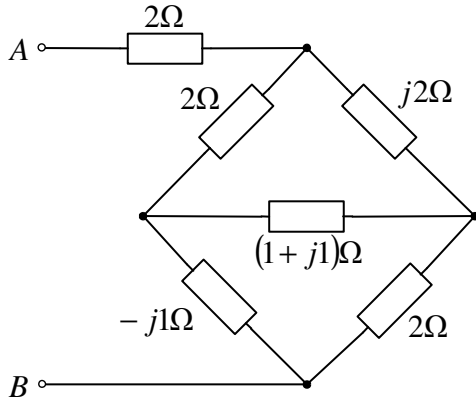

$$\underline{Z}_1 = \frac{2\Omega \cdot j2\Omega}{2\Omega + j2\Omega + (1+j)\Omega} = \frac{j4}{3+j3}\Omega = \frac{j4}{3+j3} \cdot \frac{3-j3}{3-j3}\Omega = \frac{12+j12}{18}\Omega = (0,67 + j0,67)\Omega$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{2\Omega \cdot (1+j)\Omega}{2\Omega + j2\Omega + (1+j)\Omega} = \frac{2+j2}{3+j3}\Omega = 0,67\Omega$$
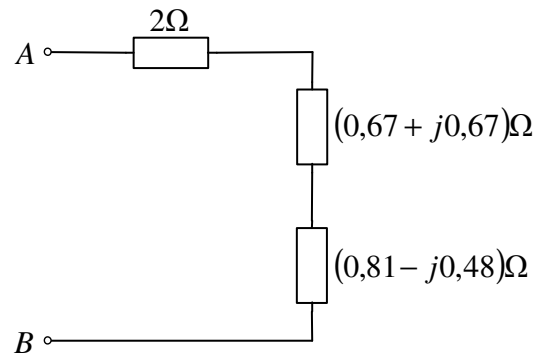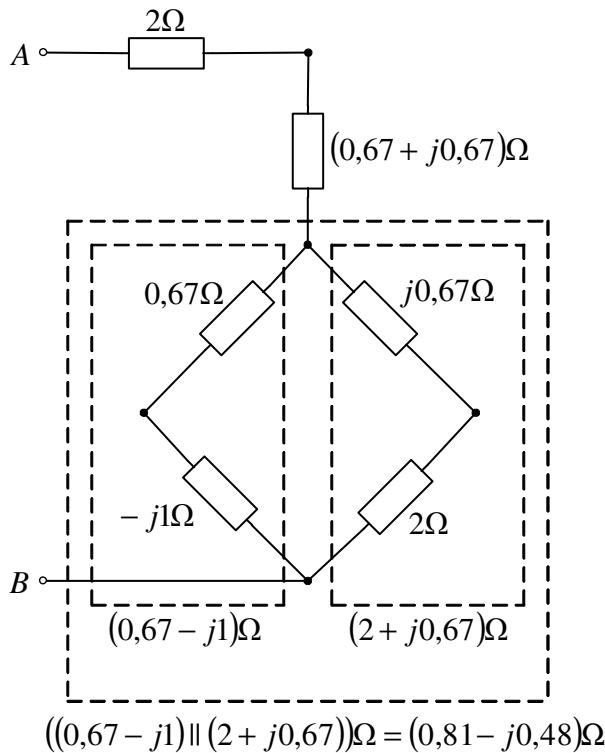
$$\underline{Z}_3 = \frac{j2\Omega \cdot (1+j)\Omega}{2\Omega + j2\Omega + (1+j)\Omega} = \frac{-2+j2}{3+j3}\Omega = \frac{2}{3} \cdot \frac{-1+j}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j}\Omega = -\frac{2}{3} \cdot \frac{-2j}{2}\Omega = j0,67\Omega$$



$$\underline{Z}_{EKV} = (2 + 0,67 + j0,67 + 0,81 - j0,48)\Omega$$


$$\underline{Z}_{EKV} = (3,48 + j0,19)\Omega$$

b)  $\underline{Z}_{EKV} = (3,48 + j0,19)\Omega = R + j\omega L = R + j2\pi fL \Rightarrow \boxed{R = 3,48\Omega} \quad \boxed{L = 604,8\mu\text{H}}$



45. (Zadatak za vežbu) a) Za kolo sa slike odrediti ekvivalentnu impedansu između tačaka A i B.

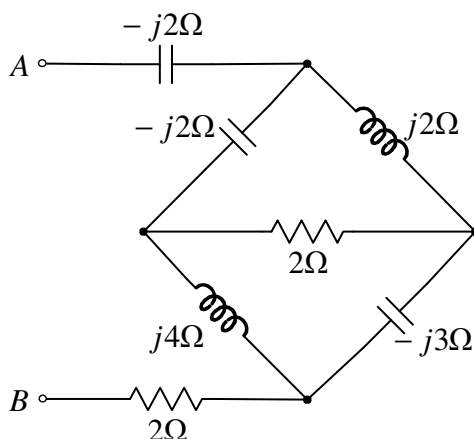
b) Ako je  $f = 100\text{Hz}$ , realizovati dobijenu ekvivalentnu impedansu korišćenjem minimalnog broja pasivnih komponenta (otpornika i/ili kalemova i/ili kondenzatora) i odrediti njihove vrednosti.




**Rešenje:**

a)  $\boxed{\underline{Z}_{EKV} = (4 - j4)\Omega}$

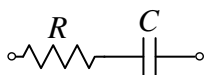b)  $\underline{Z}_{EKV} = (4 - j4)\Omega = R - \frac{j}{\omega C} = R - \frac{j}{2\pi f C} \Rightarrow \boxed{R = 4\Omega} \quad \boxed{C = 398\mu\text{F}}$



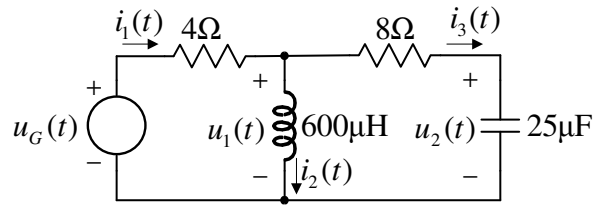46. Direktnom primenom Kirhofovih zakona i Omovog zakona odrediti napone  $u_1(t)$ ,  $u_2(t)$  i struje  $i_1(t)$ ,  $i_2(t)$  i  $i_3(t)$  u kolu sa slike. Poznato je  $u_G(t) = 24\sqrt{2}\text{V} \sin(\omega t + 150^\circ)$  i  $\omega = 10\text{krad/s}$ .



**Rešenje:**


$$L = 600\mu\text{H} \rightarrow \underline{Z}_L = j\omega L = j \cdot 10\text{krad/s} \cdot 600\mu\text{H} = j6\Omega$$

$$C = 25\mu\text{F} \rightarrow \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{10\text{krad/s} \cdot 25\mu\text{F}} = -j4\Omega$$

$$u_G(t) = 24\sqrt{2}\text{V} \sin(\omega t + 150^\circ) = 24\sqrt{2}\text{V} \cos(90^\circ - (\omega t + 150^\circ)) = 24\sqrt{2}\text{V} \cos(-60^\circ - \omega t)$$

$$u_G(t) = 24\sqrt{2}\text{V} \cos(\omega t + 60^\circ) \rightarrow \underline{U}_G = 24\text{V} \angle 60^\circ \rightarrow \underline{U}_G = 24\text{V} \cdot e^{j60^\circ} = 24\text{V} \cdot (\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ)$$
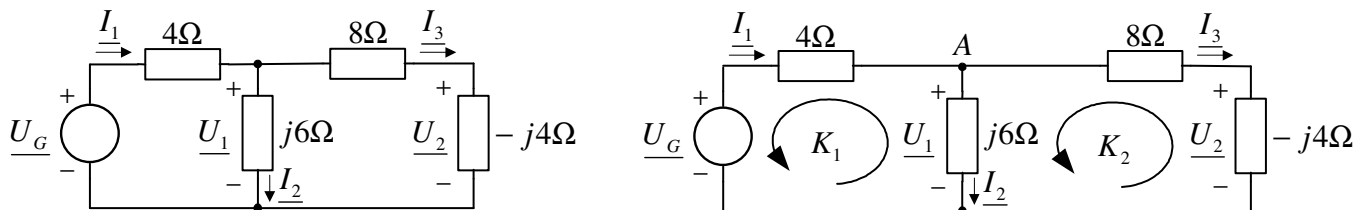
$$\underline{U}_G = 24\text{V} \cdot \left( \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \Rightarrow \underline{U}_G = (12 + j12\sqrt{3})\text{V}$$



$$\text{Kontura } K_1: \underline{I}_2 \cdot j6 + \underline{I}_1 \cdot 4 - (12 + j12\sqrt{3}) = 0$$

$$\text{Kontura } K_2: \underline{I}_3 \cdot (-j4) + \underline{I}_3 \cdot 8 - \underline{I}_2 \cdot j6 = 0$$

$$\text{Čvor } A: \underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3$$

$$\left. \begin{aligned} \underline{I}_1 &= \frac{1}{4} \cdot (12 + j12\sqrt{3} - \underline{I}_2 \cdot j6) = 3 + j3\sqrt{3} - \underline{I}_2 \cdot j\frac{3}{2} \\ \underline{I}_3 &= \underline{I}_2 \cdot \frac{j6}{8 - j4} = \underline{I}_2 \cdot \frac{j6}{8 - j4} \cdot \frac{8 + j4}{8 + j4} = \underline{I}_2 \cdot \frac{-3 + j6}{10} \\ \underline{I}_1 &= \underline{I}_2 + \underline{I}_3 \end{aligned} \right\}$$

$$3 + j3\sqrt{3} - \underline{I}_2 \cdot j\frac{3}{2} = \underline{I}_2 - \frac{3}{10}\underline{I}_2 + j\frac{3}{5}\underline{I}_2 \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{30 \cdot (1 + j\sqrt{3})}{7 \cdot (1 + j3)} = \frac{30 \cdot (1 + j\sqrt{3})}{7 \cdot (1 + j3)} \cdot \frac{(1 - j3)}{(1 - j3)}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{3}{7} \cdot (1 + 3\sqrt{3} + j(\sqrt{3} - 3)) = (2,655 - j0,543)\text{A} = 2,71\text{A} \angle -11,56^\circ$$

$$\underline{I}_2 = 2,71\text{A} \angle -11,56^\circ \Rightarrow \boxed{i_2(t) = 3,83\text{A} \cos(10000t - 11,56^\circ)}$$

$$\underline{I}_1 = 3 + j3\sqrt{3} - j\frac{3}{2} \cdot (2,655 - j0,543) = (2,186 + j1,214)\text{A} = 2,5\text{A} \angle 29,05^\circ$$

$$\underline{I}_1 = 2,5\text{A} \angle 29,05^\circ \Rightarrow \boxed{i_1(t) = 3,54\text{A} \cos(10000t + 29,05^\circ)}$$

$$\underline{I}_3 = (2,655 - j0,543) \cdot \frac{-3 + j6}{10} = (-0,471 + j1,756)\text{A} = 1,82\text{A} \angle 105,01^\circ$$

$$\underline{I}_3 = 1,82\text{A} \angle 105,01^\circ \Rightarrow \boxed{i_3(t) = 2,57\text{A} \cos(10000t + 105,01^\circ)}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{I}_2 \cdot j6 = (2,655 - j0,543) \cdot j6 = (3,258 + j15,93)\text{V} = 16,26\text{V} \angle 78,44^\circ$$


$$\underline{U}_1 = 16,26\text{V} \angle 78,44^\circ \Rightarrow \boxed{u_1(t) = 23\text{V} \cos(10000t + 78,44^\circ)}$$

$$\underline{U}_2 = \underline{I}_3 \cdot (-j4) = (-0,471 + j1,756) \cdot (-j4) = (7,024 + j1,884)\text{V} = 7,27\text{V} \angle 15,01^\circ$$

$$\underline{U}_2 = 7,27\text{V} \angle 15,01^\circ \Rightarrow \boxed{u_2(t) = 10,28\text{V} \cos(10000t + 15,01^\circ)}$$

47. Za kolo sa slike je poznato  $u_G(t) = 12\sqrt{2}\text{V} \cos(2\pi ft)$ ,  $i_G(t) = 2\sqrt{2}\text{A} \cos(2\pi ft)$  i  $f = 5\text{kHz}$ .  
 Odrediti struju  $i_0(t)$ :

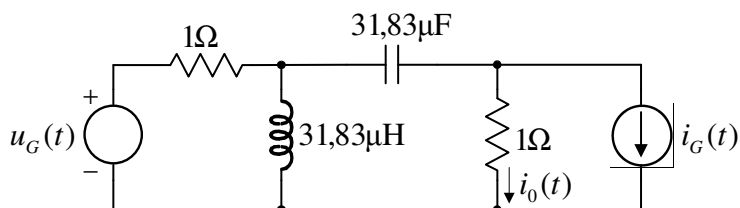- a) primenom metode potencijala čvorova;
- b) primenom metode superpozicije;
- c) primenom metode transformacije izvora;
- d) primenom Tevenenove teoreme;
- e) primenom Nortonove teoreme.



**Rešenje:**

$$L = 31,83\mu\text{H} \rightarrow \underline{Z}_L = j\omega L = j \cdot 2\pi \cdot 5000\text{Hz} \cdot 31,83\mu\text{H} = j1\Omega$$


$$C = 31,83\mu\text{F} \rightarrow \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{2\pi \cdot 5000\text{Hz} \cdot 31,83\mu\text{F}} = -j1\Omega$$

$$u_G(t) = 12\sqrt{2}\text{V} \cos(2\pi ft) \rightarrow \underline{U}_G = 12\text{V} \angle 0^\circ \rightarrow \underline{U}_G = 12\text{V} \cdot e^{j0^\circ} = 12\text{V} \cdot (\cos 0^\circ + j \sin 0^\circ)$$


$$\underline{U}_G = 12\text{V} \cdot (1 + j0) \Rightarrow \underline{U}_G = 12\text{V}$$

$$i_G(t) = 2\sqrt{2}\text{A} \cos(2\pi ft) \rightarrow \underline{I}_G = 2\text{A} \angle 0^\circ \rightarrow \underline{I}_G = 2\text{A} \cdot e^{j0^\circ} = 2\text{A} \cdot (\cos 0^\circ + j \sin 0^\circ)$$
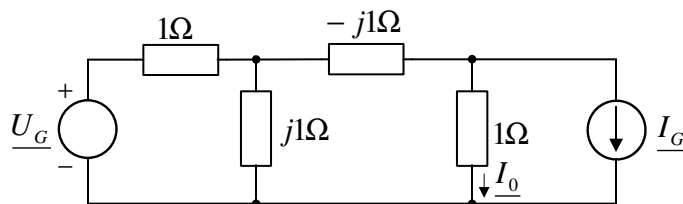
$$\underline{I}_G = 2\text{A} \cdot (1 + j0) \Rightarrow \underline{I}_G = 2\text{A}$$



a)

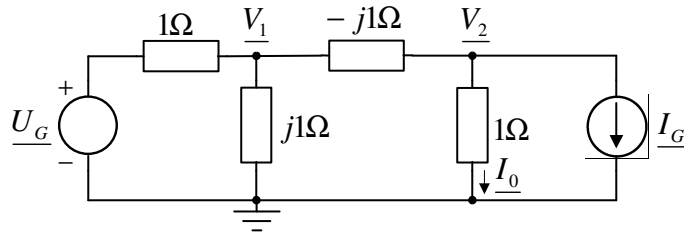



$$\left. \begin{aligned} \left( \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{j1\Omega} + \frac{1}{-j1\Omega} \right) \underline{V}_1 - \left( \frac{1}{-j1\Omega} \right) \underline{V}_2 &= \frac{12\text{V}}{1\Omega} \\ - \left( \frac{1}{-j1\Omega} \right) \underline{V}_1 + \left( \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{-j1\Omega} \right) \underline{V}_2 &= -2\text{A} \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \underline{V}_1 - j\underline{V}_2 &= 12 \\ -j\underline{V}_1 + (1+j)\underline{V}_2 &= -2 \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \underline{V}_1 &= 12 + j\underline{V}_2 \\ -j(12 + j\underline{V}_2) + (1+j)\underline{V}_2 &= -2 \end{aligned} \right\}$$

$$\underline{V}_2 = \frac{-2 + j12}{2 + j} = \frac{-2 + j12}{2 + j} \cdot \frac{2 - j}{2 - j} = \left( \frac{8}{5} + j\frac{26}{5} \right) \text{V} = (1,6 + j5,2) \text{V}$$

$$\underline{V}_1 = 12 + j\underline{V}_2 = \left( \frac{34}{5} + j\frac{8}{5} \right) \text{V} = (6,8 + j1,6) \text{V}$$

$$\underline{I}_0 = \frac{\underline{V}_2}{1\Omega} = (1,6 + j5,2) \text{A} = 5,44 \text{A} \angle 72,9^\circ \Rightarrow \boxed{i_0(t) = 7,69 \text{A} \cos(10000\pi t + 72,9^\circ)}$$

b)

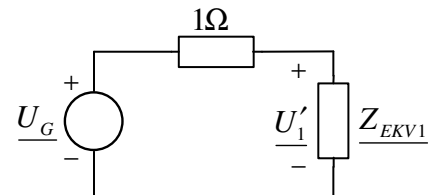
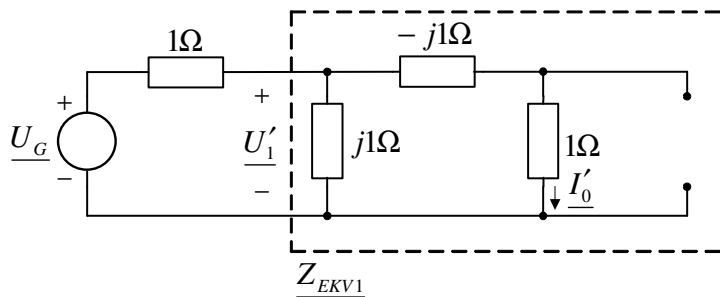


$$\underline{Z}_{EKV1} = j \parallel (1 - j) = \frac{j(1 - j)}{j + 1 - j} = (1 + j)\Omega$$

$$\underline{U}'_1 = \frac{\underline{Z}_{EKV1}}{\underline{Z}_{EKV1} + 1\Omega} \cdot \underline{U}_G = \frac{1 + j}{1 + j + 1} \cdot 12 = \frac{1 + j}{2 + j} \cdot \frac{2 - j}{2 - j} \cdot 12 = \frac{36 + j12}{5}$$
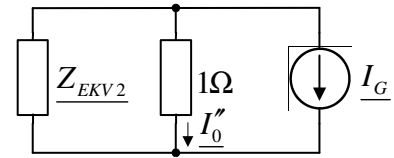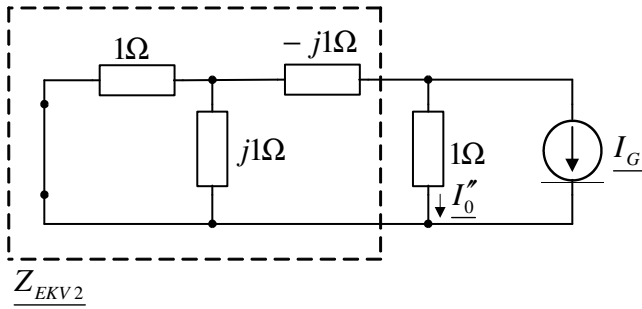
$$\underline{I}'_0 = \frac{\underline{U}'_1}{1 - j} = \frac{36 + j12}{5(1 - j)} = \frac{36 + j12}{5(1 - j)} \cdot \frac{1 + j}{1 + j} = \left( \frac{12}{5} + j\frac{24}{5} \right) \text{A}$$






$$\underline{Z}_{EKV2} = -j + (1 \parallel j) = -j + \frac{j \cdot 1}{j+1} = \frac{1-j}{2} \Omega$$






$$\underline{I}_0'' = \frac{\underline{Z}_{EKV2}}{\underline{Z}_{EKV2} + 1\Omega} \cdot (-I_G) = \frac{\frac{1-j}{2}}{\frac{1-j}{2} + 1} \cdot (-2) = \frac{1-j}{3-j} \cdot (-2) = \frac{1-j}{3-j} \cdot (-2) \cdot \frac{3+j}{3+j} = \left(-\frac{4}{5} + j\frac{2}{5}\right) \text{A}$$


$$\underline{I}_0 = \underline{I}_0' + \underline{I}_0'' = \left(\frac{12}{5} + j\frac{24}{5}\right) \text{A} + \left(-\frac{4}{5} + j\frac{2}{5}\right) \text{A} = \left(\frac{8}{5} + j\frac{26}{5}\right) \text{A}$$

$$\underline{I}_0 = (1,6 + j5,2) \text{A} = 5,44 \text{A} \angle 72,9^\circ \Rightarrow \boxed{i_0(t) = 7,69 \text{A} \cos(10000\pi t + 72,9^\circ)}$$

c)


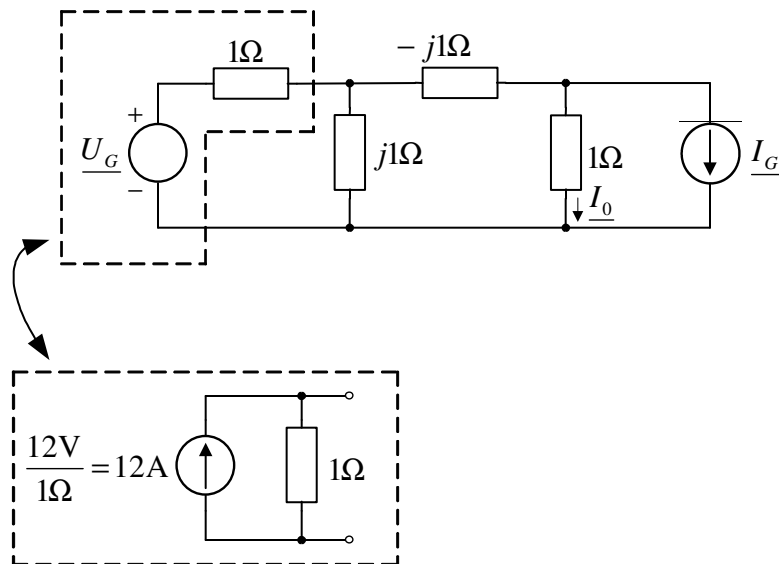


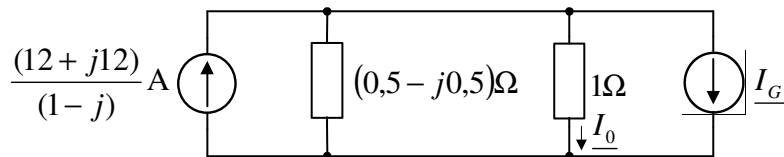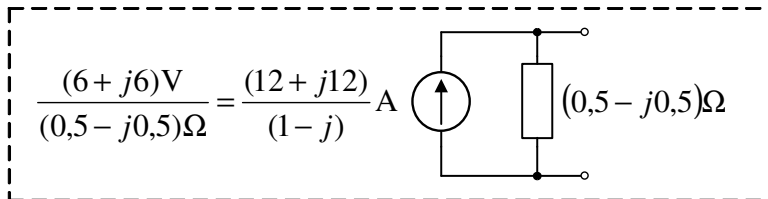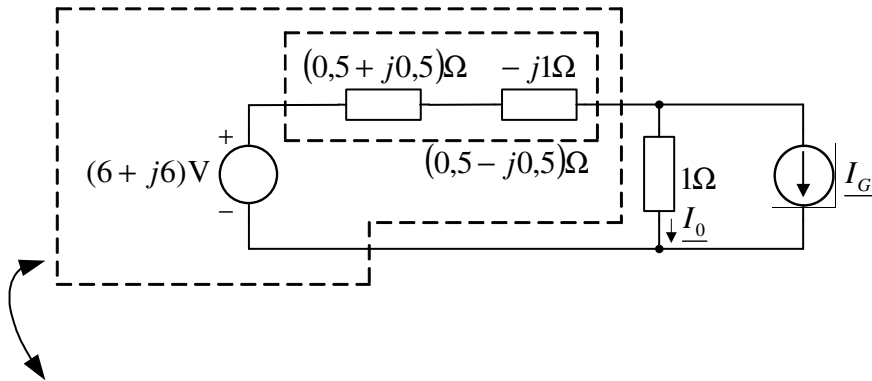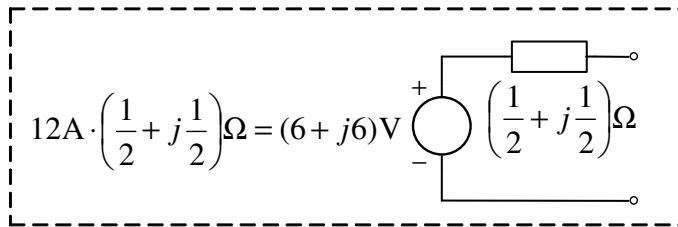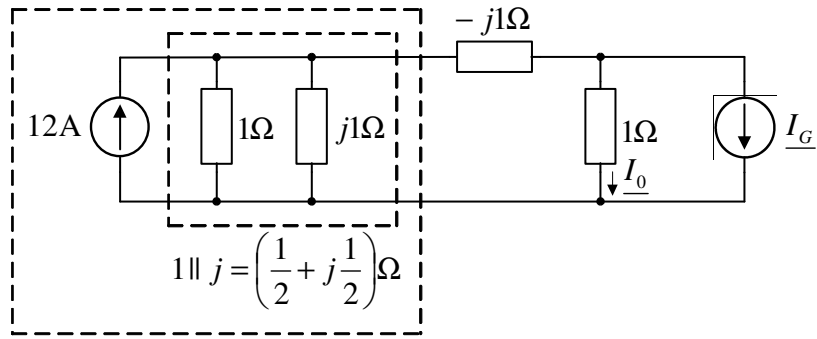

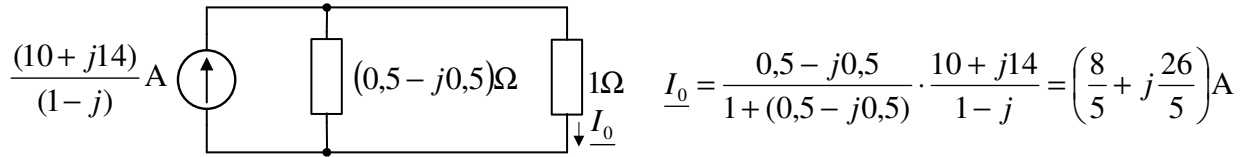

$$\underline{I}_0 = (1,6 + j5,2) \text{A} = 5,44 \text{A} \angle 72,9^\circ \Rightarrow \boxed{i_0(t) = 7,69 \text{A} \cos(10000\pi t + 72,9^\circ)}$$

d)

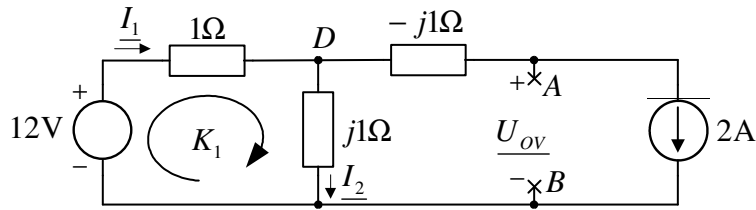
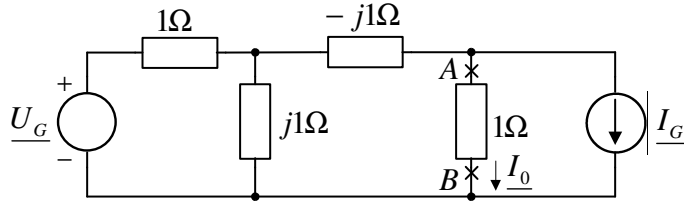


$$\text{Kontura } K_1: 12\text{V} - \underline{I}_1 \cdot 1\Omega - \underline{I}_2 \cdot j1\Omega = 0$$


$$\text{Čvor } D: \underline{I}_1 = \underline{I}_2 + 2\text{A}$$

$$12 - \underline{I}_2 - 2 - \underline{I}_2 \cdot j = 0 \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{10}{1 + j} = 5(1 - j)\text{A}$$
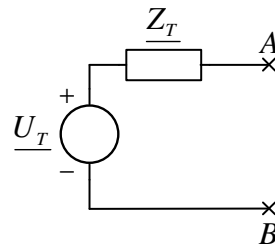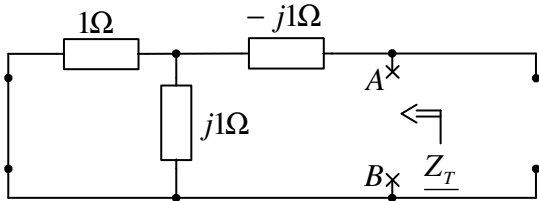
$$\underline{U}_T = \underline{U}_{ov} = j \cdot \underline{I}_2 - (-j) \cdot 2 = j \cdot (5 - j5) + j2 = (5 + j7)\text{V}$$



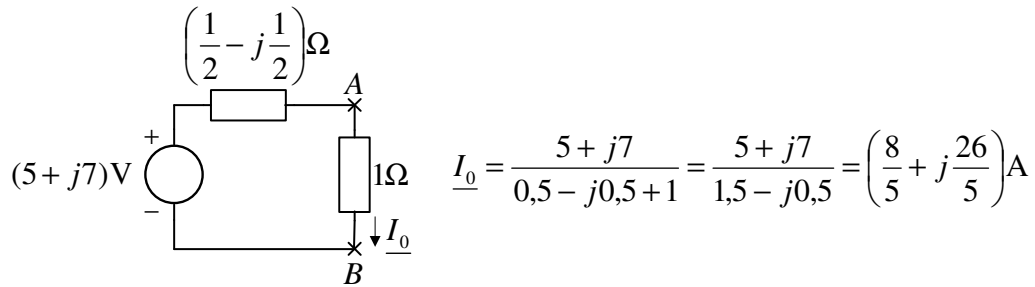
$$\underline{Z}_T = -j + (1 \parallel j) = -j + \frac{j \cdot 1}{j + 1} = \frac{1 - j}{2} \Omega$$



$$\underline{I}_0 = (1,6 + j5,2)\text{A} = 5,44\text{A} \angle 72,9^\circ \Rightarrow \boxed{i_0(t) = 7,69\text{A} \cos(10000\pi t + 72,9^\circ)}$$

e)

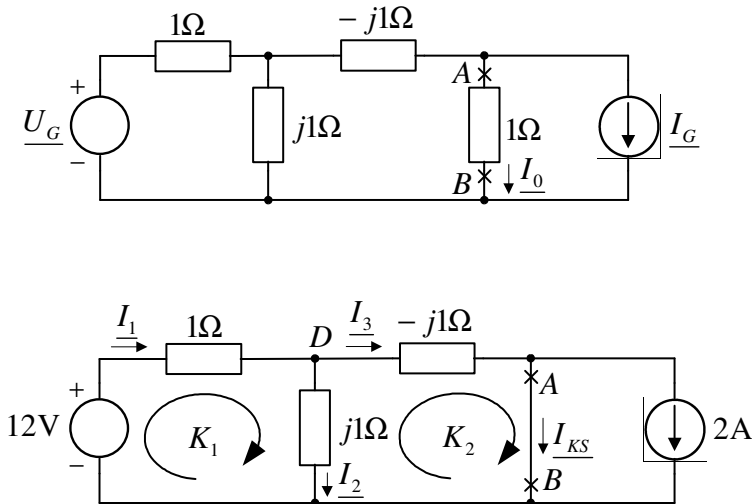

$$\text{Kontura } K_1: 12\text{V} - \underline{I}_1 \cdot 1\Omega - \underline{I}_2 \cdot j1\Omega = 0$$



$$\text{Kontura } K_2: \underline{I}_2 \cdot j1\Omega - \underline{I}_3 \cdot (-j1)\Omega = 0$$

$$\text{Čvor } A: \underline{I}_3 = \underline{I}_{KS} + 2\text{A}$$


$$\text{Čvor } D: \underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3 \Rightarrow \underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_{KS} + 2\text{A}$$

$$\left. \begin{array}{l} 12 - \underline{I}_2 - \underline{I}_{KS} - 2 - \underline{I}_2 \cdot j = 0 \\ \underline{I}_2 \cdot j - (\underline{I}_{KS} + 2) \cdot (-j) = 0 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} 12 + \underline{I}_{KS} + 2 - \underline{I}_{KS} - 2 + (\underline{I}_{KS} + 2) \cdot j = 0 \\ \underline{I}_2 \cdot j = (\underline{I}_{KS} + 2) \cdot (-j) \Rightarrow \underline{I}_2 = -\underline{I}_{KS} - 2 \end{array} \right\} \underline{I}_{KS} = -2 - \frac{12}{j}$$
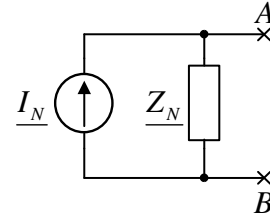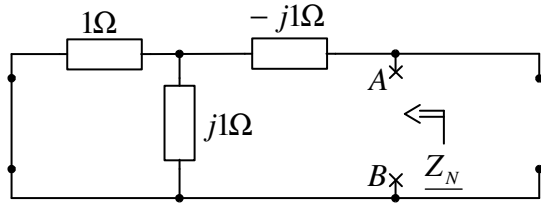
$$\underline{I}_N = \underline{I}_{KS} = (-2 + j12)\text{A}$$


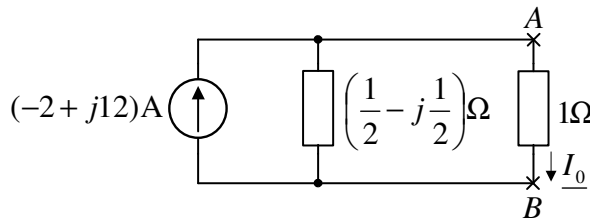
$$\underline{Z}_N = -j + (1 \parallel j) = -j + \frac{j \cdot 1}{j+1} = \frac{1-j}{2} \Omega$$




$$\underline{I}_0 = \frac{0,5 - j0,5}{0,5 - j0,5 + 1} \cdot (-2 + j12) = \left( \frac{8}{5} + j \frac{26}{5} \right) \text{A}$$

$$\underline{I}_0 = (1,6 + j5,2) \text{A} = 5,44 \text{A} \angle 72,9^\circ \Rightarrow \boxed{i_0(t) = 7,69 \text{A} \cos(10000\pi + 72,9^\circ)}$$

48. Za kolo iz prethodnog zadatka odrediti faktor snage, kompleksnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu koja se razvija na otporniku kroz koji protiče struja  $i_0$ .

**Rešenje:**

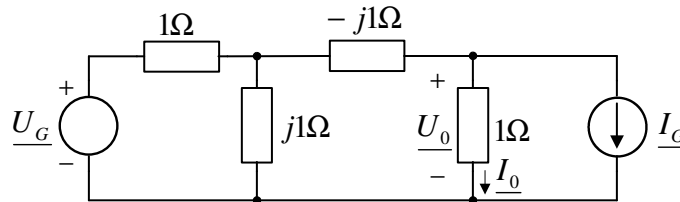

$$\text{Kompleksna snaga: } \underline{S} = \underline{U}_0 \cdot \underline{I}_0^* = 1\Omega \cdot \underline{I}_0 \cdot \underline{I}_0^* = 1\Omega \cdot |\underline{I}_0|^2 = 1 \cdot (1,6^2 + 5,2^2) \Rightarrow \boxed{\underline{S} = 29,6}$$

$$\underline{S} = P + jQ$$


$$\text{Aktivna snaga: } \boxed{P = 29,6 \text{W}}$$

$$\text{Reaktivna snaga: } \boxed{Q = 0 \text{VAr}}$$





$$\text{Prividna snaga: } S = |\underline{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow \boxed{S = 29,6 \text{VA}}$$

$$\text{Faktor snage: } \cos \phi = \frac{P}{S} \Rightarrow \boxed{\cos \phi = 1}$$

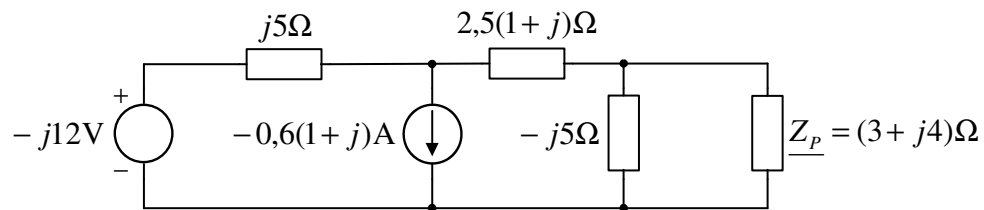49. Za kolo sa slike odrediti faktor snage, kompleksnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu koja se razvija na potrošaču  $\underline{Z}_P$ .



**Rešenje:**

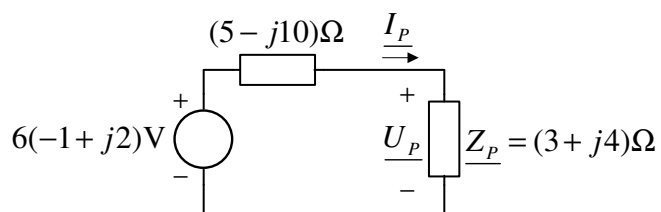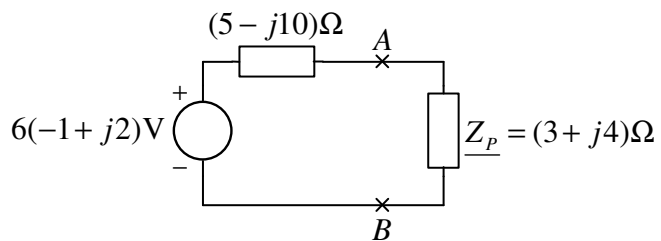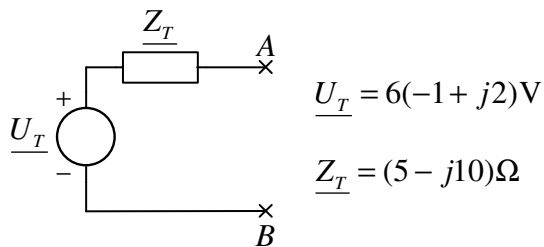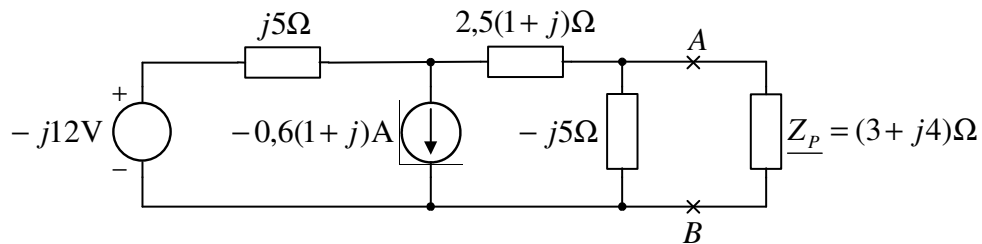

$$\underline{I}_P = \frac{6(-1 + j2)\text{V}}{(5 - j10)\Omega + (3 + j4)\Omega} = \frac{3(-2 + j)}{5}\text{A} = (-1,2 + j0,6)\text{A}$$

Kompleksna snaga:

$$\underline{S} = \underline{U}_P \cdot \underline{I}_P^* = \underline{Z}_P \cdot \underline{I}_P \cdot \underline{I}_P^* = \underline{Z}_P \cdot |\underline{I}_P|^2 = (3 + j4) \cdot ((-1,2)^2 + 0,6^2) \Rightarrow \boxed{\underline{S} = 5,4 + j7,2}$$

$$\underline{S} = P + jQ$$

Aktivna snaga:  $\boxed{P = 5,4\text{W}}$

Reaktivna snaga:  $\boxed{Q = 7,2\text{VAr}}$

Prividna snaga:  $S = |\underline{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow \boxed{S = 9\text{VA}}$


Faktor snage:  $\cos\phi = \frac{P}{S} \Rightarrow \boxed{\cos\phi = 0,6}$

**50.** Kolo naizmenične struje sa slike radi u ustaljenom prostoperiodičnom režimu na frekvenciji  $f = 50\text{kHz}$ . Poznato je da je  $u_{g1}(t) = 2\text{V} \cos(2\pi ft + 45^\circ)$ ,  $u_{g2}(t) = -2\sqrt{2}\text{V} \sin(2\pi ft)$ ,  $i_{g1}(t) = 2\text{A} \cos(2\pi ft - 45^\circ)$  i  $i_{g2}(t) = -\sqrt{2}\text{A} \sin(2\pi ft)$ .

a) Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora u kompleksnom domenu za deo kola levo od tačkaka A i B.

b) Odrediti elemente (i vrednosti elemenata) koji treba da sačinjavaju potrošač  $Z_P$ , tako da se na njemu razvija maksimalna aktivna snaga.

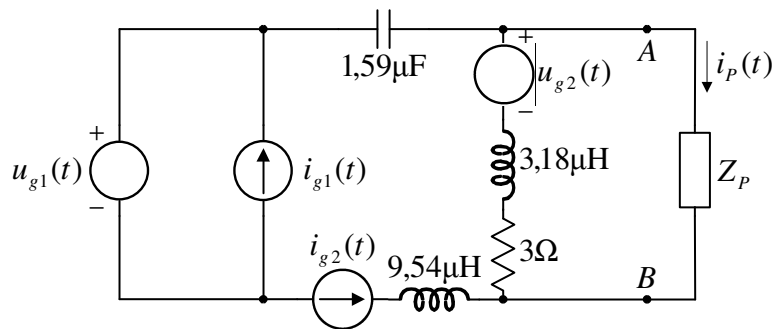c) Pod uslovom iz tačke b) odrediti struju  $i_P(t)$ .



**Rešenje:**

$$u_{g1}(t) = 2\text{V} \cos(2\pi ft + 45^\circ) \Rightarrow \underline{U}_{g1} = \sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ} = (1 + j)\text{V}$$

$$u_{g2}(t) = -2\sqrt{2}\text{V} \sin(2\pi ft) \Rightarrow \underline{U}_{g2} = -2 \cdot e^{-j90^\circ} = j2\text{V}$$


$$i_{g1}(t) = 2\text{A} \cos(2\pi ft - 45^\circ) \Rightarrow \underline{I}_{g1} = \sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ} = (1 - j)\text{A}$$

$$i_{g2}(t) = -\sqrt{2}\text{A} \sin(2\pi ft) \Rightarrow \underline{I}_{g2} = -1 \cdot e^{-j90^\circ} = j1\text{A}$$


$$L_1 = 3,18\mu\text{H} \rightarrow \underline{Z}_{L1} = j\omega L_1 = j \cdot 2\pi \cdot 50000\text{Hz} \cdot 3,18\mu\text{H} = j1\Omega$$

$$L_2 = 9,54\mu\text{H} \rightarrow \underline{Z}_{L2} = j\omega L_2 = j \cdot 2\pi \cdot 50000\text{Hz} \cdot 9,54\mu\text{H} = j3\Omega$$


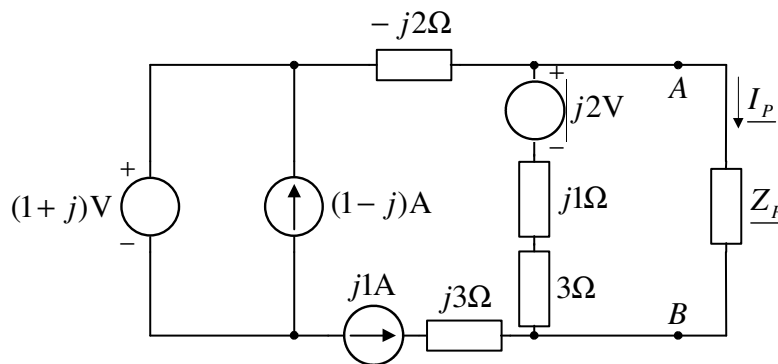
$$C = 1,59\mu\text{F} \rightarrow \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{2\pi \cdot 50000\text{Hz} \cdot 1,59\mu\text{F}} = -j2\Omega$$





a)

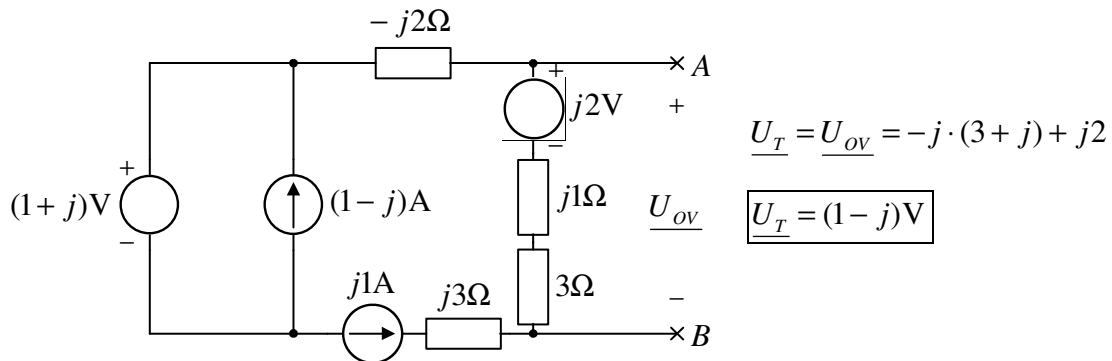



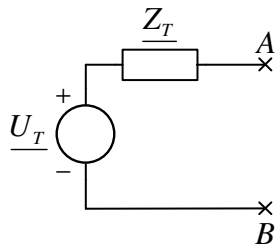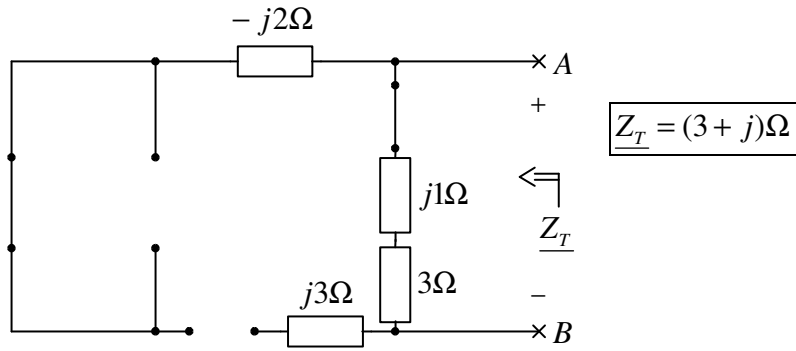

b)

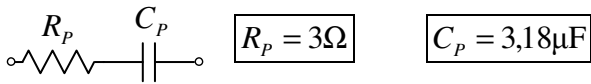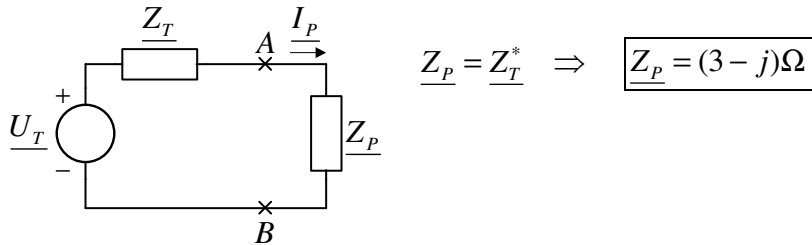

c) 
$$\underline{I}_P = \frac{\underline{U}_T}{\underline{Z}_T + \underline{Z}_P} = \frac{1-j}{6} \text{ A} = \left(\frac{1}{6} - j\frac{1}{6}\right) \text{ A} = \frac{\sqrt{2}}{6} \text{ A} \cdot e^{-j45^\circ}$$

$$i_P(t) = \frac{1}{3} \text{ A} \cos(2\pi ft - 45^\circ) \Rightarrow i_P(t) = \frac{1}{3} \text{ A} \cos(100000\pi t - 45^\circ)$$