


**1. a) [10]** Nacrtati šemu neinvertujućeg komparatora sa histerezisom. Na raspolaganju su operacioni pojačavač i minimalan potreban broj otpornika. Odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku komparatora. Operacioni pojačavač se napaja sa dve baterije za napajanje  $V_{CC}$  i  $-V_{CC}$ .

b) [10] Nacrtati šemu astabilnog Milerovog integratora. Odrediti i nacrtati vremenske dijagrame signala u čvorovima u kojima je naponski signal oscilatornog karaktera. Odrediti frekvenciju oscilovanja.

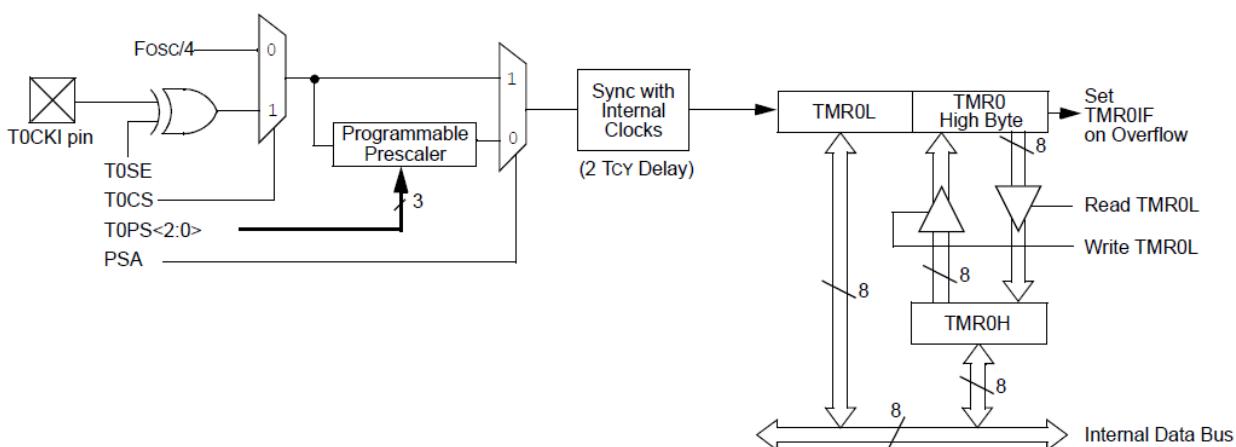c) [10] Na slici je prikazan tajmer 0 u 16-bitnom modu. Kontrolni registar tajmera T0CON sastoji se od bita čije je značenje sledeće:

- TMR0ON Enable: off (0) or on(1)
  - T08BIT Mode: 16-bit (0) or 8-bit (1)
  - T0CS Time source: internal clock (0) or external (1)
  - T0SE Edge select: 0→1 (0) or 1→0 (1)
  - PSA Prescaler: on (0) or off (1)
  - T0PS0-2 Prescaler ratio: 1/2 (000) .. 1/256 (111)


Odrediti i objasniti sadržaj registara TMR0L, TMR0H i T0CON tako da tajmer generiše prekid na svakih 10ms. Tajmer se pobuduje silaznom ivicom eksternog signala učestanosti 8MHz koji dolazi na T0CKI pin.



d) [10] Podesiti prekidače J17, SW3, SW6 i SW7 koji omogućuju da ako se drži pritegnut taster RCn ne sija odgovarajuća dioda RCn ali sija dioda RBn, n=0,1,...7. Ako nijedan taster nije pritegnut, ne sija ni jedna dioda. Napisati kompletan C program koji omogućuje prethodnu funkciju.

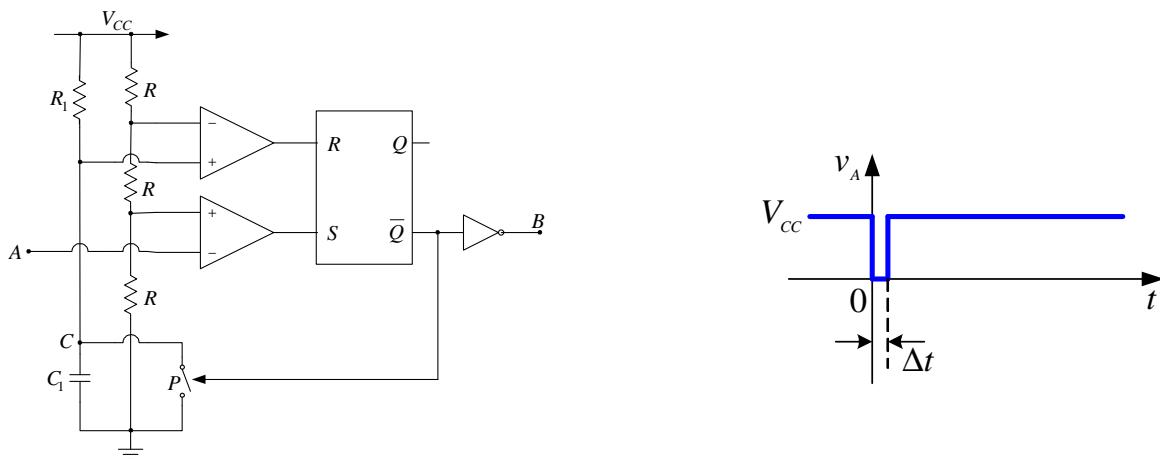2. [30] U kolu sa slike, otpornosti svih otpornika, kapacitivnost kondenzatora  $C_1$  i napon napajanja  $V_{CC}$  se mogu smatrati poznatim. Naponski kontrolisani prekidač P je zatvoren ako je  $\bar{Q} = 1$  i tada se može ekvivalentirati otpornošću  $R_{ON} \rightarrow 0$ , a otvoren je ako je  $\bar{Q} = 0$  i tada se može ekvivalentirati otpornošću  $R_{OFF} \rightarrow \infty$ . Invertor u kolu je idealan, CMOS tipa sa naponom napajanja  $V_{CC}$ , a SR leč sačinjavaju CMOS logička kola sa naponom napajanja  $V_{CC}$ . Komparatori se mogu smatrati idealnim. Za  $t < 0$  se kolo nalazilo dovoljno dugo vremena u stacionarnom stanju.

Odrediti i nacrtati vremenske dijagrame napona u tačkama B i C, ako se na ulaz A dovede kratkotrajni naponski impuls prikazan na slici ( $\Delta t \ll R_1 C_1$ ). Odrediti trajanje impulsa u tački B.



3. [30] Na slici je prikazano kolo astabilnog multivibratora. Korišćeni CMOS invertori se napajaju sa  $V_{DD} = 5V$ , imaju idealnu prenosnu karakteristiku sa naponom praga  $V_{DD}/2$ , imaju beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost. Na ulazima invertora nema zaštitnih dioda. Kapacitivnost kondenzatora je  $C = 50\text{nF}$ , a otpornost otpornika je  $R = 10\text{k}\Omega$ . Izračunati i nacrtati vremenske oblike naponskih signalova u tačkama X, Y i Z i izračunati frekvenciju oscilovanja kada kolo radi u ustaljenom režimu.

