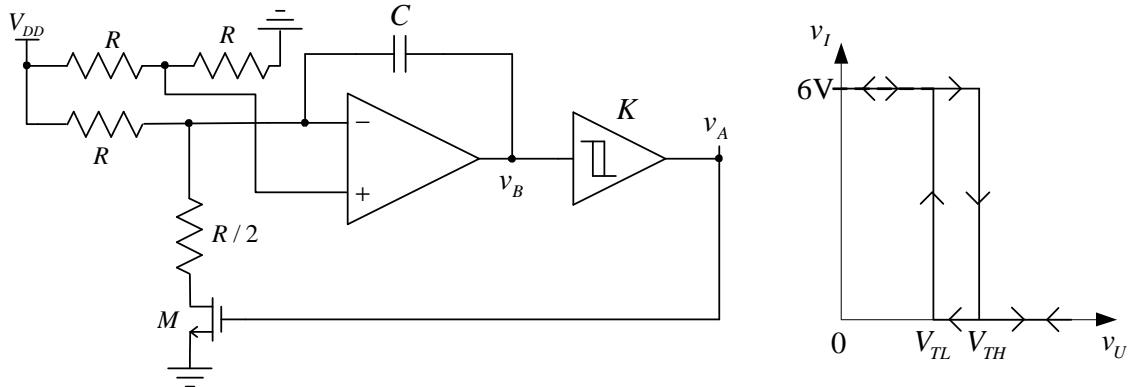


**NAPOMENA:**

Svaki zadatak početi na novoj stranici. Zadaci moraju biti čitko i uredno napisani. Zaokruživanjem broja zadatka u tabeli na omotu vežbanke označiti koji su zadaci radeni.

- 1. [25]** Za astabilni Milerov integrator sa slike izračunati i nacrtati vremenske dijagrame napona  $v_A$  i  $v_B$  u ustaljenom režimu i izračunati frekvenciju oscilovanja. Prenosna karakteristika komparatora  $K$  je prikazana na istoj slici, pri čemu su vrednosti pragova napona  $V_{TL} = 2 \text{ V}$  i  $V_{TH} = 4 \text{ V}$ . Operacioni pojačavač je idealan i napaja se jednom baterijom za napajanje  $V_{DD} = 6.0 \text{ V}$ . Smatrati da je otpornost kanala tranzistora M zanemarljiva u odnosu na  $R/2$  kada je uključen. Visoki logički nivo na izlazu komparatora uključuje tranzistor M. Poznato je i da je  $R = 3 \text{ k}\Omega$  i  $C = 10 \text{ nF}$ .




- 2. a) [7.5]** Nacrtati šemu, a zatim izračunati i nacrtati i vremenske dijagrame napona u karakterističnim tačkama astabilnog multivibratora sa jednim 74HC14 Šmitovim kolom. Poznato je  $R = 1\text{k}\Omega$ ,  $C = 1\text{nF}$ ,  $V_{TL} = 2\text{V}$ ,  $V_{TH} = 3\text{V}$ .

- b) [7.5]** Upotrebotom idealnih dioda i otpornika po izboru, modifikovati kolo iz prethodne tačke tako da odnos impulsa i pauze u toku jedne periode bude 2:1. Koliko se promenila učestanost oscilovanja u tom slučaju?

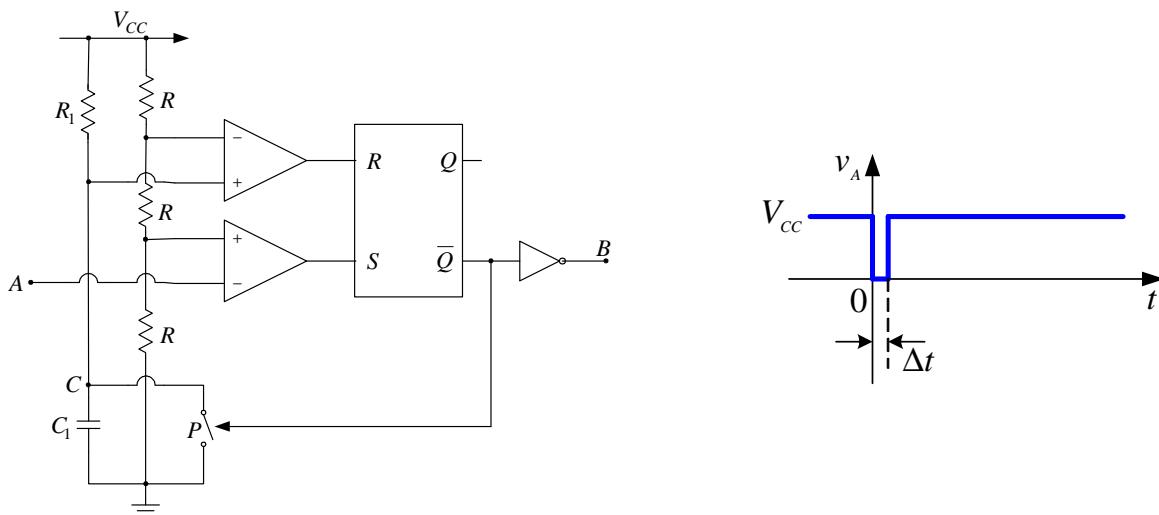3. [30] U kolu sa slike, otpornosti svih otpornika, kapacitivnost kondenzatora  $C_1$  i napon napajanja  $V_{CC}$  se mogu smatrati poznatim. Naponski kontrolisani prekidač P je zatvoren ako je  $\bar{Q} = 1$  i tada se može ekvivalentirati otpornošću  $R_{ON} \rightarrow 0$ , a otvoren je ako je  $\bar{Q} = 0$  i tada se može ekvivalentirati otpornošću  $R_{OFF} \rightarrow \infty$ . Invertor u kolu je idealan, CMOS tipa sa naponom napajanja  $V_{CC}$ , a SR leč sačinjavaju CMOS logička kola sa naponom napajanja  $V_{CC}$ . Komparatori se mogu smatrati idealnim. Za  $t < 0$  se kolo nalazilo dovoljno dugo vremena u stacionarnom stanju.

Odrediti i nacrtati vremenske dijagrame napona u tačkama B i C, ako se na ulaz A dovede kratkotrajni naponski impuls prikazan na slici ( $\Delta t \ll R_1 C_1$ ). Odrediti trajanje impulsa u tački B.



4. [30] Na slici je prikazano kolo astabilnog multivibratora. Korišćeni CMOS invertori se napajaju sa  $V_{DD} = 5V$ , imaju idealnu prenosnu karakteristiku sa naponom praga  $V_{DD}/2$ , kao i beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost. Na ulazima invertora **ne postoje** zaštitne diode. Kapacitivnost kondenzatora je  $C = 5nF$ , a otpornost otpornika je  $R = 20k\Omega$ . Ako kolo radi u ustaljenom režimu, izračunati i nacrtati vremenske oblike naponskih signala u tačkama X, Y i Z i izračunati frekvenciju oscilovanja kola.

