

REŠENJA ZADATAKA


2. KOLOKVIJUM

2. $v_Y(t) = 5V - 7,5V \cdot e^{-20000t}$, za $0 < t < T_1$

$$v_Y(t) = 7,5V \cdot e^{-20000(t-T_1)}, \text{ za } T_1 < t < T_1 + T_2$$

$$T_1 = T_2 = 54,93\mu s$$
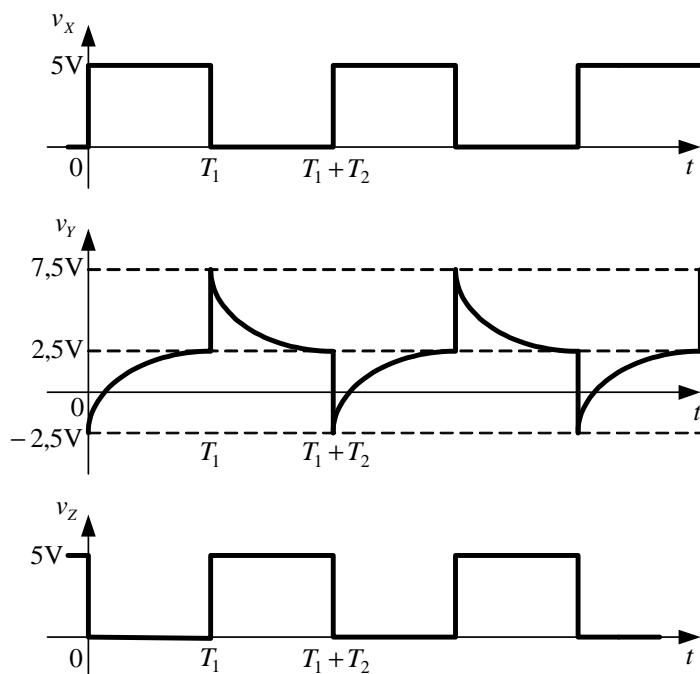
$$f = \frac{1}{T_1 + T_2} = 9,102 \text{ kHz}$$



3. KOLOKVIJUM

2. a) $v_I = -\frac{3}{5} \cdot (8\bar{Q}_3 + 4\bar{Q}_2 + 2\bar{Q}_1 + \bar{Q}_0)$.

b) Analogni izlazni napon D/A konvertora je minimalan za $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$ i iznosi $v_{Imin} = -9V$.

c) Analogni izlazni napon D/A konvertora je maksimalan za $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1111$ i iznosi $v_{Imax} = 0$.