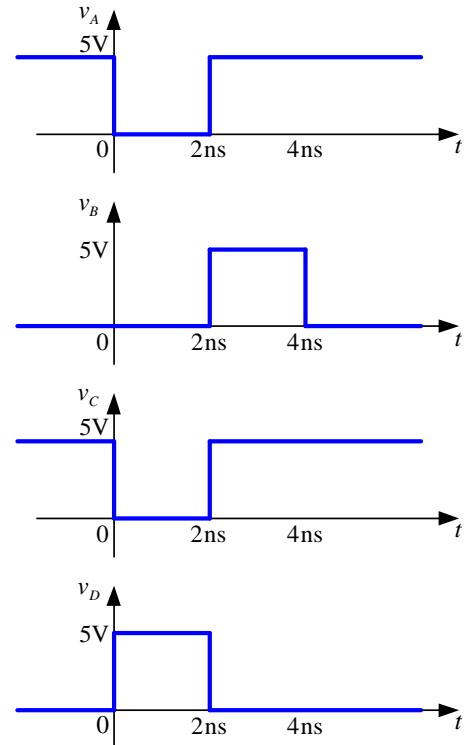


## 1. KOLOKVIJUM

1. a) [5] Nacrtati troulazno, nebaferisano, standardno CMOS NI kolo. Objasniti kako se realizuju zaštite ulaza i izlaza od prenapona?
- b) [5] Nacrtati šemu trostatičkog CMOS bafera u **integrisanoj** tehnologiji i objasniti princip funkcionisanja.
- c) [10] Ako je za jedan logički invertor  $I_{OH} = 5\text{mA}$  a  $V_{IH}=4\text{V}$ , pri  $V_{DD}=5\text{V}$ , odrediti broj invertora koje treba povezati u paralelu da bi se upalila led dioda a da se pritom margina šuma logičke jedinice ne smanji za više od 50%. Led dioda se pali strujom od  $10\text{mA}$  a pad napona na njoj je  $1.4\text{V}$ .

2. a) [10] Koristeći minimalan potreban broj NMOS i PMOS tranzistora, izvršiti sintezu statičkog CMOS logičkog kola koje realizuje logičku funkciju  $Z = \overline{(A+B)} \cdot \overline{(C+D)}$ .



- b) [20] Na ulaze CMOS kola iz prethodne tačke se dovode naponi čiji su vremenski dijagrami prikazani na slici. Svaki od NMOS tranzistora koji čine pomenuto CMOS kolo u provodnom režimu ima otpornost kanala  $r_{dsNMOS} = 50\Omega$ , dok svaki od PMOS tranzistora u provodnom režimu ima otpornost kanala  $r_{dsPMOS} = 100\Omega$ . Logičko kolo se napaja sa  $V_{DD} = 5\text{V}$ . Izlaz kola je povezan na magistralu podataka čija je ekvivalentna kapacitivnost prema masi  $C_M = 5\text{pF}$ . Izračunati i nacrtati vremenski oblik napona na izlazu kola.



## 2. KOLOKVIJUM

- 1. a) [5]** Nacrtati astabilni multivibrator sa jednim Šmitovim kolom 74HC14.  $V_{DD}=5V$ .  
**b) [10]** Nacrtati karakteristične vremenske dijagrame i odrediti učestanost oscilovanja u funkciji vremenske konstante kola.  
**c) [10]** Ako se za modifikaciju odnosa trajanja impulsa i pauze koristi idealna dioda i ostale potrebne komponente, objasniti kako se može realizovati odnos impuls/pauza 1:2, a kako 3:1.

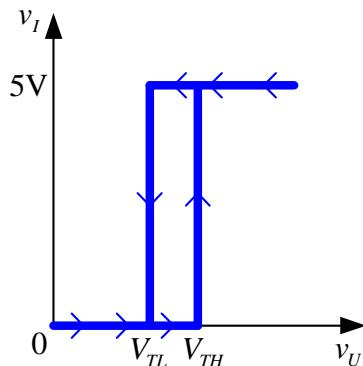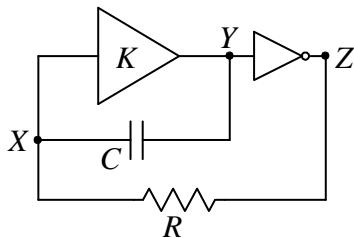- 2. [25]** Na slici je prikazano kolo astabilnog multivibratora. Korišćeni CMOS invertor se napaja sa  $V_{DD} = 5V$ , ima idealnu prenosnu karakteristiku sa naponom praga  $V_{DD}/2$ , kao i beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost. Šmitov komparator K ima prenosnu karakteristiku prikazanu na slici sa naponima praga  $V_{TL} = 2V$  i  $V_{TH} = 3V$ , kao i beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost. Kapacitivnost kondenzatora je  $C = 5nF$ , a otpornost otpornika je  $R = 20k\Omega$ . Ako kolo radi u ustaljenom režimu, izračunati i nacrtati vremenske oblike naponskih signala u tačkama X, Y i Z i izračunati frekvenciju oscilovanja kola.



### 3. KOLOKVIJUM

**1. a) [15]** Nacrtati šemu **pratećeg** A/D konvertora, objasniti kako funkcioniše i kako se rekonstruiše (određuje) konvertovani napon.

**b) [10]** Ako je vrednost ulaznog napona koji se konvertuje 0V za  $t < 0$ , a zatim se u  $t = 0$  trenutno promeni na 40mV, u intervalu  $[-1\mu\text{s}, 10\mu\text{s}]$  nacrtati vremenski dijagram izlaznog napona D/A konvertora koji je sastavni deo A/D konvertora iz tačke a). Poznato je da je vrednost jednog naponskog kvanta D/A konvertora  $V_{LSB}=10\text{mV}$ , a učestanost takta celog sistema je  $F_{CLK}=1\text{MHz}$ .

**2.** Za unipolarni D/A konvertor sa leštičastom R-2R otpornom mrežom sa slike je poznato  $R = 1\text{k}\Omega$  i  $|V_{REF}|=10\text{V}$ . Poznato je i da je za ulazni podatak  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$  izlazni napon  $v_{IZ} = 0$ , a za ulazni podatak  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1111$  izlazni napon je  $v_{IZ} = 7,5\text{V}$ . Prekidači povezuju donji kraj odgovarajućih otpornika  $2R$  na napon  $V_{REF}$  kada je vrednost odgovarajućeg bita  $Q_i$  koji kontroliše odgovarajući prekidač na nivou logičke jedinice, odnosno na masu kada je vrednost odgovarajućeg bita  $Q_i = 0$ . Otpornosti prekidača su zanemarljive.

a) [20] U opštim brojevima odrediti zavisnost izlaznog napona  $v_{IZ}$  od binarnog broja sa ulaza  $Q_3Q_2Q_1Q_0$ , referentnog napona  $V_{REF}$  i otpornosti otpornika  $R$  i  $R_f$ .

b) [5] Izračunati otpornost otpornika  $R_f$  i polaritet referentnog napona  $V_{REF}$  (obrazložiti odgovor).

