


1. KOLOKVIJUM

1. [20] Za nebaferisano CMOS NILI kolo važi:


- za ulaznu kombinaciju $AB = 00$: $V_{OH}(I_{OH} = 25\text{mA}) = 3.5\text{V}$;
- za ulaznu kombinaciju $AB = 11$: $V_{IL}(|I_{OL}| = 75\text{mA}) = 1.5\text{V}$.

Za neopterećeno kolo važi $V_{OH} = V_{DD}$, $V_{OL} = 0$. $V_{DD} = 5\text{V}$.

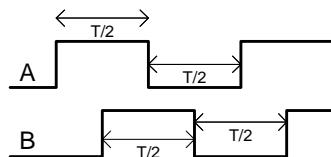Ako se na ulaz kola dovode signali kao što su prikazani na slici, izračunati i nacrtati vremenski oblik signala na izlazu kola u ustaljenom stanju. Na izlaz kola vezan je kondenzator $C = 100\text{pF}$. $\frac{T}{2} = 10\text{ns}$, $V_{DD} = 5\text{V}$.




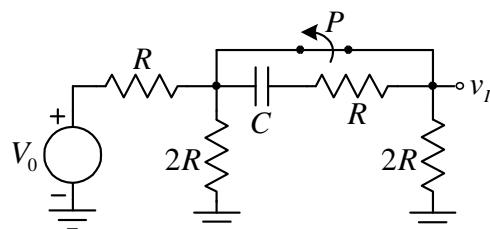2. [30] U kolu sa slike naponski generator generiše konstantan napon $V_0 = 3\text{V}$. Za $t < 0$ kolo se nalazi u stacionarnom stanju i prekidač P je zatvoren. Odrediti i nacrtati vremenski oblik napona $v_I(t)$, ako se u trenutku $t = 0$ prekidač P otvorи. Poznato je $R = 10\text{k}\Omega$ i $C = 10\text{nF}$.




2. KOLOKVIJUM

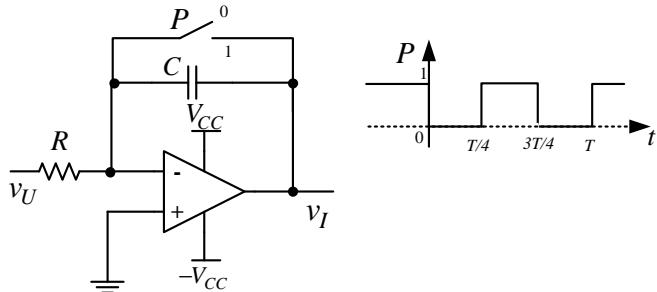- 1. [20]** Izračunati i nacrtati vremenski oblik napona na izlazu kola sa slike, ako se stanje prekidača P menja kao na slici. Poznato je: $V_{CC} = 5V$, $R = 1k\Omega$, $C = 25nF$, $T = 30\mu s$, $V_U = -V_{CC}$.



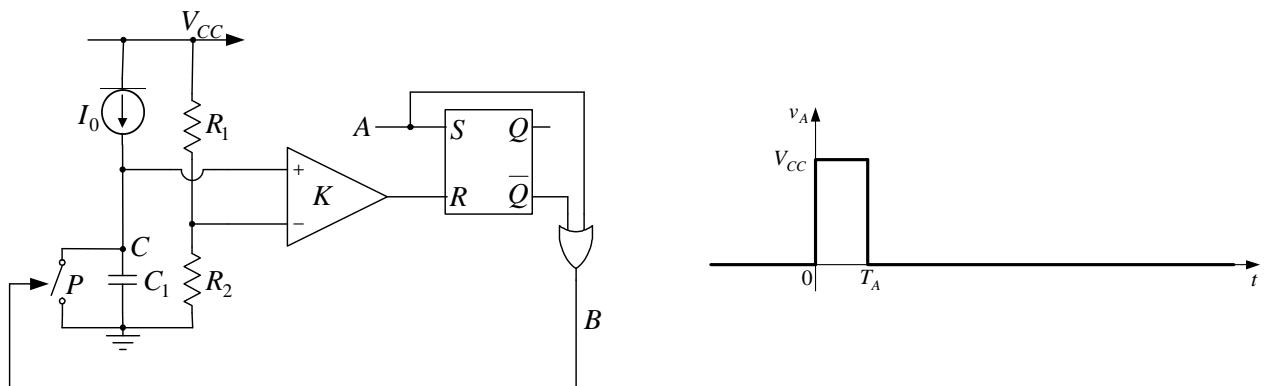- 2. [30]** U kolu sa slike, otpornosti oba otpornika, kapacitivnost kondenzatora C_1 , napon napajanja V_{CC} i struja strujnog izvora I_0 se mogu smatrati poznatim. Naponski kontrolisani prekidač P je zatvoren ako je $B=1$ i tada se može ekvivalentirati otpornošću $R_{ON} \rightarrow 0$, a otvoren je ako je $B=0$ i tada se može ekvivalentirati otpornošću $R_{OFF} \rightarrow \infty$. Logičko ILI kolo je idealano, CMOS tipa sa naponom napajanja V_{CC} , a SR leč sačinjavaju CMOS logička kola sa naponom napajanja V_{CC} . Komparator K je idealan sa naponom napajanja V_{CC} . Za $t < 0$ se celo kolo nalazilo dovoljno dugo vremena u stacionarnom stanju.

Odrediti i nacrtati vremenske dijagrame napona u tačkama B, C i izlazu leča Q, ako se na ulaz A dovede kratkotrajni naponski impuls prikazan na slici. Odrediti trajanje impulsa u tački B i tački Q.



3. KOLOKVIJUM

- 1. a) [8]** Nacrtati kompletan 3-bitni D/A konvertor sa lestvičastom otpornom mrežom. Registr crtati kao blok sa odgovarajućim kontrolnim signalima, koristiti idealne prekidače.
- b) [8]** Ako je izvor referentnog napona $V_{ref} = -5V$, otpornik u povratnoj sprezi operacionog pojačavača $R_f = 10k\Omega$, odrediti vrednost otpornika u lestvičastoj mreži tako da napon pune skale na izlazu D/A konvertora bude $V_{ps} = 4.375V$.
- c) [4]** Dodati mrežu za generisanje binarnog ofseta tako da ulazni kod 100b na izlazu D/A konvertora generiše 0V.
-
- 2.** Za D/A konvertor sa slike je poznato $R_D = 1k\Omega$, $R_f = 1k\Omega$, $R_0 = 19k\Omega$, $R_1 = 9k\Omega$, $R_2 = 4k\Omega$, $R_3 = 1.5k\Omega$ i $V_{DD} = 12V$. Poznato je da logički nivo $Q_i = 1$ zatvara odgovarajući prekidač, a da logički nivo $Q_i = 0$ otvara odgovarajući prekidač. Prekidači se mogu smatrati idealnim (tj. kada je zatvoren, prekidač se ponaša kao kratak spoj, a kada je otvoren, prekidač se ponaša kao otvorena veza).
- a) [22] Izvesti izraz za analogni izlazni napon D/A konvertora u zavisnosti od vrednosti binarnih promenljivih Q_3 , Q_2 , Q_1 , Q_0 .
- b) [4] Za koju kombinaciju binarnih promenljivih Q_3 , Q_2 , Q_1 , Q_0 je analogni izlazni napon D/A konvertora minimalan i koliko iznosi njegova vrednost u tom slučaju?
- c) [4] Za koju kombinaciju binarnih promenljivih Q_3 , Q_2 , Q_1 , Q_0 je analogni izlazni napon D/A konvertora maksimalan i koliko iznosi njegova vrednost u tom slučaju?

