

## REŠENJA ZADATAKA

## 3. KOLOKVIJUM

2. a) Prekidač je zatvoren za  $Q_i = 0$ , a otvoren za  $Q_i = 1$ .

b)  $R_D = 10\text{k}\Omega$        $R_0 = 90\text{k}\Omega$        $R_1 = 40\text{k}\Omega$        $R_2 = 15\text{k}\Omega$        $R_3 = 2,5\text{k}\Omega$

c)  $R_{bo} = 12,5\text{k}\Omega$        $V_{MAX} = 3,5\text{V}$        $V_{MIN} = -4\text{V}$