

1. a) [4] Objasniti nazine i smisao parametara V_{OH} , V_{OL} , V_{IH} , V_{IL} .



b) [4] Objasniti šta su margine šuma logičkih kola.

c) [12] Ako je za jedan logički invertor $I_{OH} = 2\text{mA}$, a $V_{IH}=3.5\text{V}$, $V_{OH}=V_{DD}$, pri $V_{DD}=5\text{V}$, odrediti broj invertora koje treba povezati u paralelu da bi se upalila LED dioda, a da se pritom margini šuma logičke jedinice ne smanji za više od 50%. LED dioda se pali strujom od 10mA , a pad napona na njoj je 1.4V .

2. a) [23] Ulazi dvoulaznog CMOS NI kola su kratko spojeni, a na njegov izlaz je povezan CMOS invertor, kao što je prikazano na slici. Ekvivalentna ulazna kapacitivnost invertora je $C_{UL} = 50\text{pF}$.

Na ulaz v_{UL} se dovodi povorka pravougaonih impulsa (logičkih nula i jedinica) frekvencije $f = 100\text{MHz}$, sa jednakim trajanjem impulsa i pauze, kao što je prikazano na slici. Svaki od MOS tranzistora koji čine NI logičko kolo u neprovodnom režimu ima beskonačnu otpornost između drejna i sorsa. Svaki od NMOS tranzistora koji čine NI logičko kolo u provodnom režimu ima otpornost kanala $r_{dsNMOS} = 50\Omega$, dok svaki od PMOS tranzistora koji čine NI logičko kolo u provodnom režimu ima otpornost kanala $r_{dsPMOS} = 200\Omega$. Logička kola se napajaju sa $V_{DD} = 5\text{V}$. Izračunati i nacrtati vremenski oblik napona u tački A u ustaljenom režimu u toku trajanja bar jedne periode ulaznog napona.

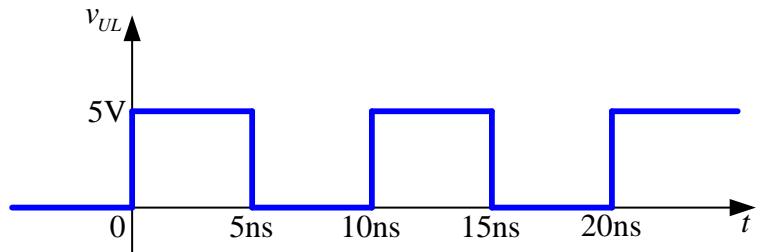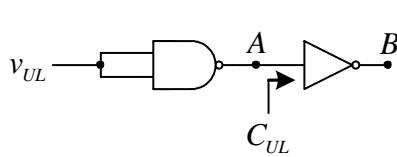b) [7] Ako se invertor, osim ulazne kapacitivnosti ponaša kao idealan (sa naponom praga $V_T = V_{DD}/2$ i nultom izlaznom otpornošću), izračunati i nacrtati vremenski oblik napona u tački B u ustaljenom režimu u toku trajanja bar jedne periode ulaznog napona.




3. a) [5] Nacrtati šemu monostabilnog multivibratora koji koristi CMOS NILI logička kola.

b) [7] Nacrtati vremenske dijagrame u karakterističnim tačkama kada se multivibrator pobudi okidnim impulsom.

c) [8] Ako se prag provođenja NILI kola promeni sa $V_{DD}/2$ na $V_{DD}/2 + \Delta V$, za koliko se trajanje kvazistabilnog stanja produži ili skrati? Pokazati promenu na vremenskom dijagramu (isprekidanom linijom).

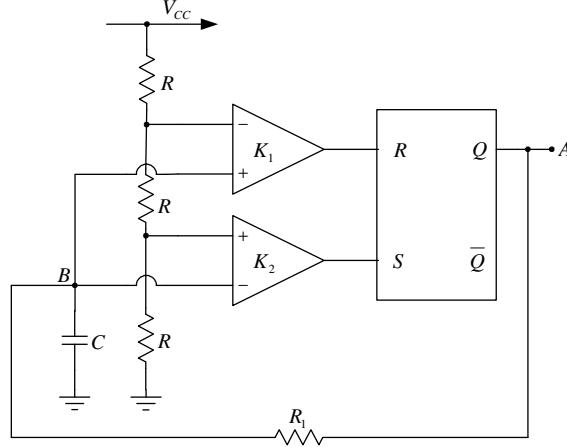4. [30] U kolu sa slike diferencijalni komparatori i logička kola CMOS tipa koja sačinjavaju SR leč se napajaju sa $V_{CC} = 3\text{ V}$. Ulagana otpornost komparatora teži beskonačnosti. Poznate su otpornosti otpornika: $R = 5\text{ k}\Omega$ i $R_i = 2\text{ k}\Omega$, kao i kapacitivnost kondenzatora $C = 50\text{ nF}$. Odrediti i nacrtati vremenske dijagrame napona u tačkama A, B i na izlazima komparatora K_1 i K_2 kada se kolo nalazi u ustaljenom režimu (dovoljno dugo nakon uključenja napajanja). Kojom frekvencijom kolo osciluje?



5. [20] Nacrtati 4-bitni D/A konvertor sa lestvičastom otpornom mrežom. Specificirati otpornike mreže. Objasni binarno deljenje struja. Izračunati napon pune skale i napon LSB u funkciji parametara kola. Definisati zavisnost izlaznog napona od ulazne digitalne reči.

6. [30] Diodno-otpornom mrežom obezbeđeno je da NMOS tranzistori u kolu D/A konvertora sa slike rade kao prekidači kada su ulazni digitalni signali standardni CMOS signali ($0 \div 5\text{ V}$). Odrediti vrednosti otpornika R_D , R_0 , R_1 , R_2 i R_3 ako se zahteva da maksimalna apsolutna vrednost izlaznog napona bude $|V_{max}| = 7\text{ V}$. Poznato je: $V_{R1} = 10\text{ V}$, $V_{R2} = -1\text{ V}$, $R_S = 900\Omega$, otpornost NMOS tranzistora kada provode $r_{ON} = 100\Omega$, $R_f = 4\text{k}\Omega$. Sve ostale karakteristike svih komponenti su idealne.

