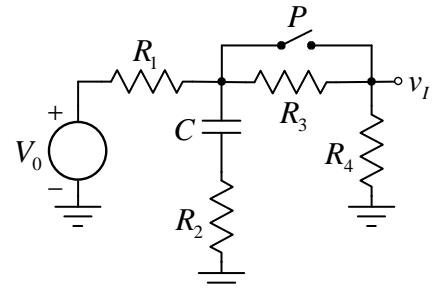


1. a) [8] Nacrtati i objasniti princip rada bilateralnog CMOS prekidača. Nacrtati realizaciju XOR kola u serijskoj logici. Nacrtati realizaciju analognog multipleksera 2/1 u serijskoj logici.

b) [7] Nacrtati i objasniti princip rada trostatičkog invertora u integrисanoj i diskretnoj tehnologiji.

c) [5] Nacrtati i objasniti kompletan 4-bitni binarni komparator koristeći XNOR kola sa otvorenim drejnom.

2. [30] U kolu sa slike naponski generator generiše konstantan napon  $V_0 = 5V$ . Za  $t < 0$  kolo se nalazi u stacionarnom stanju i prekidač  $P$  je otvoren. Odrediti i nacrtati vremenski oblik napona  $v_I(t)$ , ako se u trenutku  $t = 0$  prekidač  $P$  zatvori. Poznato je  $R_1 = R_2 = 4.7k\Omega$ ,  $R_3 = R_4 = 800\Omega$  i  $C = 22nF$ .




3. a) [10] Nacrtati šemu ring oscilatora sa tri CMOS invertora. Svaki od invertora se napaja naponom napajanja  $V_{DD}$ , ima beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost. Kašnjenje kroz svaki od invertora iznosi  $t_d$ . Nacrtati vremenske dijagrame napona na izlazima svakog od invertora i odrediti periodu oscilovanja ring oscilatora.

b) [10] Nacrtati šemu retrigerabilnog monostabilnog multivibratora i potom objasniti i odgovarajućim vremenskim dijagramima ilustrovati njegov rad.

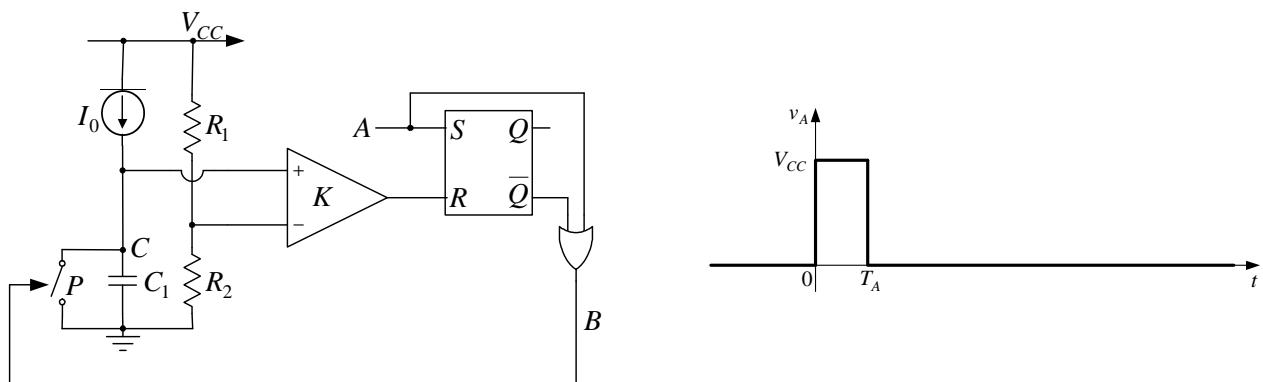4. [30] U kolu sa slike, otpornosti oba otpornika, kapacitivnost kondenzatora  $C_1$ , napon napajanja  $V_{CC}$  i struja strujnog izvora  $I_0$  se mogu smatrati poznatim. Naponski kontrolisani prekidač  $P$  je zatvoren ako je  $B=1$  i tada se može ekvivalentirati otpornošću  $R_{ON} \rightarrow 0$ , a otvoren je ako je  $B=0$  i tada se može ekvivalentirati otpornošću  $R_{OFF} \rightarrow \infty$ . Logičko ILI kolo je idealno, CMOS tipa sa naponom napajanja  $V_{CC}$ , a SR leč sačinjavaju CMOS logička kola sa naponom napajanja  $V_{CC}$ . Komparator K je idealan sa naponom napajanja  $V_{CC}$ . Za  $t < 0$  se celo kolo nalazilo dovoljno dugo vremena u stacionarnom stanju.

Odrediti i nacrtati vremenske dijagrame napona u tačkama B, C i izlazu leča Q, ako se na ulaz A dovede kratkotrajni naponski impuls prikazan na slici. Odrediti trajanje impulsa u tački B i tački Q.



5. a) [12] Nacrtati principsku šemu A/D konvertora sa sukcesivnim aproksimacijama i objasniti način na koji funkcioniše.

b) [8] Ilustrovati rad četvorobitnog A/D konvertora sa sukcesivnim aproksimacijama pomoću vremenskog dijagrama izlaznog napona D/A konvertora koji se nalazi u sastavu pomenutog A/D konvertora. Na istom dijagramu naznačiti i vrednosti izlaznog digitalnog podatka A/D konvertora za svaku od perioda takta konverzije ako je vrednost ulaznog napona A/D konvertora:  $\frac{3}{8}V_{PS} < V_{UL} < \frac{7}{16}V_{PS}$  (gde je  $V_{PS}$  napon pune skale D/A konvertora).

6. [30] Na slici je prikazan bipolarni D/A konvertor sa težinskom otpornom mrežom sledećih karakteristika:

- rezolucija: 5 bita (4bita+znak)
- kôd: binarni ofset
- opseg izlaznog napona:  $V_{min} = -5V$  za ulazni kôd  $Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00000$ ,  $V_{max} = +4.6875V$  za ulazni kôd  $Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 11111$ .

Diodno-otporna mreža prilagođava naponske nivoe standardne digitalne CMOS logike na naponske nivoe koji odgovaraju ovom D/A konvertoru.

Izračunati vrednosti svih otpornika u D/A konvertoru ako je poznato  $V_R = -10.2V$ ,  $R_D = 1k\Omega$ , otpornost otpornika povratne sprege  $R_f = 1k\Omega$ , dok se otpornost kanala uključenog tranzistora može zanemariti.

