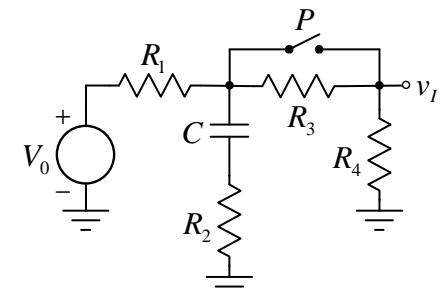


1. a) [12] Ako je za jedan logički invertor $I_{OH}=5\text{mA}$, a $V_{IH}=3,5\text{V}$, pri $V_{DD}=5\text{V}$, odrediti maksimalnu vrednost otpornika koji je potrebno staviti na red sa LED diodom da bi invertor mogao da je upali. LED dioda se pali strujom od 2mA , a pad napona na njoj je $1,4\text{V}$.


b) [8] Ako su dati parametri logičkog kola $V_{IH}=3,5\text{V}$, $V_{IL}=1,5\text{V}$, $I_{OH} = I_{OL} = 3\text{mA}$, pri $V_{DD} = 5\text{V}$, za koliko se promene margine šuma logičke jedinice i logičke nule ako se izlaz invertora preko otpornika vrednosti $R=2\text{k}\Omega$ poveže prema masi?

2. [30] U kolu sa slike naponski generator generiše konstantan napon $V_0 = 5\text{V}$. Za $t < 0$ kolo se nalazi u stacionarnom stanju i prekidač P je otvoren. Odrediti i nacrtati vremenski oblik napona $v_I(t)$, ako se u trenutku $t = 0$ prekidač P zatvori. Poznato je $R_1 = R_2 = 4.7\text{k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 800\Omega$ i $C = 22\text{nF}$.



3. a) [10] Nacrtati neinvertujući komparator sa histerezisom i izračunati i nacrtati jednosmernu histerezisnu karakteristiku. Objasniti kako se može izvršiti pozicioniranje histerezisa.
b) [10] Nacrtati šemu retrigerabilnog monostabilnog multivibratora i potom objasniti i odgovarajućim vremenskim dijagramima ilustrovati njegov rad.

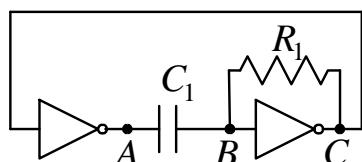4. [30] Na slici je prikazano kolo astabilnog multivibratora. Korišćeni invertori imaju idealnu prenosnu karakteristiku sa naponom praga $V_T = 2,5\text{V}$, beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost i napajaju se sa $V_{DD} = 5\text{V}$. Kapacitivnost kondenzatora C_1 je 50nF , a otpornost otpornika R_1 je $10\text{k}\Omega$. Izračunati i nacrtati vremenske oblike naponskih signala u tačkama A, B i C kada kolo radi u ustaljenom režimu. Zadatak rešavati pod pretpostavkom da na ulazu CMOS kola ne postoje zaštitne diode, ni prema napajanju, ni prema masi.



5. a) [12] Nacrtati principsku šemu A/D konvertora sa sukcesivnim aproksimacijama i objasniti način na koji funkcioniše.

b) [8] Ilustrovati rad četvorobitnog A/D konvertora sa sukcesivnim aproksimacijama pomoću vremenskog dijagrama izlaznog napona D/A konvertora koji se nalazi u sastavu pomenutog A/D konvertora. Na istom dijagramu naznačiti i vrednosti izlaznog digitalnog podatka A/D konvertora za svaku od perioda takta konverzije ako je vrednost ulaznog napona A/D konvertora: $\frac{3}{8}V_{PS} < V_{UL} < \frac{7}{16}V_{PS}$ (gde je V_{PS} napon pune skale D/A konvertora).

6. [30] Na slici je prikazan bipolarni D/A konvertor sa težinskom otpornom mrežom sledećih karakteristika:

- rezolucija: 5 bita (4bita+znak)
- kôd: binarni ofset
- opseg izlaznog napona: $V_{min} = -5V$ za ulazni kôd $Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00000$, $V_{max} = +4.6875V$ za ulazni kôd $Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 11111$.

Diodno-otporna mreža prilagođava naponske nivoe standardne digitalne CMOS logike na naponske nivoe koji odgovaraju ovom D/A konvertoru.

Izračunati vrednosti svih otpornika u D/A konvertoru ako je poznato $V_R = -10.2V$, $R_D = 1k\Omega$, otpornost otpornika povratne sprege $R_f = 1k\Omega$, dok se otpornost kanala uključenog tranzistora može zanemariti.

