

1. KOLOKVIJUM

1. a) [5] Nacrtati troulazno, nebaferisano, standardno CMOS NI kolo. Objasniti kako se realizuju zaštite ulaza i izlaza od prenapona?
- b) [5] Nacrtati šemu trostatičkog CMOS bafera u **integrisanoj** tehnologiji i objasniti princip funkcionisanja.
- c) [10] Ako je za jedan logički invertor $I_{OH} = 5\text{mA}$ a $V_{IH}=4\text{V}$, pri $V_{DD}=5\text{V}$, odrediti broj invertora koje treba povezati u paralelu da bi se upalila led dioda a da se pritom margina šuma logičke jedinice ne smanji za više od 50%. Led dioda se pali strujom od 10mA a pad napona na njoj je 1.4V .

2. [30] U kolu sa slike naponski generator generiše konstantan napon $V_0 = 5\text{V}$. Za $t < 0$ kolo se nalazi u stacionarnom stanju i prekidač P je otvoren. Odrediti i nacrtati vremenski oblik napona $v_I(t)$, ako se u trenutku $t = 0$ prekidač P zatvorи. Poznato je $R_1 = R_2 = 4.7\text{k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 800\Omega$ i $C = 22\text{nF}$.

